

LABARATORIYA ISHI

UITSTON KO'PRIGI YORDAMIDA REZISTOR QARSHILIGINI ANIQLASH

Kerakli asbob va materiallar: 1. Reoxord. 2. Galvanometr. 3. Qarshiliklар magazini. 4. Noma'lum qarshilik. 5. Kalit va tok manbai.


Ishning maqsadi. Tajriba yo'li bilan Uitston ko'prigi yordamida qarshilikni o'lchash.

NAZARIY MUQADDIMA

Praktikada no'malum qarshiliklarni (R_x) o'lchash uchun Uitston ko'prigidan keng foydalilanadi. (1-rasm). A va S nuqtalar "K" kalit orqali "Y" tok manbaiga ulangan. Bu nuqtalar orasida reoxord deb ataluvchi darajalangan chizg'ich ustiga tortilgan bir jinsli ingichka sim ulanadi. Reoxordning A va S nuqtalariga no'malum qarshilik (R_x) hamda qarshiliklар magazinidan olinuvchi ma'lum qarshilik (R_m) parallel ulanadi. V va D nuqtalar orasiga galvonametr ulanib, kontakti rexord bo'yicha harakatlanadi. Uitson ko'prigining ishlash prinsipi Kirxgof qonunlarining qo'llanishiga asoslangan.


Kirxgofning 1-qonuni. Uchtadan kam bo'limgan o'tkazgichlarning uchrashgan nuqtasi uchun qo'llaniladi.

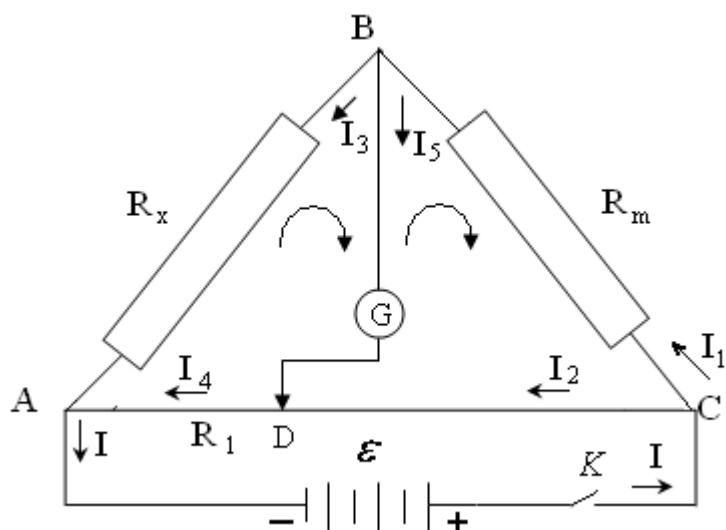Bunday nuqtalar zanjir tuguni deyiladi. Barqaror rejimda tugunga keluvchi tok kuchlarining yig'indisi tugundan chiquvchi tok kuchlarning yig'indisiga teng, tugunga keluvchi tok musbat, tugundan chiquvchi toklarni manfiy deb hisoblaganda Kirxgofning 1-qonunini quyidagicha ta'riflash mumkin.



1-rasm. Uitston ko'prigining sxemasi

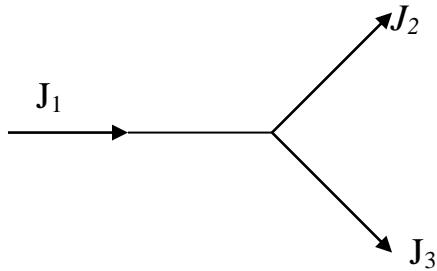Zanjir tugunuda tok kuchlarning algebraik yig'indisi nolga teng, ya`ni $I_1, I_2, I_3=0$



$$\sum_{i=1}^n I_i = 0 \quad (1)$$

Kirxgofning 2-qonuni: har qanday berk zanjirdan tok manbaalarining elektr yurituvchi kuchlarining algebraik yig'indisi, tok kuchining tegishli bu zanjir qismlari qarshiliklariga ko'paytmalarining algebraik yig'indisiga teng.

$$\sum_{i=1}^n E = \sum_{i=1}^n I_i R_i \quad (2)$$

Kirxgof qonunlarini qo'llashda quyidagi qoidalarga amal qilish lozim:

1. zanjirning turli qismlaridagi tok yo'nalishini strelka bilan ko'rsatish kerak.
2. zanjirni aylanib o'tish yo'nalishini tanlab olish kerak, soat strelkasi yo'nalishi bo'yicha yoki soat strelkasi yo'nalishiga qarama-qarshi.
3. yo'nalish zanjirni aylanib o'tish yo'nalishi bilan mos keluvchi tok musbat ishora bilan olinadi, tok kuchining qarshilikka ko'paytmasining ishorasini belgilashda hisobga olinadi.
4. berk zanjirni aylanib o'tish yo'nalishida potentsialni oshiruvchi yoki aylanib o'tishda manbaaning ichida minusidan plyusiga tomon yo'nalishidagi EYUK musbat EYUK hisoblanadi. Bunga misol tariqasida 2-rasmida tasvirlangan zanjirning ma'lum qismi uchun isoralar qoidasini hisobga olgan holda, Kirxgofning tenglamalarini tuzaylik.

Kirxgofning 1-qonuning (1) tugun uchun quyidagicha yozish mumkin.

$$I + I_3 = I_2 \quad \text{yoki} \quad I + I_3 - I_2 = 0$$

Kirgxofning 2-qonuniga asoslangan holat berk zanjir (1,2,3,1) uchun quyidagi tenglamalarni yozish mumkin.

$$I_1 R_1 - I_2 R_2 + I_3 R_3 = E_1 - E_2 + E_3$$

Kirgxofning qonunlarining Uitson ko`prigiga tadbiq etamiz.


Zanjirning ayrim qismlaridan tok yo`nalishlari strelka bilan ko`rsatilgan.

Kirgxofning birinchi qonunini tugunlarga tadbiq etib, quyidagilarga ega bo`lasiz.

$$(S) \quad I = I_1 + I_2 \quad (3)$$

$$(B) \quad I_1 = I_3 + I_5 \quad (4)$$

$$(D) \quad I_4 = I_5 + I_2 \quad (5)$$

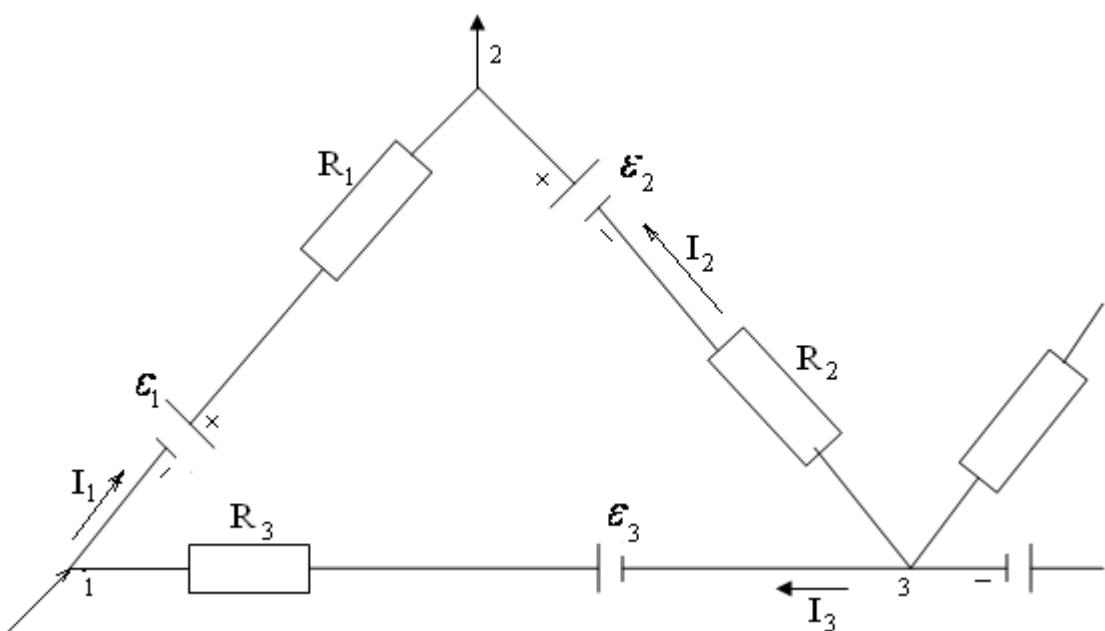

2-rasm. Tarmoqlangan zanjir.

Noma'lum qarshilikni o'lchash uchun qarshiliklar magazinidan ma'lum (RM) qarshilikni bilgan holda, D harakatlanuvchi kontaktni shunday holatga keltiriladi, unda VD ko`priдан to`k o'tmay qoladi, ($I_5=0$) va galvanometr strelkasi nolga keladi. U vaqtida (4) va (5) tenglamalar quyidagi ko`rinishda yoziladi

$$I_1 = I_3 \quad (6) \quad \text{va} \quad I_2 = I_4 \quad (7)$$

AV va VS qismlarida tok kuchi bir xil ($I_1 = I_4$) Kirgxofning ikkinchi qonunini AVDA zanjir uchun tadbiq etamiz. Shuning uchun zanjirni soat sterelkasi bo'y lab aylanib o'tamiz. AV qisdagi tok kuchining qarshilikka ko'paytmasi $-I_3 R_3$ ga,

AVqismida esa tok kuchini qarshilikka ko'paytmasi nolga teng, chunki bu qismdan tok o'tmaydi ($I_5=0$).

DA qismidagi tok kuchining qarshilikka ko'paytmasi I_4R_1 ga teng, lekin

$$R_1 = p \frac{l_1}{S} \quad \text{ga teng}$$

Bu yerda: l_1 - reoxord A va D nuqtalari orasidagi simning uzunligi

p - reoxorddagi simning solishtirma qarshiligi

S - uning ko'ndalang kesimi.

I_3 oldidagi minus ishora zanjirini aylanib o'tish yo'naliishiga qarshi yo'naliishini ko'rsatadi.

AVDA zanjirida tok manbalari bo'limganligi va $\sum_{i=1}^n I_i R_i = \sum_{i=1}^n E_i$ ga tengligini e'tiborga olsak, AVDA zanjir uchun Kirxgofning 2-qonuni quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi.

$$-I_3R_x + 0 + I_4 p \frac{l_1}{S} \quad \text{yoki} \quad I_3R_x = I_4 p \frac{l_1}{S} \quad (8)$$

DVSD zanjir uchun Kirxgofning 2-qonunini tadbiq etib quyidagi, tenglamalarga ega bo'lamiz.

$$-I_1R_m + I_2 p \frac{l_2}{S} - 0 = 0$$

tenglamadagi l_2 –reoxordning DS qismidagi sim uzunligi

$$I_1R_m = I_2 p \frac{l_2}{S} \quad (9)$$

(6) va (7) tengliklarni hisobga olgan holda, (8) ni (9) ga bo'lib quyidagilarni hosil qilamiz.

$$\frac{R_x}{R_m} = \frac{l_1}{l_2} \quad \text{yoki} \quad R_x = R_m \frac{l_1}{l_2} \quad (10)$$

(10) formula yordamida esa R_x noma'lum qarshiliklarni aniqlaymiz. Ushbu ish quyidagi 3 ta vazifa asosida bajariladi:

a) rezistor qarshiliklari R_1 va R_2 larni alohida-alohida o'lchash.

b) o'zaro ketma-ket ulangan ikkita rezistor qarshiliginin o'lchash, hamda natijasini $R_{UM}=R_1+R_2$ (10a) formula (R_1 va R_2 lar qiymati birinchi vazifadan olinadi) orqali topilgan R umumiy bilan solishtirish.

v) o'zaro parallel ulangan ikkita resistor qarshiliginin o'lchash, hamda natijani

$$\frac{I}{R_{UM}} = \frac{I}{R_1} + \frac{I}{R_2} \quad (10b)$$

formula orqali topilgan, ulangan qarshilik bilan solishtirish, o'lchashning nisbiy xatosi

$$\frac{\Delta R_x}{R_x} = \left(\frac{\Delta l_1}{l_1} - \frac{\Delta l_2}{l_2} \right) \quad (11)$$

formula orqali ifodalanadi.

ISHNI BAJARISH TARTIBI

1. D sirpanuvchi kontraktni reoxord o'rtasiga joylashtiring.
2. qarshiliklar magazinidan R_X ga yaqinroq R_M qarshiliginini ta'minlab oling. Buning uchun qarshiliklar magazinidan ixtiyoriy qarshilik eltib, bir daqiqa kalitni ulang. Agarda galvanometr strelkasi keskin og'ib ketsa, u vaqtida (R_M) ma'lum qarshilik son qiymatini o'zgartirib galvanometr strelkasining minimaliga erishing.
3. So'ngra reoxordni D kontaktni siljitim yordamida ko'priordan tok o'tmasligiga erishing.
4. R_M ni yaqin qiymatlaridan bir nechta o'n shkalada reoxord shkalalari uzunliklarini hisobini oling.
5. (10) formula yordamida rezistorni tekshirayotgan noma'lum qarhilikni hisoblang.
6. 2- resistor qarshiliginini o'lchang (buning uchun 1, 2, 3, 4, 5 punktlar takrorlanadi).
7. (11) formula yordamida o'lchanigan kattaliklarni nisbiy holatini hisoblang.
8. ikkita rezistorni o'zaro ketma-ket ulang va (10) formula bo'yicha qarshilikni o'lchang, o'lchash natijasini (10a) formula bilan taqqoslang.

9. ikkta rezistorni o'zaro paralell ulang va (10) formula bo'yicha qarshilikni hisoblang, natijani formula bilan taqqoslang.

$$R_{um} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \quad (10b)$$

Nazorat savollar

1. Kirxgof qonunlarini ta'riflab bering.
2. $R_x = R_M \frac{l_1}{l_2}$ formulani keltirib chiqaring
3. R_X o'lchamini aniqligi nimalarga bog'liq? ADSV zanjir uchun Kirxgofning qonun tenglamasini yechib bering.
4. Adsv zanjir uchun Kirgxofning qonun tenglamasini yechib bering