

## **Мавзу: Минорали сув торткичнинг функционал схемасини тузиш.**

### ***Ишининг мақсади.***

1. Минорали сув торткичнинг автоматик бошкариш тизимининг таркибий схемасини тузиш


2. Минорали сув торткичнинг автоматик бошкариш системасини узатиш функциясини аниклаш

**Мисол.** Берилган принципиал схема асосида (1 - расм) минорали сув тортгичда икки томонлама (позицион) сув ўлчашни автоматик бошқарув тизимининг функционал схемасини ишлаб чиқинг.


**Ечиш.** Схема чўйма типдаги энергонасос-1, қувур-2, босим баки-3, электродли датчик-4, бақдаги пастки ва үстки сув ўлчаш ва электрик бошқарув схемасидан иборат. БК бошқарув калитларини чапга жойлаштирилса схема автоматик равишда ишлайди.

Бақдаги сув ПСД пастки сатҳ датчигининг Н<sub>01</sub> холатидан пастга тушган вақтида электронасос К контактори орқали ишга туширилади. Бу холда БК сатҳ релеси ишдан тўхтайди ва БК1 контакти ёрдамида К контакторини ишга туширади, БК2 контактлари билан қўшимча равишида ўз чулғамларини таъминлаш занжиридан узади. Сатҳ релеси сувнинг сатхи ЮСД юқори сатҳ датчигига етган вақтдагина ишга тушади. Сув ПСД датчигига етган вақтда БК1 сатҳ релеси электронасосни ишдан тўхтатади БК2 контактлари сув сатхи пасайган вақтда (ПСД датчигига етганда) схемани бошқа режимга тайёрлайди.

Минорали сув тортгичда икки томонлама (позицион) сув ўлчашни автоматик бошқарув тизимининг функционал схемаси 2 – расмда кўрсатилган. Бу ерда ЮСД ва ПСД датчиклари бошқарув обьекти (минорали сув тортгич) даги сув сатхини назорат қилувчи орган хисобланади. Минорадаги белгиланган сувни сатҳ ўзгариши диапазони  $h$  датчикларнинг холати билан аникланади ( 1-расм). Минорали сув торткичнинг ростланувчи параметрининг узгариши сувнинг белгиланган бошланғич баландлигига боғлиқ.

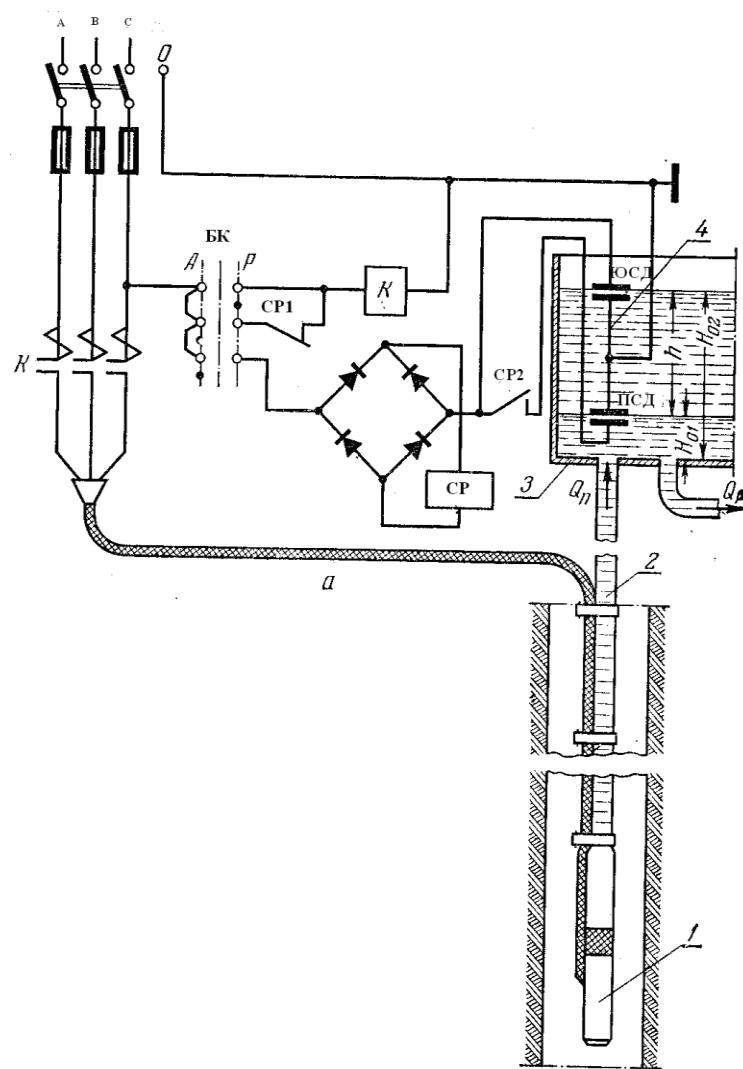

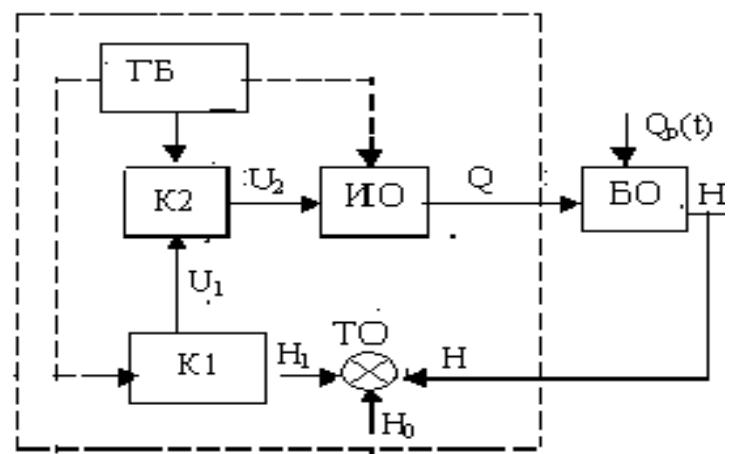
1-расм. Минорали сув тортгичда икки томонлама (позицион) сув ўлчашни автоматик бошқарув тизимининг принципиал схемаси.



2-расм. Минорали сув тортгичнинг функционал схемаси

Шунинг учун датчиклар бир вактнинг ўзидаги таққословчи орган вазифасини ҳам бажаради. Сатх релеси ва контактор функционал схемада релели кучайтиргичлар К1 ва К2, электр насос ижро орган ИО ҳисобланади. Ўзгарувчан ток электр тармоғи бу ерда таъминловчи блок сифатида қабул қилинганди. Водопровод тармоғидаги сув сарфи  $K_p(t)$  бошқарув обьектига нисбатан ташқи таъсир ҳисобланади.

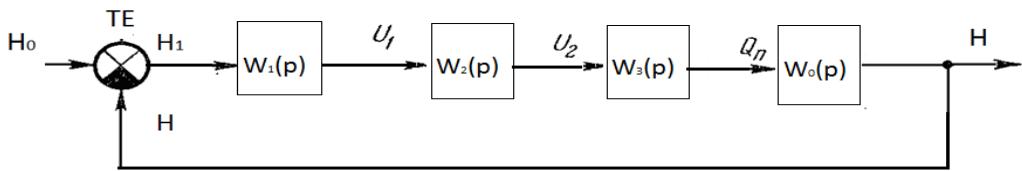**Функционал схема асосида таркибий схемани тузамиз**



Қуийдаги кисмлардан Ҳарбир бўғин учун узатиш функцияларини ёзамиз.

$$W_1(p) = \frac{y}{x} = \frac{U_1}{H_1} \quad - 1 \text{ релели кучайтиргич учун}$$

$$W_2(p) = \frac{y}{x} = \frac{U_2}{U_1} \quad - 2 \text{ релели кучайтиргич учун}$$

$$W_3(p) = \frac{y}{x} = \frac{Q_n}{U_2} \quad - \text{ижро орган учун}$$

$$W_0(p) = \frac{y}{x} = \frac{H}{Q_n} \quad - \text{бошқарув обьекти учун}$$

Бўғинлар кетма кет уланган қисимлари узатиш функцияси қуийдагича бўлади

$$W_I(p) = W_1(p) * W_2(p) * W_3(p) * W_0(p)$$

Тизимда қайта алоқа маевжуд бўлгани сабабли тизимнинг умумий узатиш функцияси

қуийдагича кўринишда бўлади:

$$W_{ym}(p) = \frac{W_1(p) * W_2(p) * W_3(p) * W_0(p)}{1 + W_1(p) * W_2(p) * W_3(p) * W_0(p)}$$

### Назорат саволлари

1. Минорали сув торткичнинг технологик схемасини таркибини тушунтириб беринг.
2. ПСД пастки сатх датчиги қандай вазифани бажаради ва у қачон ишга тушади?

- 3.ЮСД юқори сатқ датчиги қандай вазифани бажаради ва у қачон ишга тушади?
- 4.Схемадаги датчиклар бир вақтнинг ўзида қандай вазифани бажаради?