

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҚИШЛОҚ ВА СУВ
ХҮЖАЛИГИ ВАЗИРЛИГИ**

ТОШКЕНТ ИРРИГАЦИЯ ВА МЕЛИОРАЦИЯ ИНСТИТУТИ

«Сув хўжалиги электротехникаси ва уни автоматлаштириш» кафедраси

Автоматика асослари ва техник воситалари
фанидан лаборатория машғулотларини бажариш бўйича

УСЛУБИЙ КЎЛЛАНМА

Тошкент – 2005 й.

КИРИШ

Ишлаб чиқаришни автоматлаштириш махсус автоматик воситалар, жумладан датчиклар, кучайтиргичлар, релелар, мантиқий элементлар, ижро механизмлари, ростлагичлар, функционал элементлар ёрдамида амалга оширилади.

Төзирги даврда Республикализнинг ирригация ва мелиорация тармоқларининг гидротехника иншоотларини автоматик бошқарув тизимларида автоматлаштириш воситалари кенг кўламда қўлланилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маъкамасининг 2004 й 3 - сентябрдаги № 453-сонли «Республика Қишлоқ ва сув хўжалиги учун юқори малакали кадрлар тайёрлаш тизимини такомиллаштириш» тўғрисидаги Қарорига биноан таълим йўналишлари ва мутахассисликлари классификаторининг 5521800-«Автоматлаштириш ва бошқарув» (сув хўжалигига) таълим йўналиши ўқув режасига «Автоматика асослари ва техник воситалари» фани киритилган.

Қишлоқ ва сув хўжалигига қўлланувчи турли ускуна ва агрегатларни типик технологик иш жараёнларига боғланган ҳолда улардаги айрим операцияларни, автоматик равишда бошқариш тизимларининг ишини ўрганиш ушбу мутахассислик бўйича тайёрланаётган инженер бакалаврлар учун муҳим ўрин туради. Ушбу курсни ўтиш давомида техник воситаларнинг таркиби, принципиал электрик схемалари ҳамда автоматик тизимларнинг умумий тузилиш схемалари ҳақида тўлиқ маълумотлар берилади.

Фаннинг мақсади ва вазифалари

Фаннинг асосий мақсади қишлоқ ва сув хўжалигидаги автоматлаштирилган техник воситаларнинг тузилиши ва уларнинг иш принциплари бўйича назарий ва амалий билимларини ўрганишдан иборатdir.

«Автоматика асослари ва техник воситалари» фанини ўтишда қўйидаги вазифалар ўртага қўйилган:

- талабаларни қишлоқ ва сув хўжалиги тармоқларини автоматлаштиришда қўлланиладиган автоматика воситалари, уларнинг схемалари ва терминлари тўғрисидаги тушунчаларга эга бўлиш;
- стационар ва мобил ускуналарнинг махсус техник воситалари турлари, тузилиши, иш принципларини ҳамда тавсифномаларини ўрганиш;
- автоматиканинг техник воситаларини пухталиги ва уларни ишончли ишлаш чора-тадбирлари бўйича тушунчалар бериш.

Фан бўйича талабаларнинг билими, уқуви ва қўниқмаларига давлат таълим стандартлари мувофиқ қўйиладиган талаблар

«Автоматика асослари ва техник воситалари» фани бўйича барча дарс машғулотларига қатнашиши, ўтилган маъруза ва тажриба машғулотлари натижаларини умумлаштириши, берилган уй вазифаларини ўз вақтида бажариши, чизмаларни қоидаларга мувофиқ бажариши, қишлоқ ва сув хўжалиги ишлаб чиқаришида қўлланувчи қурилма, ускуналарни ва электр жиҳозларни автоматлаштириш воситаларининг ишини назарий ва амалий машғулотларда ўрганиши, ўтилган дарслар бўйича рейтингда қатнашиши.

1-ТАЖРИБА ИШИ

Автоматика элементларининг принципиал схемаларда график ифодаланиши

I. Ишининг мақсади.

Автоматлаштириш схемалари билан ишлашни ўрганиш.




II. ЛАБОРАТОРИЯ ИШЛАРИНИ БАЖАРИШ ҚОИДАЛАРИ.





2.1. Ишининг мақсади ва мазмуни билан танишгандан кейин лаборатория ишини бажаришга рухсат этилади.







2.2. Ўқитувчининг рухсатисиз схемаларга ўзгартириш киритиш мумкин эмас.

Автоматикадаги принципиал электрик схемаларда ГОСТ 2.701...2.1188-78 бўйича шартли белгилар қўйидаги жадвалда келтирилган.

1-жадвал

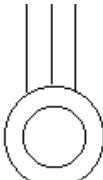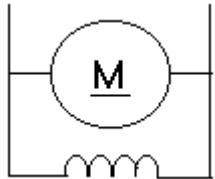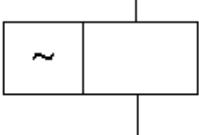№	Элементнинг номи	Ҳарфий белгиси	Схемадаги белгила-ниши	Эслатма
1	2	3	4	5
1	Сим, тармоқ, кабель	1,2,3,4... A,B,C,N..	_____	
2	Симларнинг кесишуви		— —	
3	Симларнинг элек-трик уланиши		— —	
4	Электр энергия ман-бай	GB		Электрохим.
5	Электр истеъмоли манбасининг тав-сифномаси	— — —	3~50 Гц, 380 В ~220В, = 220 В	
6	Ротори қисқа туташ-ган ўзгарувчан токли асинхрон электр мотор	M		
7	Параллел уйғотишли ўзгармас токли электр юритма	M		
8	Ўзгарувчан токли электромагнит	YA		

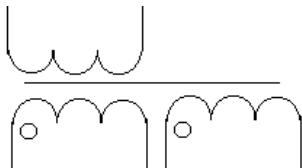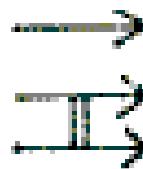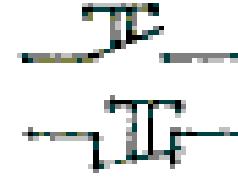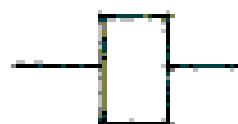9	Трансформатор	T		Чўлғамнинг боши
10	Вилка, штеккер	XP		Бир қутбli икки қутбli
11	Розетка, уя	XS		Бир қутбli икки қутбli
12	Ажратгич	X		4-қутбli
13	Клемма	ХТ		
14	Клеммалар тўплами	ХТ		
15	Учиргич, рубильник, контакт, калит, ажратгич	SQ		Бир қутбli Уч қутбli
16	Эрувчан сақлагич	FU		
17	Автоматик ўчиргич	QF		Бир қутбli икки қутбli
18	Бошқариш тугмаси	S, SB		Қўшиш, Тўхтатиш
19	Реле, бошқариш қурилмалари чўлғами	K		

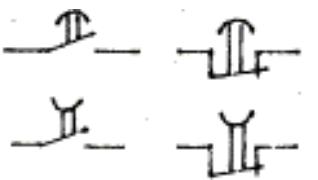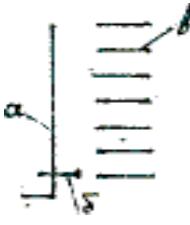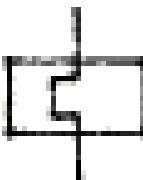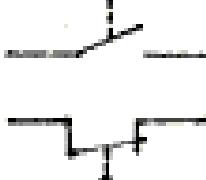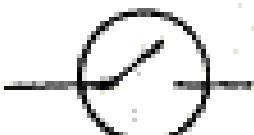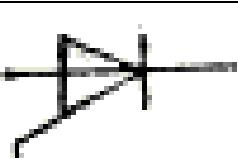20	Ажратувчи калит нормал ёпилган	K		
21	Кўшилувчи калит нормал очилган	K		
22	Вақт давомида ишловчи калитлар: а) кўшишга б) ажратишга	KT		
23	Қадамли излагич майдонининг контактлари а) умумий контакт б) роторнинг кўзгаливчан контакти в) ламеллар	SA		
24	Иссиқлик релеси чўлғами	KK		
25	Иссиқлик релеси контакти	KK		
26	Охирги калит	SQ		
27	Геркон (герметик калит)	SF		
28	Диод	VD		
29	Транзистор			
30	Тиристор	V, VS		анод бўйича бошқариладиган
31	Терморезистор	R, RK		

32	Тензорезистор	R		Чизиқсиз
33	Фотодиод Фоторезистор и т. д.	B B		
34	Стабилитрон	V, VD		
35	Логик мантикий элемент	Махсус кодсиз		I-ёки-эмас & - ва PC-дешифратор T – триггер
36	Резистор	R		
37	Үзгарувчан резистор	R		
38	Үзгармас сиғимли конденсатор	C		
39	Үзгарувчан конденсатор	C		
40	Микросхемадаги кучайтиргич	A		Күринишга мисол
41	Бошқа қурилмалари: телефошқариш қуралмалари телеанализ			
42	Рақамлы һисобловчи вольтметр	PV		

43	Узлуксиз регистрацияли вольметр	P		
44	Сатх датчики	B		
45	Электр ўлчаш асбоби	P		Амперметр Вольтметр

III. ИШНИНГ ДАСТУРИ.

3.1. Лаборатория ишларини бажарадиган техника [авфсизлиги қоидаларини ўрганиш ва ўқитувчининг сўровидан сўнг техника [авфсизлиги дафтарига имзо кўйиш

3.2. Принципиал электр схемалардаги элементларнинг белгиланиши ва схемани ўқиши қоидаларини ўрганиш.

2-ТАЖРИБА ИШИ

Электромагнит релеларни ўрганиш ва синаш


I. Ишининг мақсади.

1. Электромагнит реленинг тузилиши ва ишлаш принципини ўрганиш.
2. Релени синаш ва унинг қуидаги асосий параметрларини аниқлаш: ишга тушиш, қўйиб юбориш, ишчи параметр, қайтиш коэффициенти улангандаги ва ишдан тўхтатилгандаги заъира (запас) коэффициенти.

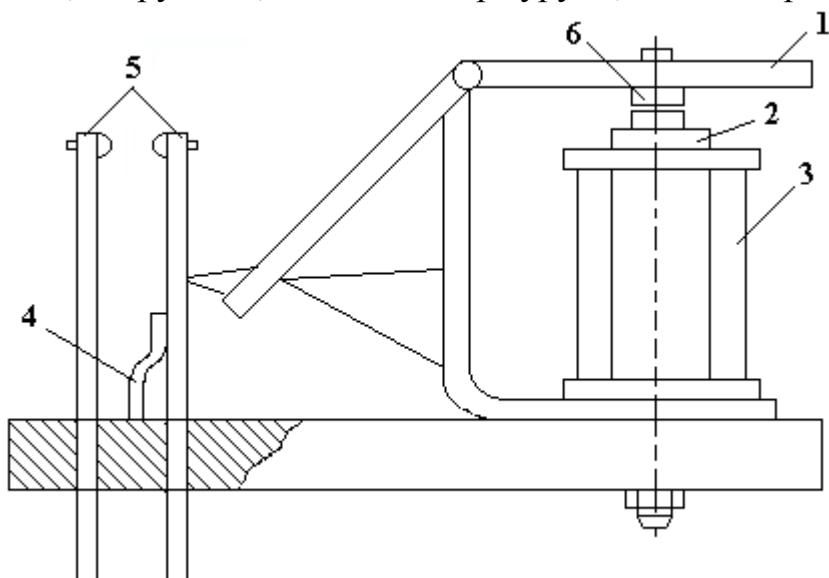II. Умумий маълумотлар.

Реле деб, маълум бир кириш сигнали ўзгарганда чиқиш катталигининг сакрашсимон ўзгарувчи электр асбобга айтилади.

Электромагнит реленинг тузилиши 1-расмда кўрсатилган: 1-якорь; 2-ўзак; 3-чўлғам; 4-пружина; 5- контактлар гуруҳи; 6 - ёаво оралиғи.



2.1-расм. Электромагнит реленинг схематик кўриниши.

Реле чўлғамидан ўтаётган ток магнит майдони ёосил қилиб, бу магнит майдон ўзак, магнит ўтказгич, якорь ва ёаво оралиғи (δ) орқали уланади. Кириш сигнали ўсганда чўлғамнинг тортиш кучи пружина (4) нинг кучланганлигидан катта бўлади ва чўлғамнинг ўзаги (2) га якор (5) ни тортади. Бунда реледаги контактлар ўзларининг ёолатларини ўзгартиришади.

Реленинг асосий кўрсаткичлари (2-расм.)


1. Ишга тушиш кўрсаткичи - реленинг ишга тушиш пайтидаги кириш катталигининг энг кичик қиймати $X_{ит}$.
2. Қуийб юбориш кўрсаткичи - реленинг олдинги ёолатига қайтиш учун зарур бўлган кириш катталигининг энг катта қиймати $X_{к.ю.}$.
3. Қайтиш коэффициенти $K_k = X_{к.ю.} / X_{ит}$

4. Ишчи параметр - реле узоқ вақт ишилаши учун зарур бўлган кириш каталигининг қиймати (номинал режимдаги) - $X_{иш}$.

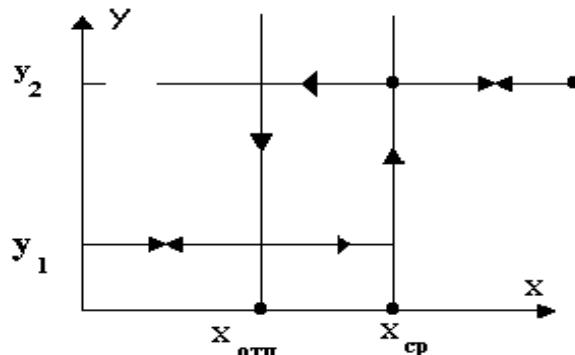5. Заҳира (запас) коэффициенти:

$$\text{ишига тушишда } K_{з.и.т.} = \frac{X_{иш}}{X_{и.т.}} \geq 1,5$$


$$\text{кўйиб юборишда } K_{з.к.ю.} = \frac{X_{кю}}{X_{иш}} < 1$$



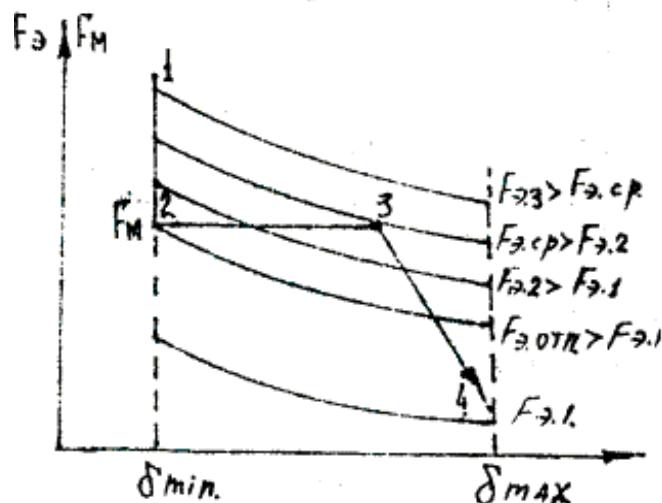2.2-расм. Реленинг тавсифномаси

Реле асбоблари бўйича билдиргичларда фақат ишчи параметр ва K_k $K_{з.и.т}$ $K_{з.к.ю.}$ коэффициентлар берилади, яъни мухандис учун керакли кўрсаткичлар ҳисоблаб топилади.

Реленинг иши тортма ва механик тавсифномаларининг мослашувига боғлиқ.



2.3-расм. Реленинг тортма ва механик тавсифномалари.

Тортма тавсифнома – бу чўлғамнинг электромагнит кучланганлиги F_e ва якорь билан ўзак ўртасидаги ҳаво оралиғи δ га боғлиқ. Механик тавсифнома эса пружинанинг кучланганлиги F_m билан якорнинг сурилиши оралиғи δ га боғлиқликдир.

III. Тажриба қурилмасининг қисқача тавсифи.

Тажриба қурилмаси стенд кўринишда тайёранган бўлиб, унда ўлчаш асбоблари (амперметр ва вольметр), синалаётган реле (К) ва коммутацион аппаратлар ўрнатилган. Қурилманинг принципиал электрик схемаси 4-расмда кўрсатилган. SA ўзгарткич орқали синалаётган реле К учун кучланиш тури танланади. Тажриба автотрансформатори (ЛАТР) ёрдамида К га кириш сигналинг талаб қилинган катталигини танлаш мумкин. Вольметр pV ва амперметр pA ёрдамида назорат олиб борилади.

IV. Ишининг дастури.

1. Ўчиригични ўчирилган ҳолатга, ЛАТР ни $U=0$ бошлангич ҳолатга қўйилади.

2. Стендни ~ 220 В тармоғига уланг. Ўчиригични қўшинг, HL сигнал чироғи ёнади.

3. ЛАТР ёрдамида К нинг кириш кучланиши ўзгартирилиб, РА орқали $I_{и.т.}$, $I_{к.ю.}$, $I_{и.ш.}$ ларни аниқланг ва K_k , $K_{3.и.т.}$, $K_{3.к.ю.}$ коэффициентларини ҳисоблаб топинг. Топилган қийматларни 1-жадвалга киритинг.

4. Ўлчашларни 5 марта тақорорланг.

5. ЛАТР ни бошлангич ҳолат $U = 0$ га қайтаринг.

6. Якорь ва ўзак оралиғига маълум қалинликдаги қатламни ўрнатинг.

7. ЛАТР ёрдамида I_i токининг каррали катталигини қўйиб маҳсус халқага осилган динометр ёрдамида якорнинг ўзақдан ажралиш кучини ўлчаб олинг. Қийматларини 2-жадвалга киритинг.


8. Ҳар хил қалинликдаги қатламлар учун 7- банддаги топширикни тақорорланг (ўқитувчининг топшириғи бўйича).

1-жадвал.

№	$I_{и.т.}$	$I_{и.ш.}$	$I_{к.ю.}$	K_k	$K_{3.и.т.}$	$K_{3.к.ю.}$	Эслатма
	A	A	A				
1							
2							Ўртча кўрсаткичлар бўйича аниқла-
3							нади.
4							
5							

2-жадвал

Токнинг каррали қиймати, A	F_1	F_2	F_3	F_4
	$\delta = 0$	$\delta = 1$	$\delta = 2$	$\delta = 3$
	H	H	H	H
I_1				
$2I_1$				
$3I_1$				
$4I_1$				
$5I_1$				

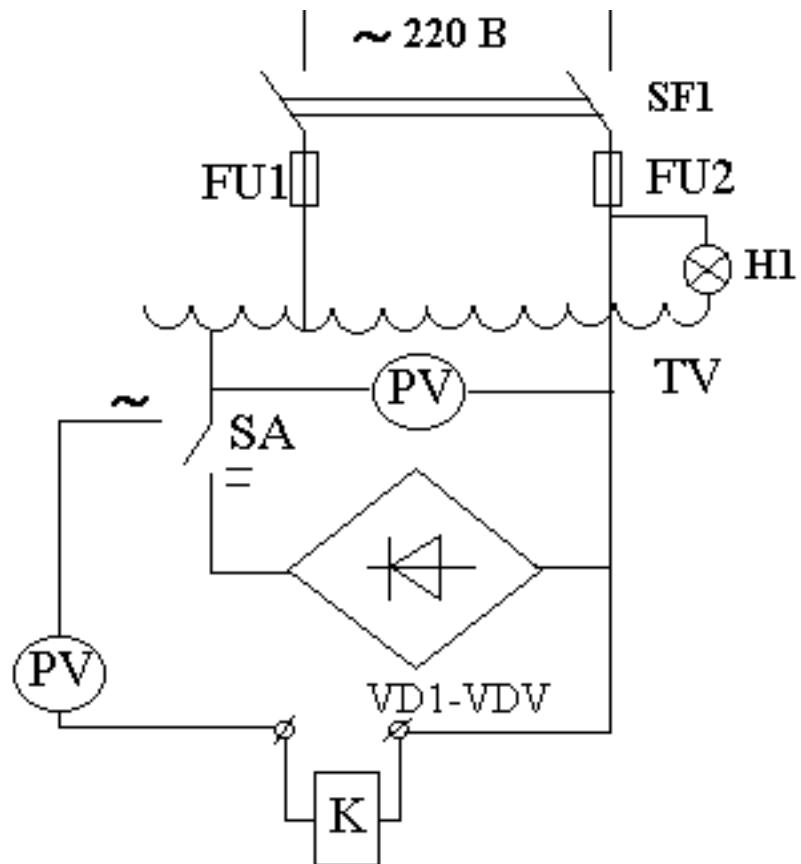

2.4-расм. Қурилманинг приципиал электрик схемаси.

3-ТАЖРИБА ИШИ

Автоматик бошқариш тизимларидағи типик электрик схемаларининг ишләшини ўрганиш ва уларни текшириш

I. Ишнинг мақсади.

Автоматлаштириш соңасида ишлатиладиган типик элементларнинг ишини текшириш ва уларнинг схемаларини йиғиш.

- ишга тушириш түгмаси («Пуск») ёрдамида ўз-ўзини блокировка қилиш һолатини текшириш:

- занжирни нотўғри ишга туширишдан сақлаш мақсадида электрик схема вақт релесини схемасини ишини текшириш.

II. Бажарилаётган иш тўғрисида умумий маълумот.

Автоматика соңасида қўлланадиган электрик схемалар бажарилаётган ишга қараб турли вариантларда йиғилиши мумкин. Лекин иш тажрибаси шуни кўрсатадики, амалда қўлланадиган иш схемалари оддий ва бошқариш учун қулагай бўлиши керак.

Схеманинг алоҳида қисмлари ёки маълум бир элемент бузилиб қолиши натижасида схема ишдан тўхтаса, бу һолатларда автоматик равишда уланадиган типик схемалардан фойдаланиш мумкин. Шунинг учун бу тажриба ишида алоҳида қўллаш мумкин бўлган типик схемалар келтирилади.

1. Ишга тушириши кнопкасини блокировка қилиши ёрдамида бошқарии.

Ушбу схема (3.1-расм) KM1 релеси контактлари ёрдамида асинхрон двигател электромагнит ва бошқа элементларни ишга тушириш учун хизмат қилади (контактлар схемада кўрсатилмаган).

Схема KM1 релеси, SB1 ва SB2 бошқарув контактлари (ишдан тўхтатиш ва ишга тушириш контаклари) дан ташкил топган. Бу элементлар қўл һаракати ёрдамида ишга туширилганлиги сабабли ташқи таъсир тўхтатилганда тугманинг контакти ўзининг аввалги һолатига қайтади. Мисол учун, SB2 тугмасини босиш билан 3-4 занжир қўшилади, қўйиб юборилганда 3-4 ажралади. Шундай қилиб, KM1 релесини ишга тушириш учун SB2 тугмасини босиб ушлаб туришимиз керак. Амалда ишга тушириш түгмаси SB2 га паралел һолда KM1 релесининг қўшилувчи контакти уланади.

Бу контакт ғалтакдан SB2 тугмасига боғлиқ бўлмаган һолда ўтишини таъминлайди. Бу һолат реленинг ўз-ўзини таъминлаш һолати деб юритилади. Шу ерда нима учун оддий ўтказгичдан фойдаланиш мумкин эмас, деган савол тугилиши мумкин. Умуман амалда блокировка қилиш қурилмани, операторни ва таъминловчи схема манбаидаги кучланиш ўзгарганда һимоя қилиш воситаси бўлиб хизмат қиласи. Масалан, манбадаги кучланиш узилиб қолди деб фараз қилайлик, һамма қурилма ва механизмлар ишдан тўхтайди. Схеманинг блоки-

ровка қилинган KM1 реле ғалтагининг контакти узилиб, ишдан тўхтайди. Яна схемада кучланиш пайдо бўлса, юч қандай ўзгариш бўлмайди. Бу ҳолда 3-4 занжири узилган бўлиб, уни қайта ишга тушириш учун операторнинг ўзи SB2 ишга тушириш тугмасини (Пуск) босиш лозим. Бундай блокировка қилинмаган ҳолатларда кучланиш берилганда электр қурилмалар ва механизмлар ўз-ўзидан ишга тушиб уланиб қолади. Бунда подстанция шиналаридағи умумий ток кўпайиб кетиб, авария ҳолати келиб чиқиши ва ишлаётган ишчиларга зарар етказиши мумкин. Кўпчилик ишга туширувчи реле аппаратларининг ғалтаклари кучланишнинг узилиш ҳолатида 0,8 В қийматига мослаштирилган. Бунда агар кучланиш нормал ҳолатдан 20% камайса, реле аппарати ишдан тўхтайди. Нотўғри уланиш ҳолатидан ҳимоя воситасига эга бўлган реверсив электр моторини бошқариш схемаси 3.2-расмда берилган, бунга асосан гидроқурилмалар мисол бўлиши мумкин.

Схемада электр юритма M KM1 ва KM2 реле аппаратлари ва 5 SB1... SB4 бошқарув тугмалари кўрсатилган. Агар электр юритма чўлғамларининг A,B,C фазаларининг ўрни алмаштирилса, у ўзининг айланиш йўналишни ўзгартиради, бу ҳолда KM1-3, KM2-3 контактлари ана шу вазифани бажаради. Лекин иккала KM1 ва KM2 релелари ишга тушса, KM1-3, KM2-3 (3.2-расм) контактлари манба орқали қисқа туташиш ҳосил қиласди. (A,B,C чўлғамлари қисқа туташиб қолади). Бу ҳолатни йўқотиши учун KM2-2 ва KM1-2 ажратувчи контактлари орқали блокировка қилинади.

Масалан, тўсиқни кўтариш учун электр юритмани ишга тушириш лозим бўлсин. Бунинг учун SB2 ишга тушириш тугмасини босиш керак. KM1 релеси 1-2-3-4-5-2 занжири орқали уланади ва KM1 қўшувчи контакти ёрдамида ишга туширувчи тугма SB2 ни блокировка қиласди.

KM1 релеси ишга тушгач, ўзининг KM3 тугмаси орқали электр юритмани улади ва ўз навбатида тўсиқни юкорига кўтара бошлайди. Шу билан бир вақтда KM1-2 ажратувчи контакти KM2 релесини ишга туширувчи занжирни узади. Бу ҳолат SB4 тугмаси босилганда бу занжирни ишга туширишдан сақлайди.

Электр юритманинг айланиш йўналишини ўзгартириш учун SB1 тўхтатиши тугмасини босиш лозим. KM1 релеси ишдан тўхтаб, барча контактлар ўзининг аввалги ҳолатига қайтади. Факат шундан сўнг электр юритмани SB4 тугмаси орқали тескари йўналишда ишга тушириш мумкин.

2. Вақт релеси ёрдамида тузилган бошқарув схемаси

Бу схема (3.3-расм) маълум вақт оралиғида ишлайдиган реле аппаратини бошқариш учун хизмат қиласди.

Схема қўйидагича ишлайди: SB1, SB2 тугмалари ёрдамида KT вақт релеси ишга туширилади. Ишга тушириш тугмаси SB2 вақт релесининг KT1-1 контакти орасидан блокировка қилинади. Маълум вақт ўтгандан сўнг KT1-2 контакти қўшилиб, KM магнитли ишга туширгич занжирини улади.

III. Тажриба қурилмасининг қисқача тавсифи


Тажриба қурилмаси КМ1, КМ2, КМ3 релелари, вақт релеси, сақлагиичлар ўрнатилган столдан иборат. Столнинг юқори панелида SB1...SB4 бошқариш тугмалари, бошқариш калитлари, тармоқ тумбалари, сигнал чироқлари ва реле аппаратларининг элементлари уланган клеммалар ўрнатилган. Реленинг ишини назорат қилиш учун ғалтакларга параллел ҳолда сигнал чироқлари ўрнатилган. Тажриба қурилмасининг схемаси стендда кўрсатилган.

IV. Ишни бажариши тартиби


- Стендни тармоқдан ажратишни текшириш. (Ўчирувчи элемент столнинг ўнг тарафида пастга қаратилган ҳолда ўрнатилган).
- Ўқитувчининг кўрсатмаси бўйича бошқарув схемасини йиғиш ва текшириш.

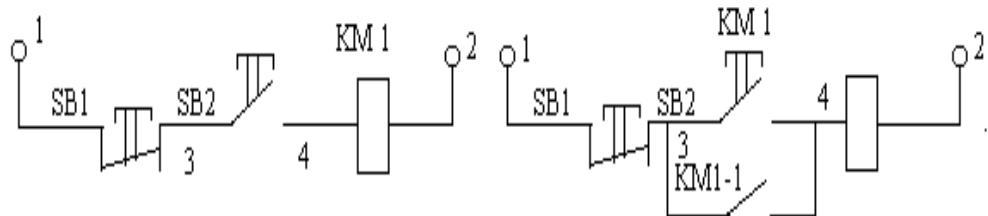V. Йисобот таркиби.


- Ишнинг номи, тартиб рақами ва ишни бажаришдан мақсад.
- Қисқача назарий маълумот.
- Текширилаётган схемалар.



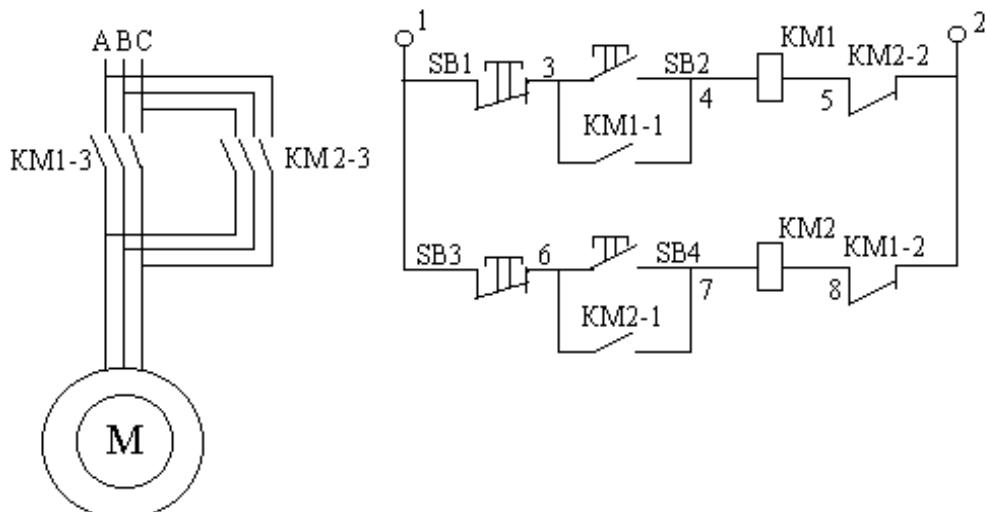
3.1-расм. Ишга тушириш тугмасини блокировкалаш орқали бошқарув схемаси.



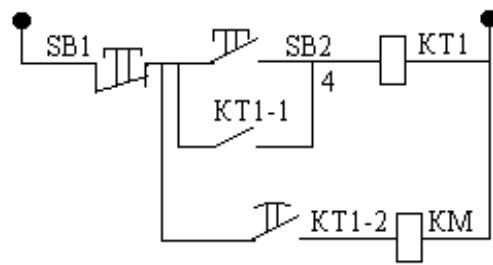3.2-расм. Нотўғри уланишдан ҳимояланган реверсив электр юритмани бошқариш схемаси.



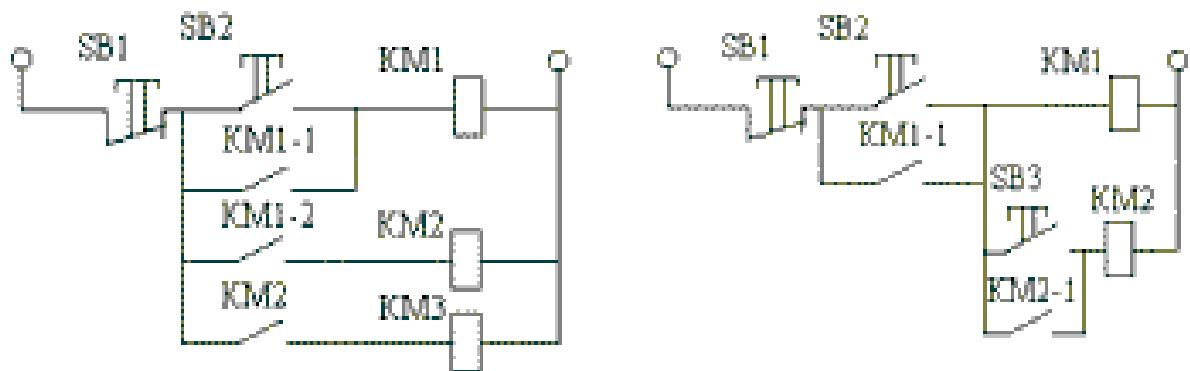3.3- расм. Вақт релеси күлланилган электр бошқариш схемаси.



3.4-расм. Реле аппаратларини кетмакет уланиш схемаси.

3.5- расм. Манба занжирига блокировка киритиш схемаси.

4-ТАЖРИБА ИШИ

ФР-2 фоторезистор ишини ўрганиш ва синаш

I. Ишининг мақсади.

ФР-2 фоторезисторли ўзгарткичнинг иш принципини ва амалда қўлланилишини ўрганиш.

II. Умумий маълумотлар.

Автоматик ростлаш тизимларида турли хилдаги миқдорларни назорат қилиш учун турли датчиклар (ҳарорат, намлик, ёритилганлик, сатҳ) кенг миқёсда қўлланилади. Бундай датчикларнинг кўпгина турлари ярим ўтказгичли моддалардан ясалиб, уларнинг начизиқли хусусиятидан, яъни турли хил таъсиrlар (механик, иссиқлик, ёритилганлик ва ҳаказо) оқибатида қаршилик миқдорларининг ўзгаришидан фойдаланилган.

Бундай начизиқли элементларга термистор, позистор, фоторезистор, варисторлар мисол бўлиши мумкин.

Начизиқли элементларнинг баъзиларида ток ошиши билан уларнинг қаршилиги ҳам ошади, баъзиларининг қаршилиги камаяди.

Фоторезистор начизиқли элементлар тоифасига кириб, ёруғлик таъсирида ўзининг қаршилигини ўзгариради. Ёруғлик нурлари фоторезисторнинг юзасига тушса, унинг қаршилиги кескин камаяди, агар ёритилганлик миқдори пасайса қаршилиги ошади. Фоторезисторлар олtingугуртли кўрғошиндан ясалса ФСА типидаги, олtingугуртли висмутдан ясалса ФСБ типидаги, олtingугуртли калцийдан ясалса ФСК типидаги деб белгиланади.

Фоторезисторни схемаларга уланганда, кўтбларнинг ўрни алмашишининг аћамияти йўқ. Унинг асосий камчилиги инерционлилиги ҳисобланади, яъни ёруғлик нурларининг миқдорига қараб занжирдаги қаршилик ва унга мос ток миқдорининг ўзгариши учун маълум ваќт талаб этилади.

Ушбу бажарилаётган ишда ФР-2 фоторезистор релеси ёруғлик лампаларининг муҳитнинг табиий ёритилганлик миқдорига қараб автоматик усулда ишга тушириш ва ўчириш учун хизмат қиласи.

III. Схеманинг ишилаш тартиби

Фоторезистор ФР-2 транзистор VT1 базасига ҳамда R5, R6 резисторлар билан кетма – кет уланган. Фоторезисторнинг сезгирилигини ошириш учун VT1 ва VT2 транзисторлардан иборат кучайтиргич қўлланилган. Фоторезистор (ФСК герметик типидаги) бевосита ФР-2 фотореленинг корпусида ёки 15 м дан узоқ бўлмаган масофада ўрнатилиши мумкин, лекин унга фақат муҳитнинг табиий ёритиганлиги таъсир этиши шарт.

Реле ёки К контакторининг ғалтаги VT2 транзисторининг коллектор ва эмитторига уланган ва қўшилувчи контакт К орқали К релени ишга туширишга хизмат қиласи. Диод VД ярим даврли тўғрилагич сифатида, яъни ўзгарувчан токни ўзгармас токка айлантирувчи, конденсатор С тўғриланган токнинг пульсациясини силлиқловчи воситалар сифатида хизмат қиласи.

ФР-2 фоторезистор схемаси күлдә һамда автоматик равища ишлатиш учун мүлжалланган бўлиб, А алмашлаб улагич (переключатель) воситасида амалга оширилади (4.1-расм). Схемадаги R6 резистори обеъктнинг табий ёритилганлик даражасига қараб схемани мослаш учун хизмат қиласди.

Схемани күлдә бошқариш тартибида (режимида) ўтказиш учун А алмашлаб улангични «ҚҰЛ» һолатига ўтказамиз ва К реленинг ғалтагидан FU-SA-A-1-2-K-3-4 занжири бўйлаб ток оқиб ўтади. Реле К ишга тушиб кўшилувчи контактлари K1 орқали HL1, HL2, HL3... лампаларни ток манбаига улайди ва улар ёнади. Лампаларни ўчириш учун А алмашиб улангич О һолатига келтирилади ва реле К ишдан тўхтайди һамда унинг K1 контактлари ажралади.


Схема автоматик режимда ишлаши учун А алмашиб улангични «АВТ» һолатига ўтказамиз. Бунда схеманинг ишлаши фоторезистор ёки фотодатчик RF қаршилиги миқдорининг ёритилганлик даражасига нисбатан ўзгаришига боғлиқ бўлади, яъни обьектнинг ёритилганлик даражаси орқали назорат қилинади.

Агар обьектнинг ёритилганлик даражаси пасайса, яъни қоронгилашса фоторезистор ички қаршилиги ошади ва RF, R5, R6 дан иборат кучланиш таксимлагичида потенциалларнинг таксимланиши рўй беради. Чунки тармоқдан ўтаётган токнинг миқдори камаяди, токнинг миқдори эса Кирхгоф қонунига асосан А нуқтага нисбатан кўпаяди. Бу һолатда VT1 транзисторининг базасида потенциал пасайиб, у ёпиқ режимга ўтади ва R4, R3 занжирдан ток ўтмайди, чунки бу пайтда базадаги потенциалнинг ишораси мусбатга айланади. Шу вақтнинг ўзида VT2 транзисторининг базасида һам мусбат потенциал һосил бўлади ва у һам ёпиқ режимга ўтади. Бу һолатда 9-10- R1-K2 занжиридан ўтаётган ток миқдори ошади ва реле K1 ишга тушиб ўзининг K1.1 kontaktини улайди. Реле K2 ишга тушади һамда ўзининг K2.1 kontaktларини улаб HL1, HL2, HL3 лампаларини ишга туширади.

Агар обьектнинг ёритилганлик даражаси етарли миқдорда бўлса, VT1 транзисторининг базасига унинг эмиттерига R5 ва R6 резисторлардан иборат кучланиш таксимлагичидан манфий потенциал берилади. Транзистор VT1 очилади ва R4, R3 резисторлар орқали ток ўтади. Транзистор VT2 базасига R3 резистор орқали худди шундай потенциал бериладики, бунда у һам очиқ режимга ўтиб, ўзидан R2 резистори орқали ток ўтказади ва K2 релесининг ғалтагини шунтлайди. Бу һолатда K2 реленинг ғалтагидаги кучланиш миқдори унинг ишга тушиши учун етарли бўлмайди ва ишга туша олмайди, бу һолда HL1, HL2, HL3 лампалар ёнмайди.

IV. Ишни бажарии тартиби.

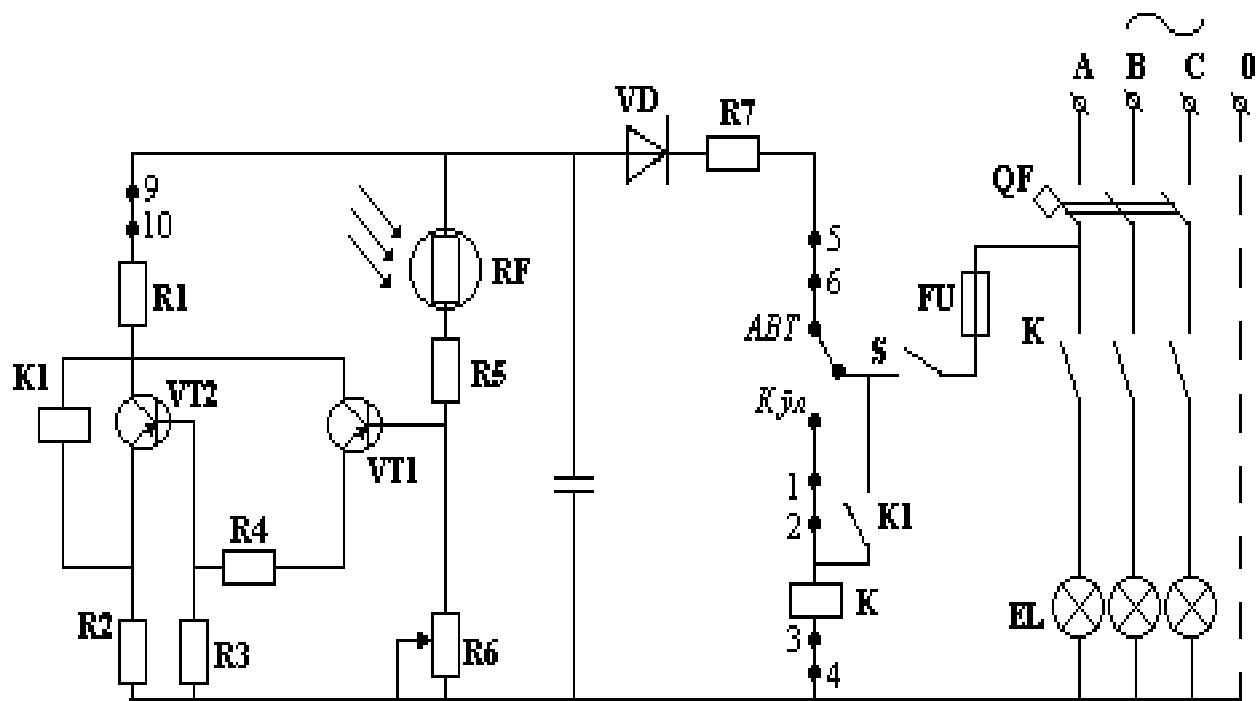1. ФР-2 принцип схемадаги элементлар билан танишинг.
2. Схемадаги функционал элементларини аниқланг.
3. Стенддаги клеммаларнинг белгиланиши ва схемадаги сонлар, һамда пунктлар чизиқларидан фойдалиниб уни йигинг.
4. Схемани күлдә ва автоматик усулда ишлашини синаб кўринг.



4.1-расм. Ёргликни автоматик ростлаш тизимининг принципиал электр схемаси.

5 – ТАЖРИБА ИШИ

Ҳароратни мослайдиган автоматик қурилмани ўрганиш ва синаш. (терморостлагичлар)

I. Ишининг мақсади.

Терморостлагичларнинг тузилиши ва иш принципини ўрганиш.

II. Ишини бажарилиши тартиби.

1. Стенддаги клеммаларнинг белгиланишига қараб ва принципиал электр схемадан фойдаланиб терморостлагичнинг схемасини йиғинг.
2. Схемани ~220 В ва = 12 В манбаларга уланг.
3. Схеманинг автоматик режимдаги иш фаолиятини текширинг.
4. Системанинг қуидаги түлиқ иш цикли вақтини ўлчанг:
 - а) иш вақти - t_u (тизимни кучланиш манбасига уланган вақтидан, то вентилятор М ишга тушгунча кетган вақт оралиғи);
 - б) совиш вақти - t_c (вентиляторнинг ишга тушган вақтидан, тұхташигача кетган вақт оралиғи).

Тажриба натижаларини қуидаги жадвалга ёзиб чиқинг.

№	Вақт t, с	U, В	I, мА	R _k , Ом
1				
2				
3				
4				
5				

5. Олинган тажриба натижалари ва термисторнинг ҳарорат тавсифномаларидан фойдаланиб, $R_k = f(t)$ графигини чизинг.

III. Умумий маълумотлар

- 5.1 - расмда келтирілген терморостлагичнинг таркибий схемадаги қурилма ва элементларнинг иш тартиби билан танишиб чиқамиз.

Ҳароратни мослайдиган объект сифатида қурилиш материалларини тай-ёрловчи иссиқлик печларини, чорвачилик биноларини, парник ва иссиқхоналарни, мева ва сабзавот омборларини олишимиз мүмкін. Ҳароратни назорат қилувчи ускуналар шу объектнинг маълум бўлимларига ўрнатилади.

Терморостлагич иккита RK1, RK2 термистор ва R1, R2 резисторларнинг кўприк схемаси шаклида уланишдан ғосил қилинган. Схеманинг 1-3 диогоналига =12В кучланиш берилади. Муҳитнинг бошланғич ҳароратига қараб RK1, RK2 термисторлар ва R1, R2 резисторлар кўприк схемасининг мувозанат ҳолатидан келиб чиқиб қуидаги шартлар асосида танланади:

$$\frac{R1}{RK1} = \frac{RK2}{R2} \quad \text{ёки} \quad R1 \cdot R2 = RK1 \cdot RK2$$

Ушбу тенглик сақланганда күпrik схемасидаги 2-4 нұқталаридаги потенциаллар фарқы $U_{2,4} = 0$ бўлади. Муҳит һароратининг ўзгариши натижасида RK1, RK2 термисторларнинг қаршилиги һам ўзгаради ва күпrik схемасининг мувозанати бузилади. Натижада схеманинг 2-4 диагоналида потенциаллар фарқи пайдо бўлиб, $U_{2,4} \neq 0$ teng бўлади. Ҳар қандай миқдордаги һароратни имкониятини яратиш R1, R2 резисторларнинг ўзгарувчан бўлиши тавсия этилади. Бошқарув органи вазифасини МКУ-48 типидаги KL оралиқ релеси ва ПМЕ типидаги KM магнитли ишга туширгич бажаради. KL1 релесининг ғалтаги күпrik схемасининг 2-4 диагоналига уланган (5.1-расм). Қўшилувчи контакт KL магнитли ишга туширгич ғалтаги KM билан, унинг KM1:1 ва KM1:2 ажралувчи контактлари эса ЕК иситиш ва M вентилятор элементлари билан кетма-кет уланган.

Ижрочи элемент ёки механизм вазифасини нихром симидан ясалган иситгич ва вентилятор бажаради.

IV. Схеманинг иши тартиби

Схеманинг юқори ва пастки қисмига мос равища ўзгармас ва ўзгарувчан кучланиш берилганда ЕК иситиш элементи иссиқлик ажрата бошлайди. Муҳитнинг һарорати кўтарилиши натижасида RK1, RK2 термисторлар қизийди ва уларнинг қаршилиги камаяди. Натижада күпrik схемасининг мувозанати бузилади, һамда KL оралиқ реле ғалтагидан ток ўта бошлайди. Бу ток 1-RK1-2-KL-4-RK2-3 занжири бўйлаб оқади. Муҳитнинг һарорати қанча баланд бўлса, RK1, RK2 термисторларнинг қаршилиги шунча кичик ва KL реле ғалтагидан ўтаётган ток ва кучланиш эса мос равища кўпаяди. Ток ва кучланиш маълум миқдорга етганда оралиқ реле KL ишга тушади һамда ўзининг қўшилувчи контакти KL-1 ни улади. Контакт KL уланиши натижасида магнитли ишга туширгич KM ишга тушади ва ўзининг KM1:2 контактини улаб M вентиляторни ишга туширади ва бир вақтнинг ўзида KM1:1 авжралувчи kontaktини ажратиб ЕК иситгични ишдан тўхтатади.

Муҳитнинг һарорати пасайиб, яъни совиган сайин RK1, RK2 термисторларининг қаршилиги кўпаяди, яъни мувозанат һолатидаги миқдорга интилади ва KL оралиқ реледан ўтаётган ток камаяди. Унинг миқдори KL релесининг қайтиш токи қиймати билан тенглашганда у ишдан тўхтаб, ўзининг KL1 контакти орқали KM магнитли ишга туширгичнинг занжирини узади ва уни ишдан тўхтатади. Унинг KM1:2 контакти узилиб, M вентиляторни ишдан тўхтатади ва шу заҳоти KM1:1 контакти қўшилиб, ЕК иситгични ток манбаига улаб, ишга туширади.

Ушбу схемада терморостлагич сифатида яrim ўтказгичли материалдан ясалган ночизикли элемент - терморезисторлардан фойдаланилган. Улар манфий һароратли қаршилик коэффициентига эга бўлганлиги учун термисторлар деб аталади. Бу элементларда һароратнинг ошиши уларнинг қаршиликларини камайишига олиб келади ва бу боғлиқлик қўйидаги экспоненциал қонуният орқали ифодаланади:

$$Rk = A \cdot e^{-\frac{B}{T}}$$

бу ерда А - термисторнинг геометрик ўлчамлари, шакли ва унинг материалининг хусусиятига боғлиқ бўладиган коэффициенти;

е - натурал логарифмнинг асоси;

В - ярим ўтказгичнинг физик хусусиятини ифодаловчи коэффициент;

Т – Кельвин шкаласидаги ҳарорат даражаси.

Термисторларнинг муҳим тавсифномаларидан бири, уларнинг статик вольтампер тавсифномаси ҳисобланади.

Бу тавсифнома терморезистордан ўтаётган ток I ва ундаги кучланиш U орасидаги боғланиш бўлиб, бу пайтда муҳитнинг ва терморезисторнинг ҳарорати бир миқдорда бўлмоғи лозим. Бу тавсифномалар терморезисторларнинг конструктив тузилишига, ўлчамларига, фаол қаршилик миқдорига, муҳитнинг ҳароратига ва қандай материаллардан ясалганлигига ҳам боғлиқ бўлади. Амалий ҳисобларда қўпинча бошқа тавсифномадан, яъни терморезисторнинг статик тавсифномасидан фойдаланамиз.

Мисол тариқасида объектдаги ҳароратни 70°C дан 100°C гача оралиқда ушлаб турувчи ҳарорат мосламасининг ҳисобларини келтирамиз.

Кўприк схемасига манбадан 12 В ўзгармас кучланиш берамиз. Схеманинг диагоналига $I_{\max} = 0,005 \text{ A}$ токда ишга туширувчи оралиқ реле уланган ва унинг ғалтагининг қаршилиги $r_0 = 500 \text{ Om}$. Унинг бир елкасига $t = 20^{\circ}\text{C}$ ҳароратда ҳар бирининг қаршилиги $(100 \pm 10\%) \text{ Om}$ бўлган RK1, RK2 резисторлари уланган. Унинг иккинчи елкасига уланадиган R1 ва R2 резисторларнинг қаршилиги аниқлансин. Шу типдаги термисторнинг ҳарорат тавсифномасидан, ҳарорат $t=100^{\circ}\text{C}$ бўлгандаги қаршилигини, яъни $RK=50 \text{ Om}$ ни топамиз.

Тевенон теоремасига асосан номувозанат кўприк схемасининг диагоналидаги (KL реленинг ғалтаги орқали ўтаётган) ток миқдори қўйидагича топилади:

$$I_{\max} = U \left[\frac{R}{R + RK} - \frac{R}{R - RK} \right] * \left[\frac{2R * RK}{R + RK} + r_0 \right], \quad A$$

Ушбу тенгламани қидирилаётган Rга нисбатан ечсак,

$$R = \frac{I_{\max} \cdot r_0 \cdot RK + U \cdot RK}{U - 2 \cdot I_{\max} \cdot RK - I_{\max} \cdot r_0}$$

Берилган қийматларни ушбу тенгламага қўйиб ечсак, резисторнинг қаршилиги $R = 90 \text{ Om}$ га teng бўлади.

Реле ғалтагининг қайтиш токини қўйидагича топамиз:


$$I_B = 0,8 I_{\max} = 0,8 \cdot 0,005 = 0,004 \text{ A}$$

Реле ишдан тўхташи учун зарур бўлган термисторнинг қаршилигини топамиз:

$$RK = \frac{U \cdot R - I_B \cdot r_0 \cdot R}{2 \cdot I_B \cdot R + I_B \cdot r_0 + U} = \frac{10 \cdot 90 - 0,004 \cdot 500 \cdot 90}{2 \cdot 0,004 \cdot 90 + 0,004 \cdot 500 + 10} = 600 \text{ Om}$$

Термисторнинг статик (ҳарорат) тавсифномасидан реленинг $t = 70^{\circ}\text{C}$ ишдан тўхтатиш учун мос келувчи T^0 ҳарорати аниқланади.

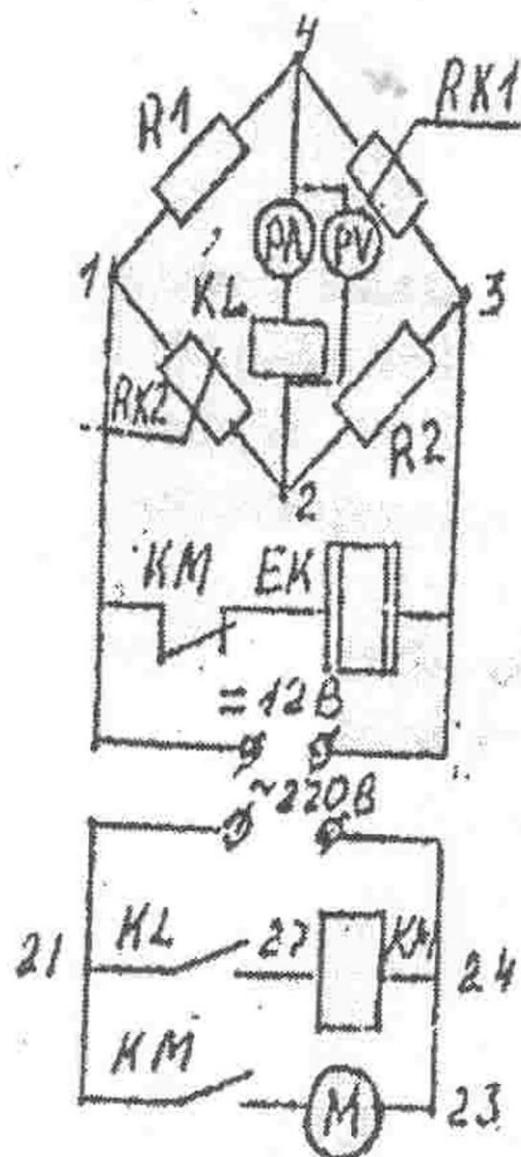Демак, күриб чиқилған схема ёрдамида объектнинг ҳароратини 70 °C дан 100 °C гача оралиқда сақлаб туриш мумкин экан.



5.1-расм. Терморостлагичнинг принципиал электрик схемаси.

6 - ТАЖРИБА ИШИ

Қадамли излагич ишини ўрганиш ва синовдан ўтказиши

I. Ишининг мақсади

Қурилма билан бевосита танишиш, автоматика схемаларида қадамли излагичнинг уланиш схемасини ва ишлаш принципини ўрганиш.

II. Умумий маълумотлар

Қадамли излагич (тақсимлагич) электромагнитли кўп қаторли узгич-тақсимлагичлардан иборат. У телемехника ва ҳисобаш қурилмаларининг апарати ҳисобланади. Бундан ташкари у алоқа ускуналари ва қўп сонли обьектларни бошқарадиган автоматик тизимларда қўлланилади. Қадамли излагичлар электр схемаларни вақт бўйича улаб, ажратиш ва қўпинча чиқишидаги электр занжирларини битта кириш занжирига кетма-кет улашда ёки тескариси, кириш занжирини кетма-кет чиқиши занжирига улашда қўлланилади.

Қадамли излагич (6.1- расм) учта асосий қисмлардан: ротор, статор ва электромагнит механизмдан иборат.

Ротор ҳаракатланувчи қисм бўлиб, унда шчётка 3 ўрнатилган. Шчётка қўзғалмас контактларни икки томондан ўраб турган иккита параллел пружинадан иборат.

Статор бир-биридан изоляцияланган қўзғалмас пластинкалардан (ламеллардан) терилган. Улар (а, б, в) контактли майдонлар ҳосил қиласиди. Ҳар бир контактли майдоннинг ноллик контакти 2 ва аниқ сонли қўзғалмас контакти 1 бор. Электромагнитли ҳаракатланувчи механизм тишли ғилдирак 4, туртки 5, якорь 6, ўзак 7, электромагнит чулғам 8, пружиналардан 9 иборат. У тўғри ва тескари ҳаракат қилиши мумкин.


Тўғри ҳаракат юритмаси якорни чулғамга тортиш жараёнида роторни жойидан силжитади, тескари ҳаракат юритмаси эса, якорни қўйиб юборганда (чулғамни токдан ажратганда) силжитади.

Қадамли излагич ва тўғри ҳаракат юритмасининг ишини кўриб чиқамиз (6.1- расм): чулғамга 8 кучланиш берилганда якорь 6 ўзак 7 га тортилади ва туртки 5 билан тишли ғилдирак 4 нинг тишидан итарида. Бунинг оқибатида ротор қўзланган бурчакка (қадамга) бурилади ва шчёткалар кейинги контактга ўтишади. Чулғам 8 да кучланиш йўқолган пайтда пружина 9 ҳаракат механизмини аввалги ҳолатга қайтаради.

Шундай қилиб, қадамли излагичлар ноль контакт 2, шчётка 3 ва ҳар бир контактли майдон ламели 1 дан ўтадиган электр занжир ҳосил бўлади.

Шу билан бирга қадамли излагичнинг ажратувчи контакти 10 ва 22-ноль ҳолатидаги чекка ажратувчи контактлари мавжуд. Бу контактлар қадамли излагичнинг бошқариш схемасида қўлланилади.

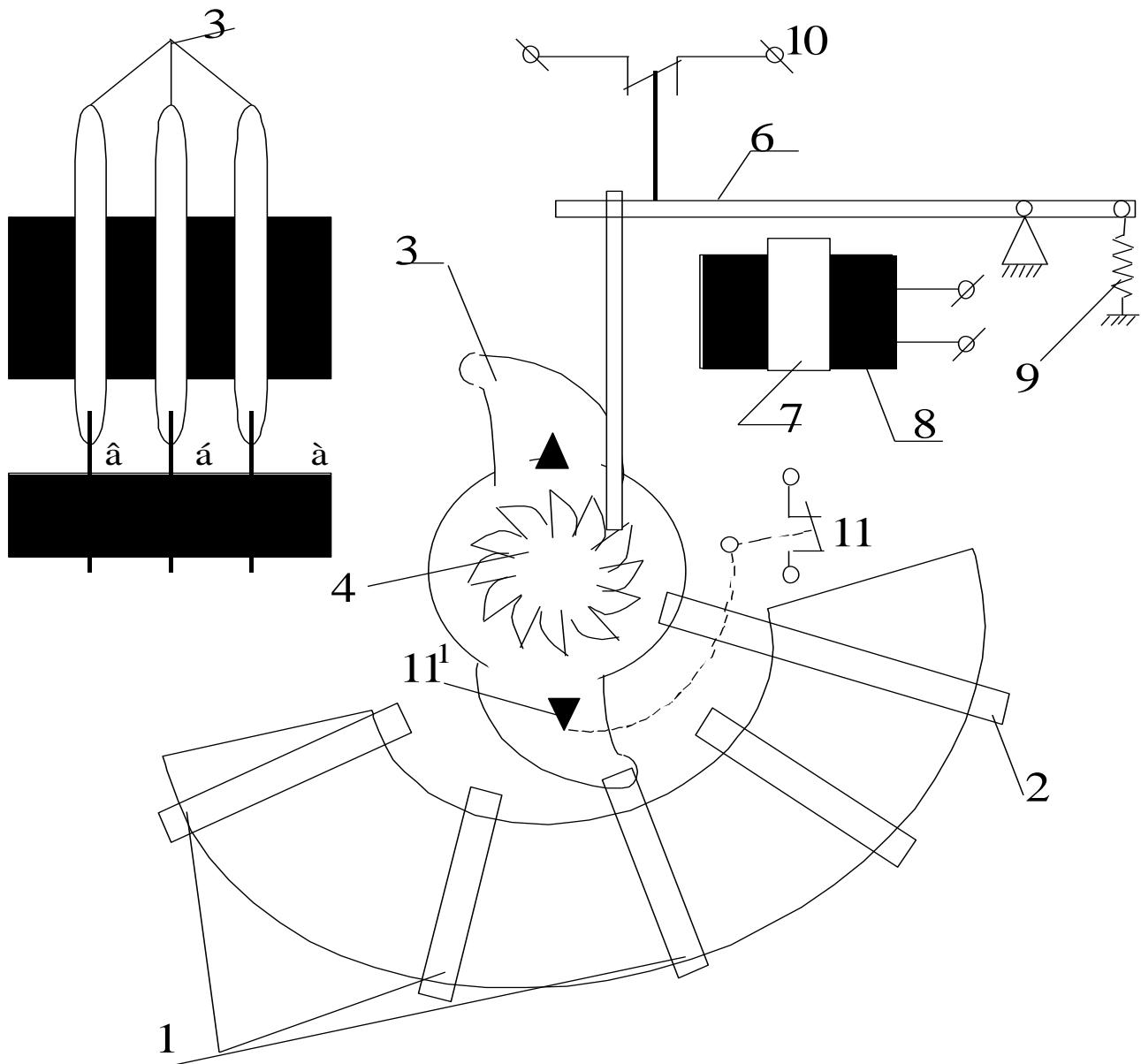Қадамли излагичларнинг шартли белгиланиши: ШИ-26/8, бунда 26-ламеллари, 8-контактли майдонлар сони.



6.1-расм. Тўғри таъсирдаги электромагнит юритмали қадамли излагич.

1-қўзғалмас контактлар (ламеллар); 2-умумий (ноль) контакт; 3-шчёткалар; 4-тишли гилдирак; 5-туртки; 6-якорь; 7-ўзак; 8-электромагнит чўлгами; 9-пружина; 10-ажратувчи контакт; 11-ноль һолатидаги чекка калитнинг ажратувчи контакти; 12-тирагичлар: а, б, в -контактли майдонлар.

III. Лаборатория қурилмасининг қисқача тавсифи

Лаборатория стенди металл қутига жойланган бўлиб, (36 В ва ~220 В) ток манбаларидан, қадамли излагич, номер тергич, сонли индикатор, кнопкa ва бошқариш тумблеридан иборат.

Стенднинг электр схемаси 6.2-расмда берилган.

6.2а - расмдаги схемада:

SA1 - схемани манбага улаш тумблери;

SB1 - қўлда бошқарадиган режимидаги қадамли излагичнинг К1 чулғамини манбага уловчи “УЛАШ” тугмаси;

K1 - қадамли излагич чўлғами;

КП “а” - автоматик қайта ноллик ҳолатга қайтаришнинг контактли майдони: қадамли излагичнинг чўлғамига 10 чи импульс берилганда қурилмани бошлангич ноль ҳолатга қайтарилишини таъминлайди. 1 чидан 9 чигача бўлган контактлар изоляцияланган, 10 чидан 26 чигача ўзаро бирлаштирилган (пайвандланган);

КП “б” - қайта ҳолатга қўлда келтириш контакт майдони: SB2 тугмасини босган пайтда қадамли излагичнинг исталган ҳолатидан нолга келтиришни таъминлайди. Бунда ҳамма контактлар (ламеллар) бирлаштирилган (пайвандланган);

K1-1 - ажратувчи контакт ва қадамли излагичнинг чекка контакти (5-6-3 занжири);

SA2 - телефон аппаратининг номер тергич контакти. Номер терган пайтда занжирдаги уланишлар сони терилган рақамга мос келади. Масалан, “3” сони терилганда, SA2 контакти уч марта уланиб, реле чулғамига кетма-кет учта импульс берилади.

K2 - оралиқ реле чулғами.

6.2б - расмдаги схемада:

HL1 - белгили индикатор. Унда битта анод ва унта катод мавжуд. Ўар бир катод рақам қўринишида тайёрланган бўлиб, мос равишда қадамли излагичнинг контактлари билан уланган. Чироқлар инерт гази билан тўлдирилган: КП “в”-сонли индикациянинг контактли майдони. 1дан 10 гача бўлган контактлар катод лампалари билан уланган. Бунда 9-11-4 занжир уланишини ҳосил қилганда катодларнинг бирини ёнишини таъминлайди.

Схема қўйидагиларни таъминлайди:

- қадамли излагични қўлда бошқариш режимида SB1 кнопкa ёрдамида бошқарилишини (1-SB1-3-K1-2 занжир);

- номер тергич ёрдамида программали бошқариш режимида излагични бошқаришни;


- қадамли излагични бошлангич ҳолатга қайтаришни;

Нол ҳолатга келтириш:

а) олдинги ҳолатга қайтаришнинг қўл режими 1-SB2-5-6-3-K1-2 занжир;

б) олдинги холатга қайтаришнинг автоматик режими-1-5-6-3-K1-2 занжир;

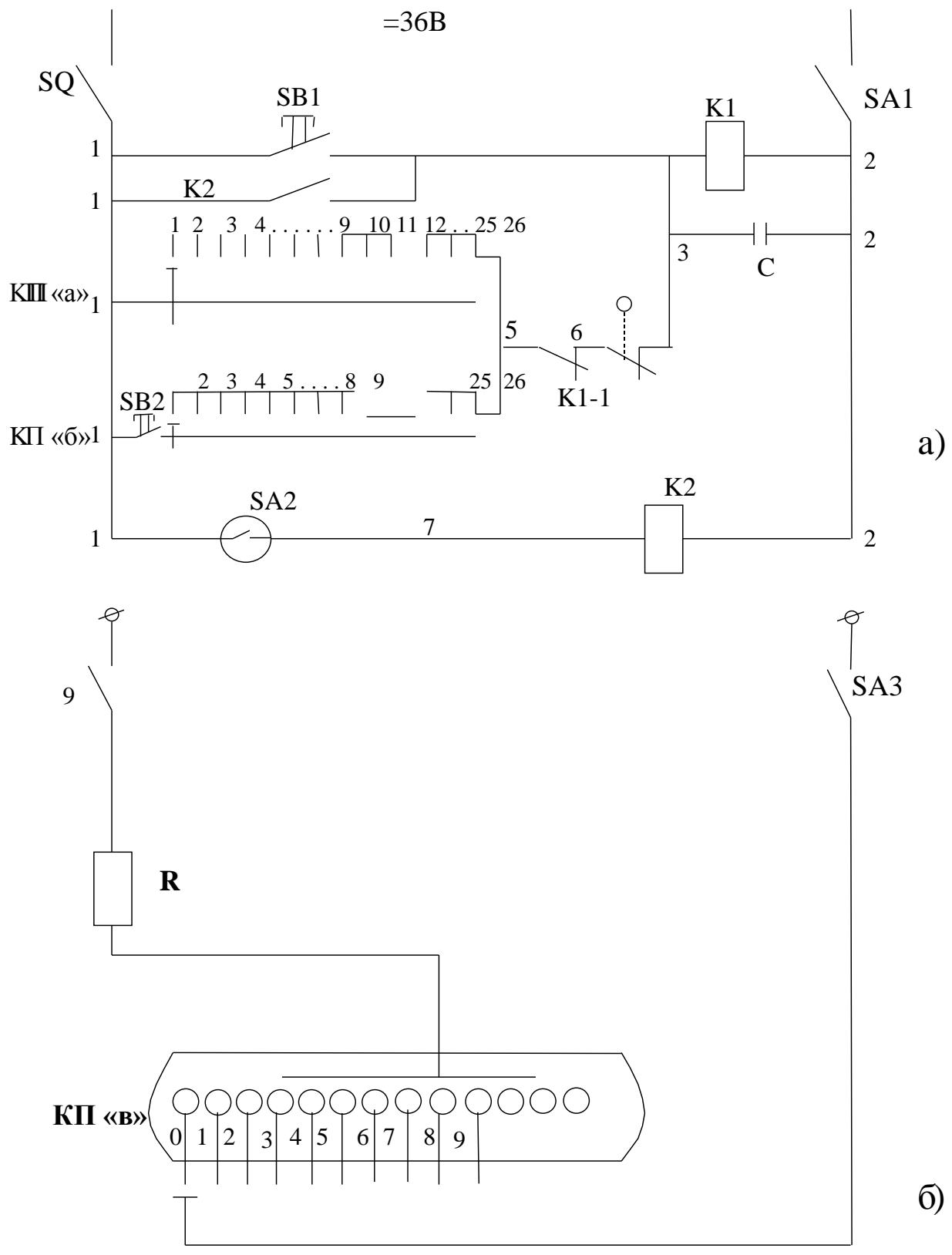Қадамли излагич ротори холатини HL1 лампаси ёрдамида сонли индикациялаш (9-11-HL1- КП ”в” - 4 занжир).



11

6.2-расм. Қадамли излагич ишини бошқариш электр схемаси (а), рақамли индикация схемаси (б).

IV. Ишнинг дастури.

1. Қадамли излагичли мосламани бошқариш схемасини стендда йиғиш. Бунинг учун ташқи симлар билан клеммалар орқали схеманинг асосий элементлари уланади.
2. Схемани ўқитувчи текширганидан сўнг, стенд манбага уланади.
3. SA1 ва SA3 қалитлари кўшилади.
4. Схема қўйидаги режимларда текширилади:
 - кўлда бошқариш (SB1 тугмаси);
 - программали бошқариш (SA2 номер тергич);Қадамли излагич иши сонли индикатор ёрдамида назорат қилинади.

7-ТАЖРИБА ИШИ

Стабиллаштирувчи қурилма ишини ўрганиш

I. Ишининг мақсади

Ўзгарувчан кучланишли феррорезонансли стабилизаторнинг ишлаш принципини ўрганиш ва унинг тавсифномасини тадқиқ қилиш.

II. Умумий маълумотлар

Қандайдир катталиктарнинг (тезлик, суюклик сатғи, босим, айланиш моменти, ток, қаршилик, кучланиш ва ғ.к) доимиyllигини таъминловчи қурилмага стабилизатор дейилади.

Автоматикада асосан электр катталиктарнинг стабилизатори қўлланилади. Улар икки синфга бўлинади: параметрик ва компенсацион стабилизаторлар.

Параметрик стабилизаторлар ўз асосига чизиқсиз чиқиш тафсифномали элементларни олади. Чизиқсиз элементнинг шу хоссасидан фойдаланиб, чиқишдаги катталиктини стабиллаштирувчи схема ишлаб чиқилади.


Компенсацион стабилизаторлар қоидага асосан, юқори стабиллаштириш коэффициентига эга бўлиб, стабиллаштиришнинг мураккаб ёпиқ автоматик тизимидан ташкил топган.

Стабилизаторларнинг турли конструкциялари ва ишлаш принциплари бўйича кўпроқ И.Ф. Бородин муаллифлигидаги (билдиригичдан) билиб олиш мумкин.


Автоматикада кенг миёсда ўзгарувчан кучланиш параметрик феррорезонансли стабилизаторлар қўлланилади. Ушбу тажриба ишида анашу стабилизаторларнинг ишлаш принципини кўриб чиқамиз.

Стабилизатор бирламчи чўлғамига конденсатор уланган трансформатор I дан ва ғаво оралиғи билан қилинган магнит ўтказгич ўзакли трансформатор II дан ташкил топган (7.1-расм).

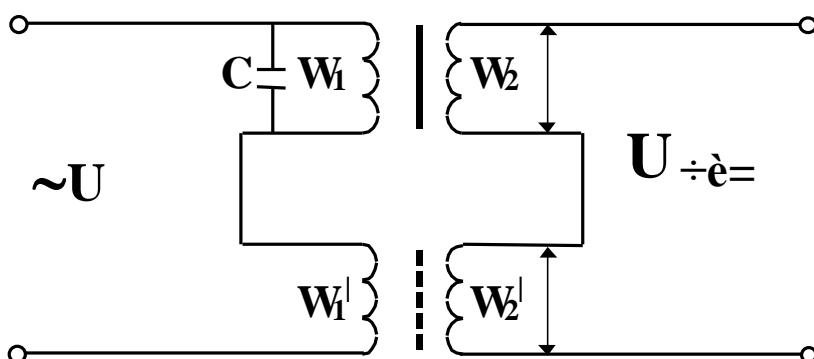
Токнинг резонансига қўра трансформатор I тўйинган режимда ишлайди ва 7.2 - расмдаги тавсифномани ифодалайди ($U_{чик}^I = f(U_{кир})$). Кучланишни стабиллаштириш жойида тавсифноманинг оғиши бурчаги орқали аниқланади.



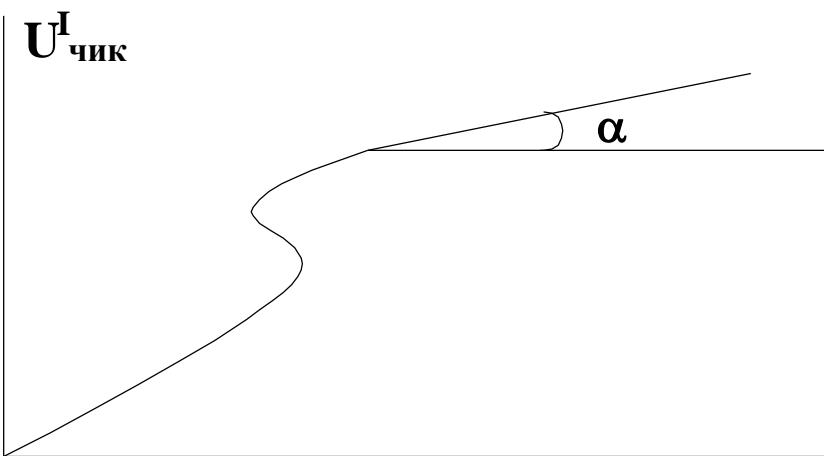
7.1-расм. Стабилизатор чўлғамларининг уланиш схемаси.



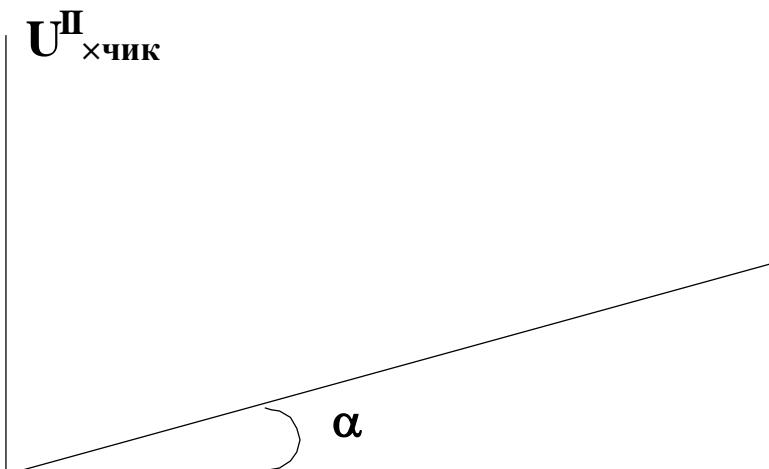7.2-расм. Тўйинган трансформаторнинг чиқиши кучланиши тавсифномаси.



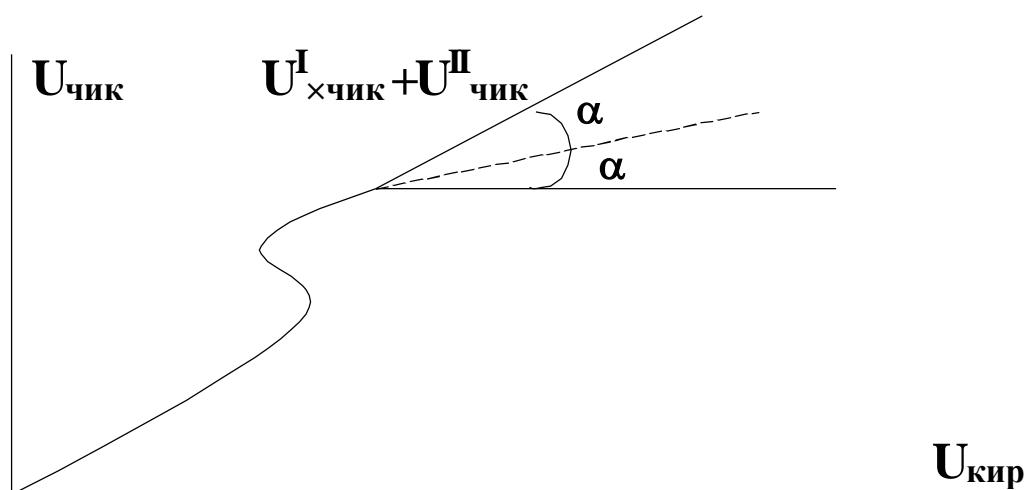7.3-расм. Тўйинган трансформаторнинг чиқма кучланиш тавсифномаси.



7.4-расм. Стабилизаторнинг чиқиши кучланиш тавсифномаси.

II чи трансформатор магнит ўтказгичида ҳаво оралиғи мавжудлиги сабабли, у тўйинган режимда ишлайди. Унинг трансформациялаш коэффициенти шундай танланадики, $U_{\text{чик}}^{II} = f(U_{\text{кир}})$ чиқиши тавсифномаси \propto бурчагини ҳосил қилсин (7.2-расм).

Шунинг учун агар трансформаторларнинг бирламчи чулғамларини кетмакет, иккиласын чулғамларини учраштириб (бир чулғамнинг боши билан иккисини

чи чулғамнинг боши) уланса, у һолда стабилизаторнинг чиқиши кучланиши $U_{\text{чиқ}}$ қуидаги айирмага тенг бўлади:

$$U_{\text{чиқ}} = U_{\text{чиқ}}^1 - U_{\text{чиқ}} \quad (7.3\text{-расм}).$$

Бундан кўринадики, һосил қилинган чиқиши тавсифномаси абциссалар ўқига параллел бўлади ва стабиллаштириш жойида чиқиши катталигининг доимийлигини таъминлайди. Агар трансформаторнинг иккиламчи чулғамларини кетмакет (бир чулғамнинг охири билан иккинчи чулғамнинг боши) уланса, у һолда стабилизаторнинг чиқиши тавсифномаси ($U_{\text{чиқ}} = U_{\text{чиқ}}^1 - U_{\text{чиқ}}^{11}$) ишнинг талаб қилинган режимини таъминламайди (7.4-расм).

Ўрганилаётган қурилманинг стабиллаштириш сифатини, стабиллаштириш коэффициенти бўйича баҳолаймиз. Бу кўрсаткич доимий юкланишда, кириш кучланиши нисбий ўзгаришдан стабиллаштирилган чиқищдаги кучланишининг нисбий ўзгариши неча марта кичик эканлигини кўрсатади:

$$S = \frac{\frac{\Delta U_{\text{кир}}}{U_{\text{кир}}}}{\frac{\Delta U_{\text{чиқ}}}{U_{\text{чиқ}}}} = \frac{\Delta U_{\text{кир}} \cdot U_{\text{чиқ}}}{\Delta U_{\text{чиқ}} \cdot U_{\text{кир}}}$$

III. Лаборатория қурилмасининг қисқача тавсифи

Стендда 1 чи ва 11 чи трансформаторлар ўлчовларини олиб бориш учун ёрдамчи аппаратура ўрнатилган. Стенднинг электр схемаси 7.5-расмда кўрсатилган. Киришдаги кучланиш $U_{\text{кир}}$ PV_1 вольтметри ёрдамида ўлчанади ва R_1 реостати орқали 0 . . . 220 В оралиқда ўзгартирилади. Чиқищдаги $U_{\text{чиқ}}$ кучланиши PV_2 вольтметри ёрдамида ўлчанади. Бу вольтметрга параллел һолда $HL1$, $HL2$ чироқлари кўринишидаги юклама ёки стабиллаштириш индикатори уланган.

IV. Ишнинг дастури.

1. I чи трансформаторнинг берилган электр схемасини йиғинг. Ўқитувчи текширгандан сўнг стенди тармоқка уланг.
2. $U_{\text{кир}}$ кучланишини R_1 реостат ёрдамида 25 оралиқда ўзгартириб, чиқищдаги $U_{\text{чиқ}}$ ўзгарувчан кучланишни $U_{\text{кир}}$ кучланиш қўпайиб ва камайган һолда ўлчаб олинг. Ўлчамларни 1-жадвалга киритинг.
3. 1, 2 - бандлардаги ишларни II чи трансформатор учун һам бажаринг.
4. I чи ва II чи трансформаторлардан фойдаланиб, $U_{\text{чиқ}}$ стабиллаштириш схемасини (7.1-расмдаги) йиғинг ва экспериментал йўл орқали стабилизаторнинг чиқиши тавсифномасини аниқланг.
5. I чи ва II чи трансформаторларнинг ва стабилизаторнинг тавсифномаларини ясанг.
6. Стабиллаштириш коэффициентини һисобланг.

V. Ҳисобот таркиби.

1. Ишнинг номи, рақами ва мақсади.
2. Қисқача назарий маълумотлар.
3. Экспериментал қурилманинг схемаси.
4. Экспериментал ўлчовларнинг жадвали, тавсифномалар графиги ва ҳисоблашлар натижалари.
5. Иш бўйича хulosалар.

7.1-жадвал

U_{кир}	U_{чиқ}I	U_{чиқ}II	U_{чиқ}
0			
25			
50			
75			
100			
125			
150			
175			
200			
225			
250			

8-ТАЖРИБА ИШИ

Автоматика тизимларида кўлланиувчи ижрочи механизмлар

I. Ишнинг маъсади.

Ижрочи механизмларнинг иш принципини ва тавсифномаларини ўрганиш.

II. Умумий маълумотлар.

Ижрочи қурилмалар ҳар қандай автоматик ростлаш тизимининг таркибий қисми ћисобланиб, иш принципи ва конструкциялари бўйича турличадир. Ижрочи қурилмалар икки ќисмдан ижрочи механизм (ИМ, яъни узатма) ва ростлаш органларидан иборат.

Фойдаланилган энергия турига ќараб ИМ ќуйидагиларга бўлинади: электрик, пневматик, гидравлик. Электрик ИМ ўз навбатида электромагнит, электромагнит муфта, бир айланишли (МЭО), кўп айланишли (МЭМ), тўғри чизиќли ћаракатланувчи (МЭП) кўринишларда бўлади. (МЭО - механизм электрический однооборотный, М - многооборотный, П - прямого хода).

ИМ ларнинг асосий параметрлари бири айлантирувчи момент бўлиб, у валнинг бир марта айланиши учун кетган ваќт ћисобланади.

ИМ ларнинг шартли белгиланиши, масалан, ќуйидагича МЭО-250-100-73 ва у шундай таърифланади: бир айланишли электрик механизм, валдаги номинал момент - 250 н.м., валнинг бир марта айланиши учун кетадиган ваќт - 100с, 1973 йилда ясалган.

III. Стендинг тузилиши.

Стенд иккита юзадан иборат бўлиб, уларда ижрочи механизмлар ПР-ИМ ва МЭО-4-100 жойлашган (ПР-пропорциональное регулирование, - яъни пропорционал ростлаш). ПР-ИМ ижрочи механизми 0° ва 180° оралиқдаги ҳар қандай ћолатда валнинг буралишини тўхтатиш имкониятига эга. Бунинг учун реохорд кўринишидаги 180-190 Ом ќаршиликка эга бўлган тескари алоқа (ёки ќайта бўгланишли) принципида ишлайдиган ќаршилик чўлгами ва у бўйлаб ћаракатланадиган, ћамда валга ќотирилган жилдиригичдан(ползунок) иборат.

Ижрочи механизмнинг электрик схемаси 8.1-расмда ва стендинг юза томонида эса коммутация контактлари кўрсатилган. ПР-ИМ ижрочи механизм горизонтал ћолатда ўрнатиб ишлатишга мўлжалланган.

Стендинг иккинчи юза томонида МЭО 21-100 типидаги (МЭО механизм электрический однооборотный) ижрочи механизми ўрнатилган ва унинг электрик схемаси 8.2-расмда келтирилган. Бу типдаги ИМ мућитнинг ћарорати - 30° С дан 60° С гача оралиқда ўзгаришига мўлжалланган. Иш режимининг давомийлиги чекланмаган, яъни ќисқа даврли ёки узоқ муддатли режимларда (ПВ-продолжительность включения) ишлаши мумкин.

IV. Ишнинг мазмуни.

Стендинг юзасида ўрнатилган контактлар ва уларнинг белгиланишидан ћамда берилган схемалардан (8.1 ва 8.2-расмлар) фойдаланиб, ИМ ни ишга ту-


шириб кўринг. ИМ нинг вали ћар хил бурчакларга буралганда унинг ишдан тўхташи учун кетган ваќтни ћисобланг.

V. Ишни бажариш тартиби.


5.1. Стенддаги рақамлар билан белгиланган контактлардан фойдаланиб, ИМ ларнинг принципиал электр схемаси йигинг.

5.2. S1 тумблери улансин.

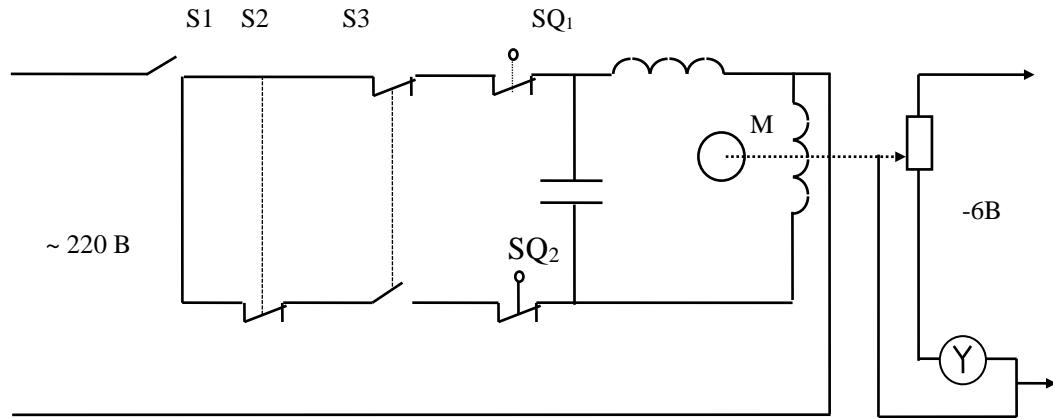5.3. S2 ва S3 тумблерларини навбат билан улаб, ПР-ИМ ижрочи механизм валининг буралиши учун кетган ваќтни ћисоблансин.



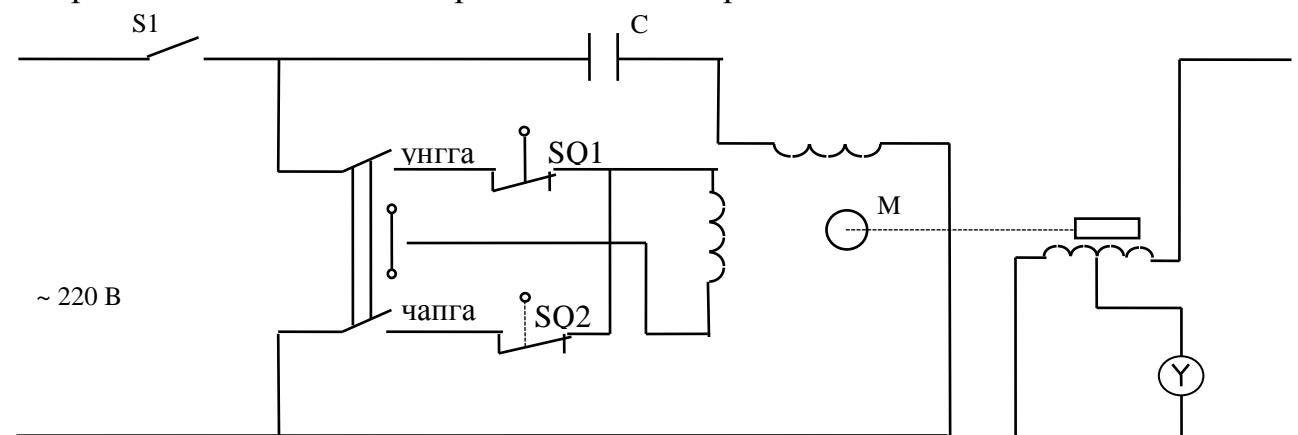8.1-расм. ПР-ИМ ИМнинг принципиал электр схемаси.



8.2-расм. МЭО 4/ 100 ИМнинг принципиал электр схемаси.

9-ТАЖРИБА ИШИ

Автоматикада мантиқий (логик) элементларни ўрганиш ва мантиқий функцияларни синаш

I. Ишнинг мақсади

1. Замонавий логик элементларнинг тузилиши, ишлаш принципини ва эксплуатация шароитларини ўрганиш.
2. Асосий логик функцияларни ва уларни Т серияли логик элементларда ишлатиш усулини ўрганиш.
3. Ўзакийлик жадвали бўйича стендда логик функцияларни синаш.

II. Умумий маълумотлар

Халқ хўжалигининг ҳамма тармоқларида меҳнат унумдорлиги билан мос равища автоматаштириш даражасининг ўсиши электр қурилмалари схемаларининг мураккаблашувига олиб келади. Бу схемалардаги асосий қурилма реле ҳисобланади. У қоидага биноан, электр сигналларнинг кўпайиши, кучайиши ва блоклаш учун хизмат қилади. Релелар ишининг ишончлилиги эса ю́кори эмас. Реленинг кўзғалувчан элементлари ейилади, тебранишдан винтли биримларнинг механик мустаҳкамлиги бузилади, контактлар куяди ва ҳоказо. Шунингдек ташки омиллар, яъни ҳароратнинг кўтарилиши, чанг, агрессив муҳит таъсири, металл нарсаларнинг оксидланишига, электр уланишининг бузилишига олиб келади. Бундан ташкиари реле жуда ҳажмдор қурилма, шунинг учун ҳам у ишлаётганда шовқин чиқаради ва тебранади. Улар катта оғирликка ва инерционликка эга.

Замонавий электроникада реле қурилмалари ўрнига уларнинг вазифасини тўла бажара оладиган контакtsиз элементлар кўлланилади. Реле ва контакtsиз схемаларда сигналнинг ўтиши маҳсус математик аппарат ёрдамида ёзилади. Бу тўғрида қўйида тушунча берамиз.

Логика алгебрасининг асосий тушунчалари

Логика алгебраси - бу 0 ва 1 қийматларини қабул қилиб, ўзгарувчан катталиклар ўртасидаги боғлиқликни ўрганадиган анализ ва синтез математик аппаратидир. Бу иккита қийматга ҳар хил ўзаро қарама - қарши ҳодисалар, шарт ва ҳолатлар қўйилади. Масалан, контактнинг уланиши - 1, контактнинг ажралиши - 0; сигнал мавжудлиги - 1, сигналнинг йўқлиги - 0; ёпиқ занжир - 1, очик занжир - 0.

Бу ерда шуни назарда тутиш керакки, 0 ва 1 рақамлари миқдорий нисбатни англатмайди ва сон ҳам эмас, балки улар символ ҳисобланади.

Логик ўзгарувчи деб, фақат иккита 0 ва 1 қийматларини қабул қилувчи катталика айтилади.

Логик функция деб, аргументлари каби фақат 0 ва 1 қийматларни қабул қилувчи функцияга айтилади.

Логик функцияларда киришдаги ва ўзгарувчи қийматларнинг турли хил амаллари **термалар** дейилади. Кiriшдаги ўзгарувчилар қийматлари ва логик

функциялар қийматлари термаси функциянинг ҳақиқийлик жадвали дейилади. Жадвалдан фойдаланишнинг афзаллиги шундаки, функциянинг математик ёзуви, унинг таркибини ҳамма вақт ҳам якъол кўрсатавермайди. Бу бўлим бўйича қўшимча адабиёт “Ҳисоблаш техникаси” курсида тавсия қилинади.

III. Лаборатория қурилмасининг қисқача тавсифи

8-стенда логик элементлар ўрнатилган. Улар ёрдамида 10 та логик функция (ЁКИ, ВА, ЭМАС, ЁКИ ЭМАС, ВА-ЭМАС, МАН ҚИЛМОК, ИМПЛИКАЦИЯ, ХОТИРА, УШЛАНИБ ҚОЛИШ, ТАКРОРЛАШ) ни бажариш мумкин.

Логик элементларига “ТАРМОҚ” тумблёри уланиши билан электр энергияси уланади. Панелдаги B_1 ва B_2 калитлари ёрдамида 0 ва 1 кириш сигналлари узатилади. Сигналлар тумблёрдан мос равишда 1 ва 2 клеммаларига узатилади. Бу клеммалар эса схемага уланади. Логика элементларининг кириш жойи стенддаги принципиал схемага биноан, клеммаларга чиқарилган.

IV. Ишнинг дастури

1. 8-Лаборатория стенді билан танишиб чиқинг ва ундағы элементларнинг вазифасини фарқлаб олинг.
2. “Тармоқ” тумблёрини «ўчирилган» ҳолатга ўтказинг.
3. Стендни тармоққа уланг.
4. Ўқитувчининг топшириғига биноан, у топширган логик функцияни йиғинг ва B_1 ва B_2 тумблёрлари орқали кириш сигналларини узатиш йўли билан уни синанг.
5. Стендни ўчиринг, схемани йиғиштиринг, иш жойини тартибга келтиринг.

V. Ҳисобот тартиби.

1. Ишнинг номи, рақами ва мақсади.
2. Қисқача назарий маълумотлар.
3. Лаборатория қурилмасиниг схемаси.
4. Асосий логик функциялар тўғрисида баён.
5. Хуроса.

VI. Назорат учун саволлар


1. Логик элементларниг вазифаси.
2. Логик элементлардан иборат автоматик схеманинг афзаллиги нимадан иборат?
3. Логика алгебрасининг асосий тушунчаси.
4. Логик элементлар қандай белгиланади?
5. Асосий логик функциялар тўғрисида батафсил тушунча беринг.
6. Логик элементларнинг чиқиши жойида автоматикадаги қайси элементлар қўлланилади?

Қуида асосий функциялар түгрисида баён берилган:


«ТАКРОРЛОВЧИ»

Такрорлаш функциясининг математик кўриниши $y = k \cdot x$ бўлиб, бу ифода логик элементнинг чиқиши сигнали y дан x дан к маҳта фарқ қилишини англатади.

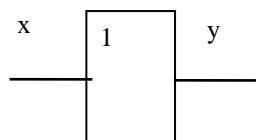Бунда уларнинг ишоралари бир хил. Бундай элементлар кириш сигналинин кўчайтирувчи ва бўлувчилар ҳисобланади.




Принципий схема бўйича белгиланиши

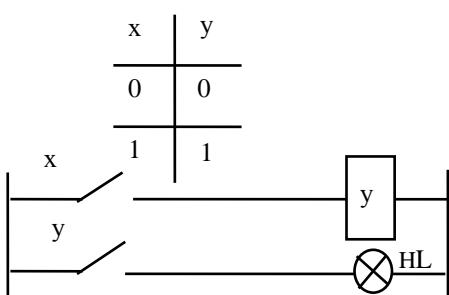

Тақиқийлик жадвали

Реле эквиваленти


Схемали ечим:

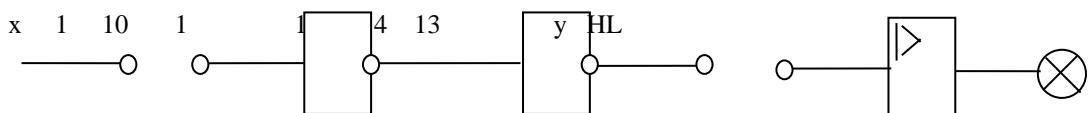

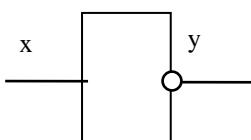
9.1-расм

“ЭМАС”


“ ЭМАС ” функцияси логик инкор дейилади ва математик кўриниши қўйидаги: $y = x$. Бу ифода элементнинг чиқищдаги у сигнали, киришдаги x сигнали бўлмагандан мавжудлигини ва аксинча бўлишини англатади.



Принципий схемада белгиланиши.

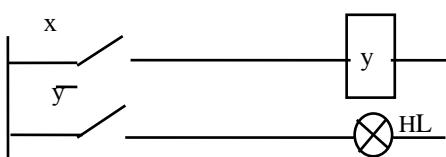


Реле эквиваленти.

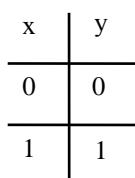


Тақиқийлик жадвали

Схемали ечими.

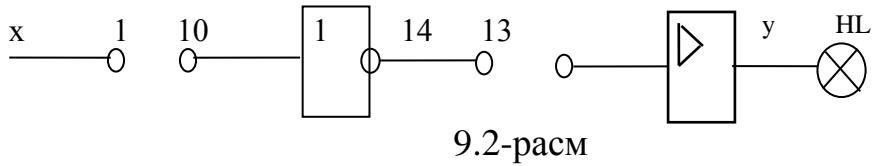


“ ВА ”

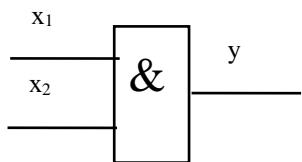“ВА” функцияси логик кўпайтириш ёки конъюкция дейилади ва математик $y = x_1 \cdot x_2$ кўринишда ифодаланади. Бу функция логик элементнинг киришдаги x_1 ва x_2 сигналлари факат бир вақтда пайдо бўлгандағина чиқишидаги у сигнални ҳосил бўлишини англатади.



Принципиал схемада белгиланиш.

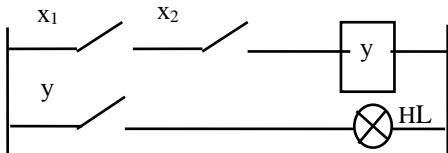


Реле эквиваленти

Ҳақиқийлик жадвали

X_1	X_2	Y
1	1	1
0	1	0
1	0	0
0	0	0


Схемали ечими

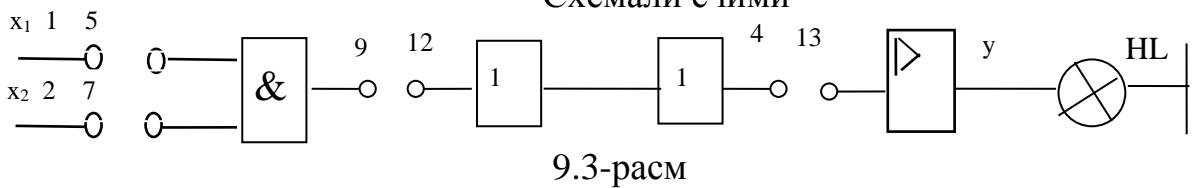

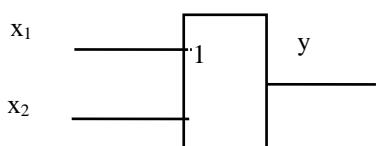
9.3-расм

“ ЁКИ ”

“ЁКИ” функцияси логик қўшиш ёки дизъюнкция дейилади ва математик ифодаланиши қуйидагчай: $y = x_1 + v, x_2$. Бу ифода логик элементнинг киришда ћеч бўлмаганда x_1 ёки x_2 мавжуд бўлса, чиқишидаги у сигнални пайдо бўлишини англатади.



Принципиал схемада белгиланиши

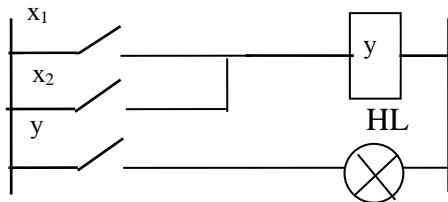


Реле эквиваленти.

Тәқиғийлик жадвали.

X ₁	X ₂	Y
1	1	1
0	1	0
1	0	0
0	0	0


Схемали ечими

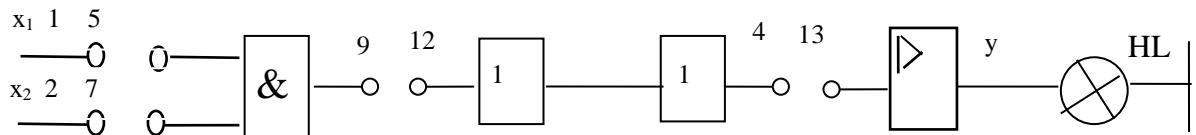

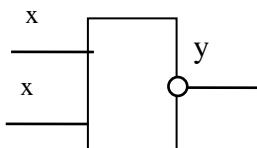
9.4-расм

“ВА-ЭМАС”

“ВА-ЭМАС” функцияси Шеффер штрихи ёки операцияси дейилади ва математик $y = x_1 \cdot x_2$ күринишида ифодаланади. У логик элементнинг чиқишидаги y сигналы, киришдаги x_1 ва x_2 сигналлари фақат бир вақтда пайдо бўлгандагина ҳосил бўлмаслигини англатади.




Принципиал схемада белгиланиши.

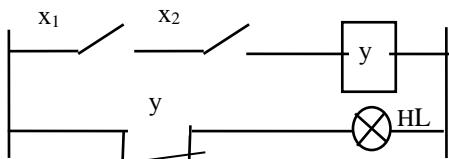

Реле эквиваленти.

Тәқиғийлик жадвали

X ₁	X ₂	Y
1	1	1
0	1	0
1	0	0
0	0	0

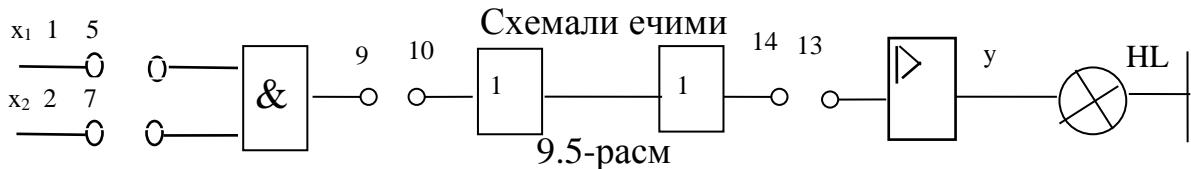


Схемали ечими

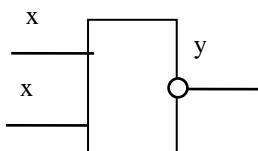
9.5-расм

“ЁКИ-ЭМАС”

“ЁКИ-ЭМАС” функцияси Пирс стрелкаси ёки жараёни дейилади ва математик ифодаланиши: $y = x_1 \vee x_2$.



Принципийал схемада белгиланиши.

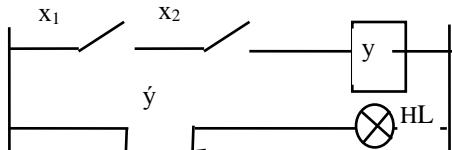


Реле эквиваленти.

X ₁	X ₂	Y
1	1	1
0	1	0
1	0	0
0	0	0

Тақиқийлик жадвали.


Схемали ечим.

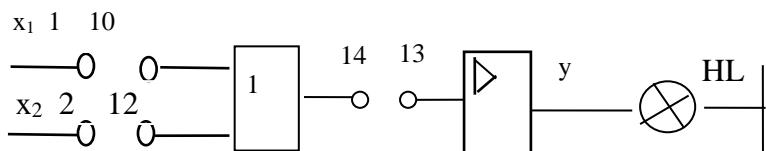

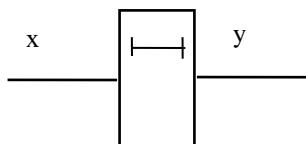
9.6-расм

“УШЛАБ ТУРИШ”


“УШЛАБ ТУРИШ” функцияси математик $y = (t-r)$ кўринишида ифодаланади. Бу функция логик элементнинг чиқишидаги y сигнали кўринишида x га сигнал берилганда t вақт ўтгандан кейин ҳосил бўлишини англатади.




Принципийал схемадаги белгиланиши.

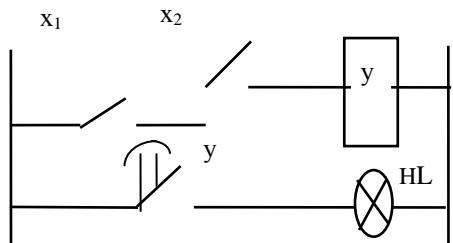

Реле эквиваленти.

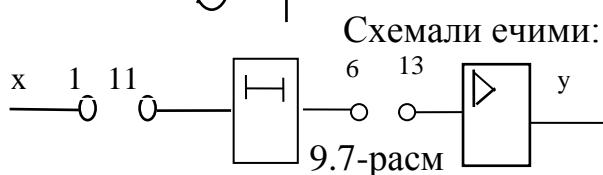


Схемали ечими:

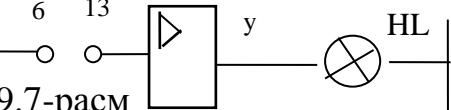

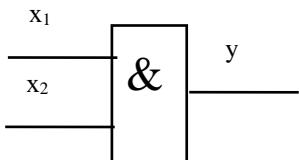
9.7-расм

“МАН ҚИЛМОҚ”

“МАН ҚИЛМОҚ” функцияси математик $y = x_1 \cdot x_2$ кўринишида ифодаланади ва у логик элементнинг чиқишидаги y сигнали фақат киришдаги x_2 сигналининг мавжудлиги ва ман қилувчи x_1 сигналининг йўклиги пайтида ҳосил бўлишини англатади.



Принципийлар схемада белгиланиши.

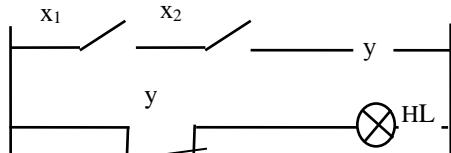


Реле эквиваленти.

Ҳақиқийлик жадвали.

X_1	X_2	Y
1	1	1
0	1	0
1	0	0
0	0	0


Схемали ечими

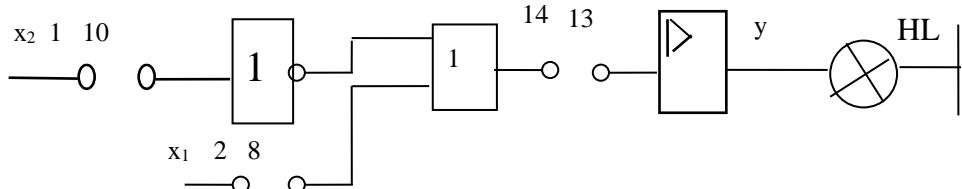

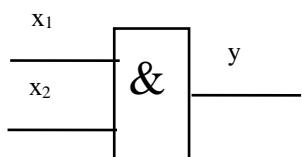
9.8-расм

“ИМПЛИКАЦИЯ”

“ИМПЛИКАЦИЯ” функцияси математик $y=x_1 \cdot x_2$ кўринишида ифодаланади. У логик элементнинг чиқишидаги y сигнали киришдаги x_2 сигнали йўқ бўлса ёки x_1 сигнали бор бўлса мавжуд эканлигини англатади.



Принципийлар схемада белгиланиши.

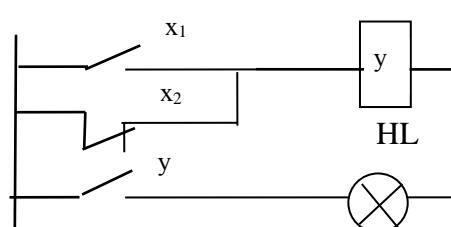


Реле эквиваленти.

Тәқиқийлик жадвали.


X ₁	X ₂	Y
1	1	1
0	1	0
1	0	1
0	0	0

Схемали ечими

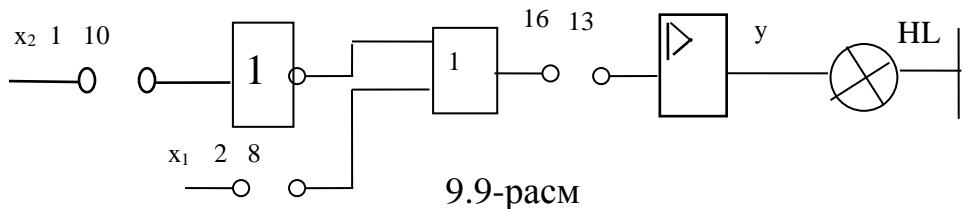


“ХОТИРА”

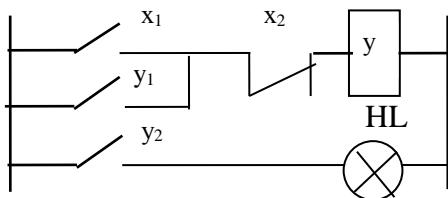“ХОТИРА” функцияси математик $y_2 = (x_1 \vee y_1) \cdot x_2$ күринишида ифодаланади. Бу функция қўйидагини англатади: логик элементнинг киришдаги x_1 га сигнал берилса (хотирани улаш), тўғридаги чиқишда сигнал ҳосил бўлади. Бу ҳолат киришдаги x_2 га сигнал бергунча (хотирани ўчириш) сақланади ва киришдаги x_1 нинг ҳолатига боғлиқ эмас.



Реле эквиваленти.

Схемали ечими:

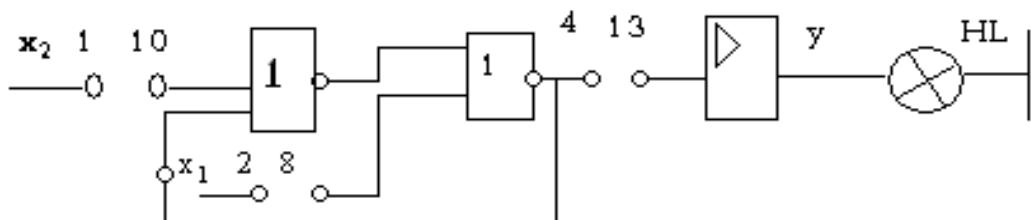

9.10-расм.

“ЛОГИКА-1” ЛОГИК ЭЛЕМЕНТЛАРИ

Кисқача техник тавсиф. Элементларнинг типлари ва уларнинг вазифалари

Т серияси 19 та элементдан иборат бўлиб, 4 та гуруҳга бўлинган: 7 та логик элемент, 3 та функционал элемент, 4 та вақт элементи, 5 та кириш куҷайтиргичлари.

Умумий техник күрсатгычлар.

40 минг соатлик хизмат муддати, нұксонсиз ишлаш әйтимоллиги $p=0,9$ ли уланишлар сонига боғлиқ әмас.

Элементлар қуидаги шартларда нормал ишни таъминлайди:

- истеъмолдаги кучланиш хатолиги номинал қийматдан 10-15% бўлганда;
- ташқи муҳит ҳарорати - 40° дан + 50° С гача бўлганда;
- атроф муҳитнинг нисбий намлиги 90% гача ва ҳарорати 25° С бўлганда;
- 4д гача тезланиш частотаси 5 - 200 Гц диапозонадаги тебранишлар.

Транзисторли элементлар иши ишончли, созланишга ва тайёрланаётганида, ишлайтганида ростланишга муҳтож әмас, кузатиб туришни талаб қилмайди, атроф муҳитнинг номаъкул шароитида ҳам ишлай олади. Кўпчилик элементлар дискрет сигналлардан оладиган иккита даражадаги кучланишларда ишлаш учун хизмат қиласи (шартли “0” билан белгиланган кичик даражада “1” билан белгиланган катта даражада). “0” сигнали ўзгармас токда 1 вольтдан ошмаслиги, “1” сигнали ўзгармас токда 4 вольтдан кам бўлмаслиги зарур. Сигналларнинг қутбийлиги манфий.

Т серияли элементлар контактсиз ва контактли датчиклар билан ишлаши мумкин. Элементларнинг истеъмол қиладиган кучланиши - 12 ва 24 В. Силжиш кучланиши + 6 В. Кириш сигнали “1” - 4... 12 В, кириш сигнали “0” - 0 ... 1 В.

Элементлар конструкцияси.

Элементлар қуидаги модуль кўринишида тузилган: ярим ўтказгич, резисторлар ва бошқа деталлар печать монтажли гетинаксдан қилинган платага ўрнатилган. Улар полистирол қутичага жойлаштирилиб, эпоксид асосли компаунд билан қуилган. Конструкцияларни бўлакларга бўлиб ва ремонт қилиб бўлмайди.

Асосий логик элементлар

1. T-101 элементи (9.11-расм)

T-101 элементи логиканинг асосий элементи бўлиб, у ёрдамида исталган логик функцияларни бажариш мумкин.

T-101 элементи ўз ичига иккита боғлиқ бўлмаган “ЁКИ-ЭМАС” схемасини олади. Ўз навбатида уларнинг ҳар бири “ЭМАС” инвенторини ташкил қилади. Улар эса учта диодли “ЁКИ” киришидан иборат. Бу элемент Пирс операцијаси деб номланган $y = x_1 v x_2 v x_3$ функциясини ҳам бажаради.

Ҳамма киришларда сигнал бўлмаганда, транзистор ёпиқ бўлади ва унинг чиқишида “1” деб қабул қилинган манфий потенциал мавжуд бўлади. Ўч бўлмаганда бирон бир киришга “1” берилганда, транзистор очилади ва чиқишида сигнал йўқолади.

Биринчи схеманинг киришлари 1, 2, 5, 7 чизиқлари, чиқиши эса 9 чизиғи, иккинчи схеманинг киришлари 2, 4, 6 чизиқлари, чиқиши 8 чизиғи ҳисобланади. Элементнинг иш пайтида бошқа элементларнинг (T-107 элементидан ташқари) киришига 9 ва 11, 8 ва 10 чизиқларини улаш зарур. Бунда T-101 элементининг чиқишига “ЁКИ-ЭМАС” схемасидан уттадан ортигини уламаслик маъкул.

2. Т-107 элементи (9.12-расм)

Т-107 элементи “ВА” функцияни бажариш учун хизмат қилади. Ташқи коммутациясиз Т-107 элементи иккита “ВА” схемасини бажаради: битта 10 чиқиши билан 4 та киришга (2, 4, 6, 8 чиқишилари), иккинчиси 11даги чиқиши билан 2 та киришга (5, 7 чиқишилари) эга. VD5 ва VD6 диодлирининг ташқи коммутация ёрдамида 4 та кириш билан иккита “ВА” схемаси ёки 6 та кириш билан битта “ВА” схемаси ва 2 та кириш билан “ВА” схемасини бажариш мумкин. 9 ва 13 чизиқлари ўртасига уланган ташқи резистор ёрдамида 4 та кириш билан битта “ВА” схемасига, 2 та кириш билан иккита “ВА” схемасини бажариш мумкин.

3. Т-303 элементи (9.13-расм)

Т-303 элементи исталган бир киришга (1, 7, 5) сигнал бергандан сўнг чиқиши сигналини (τ вақт ушлаб туриш билан) ҳосил бўлишини таъминлайди. Кириш сигнали йўқолиши билан чиқищдаги сигнал ҳам йўқолиб кетади.

Схеманинг ишини кўриб чиқамиз. Чекка каскад иккита кириш билан ЁКИ-ЭМАС элементи ролини бажаради: бир кириш диодли, иккинчиси - резисторли.

Резисторли кириш занжири: транзистор коллектори VT_1 , R_4 резистори, VT_4 транзистор базаси. Диодли киришнинг занжири: транзистор VT_3 коллектори, VD_8 диоди, VT_4 транзистор базаси. Чекка каскал чиқищдаги сигнал иккала киришдаги сигналлар йўқолганида пайдо бўлади, яъни VT_1 ва VT_3 транзисторлари бир вақтда туйинади.


Элементнинг ишга тушириш вақтининг стабиллашувини ошириш учун R_5 ва R_6 резисторлари орқали олдиндан зарядлаб қўйилган C_1 конденсаторни қайтадан зарядлаш принципи қўлланилган. Кириш сигнали бўлмаган тақдирда VT_1 транзисторини коллекторидаги кучланиш истеъмолдаги кучланишга яқин бўлади, чунки

$$R_4 \gg R_n = \frac{R_{12} \cdot R_3}{R_{12} + R_3}$$

VT_2 транзистори базасидаги кучланиш нолга яқин, чунки VT_2 транзистори тўйинган бўлиб, эмиттер ўтишида кучланишнинг камайиши паст. Бу ҳолда конденсаторнинг қутбларидаги кучланиш манбадаги кучланишга яқин бўлади (6 чизиқдаги потенциал чизик 2 даги потенциалга нисбатан мусбат).


VT_2 ва VT_3 транзисторлари кучайтириш коэффициентини ошириш мақсадида ташкилий транзистор ролини бажаришади.

T-101 ЭЛЕМЕНТИ

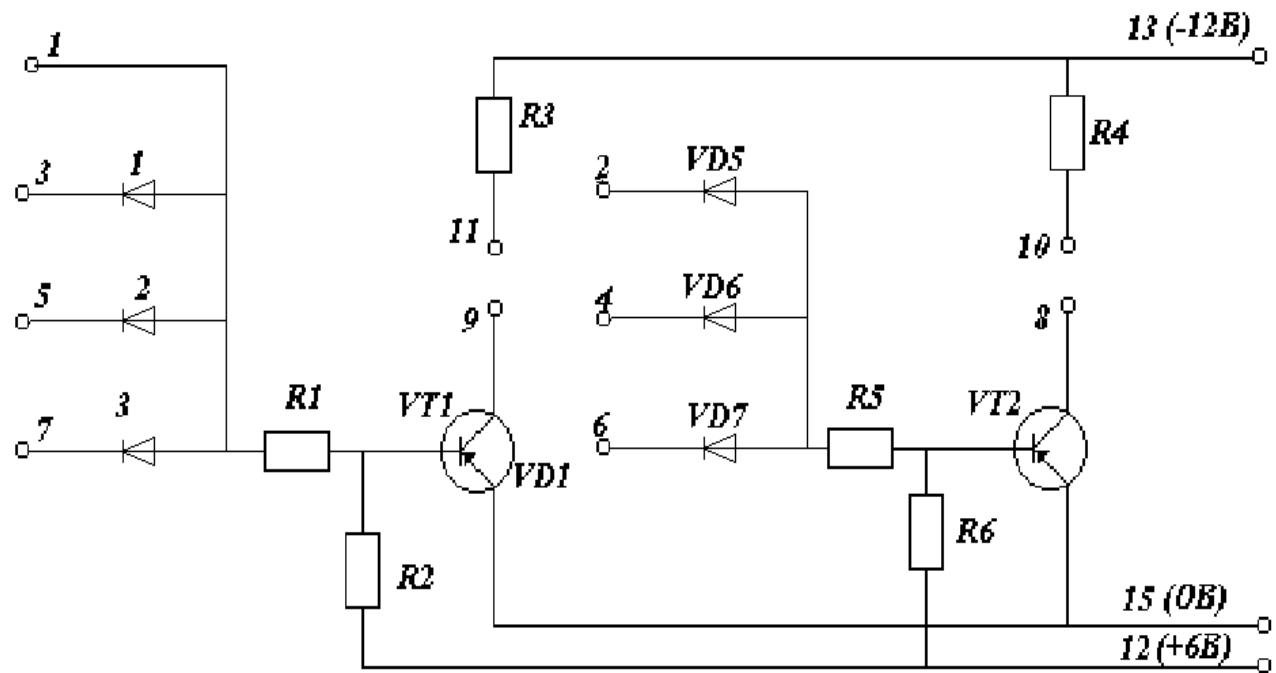


9.11-расм. Т-101 элементининг принципиал схемаси


T-107 ЭЛЕМЕНТИ

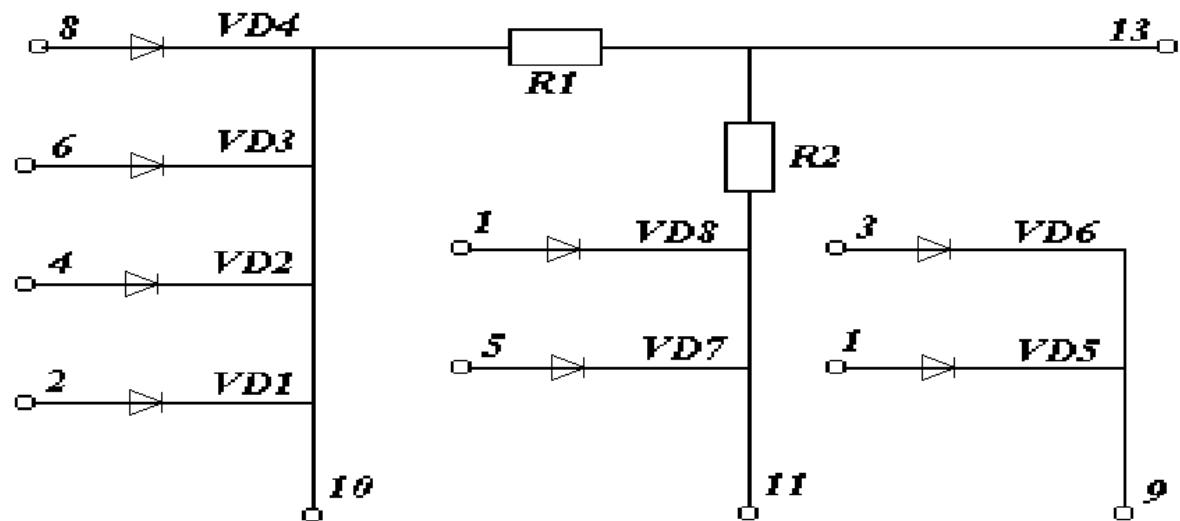

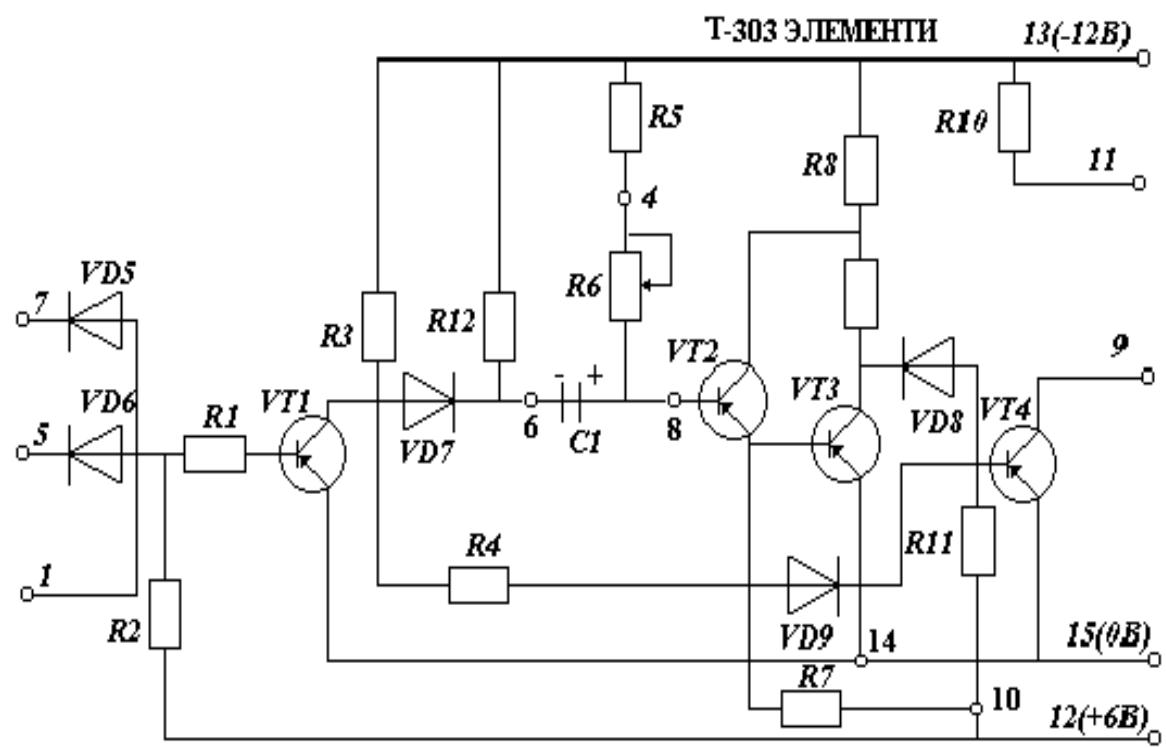9.12-расм. Т-107 элементининг принципиал схемаси



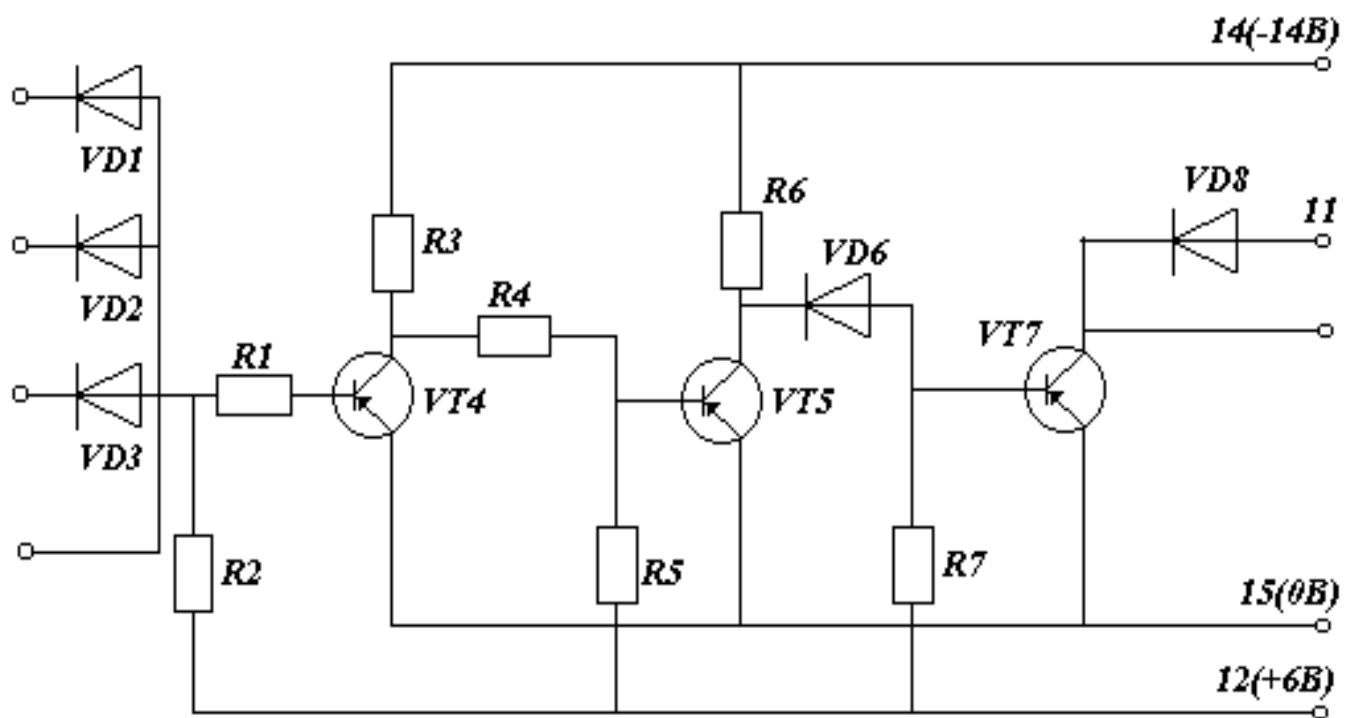9.13-расм. Т-303 элементининг принципиал схемаси



9.14-расм. Т-403 элементининг принципиал схемаси

10- ТАЖРИБА ИШИ

Вақт релеси ва программали қурилманинг ишини ўрганиш ва уларни текшириш

I. Ишнинг мақсади. Турли типдаги вақт релеларининг иш принципини ўрганиш ва уларни текшириш.

II. Умумий маълумотлар

ВС 10-33У4 программали вақт релеси қурилмаларини маълум вақт давомида ишга тушириш ва тўхтатиш учун хизмат қилади. Реле бир-бирига боғлиқ бўлмаган уч жуфт вақт бўйича ишловчи контактларга эга бўлиб, уларнинг ҳар бирида битта ажралувчи (маълум вақт давомида ажратувчи) ва битта қўшилувчи (маълум вақт давомида қушилувчи) контакт мавжуд. Контактлар системасига дискларга маћкамланган маҳсус қурилма таъсир қилади.

Дисклар эса ўз навбатида муфта ва шестеренкалар системаси орқали синхрон электр юритма билан боғланган. Кечикши вақти дискларнинг айланиш тезлигининг кичикилиги ҳисобига содир бўлади. ($\omega = 72000$) ва у чап томондаги панелдаги кўрсатувчи асбобга нисбатан ўрнатилади. Бу ҳолда контактлар жуфтлиги ҳисобига олинмайди ва ҳаракат дискларни айлантириш орқали ҳосил бўлади. Дискларни маълум бир ҳолатда ушлаб туриш учун маҳсус қисувчи гайка ўрнатилган.

Кечикш вақтини ҳисоблаш бошқарувчи электромагнит муфтаси ёрдамида дискларнинг валини редуктор билан уланган вақтида бошланади. Электромагнит 220 В кучланишли электр тармоғи орқали ишга туширилади.

Берилган программа бажарилгач дисклар бошланғич ҳолатига қайтади. Кечикш вақти оралиғи реленинг олд панелида кўрсатилади. Реленинг барча элементлари ойнали ҳимоя қопкоғи остига жойлаштирилган. Кечикш вақти диапазони 15...540 с.

PBM – 12 вақт релеси. РВМ – 12 моторли вақт релеси ВС типидаги реленинг турларидан бири ҳисобланади ва реле корпусидаги схемада кўрсатилгандек кечикиш вақти схеманинг юклама токига нисбатан ўзгаради (реленинг синхрон электр юритмаси). Кечикш вақти оралиғи 0,5...4 с.

ЭВ – 235 электромеханик вақт релеси. Бу реле бошқарувчи электромагнитга эга бўлган соатли механизмдан иборат. Контактлар системаси реле циферблатига маћкамланган бўлиб, вақт шкаласи кўрсаткичи орқали ўрнатилади. Электромагнит ишга туширилганда соат механизми пружинаси тортилади, электромагнит ишдан тўхтаса реленинг контактига уланган дастак маълум вақт давомида ўзининг аввалги ҳолатига қайтади. Кечикш вақти оралиғи 0,5...10 с.

PВП – 22 пневматик вақт релеси. Бу реле электромагнит ёрдамида бошқарилувчи пневматик демпфердан иборат. Электромагнит ишга тушганда демпфер дастаги бўшайди ва мембранинг эластиклиги натижасида қисилган ҳаво маҳсус туйнук орқали атмосферага чиқади. Шу билан бир вақтда мембрана билан боғланган демпфер дастаги пружина ёрдамида маҳсус ўзак орқали уни

ишга туширишини таъминлайди. Кечикш вақти маҳсус туйнукнинг майдонини ўзгариши ҳисобига ҳосил бўлади. Кечикш вақти оралиғи 0,4...188 с.

III. Тажриба қурилмасининг қисқача тавсифи.

Ушбу қурилма олд девори айновандли металл қутича ичига жойлаштирилган бўлиб, реле аппаратларини очиб кўриш имконини беради. Вақт релесини текшириш схемаси 10.1-расмда келтирилган.

Алмашлаб ўчиргич ёрдамида вақт релеси манбага навбат билан уланади. Вақтни ҳисобга олиш кнопкаси орқали бошқарилади.

IV. Ишни бажариш тартиби.

1. Стендни тармоқдан ўчирилганига ишонч ҳосил қилгандан сўнг қурилманинг олдинги ойнавандли деворини очиб текширилаётган релеларни созланг, реленинг конструктив элементларини ва принципиал схемасининг ишини ўрганинг.

2. Ўқитувчининг топшириғига биноан текширилаётган релени маълум вақтга кечикиш оралиғини ўрнатинг.

3. Қурилманинг олдинги деворини ечиб, $U = 220V$ ли тармоғига уланг.

4. Вақт релесини ишини навбати билан текшириб кўринг. Бунинг учун BC-10-34У4 релесида 15 с, 60 с, 120 с, кечикиш вақтларини мос ҳолатда учта дискда ўрнатинг. Текширилаётган вақт секундомер орқали белгиланади, олинган қийматлар 1-жадвалга ёзилиб, математик равишда нисбий хатоликлар аниқланади.

5. Қурилмани электр тармоғидан ўчиринг.

V. Ҳисобот мазмуни

1. Ишнинг номи, тартиб сони ва ишни бажаришдан мақсад.

2. Қисқача назарий маълумот.

3. Тажриба қурилмасининг схемаси.

VI. Текшириш учун саволлар.

1. BC-10 типидаги реленинг тузилиши.

2. BC-10 релесидан юритманинг вазифаси.


3. РВМ-12 релесининг тузилиши.

4. ЭВ-235 релесининг тузилиши.

5. РВП-22 релесининг тузилиши.

6. Вақт релесининг вазифаси.

Кетма-кетлик	1	2	3	4	5	уртacha	Уртacha квадрат
ПР релесида ушланиб қолиш вақти, с.	Назоратчи секундомердаги вақт, с						

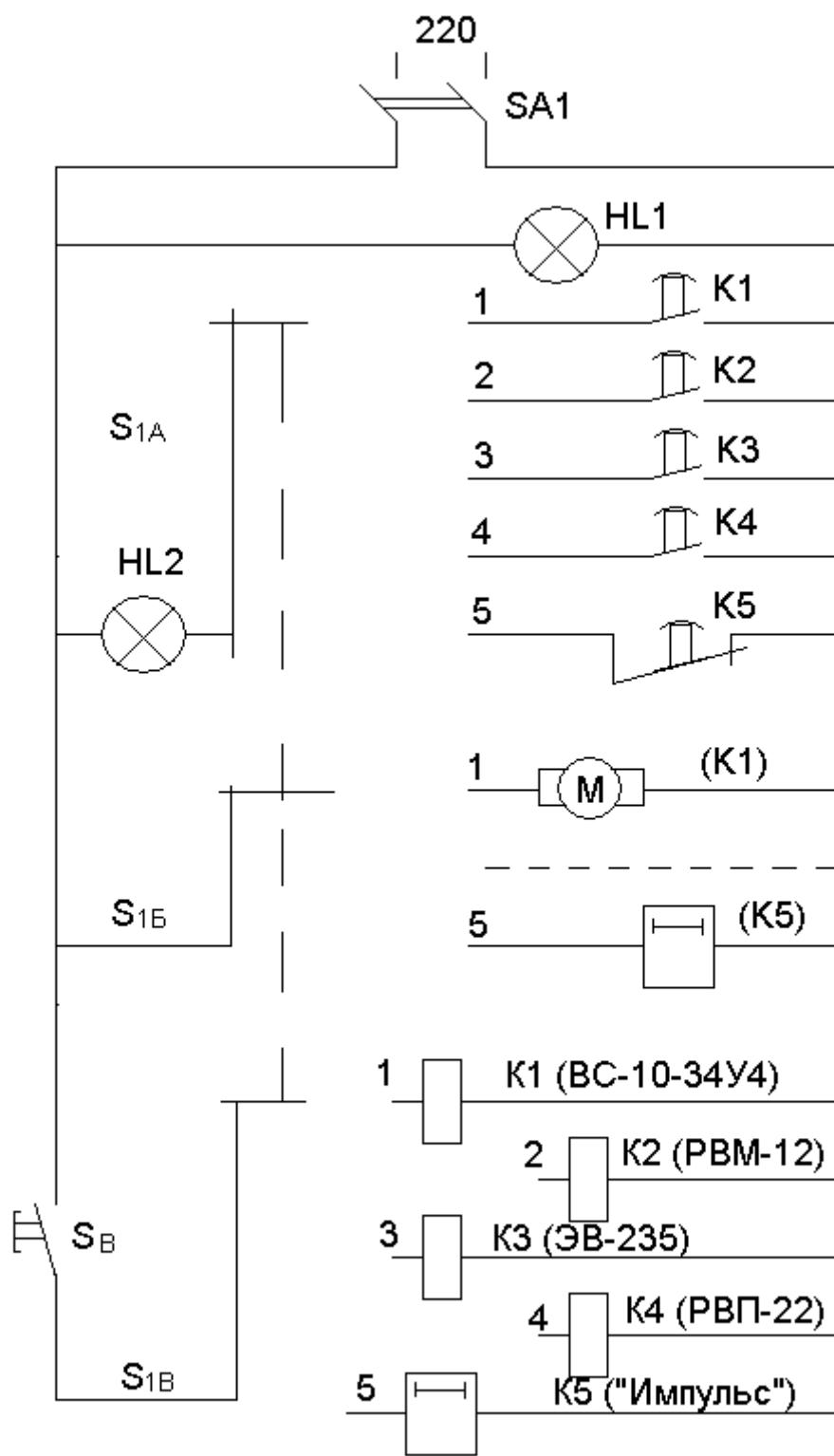

10.1-расм. Вақт релеси ишини ўрганиш схемаси

Фойдаланилган адабиётлар.

Асосий адабиётлар.

1. И.Ф Бородин, Н.М Недилько Автоматизация технологических процессов. М. Агропромиздат, 1986 г., с.368.
2. И.И Мартуненко и другие. Автоматика и автоматизация производственных процессов. (Под. ред И.И Мартыненко, М. Агропромиздат, 1985г. с.335.
3. Д.А Миражмедов. Автоматик бошқариш назарияси. Т, 1993 й. 285 б.
4. А.В Шавров. Автоматизация производственных процессов. Методические указания по изучению дисциплины. М, 1987 г. с. 36.

Кўшимча адабиётлар.

1. В.Д Шеповалов. Автоматизация уборочных процессов, М.Колосов, 1987. С.383.
2. Я.В Бочкарёв, Е.Е Овчаров. Основы автоматики и автоматизация производственных процессов в гидромелиорации. М. Колос. 1981 г. с. 335.

Ушбу услубий қўлланма институт илмий-услубий кенгашининг 21 сентябр 2005 йилдаги 1 - сонли мажлисида тасдиқланди ва чоп этишга тавсия этилди.

Ушбу услубий қўлланма 5521800 - «Автоматлаштириш ва бошқарув», 5520200 - «Қишлоқ ва сув хўжалиги электрэнергетикаси», 5140902 - «Касбий таълим» бакалавриат йўналиши бўйича тайёрланган бўлиб, қишлоқ ва сув хўжалиги ишлаб чиқаришида қўлланувчи автоматлаштириш воситалари, технологик ускуналар, уларни тажрибада синаб кўриш ҳамда бевосита иш жараёнида ишлаш принципларини ўрганиш вазифалари ёритилган. Тажриба ишларининг таркибида ишнинг мақсади, умумий маълумотлар, тажриба қурилмасининг тавсифи ҳамда иш дастурлари берилган. Услубий қўлланма барча қишлоқ ва сув хўжалигини электрлаштириш ва автоматлаштириш мўтахассисликлари учун мўлжалланган.

Тузувчилар: Р.Т. Газиева, доцент

А.Х. Вохидов, доцент

А.С. Маджидов, катта ўқитувчи

Д.А. Абдуллаева, ассистент

О.Ж. Пиримов, ассистент

Тақризчилар: Ш. Жониқулов, Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги, ўқув юртлар бўлими бошлиғи, т.ф.н., доцент.

Ш. Музаффаров, «ГМ тизимларини электр энергияси билан таъминлаш ва уларнинг электр жихозларидан фойдаланиш» кафедраси доценти, т.ф.н.

Газиева Раъно Тешабаевна
Воҳидов Абдунаби Ҳудойбердиевич
Маджидов Абдирашид Саидахматович
Абдуллаева Дилбарой Аманбаевна
Пиримов Одил Жўраевич

Автоматика асослари ва техник воситалари
фанидан лаборатория машғулотларини бажариш бўйича

(У С Л У Б И Й Қ Ў Л Л А Н М А)

Муђаррир:

М. Нураева

Мусаҳҳих:

Г. Абдурахмонова

Босишга рухсат этилди _____ 2005 й. Қоғоз ўлчами _____
Ҷажми 3 босма табоқ, 50 нусҳа. Буюртма № _____
ТИМИ босмахонасида чоп этилди.
Тошкент 700000, Қори - Ниёзий кучаси, 39-уй.