


*Принципial схемалар. Улаш-монтаж схемалари. Уланиш схемалари. Схемаларда шартли график ва ҳарф-рақам билан белгилашлар.*

Технологик жараёнларни автоматлаштиришда принципиал электр схема унинг асосий лойиха ҳужжати бўлиб хизмат қилади. Улар орасидаги боғликлек ва ишчи принцип схемада мукамал (батафсил, майда-чуйда деталлари) кўрсатилади.

Автоматлаштириш тизимларини созлашда ва эксплуатациясида буюртма таснифини(спецификациялаш) тузиш учун лойиха ҳужжатларида ва чизмаларини кайта ишлашда принципиал схема ососий рол ўйнайди. Лойиҳалаштирилган функционал схемани ишлаб чиқиилган(тузишда) принципиал схемалар техник топширика мос келиши керак.

Принципиал схемани таркиби оддий бошқариладиган, ростланадиган, блакировка, назорат, ҳимоя ва сигнализация изоҳ таблицаси келтирилиши керак; аппарат ва асбоблар, қўшиш контактларни диаграмаси; контакларни бошқа схемаларда бандлиги; аппаратларнинг келтирилган рўйҳати; схеманинг умумий танқиди. Схемада бош куч занжирини кўрсатмаса ҳам бўлади, лекин чизмада бироқ таъминот манбаси изоҳ бериб ўтилади.

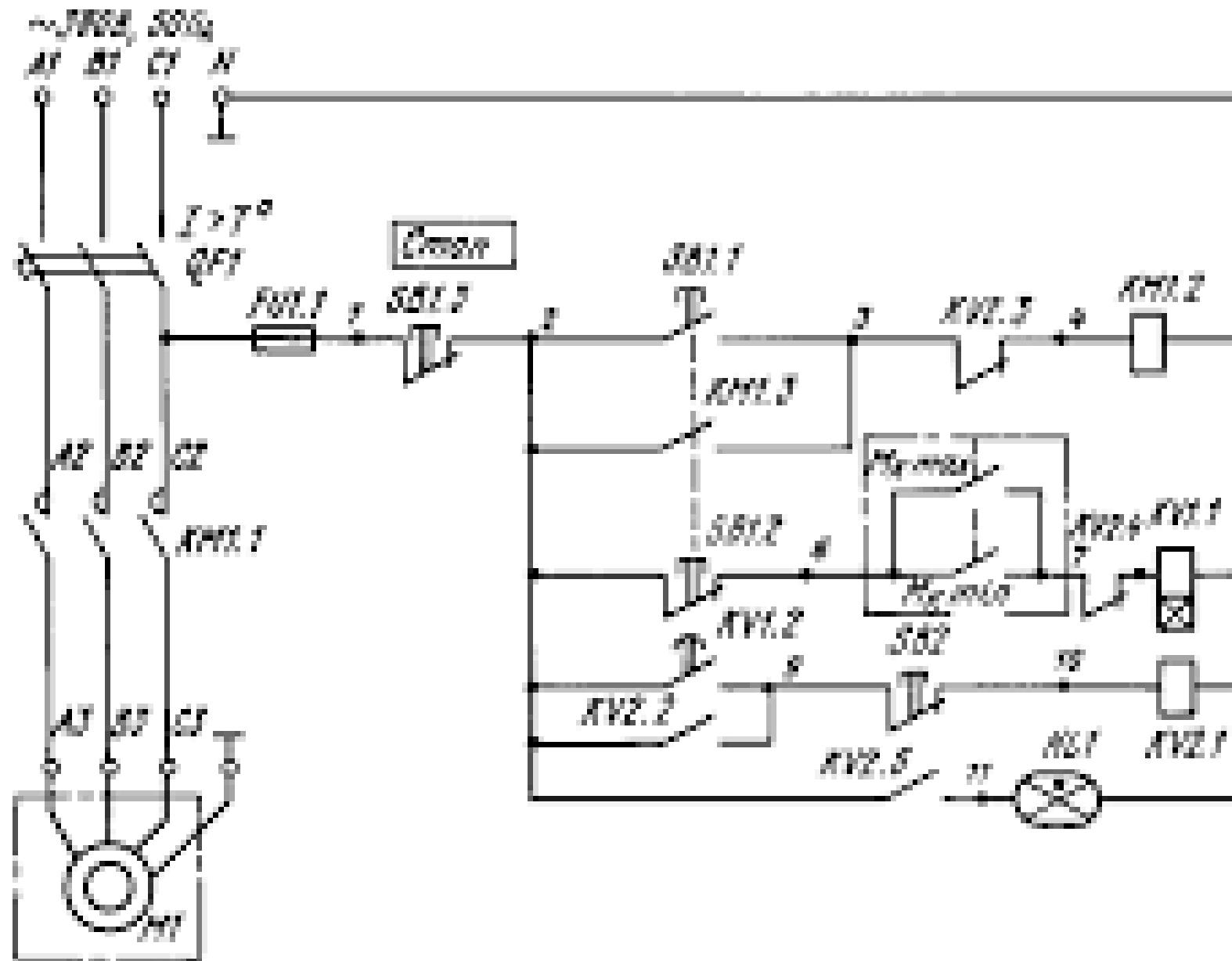Принципиал электр схема давлат стандарти ГОСТ2.702-75 бўйича «Электр схемани бажариш қоидалари (единий системы конструкторской документации ЕСКД)» пункти бўйича ёритиб берилиши шарт.



2000  
2000

Autor abgebaut

Digitized  
by srujanika

Принципиални схема бажаришда тўғри (кичик) чизиқ усулда шунинг учун шартли график белгисининг элементлари ёки унинг таркибий қисмлари, бита занжирга уланиши, кетма-кет бирини кейтидан иккинчиси тўғри чизиқли уланади, алоҳида занжири-ёнида, паралел (горизонтал ёки вертикал) қатор кўринишда

Кантактларни ҳолатини белгилашда кўп позицияли аппаратлар ва қурилмаларни калитлар ҳамда қўшиб – ажратгични бошқариш, дастурли реле ва бошқалар, кўпинча маҳсус диаграммалар ишлатилади, аппаратнинг ҳаракатланувчи контактини ҳолати ҳар хил кўринишда кўрсатилади.

Элементларни электр схемада ўзаро бир бири билан боғлаш чизиғини (линяси) қалинлиги 0,2...0,6 мм оралиқда рухсат этилади, 0,3...0,4 мм тавсия этилади.

Принципиаль электр схема қуйидаги кетма-кетликда ишлаб чиқилади:

1. Автоматлаштириш функционал схемага мувофик (асосида) принципиал электр схемани техник талаби мавжуд бўлади.
2. Бу талабларни қўллашда шоритлар ва кетма кетлик тарзда схемадаги элементлар ўрнатилади
3. Ҳар бир берилган топширикка оддий занжир схемалар шу топширикка мос равишда бажарилиши керак.
4. Соддалашган (элементар) занжирлар умумий схемада бирлаштирилади.

5. Электр кўрсаткичлари (қийматлари) ҳисобланади ҳамда унинг аппаратлар танланади, схеманинг элементлари алоҳида танланади (реленинг чулғам қаршилиги ва резистирлар, сифим канденсатори, контактнинг юклама қиймати, қурилманинг ҳимоя токини ишга тушиши).
6. Танланган аппаратлар ҳисоб-китоб вариантлари кўриб чиқилади ва якунида мавжуд бўлган аппаратда қўлланилади.
7. Аппаратнинг имконига қараб схемага тузатишлар киритилади.
8. Кантактлар ёки оддий схемаларни нотўғри ишлиши ҳамда уларнинг занжирларда хатоликлар такрорланса схема қайта кўриб чиқилади.

*Уланиш схемалари (монтаж схемалар)* – бу схемаларда автоматлаштирилган қурилмаларининг, симлар, кабаеллар ёки қувурўтказгичлар орқали уланишлари тасвирланади.

Монтаж схемалардан объектларда монтаж ва созлаш ишларини бажаришда фойдаланилади. Улар, яна бошқа лойиха ва конструкторлик ҳужжатларни ишлаб чиқишида, яъни кабеллар ёки қувурўтказгичлар, жгутлар, симларни қотириш усуллари ва ётқизиш усулларини аниқлашда зарур бўлади.

Асосан монтаж схемаларини тузишида учта усулдан фойдаланилади: график, манзилли ва жадвалли.


*1) График усулда* схемаларда битталик уланиш, ҳамда жгутга ва пакетга боғловчи уланиш симларини шартли линялар билан кўрсатилади. Схемада маркалаш принципиал электр схемаларидаги маркалаш билан мос бўлиши керак. Монтаж схемасини график усулда тузиш асосан, асбоблар ва аппаратлари кам бўлган оддий коммутацияли шитлар ва пультлар учун қўлланилади.

Кувур ўтказгичлар схемаси фақат график усулда бажарилади. Агар битта щитда ёки пультда ҳар хил материалдан (пўлат, мис, пластмасса) тайёрланган қувурлар ётқизилса, уларни шартли белгиланиши ҳар хил (узлуксиз, штрихли ва икки нуқтали штрихли) линялар билан кўрсатилади.

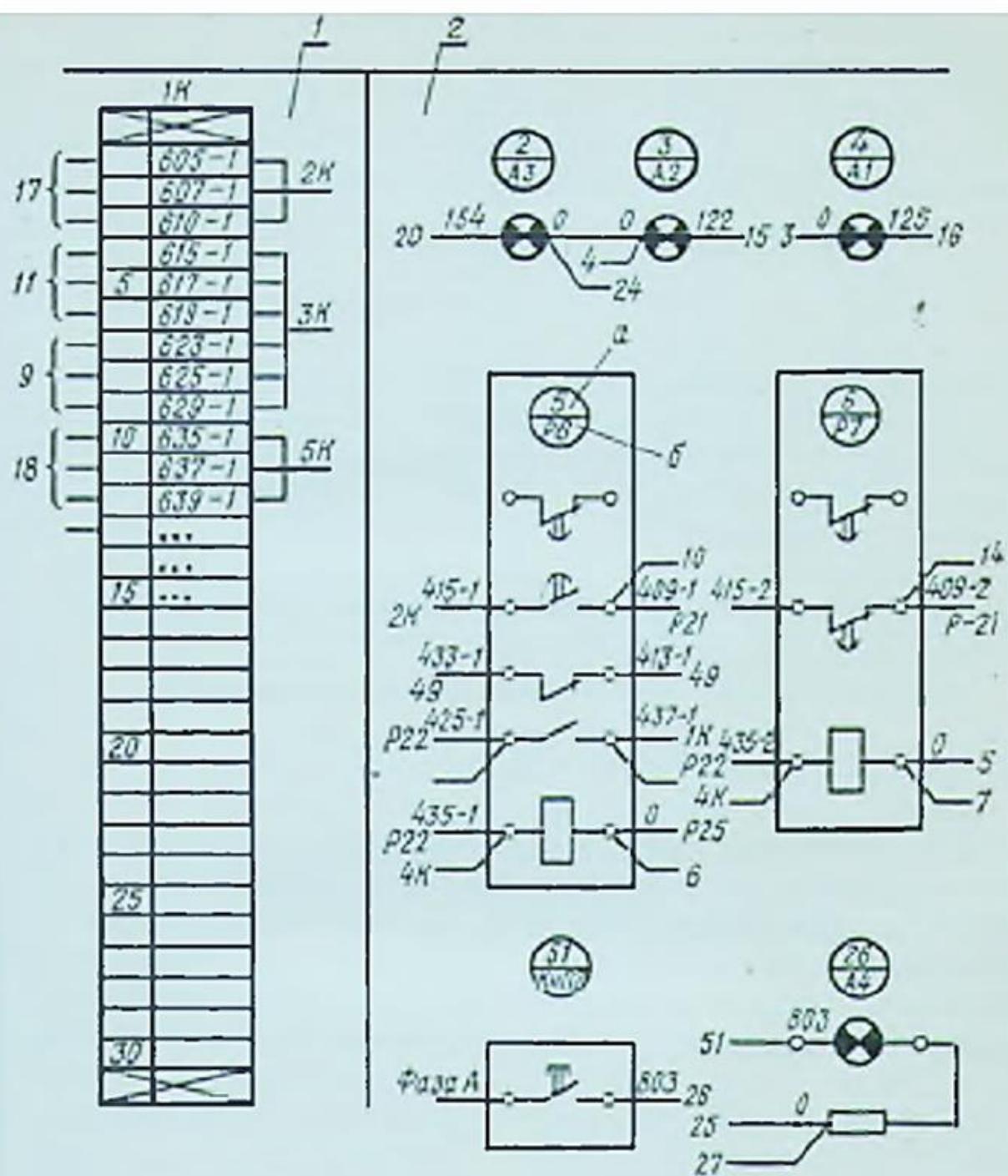
2) Монтаж схемасининг тасвирлашнинг манзилли усулини (адресный способ изображения) «қарама – қарши» (встречный) деб аталади ва пультлар, щитларда ўрнатилган аппаратлар ва элеменлар орасидаги уланиш тасвирланади.


Унинг ўрнига уланишлари керак бўлган ҳар бир аппарат ва элементда уланиш жойида рақам ёки ҳарфий рақам ёзилади. Бундай схемани чизиш уланиш линяларсиз бўлиб улар осон ўқилади.

Манзилли усул билан монтаж схемасини тузища барча аппарат ва элементларнинг бир – бирига нисбатан жойлашиши сакланиб қолишга қатиян риоя қилиниши керак. Конструкциянинг (эшик, ён девори, томи) асбоб ва аппаратларнинг бир нечта элементларда бўлса, уларнинг ўзаро бир-бирига жойлашиш ўрни сакланиб қолиб битта текисликда ёзиб (очиб) кўрсатилади (1-расм).



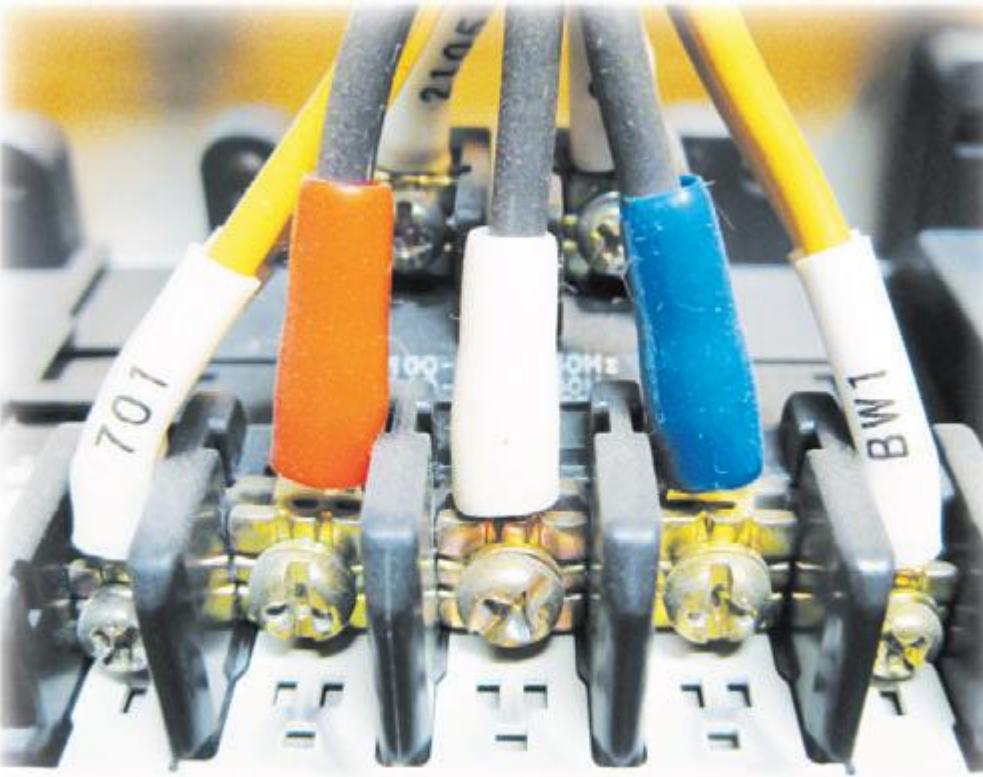1-расм. Монтаж схемасини тасвирилаш. 1-щитнинг ён чап девори; 2-Щит эшиги (монтаж томонидан кўриниши); а) схемада элементнинг тартиб номери, б) принципиал схемада элементнинг позицион раками.



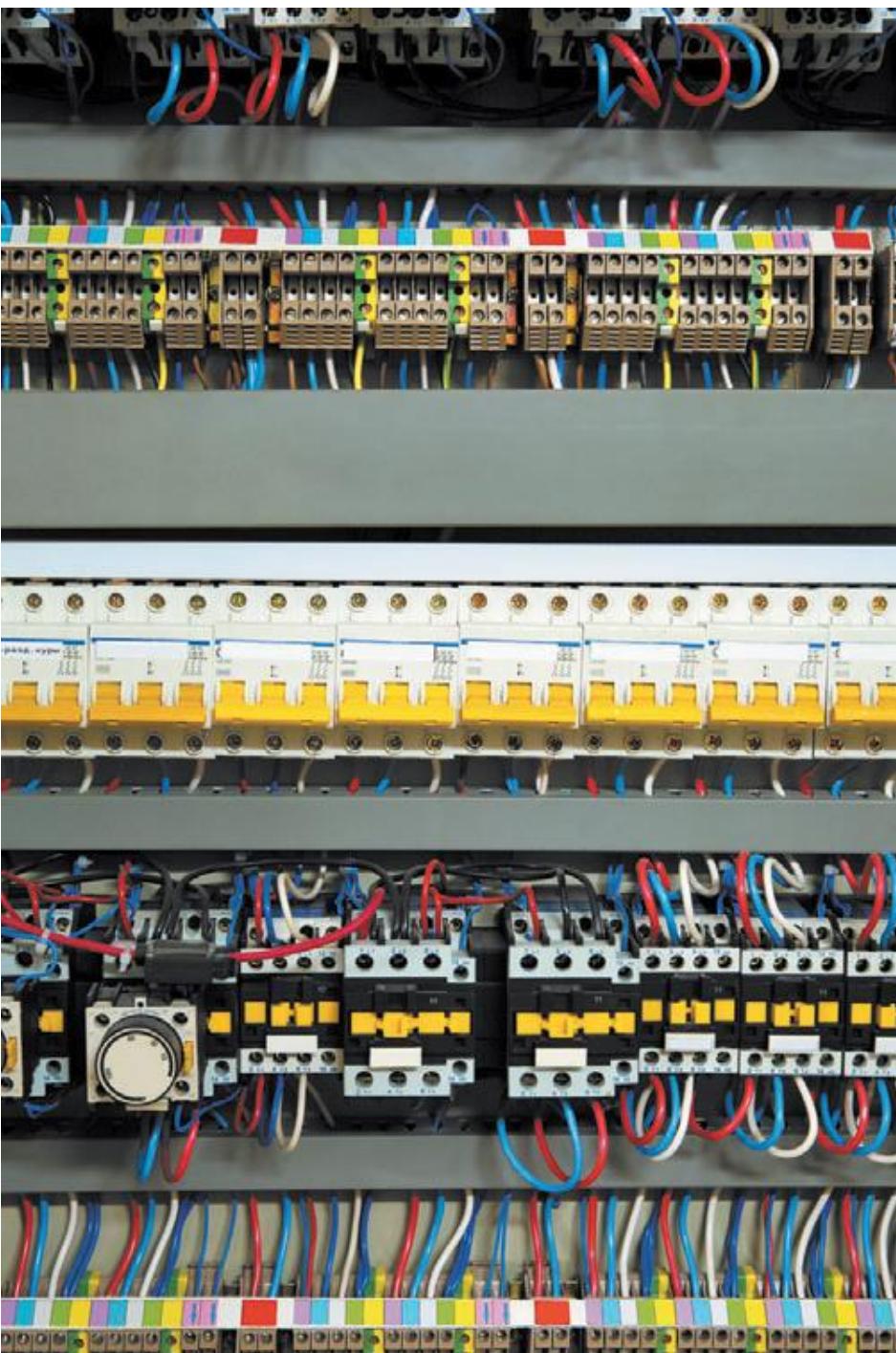

16 3x1,5

теплый пол,  
2 розетки

0,3 кВт

санузал 1

7 3x1,5 на UPS  
8 3x1,5 на стабилизатор  
15 3x2,5 компьютер (сервер)  
видеонаблюдение,  
маршрутизатор,  
тэп. база  
  
прихожая

14 3x1,5

компьютер,  
монитор, лампа  
  
коридор

2,4  
0,5  
0,12  
0,3  
0,5  
0,2  
кВт

комната 3

душевая кабина 1,7кВт

водонагреватель накопительный, 2,2  
теплый пол, освещение, 0,4  
зеркала, 4 розетки, 0,06  
кВт

санузал 2

1 3x6  
2 3x2,5  
3 3x2,5  
4 3x2,5

варочная панель 7,5 кВт  
духовка 4,5 кВт  
стиральная машина, посудомойка 2,5 кВт  
2,5 кВт  
измельчитель, микроволновка 0,7 кВт  
гриль, кофеварка, соковыжималка, 2,65 кВт  
вытяжка, точечное освещение 0,7 кВт  
0,7 кВт  
0,3 кВт  
0,2 кВт  
  
холодильник, телевизор, 4 розетки 0,45 кВт  
0,25 кВт

5 3x2,5

розетки на прихожую (4), кухню (2) и комнату (4)

7 3x1,5

проектор 0,45 кВт  
от UPS в щитке  
телевизор, 0,75 кВт  
ав-усилитель 1,3 кВт  
от стабилизатора  
в щитке

8 3x1,5

ав-процессор, сабвуфер, sat-  
ресивер, компьютер, плейер,  
игр. приставка 0,4 кВт  
1,25 кВт  
0,2 кВт  
0,7 кВт  
0,2 кВт  
0,7 кВт  
0,5 кВт  
  
кинозал

9 3x2,5

10 3x2,5

кондиционер, 2,4  
компьютер, монитор, 0,7  
муз. центр, бра, лампа 0,2  
настольная, телевизор, 0,5  
4 розетки 0,1  
0,1  
0,35  
кВт

13

12 11

3x1,5  
3x2,5

комната 2

душевая кабина 1,7кВт


3) Жадвал усулда уланиш схемаси ўрнига монтаж жадвали тузилади ва унда аник шаклда ҳар бир электр занжири рақами ва кетма – кет барча асбоб, аппаратлар уланиши керак бўлган контактлари белгиланади.

Масалан К3/1 – С2/3 – РУ/2 яъни К3 асбобнинг қисқичи 2 йиғилган схеманинг С2 3 чи қисқичи билан ва РУ аппаратнинг 2 қисқичи билан уланиши керак.


**Электр занжирларини маркалашда тавсия этиладиган сонлар гуруҳи**


т/ р	Занжирни номланиши	Сонлар гуруҳи	
		Асосий	Захирадаги
1	Ўлчаш, ростлаш, бошқариш занжири	1.....399	1001.....1399 2001.....2399
2	Сигнализация занжири	401.....799	1400.....1799 2400.....2799
3	Таъминлаш занжири	800.....999	1800.....1999 2800.....2999

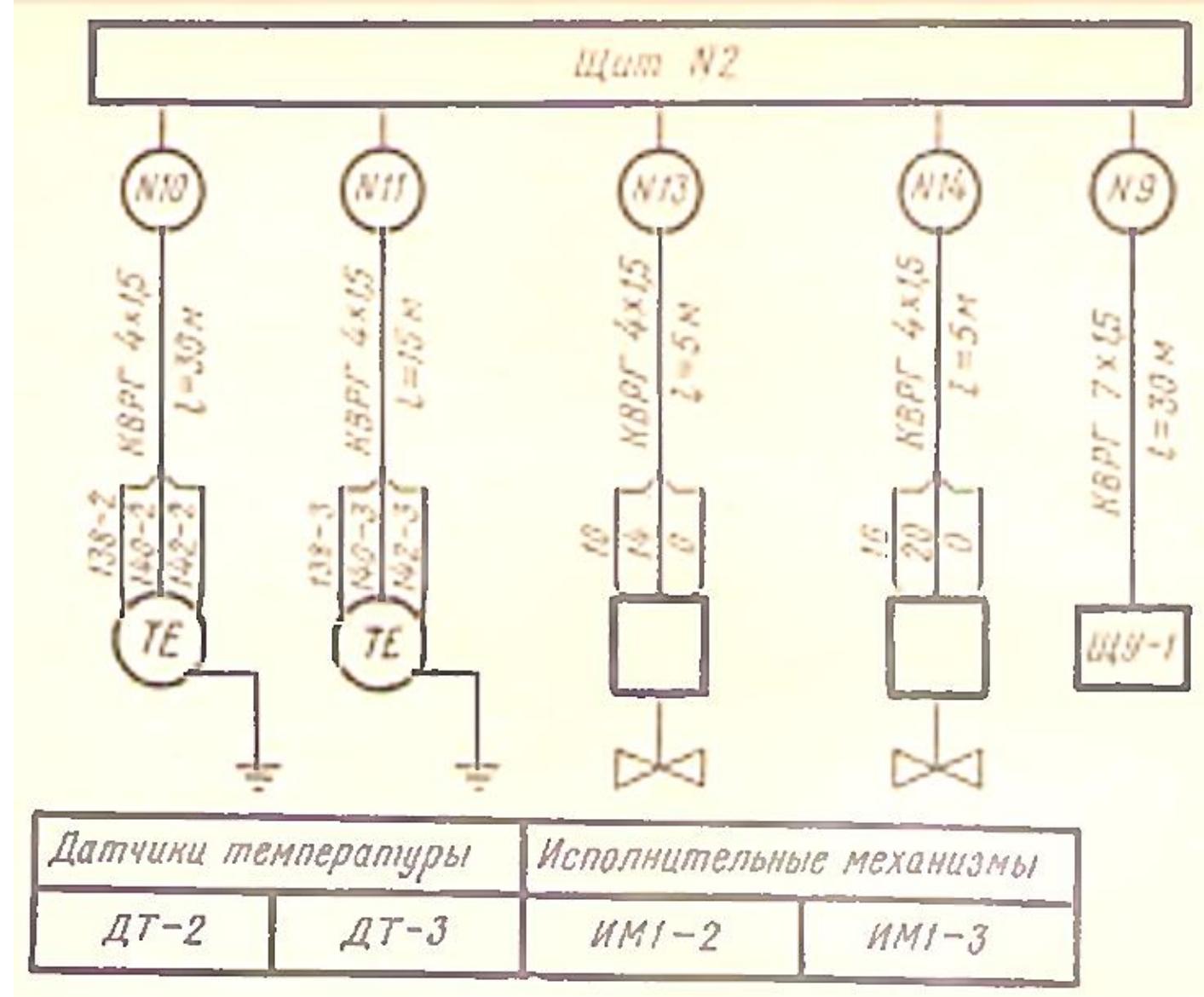Уланиш схемаси – щит, пульт, курилма ва аппаратларнинг ташки уланишини кўрсатувчи схема. Уланиш схемаси симларни курилма, асоб ва аппаратларни щитларга, пультларга ва таъминлаш манбаларга монтаж қилишда фойдаланилади (2-расм).



2 – расм. Уланиш схемасининг тасвири

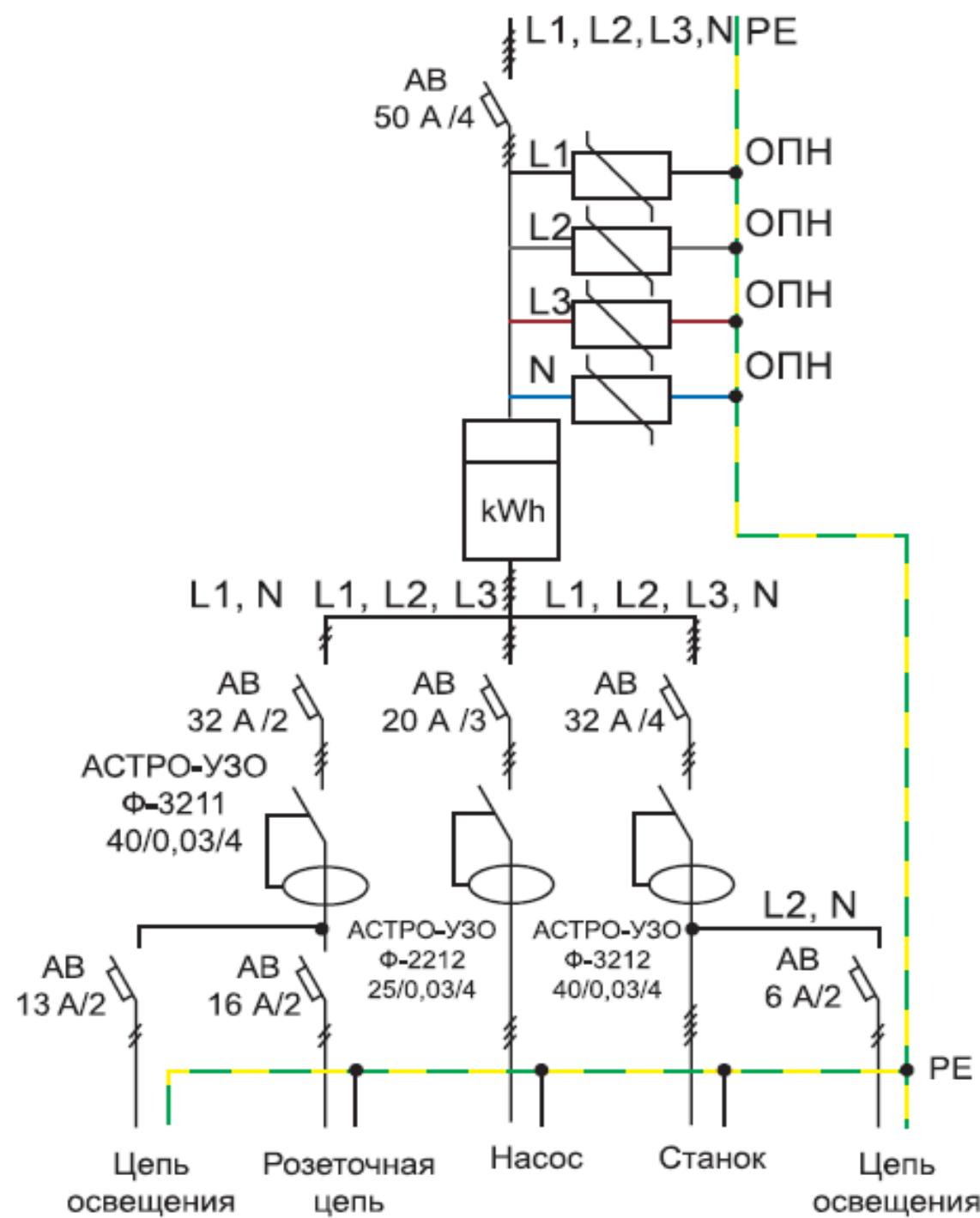

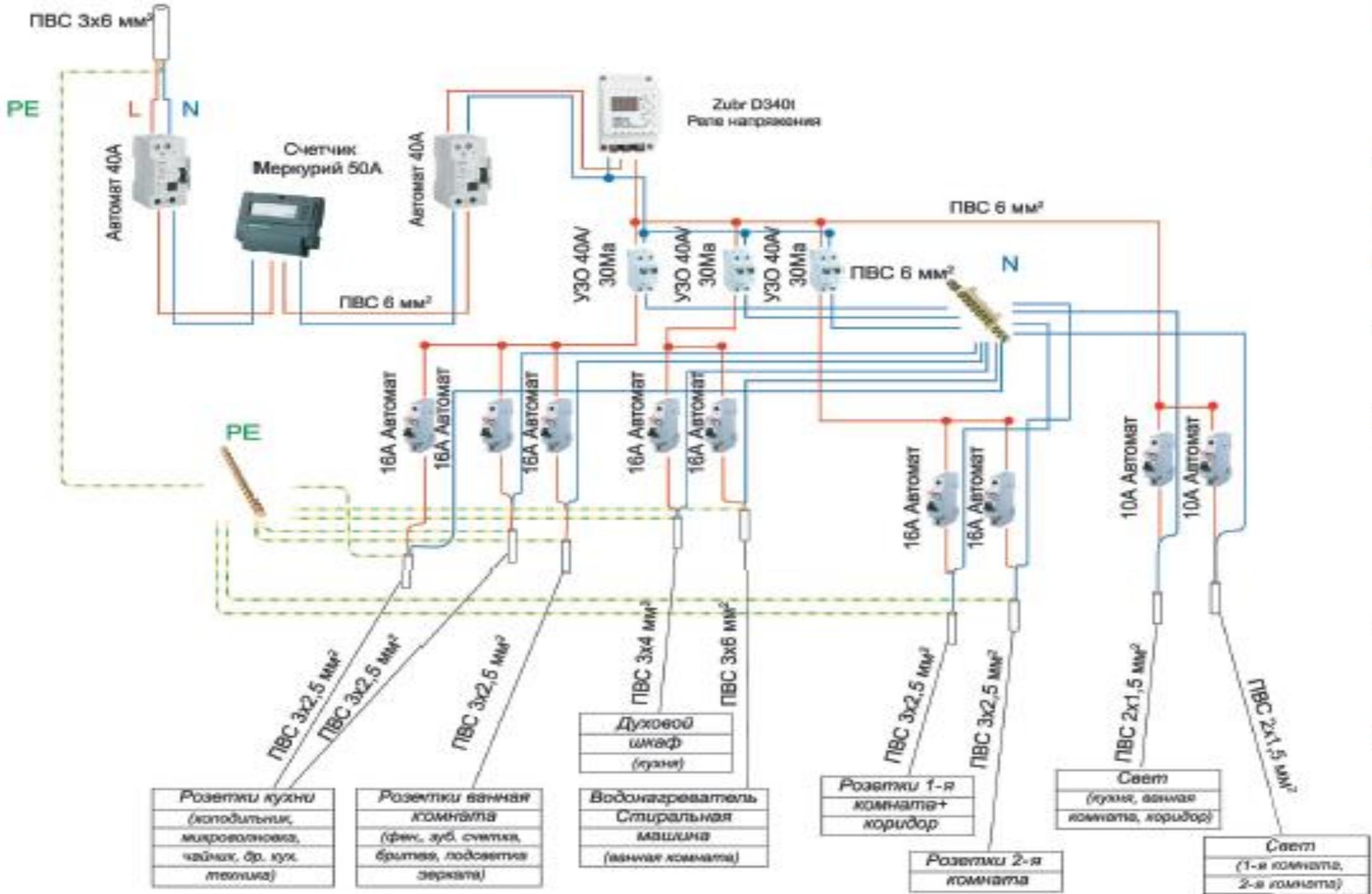

*ЭЪТИБОРЛАРИНГИЗ  
УЧУН РАХМАТ*