

**УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ КИШЛОК ВА СУВ  
ХУЖАЛИГИ ВАЗИРЛИГИ**

**ТАШКЕНТ ИРРИГАЦИЯ И МЕЛИОРАЦИЯ  
ИНСТИТУТИ**

Кафедра «Технологик жараенларни автоматлаштириш ва  
бошкариш »

**«АВТОМАТИК ТИЗИМЛАР ВА ЭЛЕКТР  
КУРИЛМАЛАРНИНГ МОНТАЖИ, СОЗЛАШ ВА  
ЭКСПЛУАТАЦИЯ»**

фани буйича тажриба ишларини утказиш учун  
**МЕТОДИК КУРСАТМАЛАР**

Мутахассислик: 5521800. «Автоматлаштириш ва  
бошкариш (сув хужалигига)»

## **Тажриба иши № 1**

### **ПКП – ФМ фотоэлектрик аланга назорати асбоби схемасининг монтажи, созлаш ва синаш**

- **Ишнинг максади:**
  - 1. ПКП – ФМ фотоэлектрик аланга назорати асбоби тузилишини ва ишлаш принципини урганиш.
  - 2. ПКП – ФМ фотоэлектрик аланга назорати асбоби монтаж схемасини бажарувчи реле базасида стендда йигиш ва уни урганиш.
  - 3. Фотоэлектрик аланга назорати асбоби ишини синаш.
    - **Иш ва монтаж схемаси буйича кискача маълумот**
  - ПКП – ФМ фотоэлектрик аланга назорати асбоби фотоэлектрик реле булиб, унинг таъминлаш занжирига  $\Phi C1$  ва  $\Phi C2$  фоторезисторлар ва  $C1, C2$  сигимли фильтрга эга  $VD1$  ва  $VD2$  диодлари кетма-кет уланган бир ярим даврли тугрилагичи уланган РЭН-18 типидаги узгармас ток электр (бажарувчи) релесидан тузилган (1.1-расм). Схеманинг монтаж кисмининг фойдаланиш жойида штепселли ажратгич (ША) ва бошкариш пульти билан реле блоки орасида ракамли белгилар билан курсатилган. (ША) ракамлари енилги узатиш тизими ва сигнализация учун 11-12-13-14-3-2-1-4-5-8 кетма-кет каторга эга. (ША) нинг 9-10-7-6 ракамлари эса бошкариш тизими ва фотобошчани улашга мулжалланган. Объектга асбобни урнатгандан кейин унинг ишлаши текширилади. Унинг учун иссилик генераторини екилади ва енилги узатиш тухтилилади. Асбоб контактларини ажратади ва аланганинг учганлиги хакида сигнал беради.
  - **Схеманинг ишлаш принципи**
  - Асбоб  $R5, R6$  резисторлар ва  $\Phi C1, \Phi C2$  фоторезисторларни шунтлаб уланади. Унда ишга тушишига етарли даражада реле занжиридан ток окиб утади. Реле контакти билан енилги узатиш курилмасини кушади. Фотобошча еритилганлигининг (0,5—50 лк) нормал холатида реленинг ишга тушишига етарли булмаган токдан катта ток окиб утади.


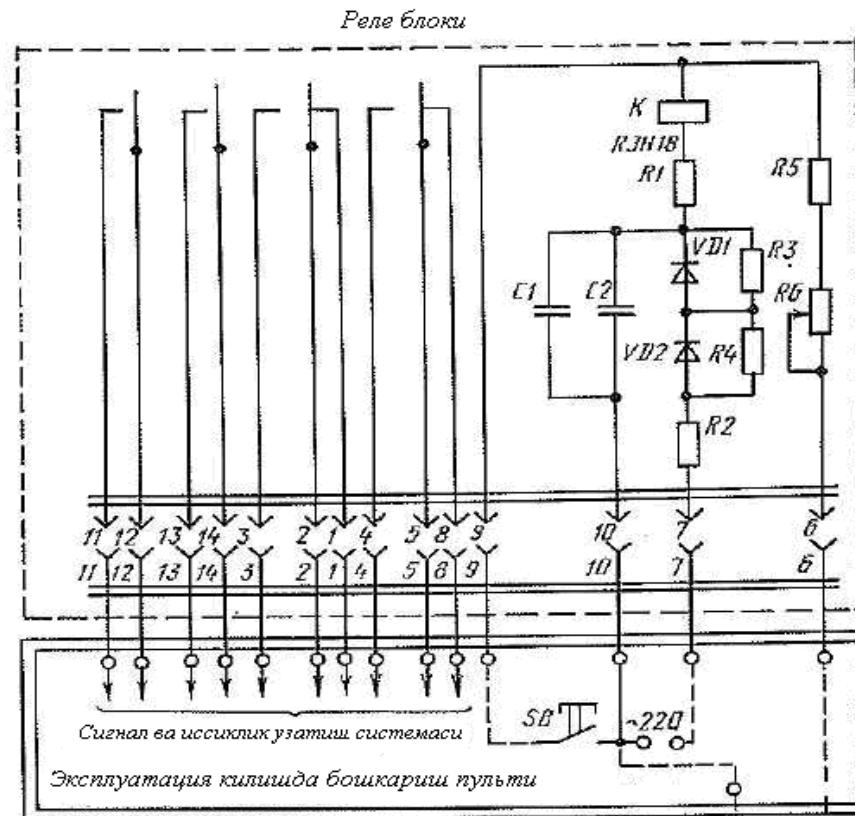


Фото элементнинг сигнал кабут килиши кисми(Фотоголовка)

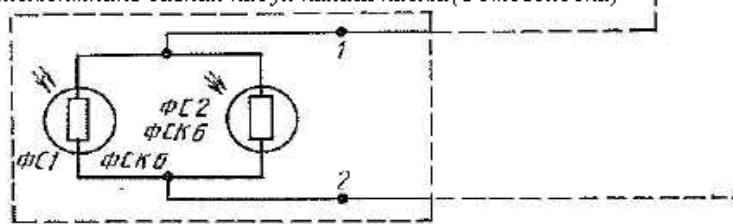

- 1.1-Расм. ПКП-ФМ аланга назорати асбобининг монтажи ва электр принципиал схемаси

- Фоторезисторлар еритилганлиги 0,1 лк дан кам холатларда фоторезистор каршиликлари ошади ва реле чулгами занжиридаги ток, ушлаб туриш токидан кам булади, реле куйиб юборади ва  $R6$  резистор билан реле токи ростланади. Асбобни кушиш пайтида конденсатор токи  $R2$  резистор билан чекланиб,  $R1$  и  $R5$  резисторлар билан реле чулгамидаги ушлаб туриш ва ишга тушириш токлари урнатилади.

### **Ишни бажариш тартиби**

1. ПКП –ФМ аланга назорати асбобининг ишлаш принципи ва ишнинг мазмунини урганиш.
- 2.Стендда ПКП – ФМ курилмаси монтаж схемасини белгиланган нукталар буйича мустакил йигиш ва уқитувчи текширишига бериш.
- 3.Схемани манбага улаш.
- 4.Микрокайтакушгич тугмасини босиб екилгининг ениш камерасига берилиши тухтатилганлигини куриш.
- 5.Ениш камерасида аланга учганлиги сигнализациясини кузатиш.
- 6.Отверка билан узгарувчан  $R6$  резисторини ростлаш йули билан схемани созлашни амалга ошириш, яъни фоторезисторлар еритилганлигини хисобга олиб реле чулгами токини сунъий узгартириш.
7. Кайта микрокайтакушгич тугмасини босиб екилгининг ениш камерасига берилиши тухтатилганлигини куриш.
8. Кайта ениш камерасида аланга учганлиги сигнализациясини кузатиш.
- 9.Иш буйича хисобат тайерлаш ва уқитувчига топшириш.


### **Назорат саволлари**

- Схемада бошкариш пульти ва реле блоки орасидаги монтаж алокаси кандай амалга оширилади?
  - ПКП – ФМ фотоэлектрик аланга назорати асбоби схемасининг ишлаш принципи кандай?
  - $R6$  ростловчи каршилигининг вазифаси нимадан иборат?
  - Ток буйича аланга назорати асбобини созлаш кандай амалга оширилади?
- ### **Тавсия этилган адабиетлар**
1. Бонсан Н.И. и др. Элементы и устройства сельскохозяйственной автоматики. Минск. Урожай. 1989.

## **Тажриба иши № 2**
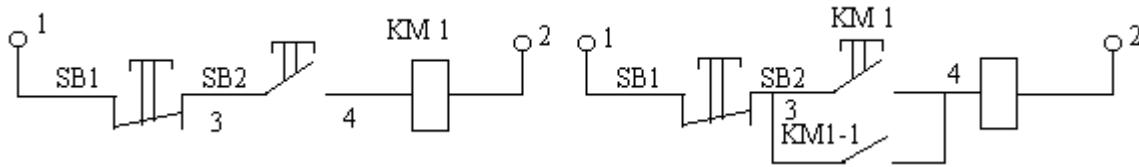
### **Тусиқчи реверсив бошкариш схемасининг монтажи, созлаш ва синаш**

- **Ишнинг максади:**
  - 1. Автоматлаштиришнинг электр принципиал схемаларини созлашда ва монтаж килишда куникмалар олиш.
  - 2. Тусикни автоматик бошкаришнинг реверсив схемасини урганиш ва синаш.
    - **Иш ва монтаж схемаси буйича кискача маълумот**
- Автоматиканинг электр схемалари технологик жараенларни бошкариш учун кулланилади. Бу иш аник топширикни бажариш учун куп варианларда тузилган схемаларни урганишда характерли восита булиб хисобланади. Ундан ташкари 1 ва 2-расмлардаги схемалар асинхрон электр моторининг реверсив ва автоматик ишга туширишнинг электр схемаларининг монтажини амалга оширишга мумкинлик яратади. Амалда фойдаланиш учун узининг соддалиги ва ишончлилиги, бошкаришнинг кулийлиги, нормал ва авария режимларида ишлашининг аниклиги, хамда монтажга, таъмирлаш ва фойдаланишга кулийлилиги билан ажралиб туриши керак. Ишончли схема операторнинг нотугри бошкаришида еки схеманинг бирор кисми, машина, алоҳида аппаратларининг ишдан чикишида авария режимларини юзага келтирмайди. Бу ишда талаба керакли асбоб билан монтаж схемаларини мустакил йигишда ва уларни синашда схемалар йигиш куникмалари пайдо булади.
- **Электромоторни ишга туширишнинг монтаж схемаси**
  - Схема, контактлари асинхрон электр моторини, электромагнит ва бошкаларини ишга тушурувчи KM1 релели аппаратни бошкариш учун мулжалланган (схемада курсатилмаган). Схема KM 1 реле аппарати ва SB1 – “тухташ”, SB2 – “ишга тушириш”.
    - Тумаларнинг хусусиятлари – уларни кул билан босганда ишга туширишидир.




Расм-1. Ишга тушириш «кушиш» тугмасини блакировкали бошкариш схемаси

Таъсирни олгандан кейин тугма контактлари олдинги холатларига кайтади. Масалан, SB2 тугмани босганда 3-4 занжири уланади, куйиб юборсак 3-4 занжири ажралади. Шундай килиб KM1 реле чулгамини манбага улаш учун SB2 тугмани босиб ушлаб туриш керак. «Ишга тушириш» SB2 тугмасига KM1 реленинг кушувчи контакти параллел уланади, натижада реле чулгамига SB2 тугма оркали эмас мустакил занжир оркали ток утади. Бундай холда «реле узини таъминлашга утди» деб аталади. Блокировкасиз оддий учиргични куллаш мумкунми деган савол туғилади. Амалда блокировка занжирининг киритилиши механизмнинг, операторнинг ва тармокнинг кучланиши йуколганда еки пасайганды энерготаъминлаш схемасининг химояларини таъминлайди. Бу кандай содир булади. Масалан тармокда кучланиш йуколди. Гидротехник иншоатдаги барча электр курилмалар ва механизмлар учади. Схемада блокировкали KM1 реле чулгами занжир узилади ва контакти ажралади. Агар, яна кучланиш пайдо булса хеч нарса содир булмайди, чунки 3-4 занжири узилган, оператор кайта ишга тушириш учун SB2 тугмани кайта босиши керак. Бундай типли блокировканинг йуклиги кучланиш пайдо булганда узидан узи тускичлар электр моторлари ишга тушади. Бу мазкур иншоатдаги сув узатишнинг режалаштирилган технологик жараенини нг бузилишига еки подстанция шиналаридаги токнинг кескин ошишига, хамда механизмнинг ишчи органи зонасида жойлашган ишчини заарлаши холатларига олиб келиши мумкин. Купинча кушувчи реле аппаратларининг чулгамлари номинал кучланишнинг 0,8 U кучланишига созланади, яъни кучланиш 20% га пасайса реле аппарати учади.

Тусик электродвигатели реверсив бошкаришининг  
монтаж схемаси

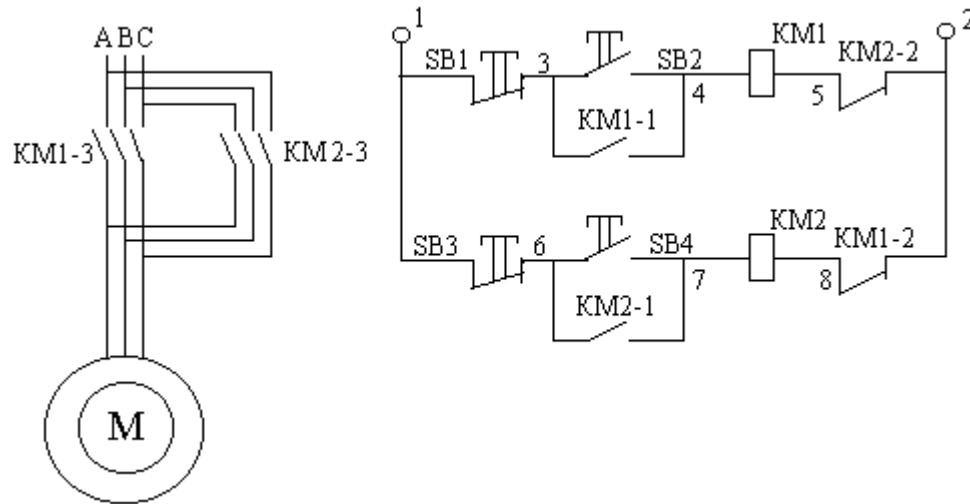Схема, масалан гидроиншоат тускичи реверсив электродвигателини бошкаришга мулжалланган.  
Схемада М электродвигатель, KM1 и KM2 реле аппаратлари, SB1.....SB4 бошкариш тұгмалари курсатилған.



2-расм. Нотуғри уланишдан химояланған реверсив электромоторнинг бошкариш схемаси

Агар электромотор чулғамларининг А, В, С фазаларининг кетма-кетлигини узгартырсақ, у айланиш йуналишини узгартыради. Бу KM1-3, KM2-3 нинг күч контактлари ердамида бажарилади. Агар, иккита KM1 ва KM2 релелар бир вактда ишга түшса, узларининг KM1-3 и KM2-3 күч контактлари таъминлаш манбасида киска туташишни юзага келтиради (А, В, С фазалари киска туташади). Бу юзага келмаслиги учун KM2-2 ва KM1-2 ажратувчи контактлари блокировка киритилади.

- Масалан, тусикни кутариш учун М маторни ишга тушириш керак. SB2 “Ишга тушириш” тугмасини босамиз. KM1 реле чулгами 1-3-4-5-2 занжир оркали манбага уланади ва KM1-1 (3-4) кушувчи контактлари билан “Ишга тушириш” тугмасини блокировкалайди. KM1 реле ишга тушса, унинг KM1-3 куч контактлари электроматорнинг чулгамларини манбага улади, натижада тусик юкорига кутарилишни бошлайди. Бир вактда KM1-2 ажратувчи контакти KM2 реле манбасини узади ва SB4 тугмасини хато босишнинг олдини олади. Электроматорнинг айланиш йуналишини узгартириш учун “Тухташ” SB1 тугмасини босиш керак. KM1 релеси манбадан узилади ва барча контактлари олдинги холатига кайтади. Факат шундан кейин SB4 тугмасини босиб айланиш йуналиши узгартирилади.

- **Ишни бажариш тартиби**

- 1. Тугри улаш ва реверс ишга тушириш схемасининг иш принципини ва ишнинг берилишини урганиш.
- 2. Стендда асбоблар ердамида ишга тушиш, узини таъминлаш ва реверс схемаларини йигиш ва укитувчига текшириш учун курсатиш.
- 3. Схемага манбани улаш.
- 4. Белгиланган тугмалар оркали KM1 релени узини таъминлаш ва узини таъминлашсиз холатига кушиш.
- 5. Белгиланган тугмалар оркали моторнинг ишга тушиш ва реверс бошкариш схемасини текшириш.
- 6. Манбани узиб схемани демонтаж килишни амалга ошириш.
- 7. Иш буйича хисобот тайерлаш.

- **Назорат саволлар**

- 1. Узини таъминлашни бажариш учун схемада монтаж боғликлекни кандай амалга оширилади?
- 2. Узини таъминлаш монтаж занжири нима учун амалга оширилади?
- 3. Моторнинг реверс бошкариш схемаси ишлаш принципини оғзаки баен этиб беринг.
- 4. Магнит күшгич корпуси титтрашини йукотиш учун кандай созлаш ишларини амалга ошириш мумкин?
- 5. Иссиклик релесини созлаш кандай амалга оширилади?

- **Тавсия этиладиган адабиетлар**

- Бохан Н.И. и др. Элементы и устройства сельскохозяйственной автоматики. Минск. Урожай. 1989