
6 - маъруза

**Мантиқий элементлар. МЭларнинг
узатиш характеристикалари**








Режа

- Мантикий элемент (МЭ) таърифи*
 - Иккилик ахборотни ифодалаш турлари*
 - МЭларнинг фундаментал хоссалари*
 - Асосий мантикий функциялар*
 - МЭнинг амплитуда узатиии характеристикиаси*
 - МЭнинг параметрлари*
-

Мантикий элемент (МЭ) таърифи





- **Мантикий элемент** (МЭ) деб кириш сигналлари устида аниқ бир мантикий амал бажарадиган электрон қурилмага айтилади. РИС яратишда фақат мураккаб функцияларини амалга оширувчи МЭлар қўулланилади. Улар *негиз* МЭлар деб аталади.
- Ишлаш принципига кўра барча МЭлар икки синфга бўлинадилар: **комбинацион** ва **кетма-кетли**.
- **Комбинацион** қурилмалар деб, чиқиш сигналлари кириш ўзгарувчилари комбинацияси билан белгиланадиган, иккита вакт моментига эга бўлган, *хотирасиз* мантикий қурилмаларга айтилади. Комбинацион қурилмалар алоҳида элементлар ёрдамида, ёки ўрта ИСлар, ёки катта ва ўта катта ИС таркибига кирувчи ИСлар кўринишида тайёрланади.
- **Кетма – кетли** қурилмалар деб, чиқиш сигналлари кириш ўзгарувчилари комбинацияси билан белгиланадиган, ҳозирги ва олдинги вакт моментлари учун, яъни кириш ўзгарувчиларининг келиш тартиби билан белгиланадиган, *хотирали* мантикий қурилмаларга айтилади. Кетма – кетли қурилмаларга триггерлар, регистрлар, счетчиклар мисол бўла олади.

Асосий мантикий функциялар

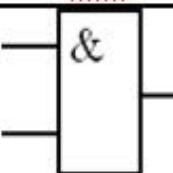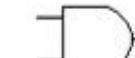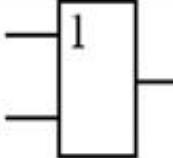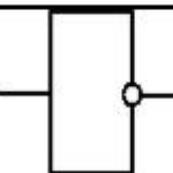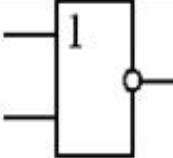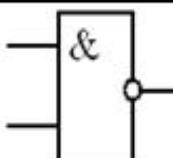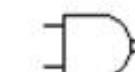Мантикий функция	Структура формуласы	Шартлы белгиси	ЕW даги белгиси	Хақиқийлик жадвали															
«ВА» мантикий күпайтырув	$F = x_1 \cdot x_2$			<table border="1"> <tr> <td>x_1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr> <td>x_2</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr> <td>F</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr> </table>	x_1	0	0	1	1	x_2	0	1	0	1	F	0	0	0	1
x_1	0	0	1	1															
x_2	0	1	0	1															
F	0	0	0	1															
«ЁКИ» мантикий құшув	$F = x_1 + x_2$			<table border="1"> <tr> <td>x_1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr> <td>x_2</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr> <td>F</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> </table>	x_1	0	0	1	1	x_2	0	1	0	1	F	0	1	1	1
x_1	0	0	1	1															
x_2	0	1	0	1															
F	0	1	1	1															
«ЭМАС» мантикий инкор	$F = \bar{x}$			<table border="1"> <tr> <td>x</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr> <td>F</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table>	x	0	1	F	1	0									
x	0	1																	
F	1	0																	
«ЁКИ-ЭМАС»	$F = \overline{x_1 + x_2}$			<table border="1"> <tr> <td>x_1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr> <td>x_2</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr> <td>F</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> </table>	x_1	0	0	1	1	x_2	0	1	0	1	F	1	0	0	0
x_1	0	0	1	1															
x_2	0	1	0	1															
F	1	0	0	0															
«ВА-ЭМАС»	$F = \overline{x_1 \cdot x_2}$			<table border="1"> <tr> <td>x_1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr> <td>x_2</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr> <td>F</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table>	x_1	0	0	1	1	x_2	0	1	0	1	F	1	1	1	0
x_1	0	0	1	1															
x_2	0	1	0	1															
F	1	1	1	0															

Иккилик ахборотни ифодалаш турлари

- Иккилик ахборотни *ифодалаши усугига* кўра қурилмалар *потенциал ва импульс* рақамли қурилмаларга бўлинади.
 - *Потенциал рақамли қурилмаларда* мантиқий 0 ва мантиқий 1 қийматларига электр потенциалларнинг умуман бир – биридан фарқланувчи: юқори ва паст сатҳлари белгиланади.
 - *Импульс рақамли қурилмаларда* мантиқий сигнал қийматларига (0 ёки 1) импульслар схемаси чиқишида маълум давомийлик ва амплитудага эга бўлган импульснинг мавжудлиги, иккинчи ҳолатига эса – импульснинг йўқлиги тўғри келади.
-

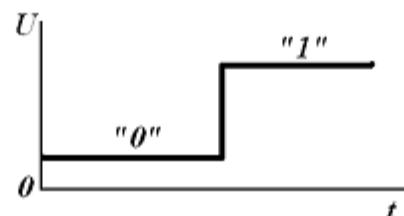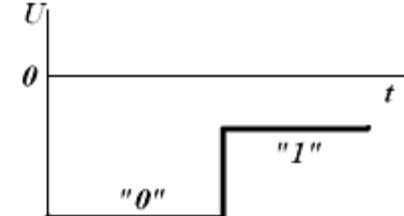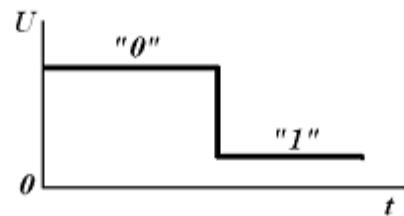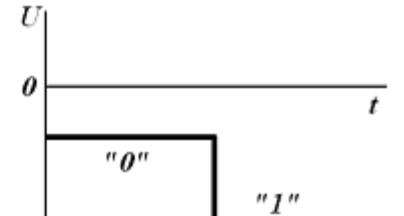Мантиқ түри	Күчләниш мәнбай күтбі	
	мусбат	манғый
Тұғри		
Тескари		

МЭларнинг фундаментал хоссалари



- 1. Кириш ва чиқиши бўйича 0 ва 1 сигнал сатҳларининг мослиги.** Фақат бу шарт бажарилганда занжирнинг ишга лаёқатлиги сатҳларни мослаштириш учун маҳсус элементлар қўлланмасдан амалга оширилиши мумкин.
 - 2. Кириш ва чиқиши бўйича етарли юклама қобилияти.** Бу шарт, МЭ сигналларни бир неча киришлардан олганда ва бир вақтнинг ўзида бир неча МЭларни бошқаришида лозим бўлади. МЭнинг юклама қобилияти одатда чиқиш бўйича тармоқланиш коэффициенти *КТАРМ* ва кириш бўйича бирлашиш коэффициенти *КБИРЛ* билан ифодаланади. *КБИРЛ* МЭ киришига уланиши мумкин бўлган бир турдаги МЭлар сонига, *КТАРМ* эса элемент чиқишига уланиши мумкин бўлган бир турдаги МЭлар сонига teng. Бу вақтда сигнал шакли ва амплитудаси МЭ бехато ишини кафолатлаши керак.
-

**3. Сигнални шаклантииши (квантлаши)
қобилияты.** РИС ишлаши учун, сигнал ҳар бир МЭдан ўтганда стандарт (асимптотик) амплитуда ва давомийликка эга бўлиши лозим.

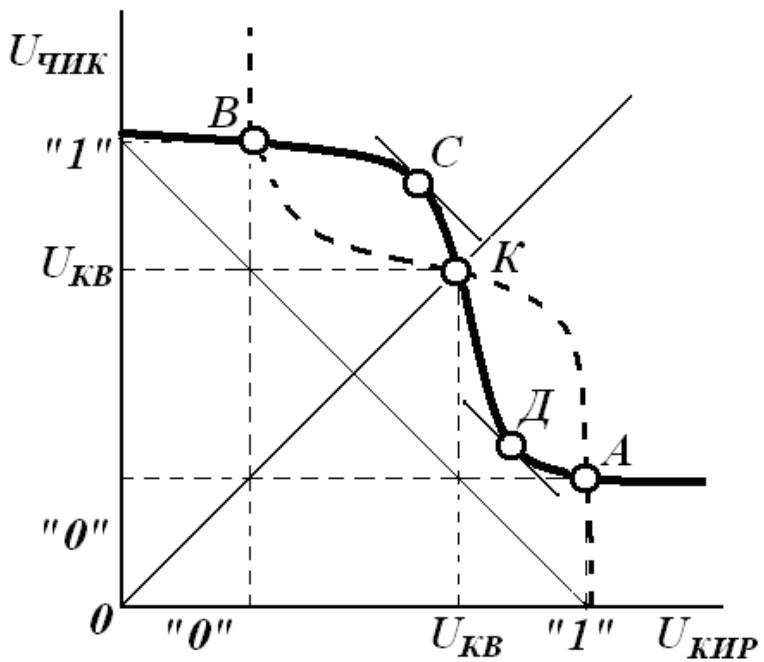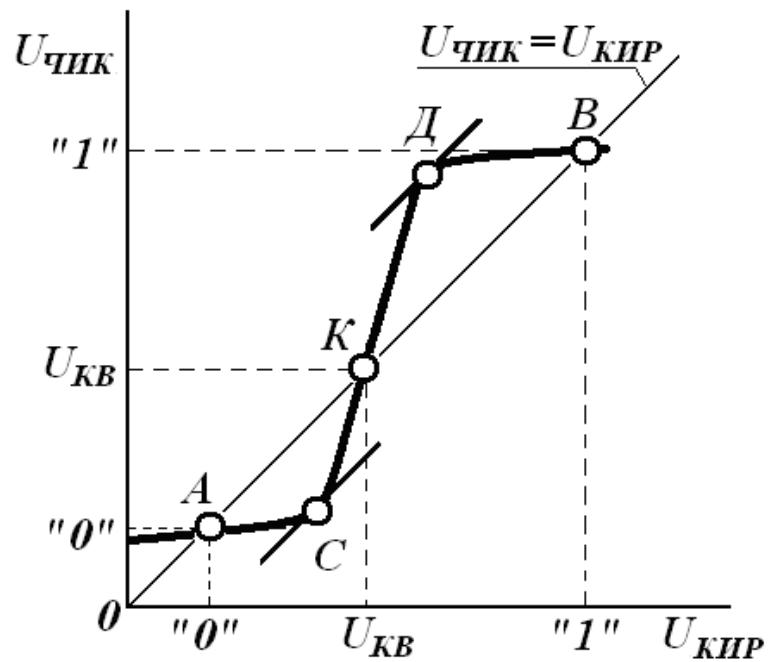4.Халақитбардошлик. Халақитбардошлик деганда МЭнинг халақитларга таъсирчан Эмаслиги тушунилади. Бу вактда халақитлар маълум белгиланган даражадан ортмаслиги керак. Акс ҳолда МЭ бир ҳолатдан иккинчисига ёлғон асосда ўтиши мумкин.

МЭНИНГ АМПЛИТУДА УЗАТИШ ХАРАКТЕРИСТИКАСИ

- МЭНИНГ АСОСИЙ СТАТИК ХАРАКТЕРИСТИКАСИ БҮЛИБ ЧИҚИШ КУЧЛАНИШИНГ КИРИШ КУЧЛАНИШИГА БОЛИҚЛЫГИ ҲИСОБЛАНАДИ. БУ ХАРАКТЕРИСТИКА *АМПЛИТУДА УЗАТИШ ХАРАКТЕРИСТИКАСИ* (АУХ) ДЕБ АТАЛАДИ. АУХ КҮРİNНИШИ МЭДА ҚҮЛЛАНИЛГАН ЭЛЕКТРОН КАЛИТ ТУРИГА БОҒЛИҚ БҮЛАДИ. КИЧИК КИРИШ СИГНАЛЛАРИГА ЮҚОРИ ЧИҚИШ СИГНАЛЛАРИ МОС КЕЛАДИГАН ЭЛЕМЕНТ, *ИНВЕРСЛАЙДИГАН*, КИЧИК КИРИШ СИГНАЛЛАРИГА КИЧИК ЧИҚИШ СИГНАЛЛАРИ МОС КЕЛАДИГАН ЭЛЕМЕНТ - *ИНВЕРСЛАМАЙДИГАН* ДЕБ АТАЛАДИ.
 - АУХ МЭ ҚАНДАЙ ҚИЛИБ МАНТИҚИЙ 0 ВА 1 СТАНДАРТ СИНГНАЛЛАР, УЛАРНИНГ АМПЛИТУДА ҚИЙМАТЛАРИ ҲАМДА ХАЛАҚИТБАРДОШЛЫГИ ШАКЛЛАНИШИНІ КУЗАТИШ ИМКОНИНИ БЕРАДИ. РИСЛАРДА АСОСАН ИНВЕРСЛАЙДИГАН МЭЛАР ҚҮЛЛАНИЛАДИ.
-



МЭНИНГ ПАРАМЕТРЛАРИ

Норматив – техник хужжатларда барча РИС турлари (комбинацион ва кетма - кетли) учун қуидаги ягона *статик параметрлар* тизими ва уларни аниқлаш қоидалари ўрнатилган:

- мантиқий 0 ва мантиқий 1 чиқиш ва кириш кучланишлари;
- мантиқий 0 ва мантиқий 1 чиқиш ва кириш бўсағавий кучланишлари;
- мантиқий 0 ва мантиқий 1 чиқиш ва кириш токлари;
- мантиқий 0 ва мантиқий 1 ҳолатлардаги истеъмол токлари;
- истеъмол қуввати;
- мантиқий 0 га ўзгариш соҳа бўсағаси;
- мантиқий 1 га ўзгариш соҳа бўсағаси;
- минимал мантиқий ўзгариш.

Бундан ташқари, статик параметрларга мантиқий 0 ва мантиқий 1 ларнинг халақитбардошлиги, ҳамда кириш бўйича бирлашиш коэффициенти *КБИРЛ* ва чиқиш бўйича тармоқланиш коэффициенти *КТАРМ* ҳам киради.

МЭНИНГ ПАРАМЕТРЛАРИ

МЭларнинг асосий *динамик параметрларига*, кириш ва чиқиш импульслари осцилограммаларидан аниқланадиган куйидаги параметрлар киради:

$t_{1,0}$ – мантиқий 1 ҳолатидан мантиқий 0 ҳолатига ўзгариш вақти;

$t_{0,1}$ – мантиқий 0 ҳолатидан мантиқий 1 ҳолатига ўзгариш вақти;

$t_{кеч1,0}$ – уланишни кечикиш вақти;

$t_{кеч0,1}$ – узилишни кечикиш вақти;

$t_{тарқ.кеч1,0}$ – уланганда сигнал тарқалишини кечикиш вақти;

$t_{тарқ.кеч0,1}$ – узилганда сигнал тарқалишини кечикиш вақти.

Кетма – кет уланган МЭлар сигналларини вақт бўйича кечикиши ҳисобланганда сигнал тарқалишининг ўртача кечикиши ишлатилади (маълумотномаларда келтирилади)

$$\tau_{тарқ.ўрт.кеч} = 0,5(t_{тарқ.кеч}^{0,1} + t_{тарқ.кеч}^{1,0})$$

МЭНИНГ ПАРАМЕТРЛАРИ

МЭларнинг *интеграл параметрлар* технология ва схемотехниканинг ривожланиш даражасини акс этади. Асосий интеграл параметрлар бўлиб уланиш иши Аул ва интеграция даражаси N ҳисобланади.

Қайта уланиш иши ўртacha истеъмол қувватини ўртacha қайта уланиш вақтига кўпайтмаси орқали аниқланади

$$A_{KY} = P_{IST} \cdot \tau_{марк.ўрт.кеч.}$$

Технологиянинг ривожланиш даражасига кўра қайта уланиш иши ҳар ўн йилда бир ярим даражага камайиб бормоқда. Шу сабабли бу параметрдан ИС турларини солиштиришда фойдаланиш мумкин.

Sanoq
tizimi

Son kodi

O'nlik	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Ikkilik	0	1	10	11	100	101	110	111	1000
Sakkizlik	0	1	2	3	4	5	6	7	10
O'n otilik	0	1	2	3	4	5	6	7	8
O'nlik	9	10	11	12	13	14	15	16	
Ikkilik	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111		10000
Sakkizlik	11	12	13	14	15	16	17		20
O'n otilik	9	A	B	C	D	E	F		10

Эътиборингиз учун раҳмат