



"TOSHKENT IRRIGATSIYA VA QISHLOQ  
XO'JALIGINI MEXANIZATSİYALASH  
MUHANDISLARI INSTITUTI" MILLİY TADQIQOT  
UNİVERSİTESİ



Fan:

## Traktorlar va qishloq xo'jaligi mashinalari elektr jixozlari

Mavzu  
**7**

- Generatorlar va elektr toki kuchlanihi rostlagichlari



Abduroxmonov  
Shavkatjon Xasanovich



PhD. Traktorlar va avtomobillar  
kafedrasи dosenti



# **Ma'ruza. Generatorlar va elektr toki kuchlanihi rostlagichlari**

**□ Тошкент ирригация ва қишлоқ хұжалигини механизациялаш мухандислари институти**

**Қишлоқ хұжалигини механизациялаш факультети**

**Трактор ва автомобиллар кафедраси**



# **Generatorlar va elektr toki kuchlanihi rostlagichlari**

---

## **Reja**

- Generatorlar tuzilishi, ishlashi va vazifasi**
  - O''zgaruvchan tok generatorlari**
  - Rele rostlagichlar**
-

# **Generatorlar va elektr toki kuchlanihi rostlagichlari**

---

## **Generator**

- Iste'molchilarni elektr toki bilan ta'minlovchi asosiy manba.
- Dvigatel o'rta va katta aylanishlar aylanishlar chastotasida ishlayotganda Iste'molchilarni elektr toki bilan ta'minlaydi, akkumulyator batareyasini zaryadlaydi.
- Ikki turdagи generatorlar mavjud:
  - o'zgarmas tok generatorlari
  - o'zgaruvchan tok generatorlari

Traktor va avtomobillarda o'zgaruvchan tok generatorlaridan keng foydalaniladi.

## **Rele-rostlagichlar**




- Generator ishlab chiqqan kuchlanishni rostlab uni belgilangan darajada o'zgarmas holda saqlash va iste'molchilarga uzatish vazifasini bajaradi.
-

# **Generatorlar va elektr toki kuchlanishini rostlagichlar**

---

- Hozirgi vaqtida asosan elektromagnit uyg'otuvchi, uch fazali sinxron, o'zgaruvchan tok generatorlari qo'llanilmoqda.**
  - Generatorlarga quyidagi talablar quyiladi:**
    - Konstruksiyasini soddaligi
    - Uzoq vaqt buzilmasdan ishlashi
    - Ishlatishda ishonchliligi
    - O'chamlari va massa kichik bo'lishi
    - Narxining arzon bo'lishi
    - Kichik aylanishlar chastotasida xam akkumulyator va iste'molchilarni kyerakli tok bilan ta'minlay olishi.
-
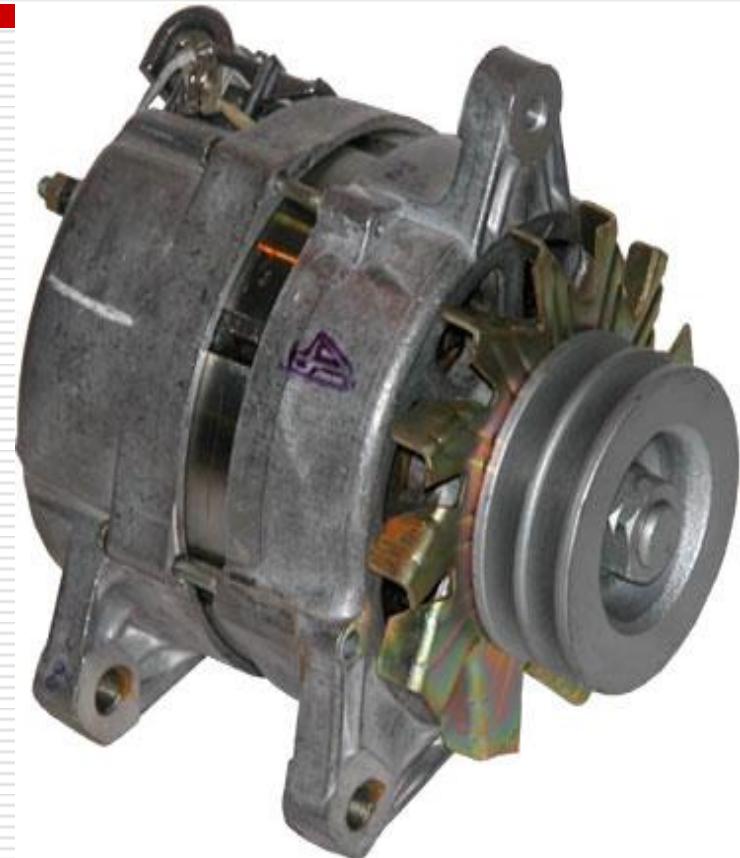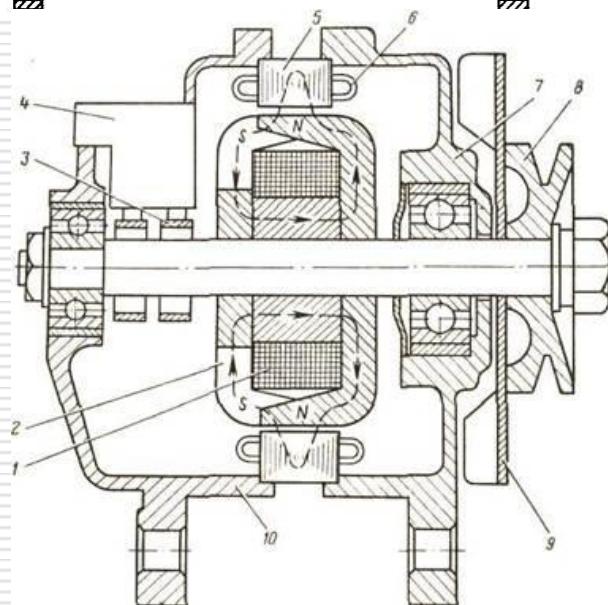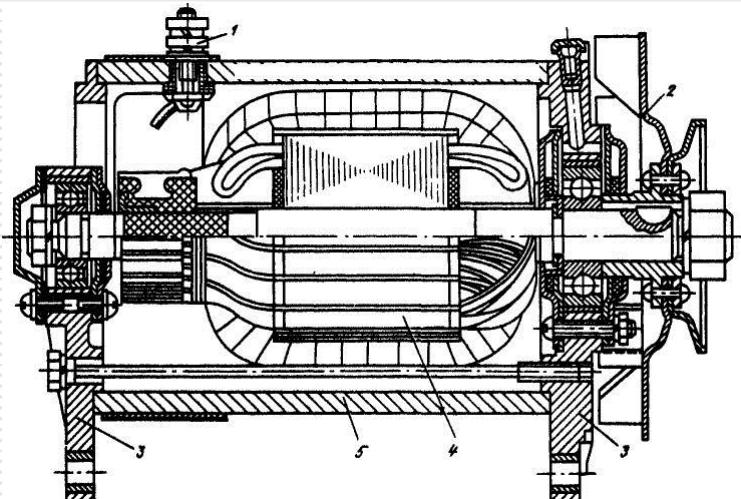
# **Generatorlar va elektr toki kuchlanihi rostlagichlari**




# **Generatorlar va elektr toki kuchlanishini rostlagichlar**

---

- O'garuvchan tok generatorlari avfzalliklari:**
    - O'zgarmas tok generatorlariga nisbatan qimmat baho bo'lgan rangli metall mis sarfi 2,5 marta kam.
    - O'zgarmas tok generatorlarida kollektor yo'q, murakkab o'ramli yakor o'rniغا oddiy o'ramli stator va uyg'otuvchi chulg'am bitta g'altakdandan iborat.
    - O'zgarmas tok generatorlarida 1 kg massa to'g'ri keladigan solishtirma quvvat 45 Vt dan oshmaydi, O'zgaruvchan tok generatorlarida esa 1 kg massaga to'g'ri keladigan solishtirma quvvat 160 Vt.
    - O'zgaruvchan tok generatorlarida kollektor yo'qligi sababli (o'zgarmas tok generatorlarida kollektor va shyotka orasida aylanish chastotasi oshirilganda uchqun paydo bo'ladi) rotoring aylanish chastotasini 12000 ayl/min gacha oshirish imkonini byeradi. Bu esa kichik aylanishlar chastotasida ham kyerakli miqdordagi tok ishlab chiqara olish imkoniyatini byeradi, masalan salt aylanishlar chastotasida.
-
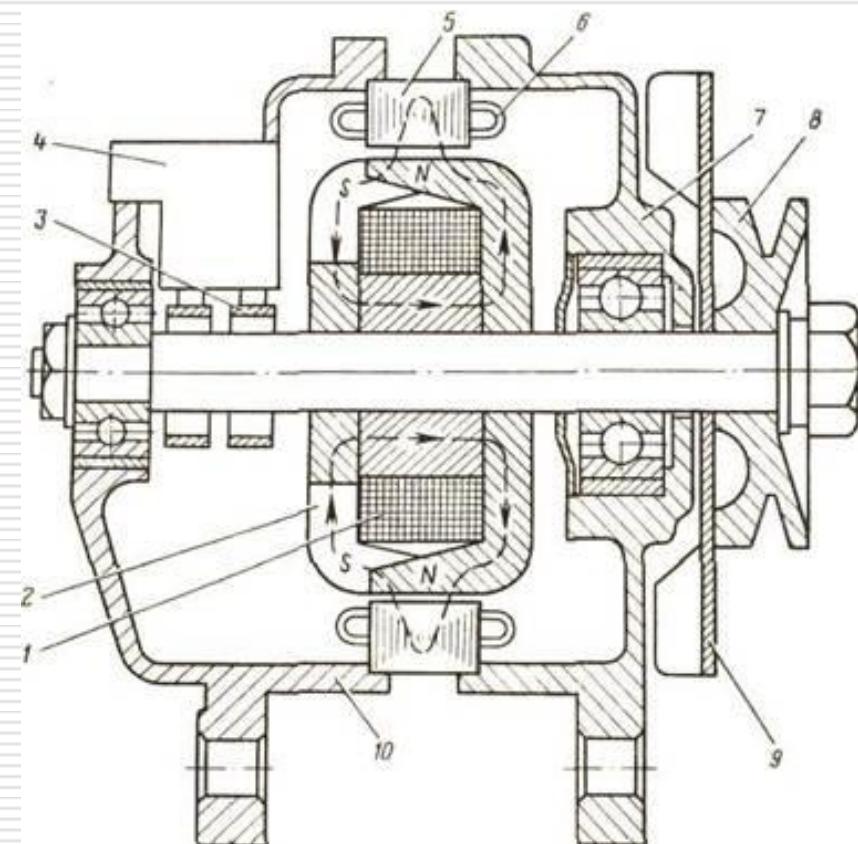
# Generatorlar va elektr toki kuchlanishini rostlagichlar



O'zgaruvchan tok generatorining tuzilishi va ishlash prinsipi.

O'zgaruvchan tok generator asosiy ikkita qismdan tashkil topgan:

qo'zg'almas – bu **stator**,

qo'g'aluvchan (aylanadigan) – bu **rotor**.

**Stator** – unda uch fazali rangli magnitli sim o'ralgan.

**Rotor** esa- qutb tizimlari bilan uyg'otuvchi chulg'am shuningdek va kontakt xalqalardan iborat.

Zamonaviy generatordarning stator chulg'amlari har doim uch fazali-ya'ni uchta chulg'amdan iborat, ular oddiy fazalar deb ataladi, ular bir-biriga nisbatan  $120^\circ$  burchakda joylashgan bo'ladi.

# Generatorlar va elektr toki kuchlanishi rostlagichlari

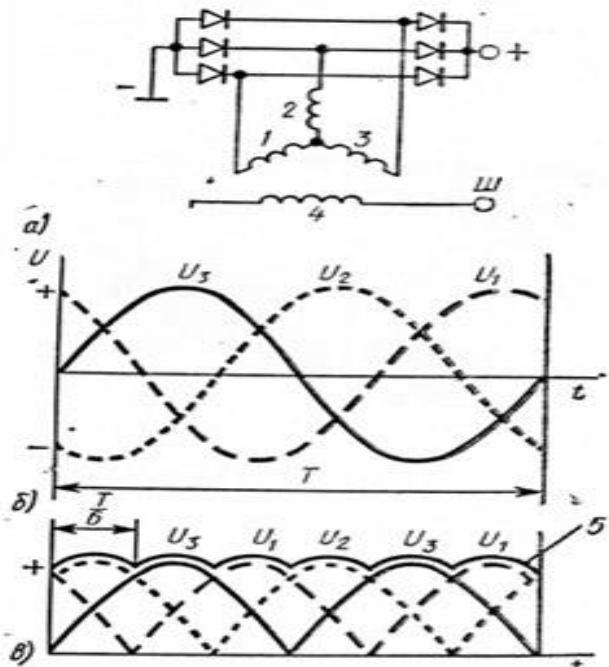



Рис. 46. Схема выпрямления переменного тока автомобильного генератора:

Faza chulg'amlari "yulduzcha" yoki "uchburchak" shaklida ulanishi mumkin. Unda kuchlanish fazali va chiziqli tok ko'rinishida bo'lishi mumkin.


"Uchburchak" shaklida ulanganda fazali va chiziqli kuchlanish quyidagi bog'lanishda  $U_{\text{л}} = 1,73U_{\Phi}$  bo'ladi, fazali va chiziqli tok bir xil ko'rinishida bo'ladi

Katta quvatli generatorlarda chulg'amlarni ko'proq "uchburchak" usulida ulash qo'llanilai.

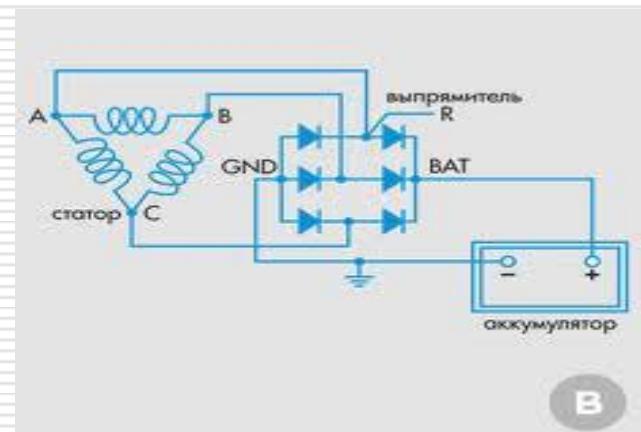O'zgaruvchan tok generatorlaridan olinayotgan tokni o'zgarmas kuchlanishga aylantirish uchun generatorlarga to'g'rilaqichlar o'rnataladi.



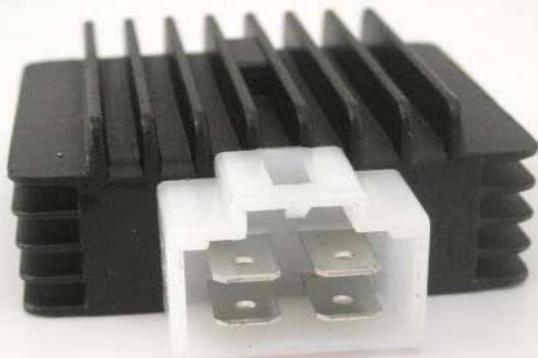
# Generatorlar bilan birga kuchlanishni rostlovchi rele-rostlagichlar ishlataladi



[www.mkad86.ru](http://www.mkad86.ru)

Rele rostlagichlar tizimdagi kuchlanishni  
rostlash uchun qo'llaniladi.

## ALTERNATEUR

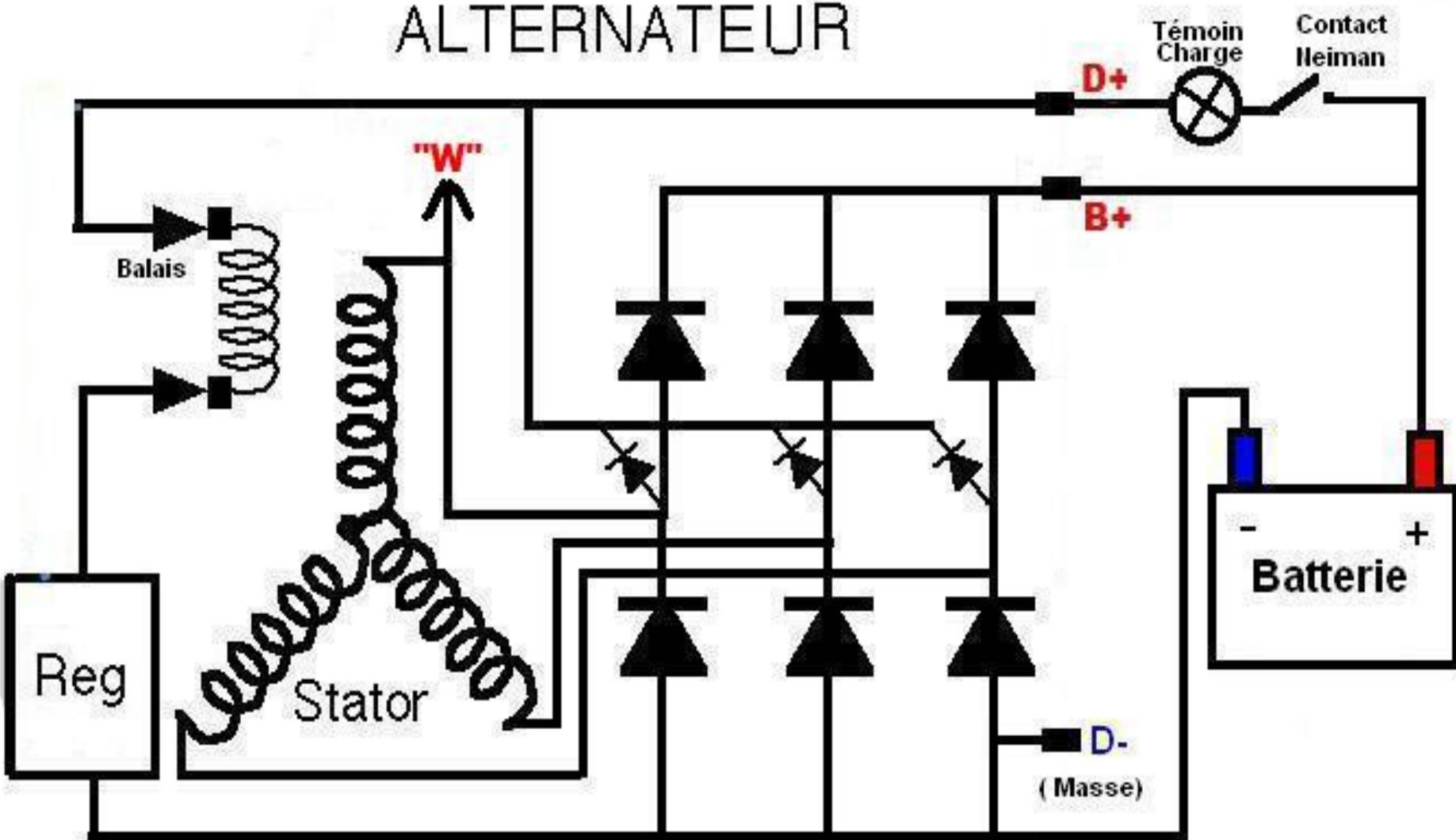

Bundan tashqari rele rostlagichlar AKB larini zaryadlash dagi va iste'molchilarga uzatilayotgan tokni ham rostlaydi.

DieselStation.com

