



Предмет:

Станция ва  
подстанцияларнинг  
энергетик жиҳозлари

Занятие  
**2**

Қисқа туташув токлар ҳисоби



BABAYEV AZIZ GALIBOVICH



Electr ta'minot va qayta tiklanuvchan energiya manabaları  
kafedrası dotsenti



## **ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ**

1. И. А. Будзко, В. Ю. Гессен - Электроснабжение сельского хозяйства. Москва. Колос 1998 г. 479с.
2. И. А. Будзко, М. С. Левин, - Электроснабжение сельскохозяйственных предприятий и населенных пунктов. Москва. Агропромиздат.1985 г. 315 с.
3. Л.И.Васильев, Ф.М.Ихтейман, С.Ф.Симоновский, Г.Н.Катович, А.Ф.Артемьев. – Курсовое и дипломное проектирование по электроснабжению сельского хозяйства. Москва. Агропромиздат 1998 г.155 с.
4. Н.М. Усмохўжаев, Б.Н. Ёқубов, А.А.Қодиров, Г.Т. Соғатов –Электр таъминоти. ТТЕСИ. Тошкент. 2007. 356 с.
5. И.П.Крючков, Н.Н.Кувшинский, Б.Н. Неклепаев – Электрическая часть электростанций и подстанций. Справочные материалы. Москва. Энергия. 1998 г. 461 с.
6. Н.Т. Тошпўлатов Методическое указание для проведения практических занятий по предмету “Электроснабжение водного хозяйства” Тошкент 2007 г. 42 С.
7. С. Мажидов-Электр машиналари ва электр юритма. Тошкент. Ўқитувчи. 2002 й.
8. Р.Т. Ғозиева ва бошқалар Автоматика Асослари ва воситалари. Тошкент. Ўқитувчи 2003 й.

Зарб токи ( $I_3$ )нинг қиймати подстанциядаги шина ўтказгич конструкциялари, ток ўтказувчи қисмлар, коммутация ва бошқарув ускуналарини термик ва динамик турғунликга чидамлилигини аниқлашда кўлланилади.

Зарб коэффициенти “ $\kappa_3$ ” қийматига қараб унинг, максимал ток даврий қўшилувчисидан қанчалик катталигига баҳо берилади. “ $\kappa_3$ ”-фақат вақт доимийси  $T_a$  га боғлиқ бўлиб ушбу кўрсаткич қаралаётган занжирнинг Ўзиндуция коэффициенти “ $L$ ” нинг ва актив қаршилик “ $r$ ” нинг тафовутига боғлиқдир. Назарий жиҳатдан  $L = 0$  ва  $r = 0$  бўлган ҳолатда  $L / r$  нинг нисбати “0” дан “ $\infty$ ” гача ўзгариши мумкин.

Зарб коэффициенти ушбу ҳолатларда бирдан иккигача ўсиши мумкин. Одатда электр тармоқларида зарб коэффициентининг энг катта қиймати  $\kappa_3 = 1,8$  дан ортмайди.

Қишлоқ жойлари ва сув хўжалик тармоқларидағи қисқа туташув пайтида 35/10 кВли подстанцияларда зарб токининг қиймати юқори кучланиш учун қабул қилинади. 35 кВ кучланиш учун  $\kappa_3 = 1,8$  га teng деб олинади.

Күчланиши 10 ва 0,38 кВ ли электр тармоқларидағи қисқа туташувлар учун зарб коэффициенти  $k_s = 1,0$  га тенг деб олинади.

Қисқа туташув пайтидаги нодаврий қүшилувчи, вақт доимийси  $T_a$  га боғлиқ ҳолда ўзгариб туради.  $T_a$  қанча кам бўлса нодаврий қүшилувчи ҳам шунча кичкина бўлади. Одатда электр тармоқларда нодаврий қүшилувчининг сўниш вақти 0,1-0,2 секунд давом этади.

Қисқа туташувнинг турғунлашиш ток ( $I_\infty$ ) и қиймати қисқа туташув жараёни бошланган пайтдан бошлаб 0,2 секундгача ( $t > 0,2$ ) бўлиши мумкин.  $I_\infty$  ( $I''$ ) қиймати асосан қисқа туташув бўладиган тармоқни созлаш учун фойдаланилади. Реле ҳимоя воситаларидағи токларнинг қийматлари реактив қаршилик ( $X_{хисоб}$ ) нинг ҳисоб кўрсаткичига ёки электр юритувчи куч (ЭЮК) манбаидан энг узокда бўлган нуқтадаги қисқа туташув кўрсаткичига боғлиқ. Шундай қилиб қисқа туташув нуқтаси ЭЮКдан қанчалик узокда бўлса  $X_{хисоб}$  ҳам шунчалик катта бўлади ёки бунинг тескариси. Умумий кўринишда зарб токи куйидагича ёзилади:

$$I_s = I_n \cdot \sqrt{1 + 2 \cdot (k_s - 1)^2} , \quad 1$$

Бу ерда:  $I_n$  – қисқа туташув токининг даврий ташкил этувчиси.

Зарб коэффициенти  $1 < k < 2$  ўзгаради. У ҳолда қисқа туташувнинг энг катта таъсир этувчи қийматининг даврий қўшилувчисига нисбати қуйидаги оралиқларда бўлади:

$$1 < \frac{I_3}{I_n} < \sqrt{3}, \quad 2$$


### 13 – МАСАЛА

**Берилган:** Кучланиши 35/10 кВ ли подстанциясида қуввати 2500 кВА бўлган иккита ТМ 2500 мой трансформатори ўрнатилган. Подстанция ва электр тармоғи ҳакидаги маълумотлар 13- расмда берилган.

**Ҳисобланг:** Подстанциянинг 35 кВ қисмида, 10 кВ ли шиналарда, подстанциянинг 10 кВ кучланишли узатиш қисмида қисқа туташув юзага келиши мумкинлигини эътиборга олиб уни ҳисобланг.
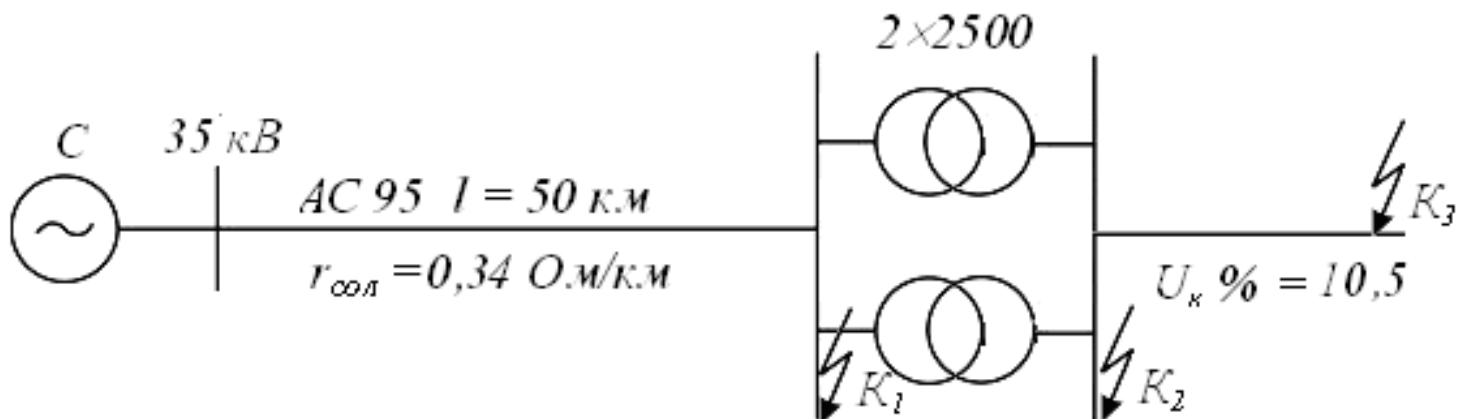
## ЕЧИЛИШИ:

Бунинг подстанциянинг бир чизиқли электр схемасини чизамиз ва қисқа туташув юзага келиши мумкин бўлган нуқталарни  $K_1$ ,  $K_2$  ва  $K_3$  билан белгилаймиз. Кучланиши 35 кВ томондаги базис кучланиш  $U_b = 37$  кВ га teng. Кучланиши 10 кВ томони учун «биринчи» фидерини ҳисоблаймиз. Линиянинг узунлиги AC 25 ўтказгичли симни оламиз.




13. - расм. Подстанциясининг бир чизиқли электр схемаси.

Кучланиши 35 кВ ли ҳаво линияси қуш тармоқ кўринишида AC 95 симидан тортилган бўлиб узунлиги 50 км ни ташкил этади. AC 95 симиининг индуктив қаршилиги  $x_{sol} = 0,4$  Ом/км; актив қаршилиги  $r_{sol} = 0,34$  Ом/км га teng.

Кучланиши 10 кВ ли ҳаво линияси АС 16 симдан қурилган бўлиб узунлиги 8 км. Линиянинг индуктив қаршилиги  $x_{col} = 0,4$  Ом/км; актив қаршилиги  $r_{col} = 0,92$  Ом/км га тенг.

Трансформатор ( $T_1$  ва  $T_2$ )нинг қуввати  $S_{nom} = 2 \times 2500$  кВА ( $2 \times 2,5$  мВА)дан.  $u_k = 10,5\%$ . Подстанцияни таъминловчи система 37,5 кВ кучланишга эга бўлиб қуввати 800 мВА га тенг. Системадаги қисқа туташув токи  $I_k^{(3)} = 3,5$  кА.

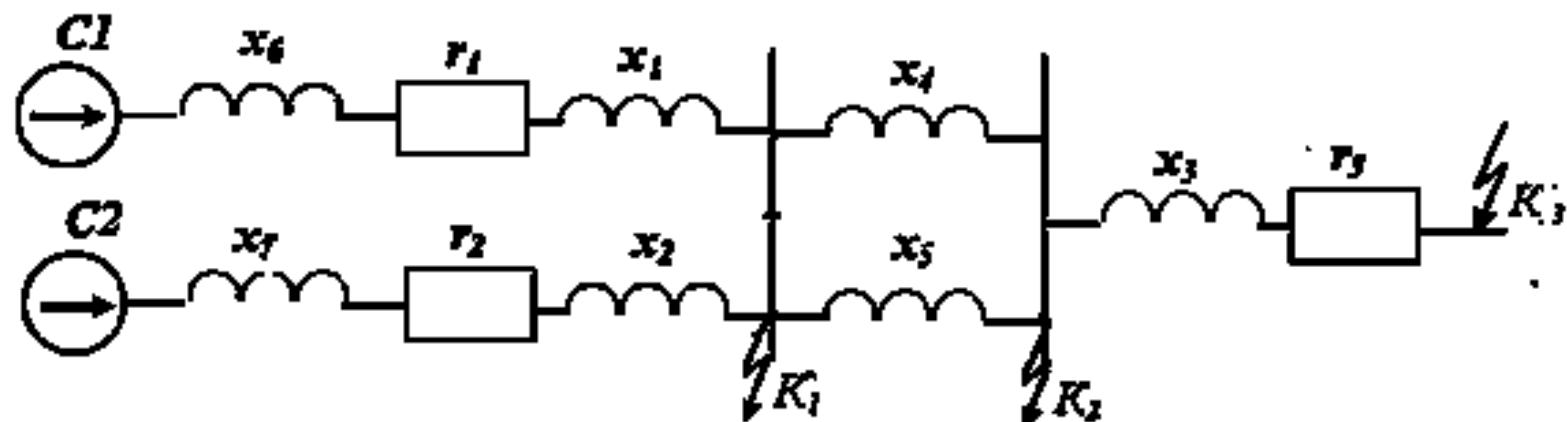Электр тизимининг ўрин алмашиш схемасини чизамиз.



14 - Подстанция ва электр системасининг бир чиззиқли эквивалент схемаси

## Ҳисобни «Номли бирликлар усули»да олиб борамиз

Кучланишнинг асосий поғонасини базис кучланишга тенлаштириб оламиз:

$$U_{\text{асос}} = U_{\text{базис}} = 10,5 \text{ кВ.}$$

### 1. Схемадаги асосий элементларни базис кучланишига келтириб ҳисоблаймиз:

1- линия учун:

$$x_1 = x_{\text{кон}} \cdot l \cdot \left( \frac{U_{\delta}}{U_{\text{урт.ном}}} \right)^2 = 0,4 \cdot 50 \left( \frac{10,5}{37,5} \right)^2 = 0,122 \text{ Ом}$$

$$r_1 = r_{\text{кон}} \cdot l \cdot \left( \frac{U_{\delta}}{U_{\text{урт.ном}}} \right)^2 = 0,34 \cdot 50 \cdot \left( \frac{10,5}{37,5} \right)^2 = 0,104 \text{ Ом}$$

2 – линияни ҳисоблашда, сим кесими, материалы ва масофаси бир хиллиги учун 1- линиядаги маълумотларни оламиз:

$$x_1 = x_2 = 0,122,$$

$$r_1 = r_2 = 0,104 \text{ Ом}$$

3 –линияда:

$$x_3 = x_{\text{кон}} \cdot l = 0,4 \cdot 8 = 3,2 \text{ Ом}$$

$$r_3 = r_{\text{кон}} \cdot l = 0,92 \cdot 8 = 7,36 \text{ Ом}$$

Трансформатор T<sub>1</sub> ва T<sub>2</sub> нинг қаршилигини топамиз:

$$x_4 = x_5 = \frac{U_k \%}{100} \cdot \frac{U_\delta^2}{S_n} = \frac{10,5 \%}{100} \cdot \frac{10,5^2}{2,5} = 4,63 \text{ Ом}$$

Система: C<sub>1</sub> ва C<sub>2</sub> нинг қаршилигини топамиз

$$x_6 = \frac{U_\delta^2}{S_c} = \frac{10,5^2}{800} = 0,138 \text{ Ом}$$

Система: C<sub>2</sub> нинг қаршилигини топамиз

$$x_7 = \frac{U_\delta}{\sqrt{3} \cdot I_k^{(3)}} \cdot \left( \frac{U_\delta^2}{U_{\text{уржн}}} \right) = \frac{37,5}{\sqrt{3} \cdot 3,5} \cdot \left( \frac{10,5}{37,5} \right)^2 = 0,038 \text{ Ом}$$

2. K<sub>2</sub> нүктасидаги қисқа туташув токларини ҳисоблаймиз:

K<sub>1</sub> нүктасигача бўлган натижавий қаршиликни топамиз:

$$Z_1 = \sqrt{r_1^2 + (x_1 + x_6)^2} = \sqrt{0,104^2 + (0,122 + 0,038)^2} = 0,19 \text{ Ом}$$

$$Z_2 = \sqrt{r_2^2 + (x_2 + x_7)^2} = \sqrt{0,104^2 + (0,122 + 0,038)^2} = 0,1036 \text{ Ом}$$

$$Z_{\Sigma} = \frac{Z_1 \cdot Z_2}{Z_1 + Z_2} = \frac{0,19 \cdot 0,19}{0,19 + 0,19} = 0,095 \text{ Ом}$$

Уч фазали қисқа туташув токининг даврий  
кушилувчисинисистеманинг шитналарида кучланиш ўзгармас деб  
ҳисоблаб қуидагича ҳисоблаймиз:

$$I_k^{(3)} = \frac{U_\delta}{\sqrt{3} \cdot Z_{\Sigma}} = \frac{10,5}{\sqrt{3} \cdot 0,095} = 65,625 \text{ кА}$$

37,5 кВ күчланиши бўлган жойдаги қисқа туташув юзага келган жойдаги токни ҳисоблаймиз:

$$I_k^{(3)} = I_k^{(3)} \cdot \frac{U_6}{U_{\text{урн.н}}} = 65,625 \cdot \frac{10,5}{37,5} = 18,375 \text{ кА.}$$

Зарб коэффициентини  $k_y = f(x/r)$  эгри чиззиқлари асосида қурилган 15 - иловадан топамиз. Бунинг учун қисқа туташув юз берган нуқтагача бўлган масофадаги натижавий актив ва реактив қаршиликни топамиз:

$$r_{\Sigma 1} = \frac{r_1 \cdot r_2}{r_1 + r_2} = \frac{0,104 \cdot 0,104}{0,104 + 0,104} = 0,05$$

$$x_{\Sigma 1} = \frac{(x_1 + x_6) \cdot (x_2 + x_7)}{x_1 + x_2 + x_6 + x_7} = \frac{(0,122 + 0,138) \cdot (0,122 + 0,038)}{0,122 + 0,122 + 0,138 + 0,038} = 0,099 \text{ Ом}$$

Индуктив қаршиликнинг актив қаршиликка нисбати:

$$\frac{x_{\Sigma 1}}{r_{\Sigma 1}} = \frac{0,099}{0,05} = 1,98 \text{ учун } 15 - \text{расмдан } k_3 = 1,2 \text{ ни топамиз,}$$


у ҳолдда 37,5 кВ учун зарб коэффициенти 1,2 даги зарб токининг қийматини хисоблаймиз:

$$i_3 = \sqrt{2} \cdot k_y \cdot I_k^{(3)} = 1,41 \cdot 1,22 \cdot 18,375 = 31,6 \text{ кА}$$
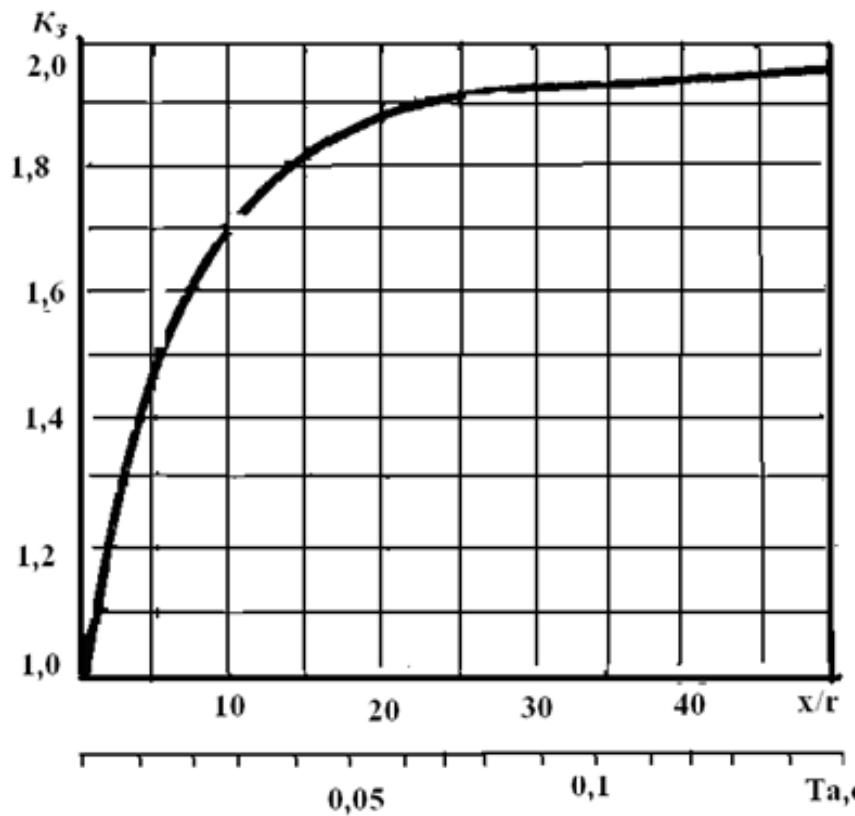
### 3. К<sub>2</sub> нүктасидаги қисқа туташув токини ҳисоблаймиз.

$K_2$  нүктасигача бўлган натижавий қаршиликни топамиз:

$$Z_{\Sigma 2} = Z_{\Sigma 1} + \frac{x_4 \cdot x_5}{x_4 + x_5} = 0,095 \cdot \frac{4,63 \cdot 4,63}{4,63 + 4,63} = 2,31 \text{ Ом}$$



15 - расм. Зарб коэффициентининг вакт ва қаршиликка боғлиқлик гарфиги.

Уч фазали қисқа туташув токининг даврий қушилувчисини ҳисоблаймиз:

$$I_k^{(3)} = \frac{U_s}{\sqrt{3} \cdot Z_{z2}} = \frac{10,5}{1,73 \cdot 2,31} = 2,63$$

$$\frac{x_{z2}}{r_{z2}} = \frac{x_{z1} + x_4 / 2}{r_{z1}} = \frac{0,099 + 4,63 / 2}{0,05} = \frac{2,414}{0,05} = 48,28$$

бўлгандаги 19 иловадаги маълумотга асосан зарб коэффициенти  $k_3 = 1,93$  га тенг

У ҳолда зарб токи қўйидагича топилади:

$$i_3 = \sqrt{2} \cdot k_3 \cdot I_k^{(3)} = 1,41 \cdot 1,93 \cdot 2,63 = 7,16 \text{ кА}$$

#### 4. К<sub>3</sub> нуқтасидаги қисқа туташув токини қийматини топамиз.

К<sub>3</sub> нуқтасигача бўлган масофадаги натижавий қаршиликни топамиз:

$$Z_{z3} = Z_{z2} + Z_{L2} = Z_{z2} + \sqrt{(r_3)^2 + (x_3)^2} = 2,31 + \sqrt{7,36^2 + 3,2^2} = 10,3 \text{ Ом}$$

Қисқа туташувнинг даврий қушилувчисини ҳисоблаймиз:

$$I_k^{(3)} = \frac{U_s}{\sqrt{3} \cdot Z_{z3}} = \frac{10,5}{1,73 \cdot 10,3} = 0,59 \text{ кА}$$

Зарб токини ҳисоблаймиз:

бунинг учун:

$$\frac{x_{z3}}{r_{z3}} = \frac{x_{z2} + x_3}{r_{z2} + r_3} = \frac{2,414 + 3,2}{0,05 + 7,36} = \frac{5,614}{7,41} = 0,76$$

19 иловадан зарб коэффициентини  $k_3 = 1$  деб оламиз

$$i_3 = \sqrt{2} \cdot k_3 \cdot I_k^{(3)} = 1,41 \cdot 1,0 \cdot 0,59 = 0,83$$

## **МУСТАҚИЛ ИШ УЧУН ТОПШИРИҚ**

1. Юқоридаги маълумотлардан фойдланиб қуввати 6300 кВА ли трансформатор учун қисқа туташув ток миқдорини ҳисобланг.
2. Юқоридаги маълумотлардан фойдланиб қуввати 1600 кВА ли трансформатор учун қисқа туташув ток миқдорини ҳисобланг.
3. Юқоридаги маълумотлардан фойдланиб қуввати 1600 кВА ли трансформатор учун қисқа туташув ток миқдорини ҳисобланг.