



TOSHKENT IRRIGATSIYA VA QISHLOQ
ХО'JALIGINI MEXANIZATSİYALASH
MUHANDISLARI INSTITUTI



Фаннинг номи:

Электр таъминот тизимларининг реле ҳимояси ва автоматикаси

- Маъруза 9
- Ёрдамчи релелар.
 - вакт релеси, оралиқ релеси, кўрсатгич релеси ва уларнинг вазифаси, уларга қўйиладиган талаблар, ишлаш принципи ва уланиш схемалари.



Хушиев
Сирохиддин
Мейлиевич




Электр таъминоти ва
қайта тикланувчан
энергия манбалари
кафедраси доценти




Вақт релелари

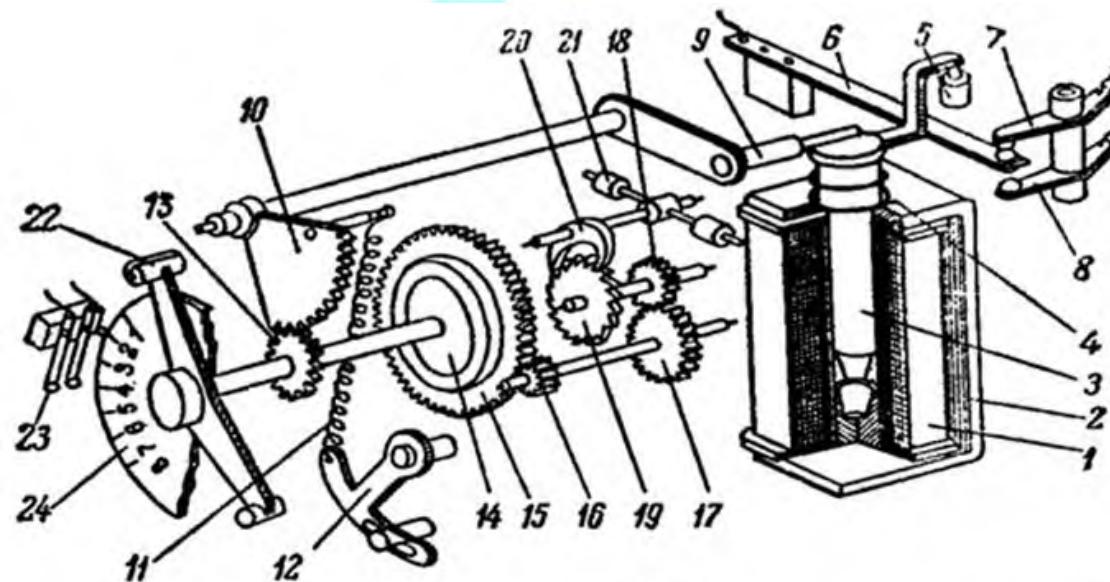Вақт релелари реле химояси қурилмалари ва автоматик ускуналарини улаш ва узиш харакатларини сунъий секинлатиш учун хизмат қиладилар





a)

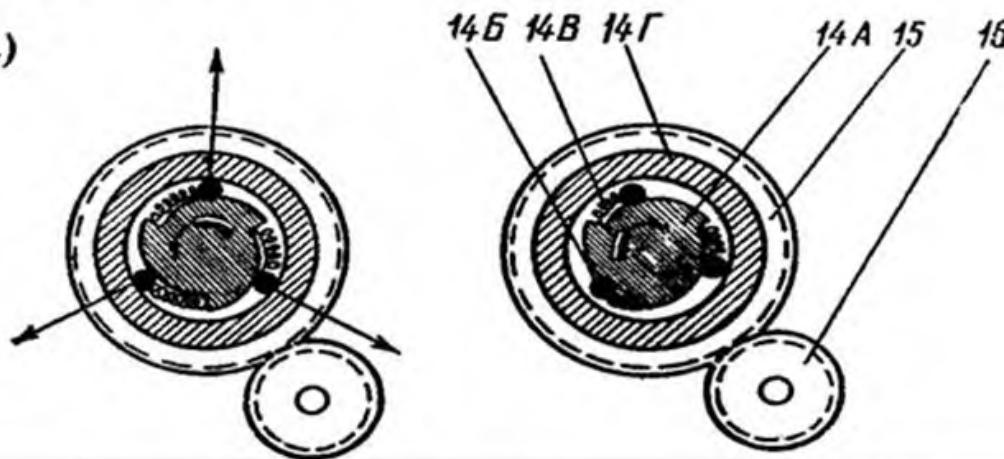

4.12-расм. РВ-200 вақт релеси



Ярим үтқазгичли вакт релелари



Электрон микропроцессорли вакт релелари



Вақт релесининг уланиш схемаси

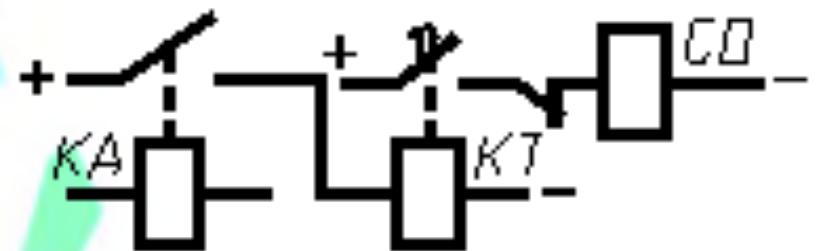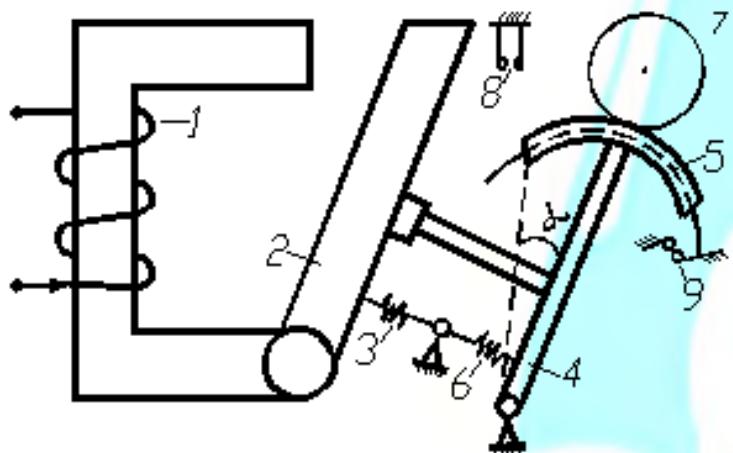


4.10-расм. РВ типидаги вақт релеси түзилиши:

- 1-чұлғам;
- 2-якор;
- 3-қайтиш пружинаси;
- 4-ричаг;
- 5-тишли сегмент;


Электромагнит оралиқ релелари

Оралиқ релелари ёрдамчи релелар ҳисобланади. Улардан бир вактда бир неча үзаро боғлиқ бўлмаган занжирларни қўшиш ёки узишда ва шунингдек катта токларни занжирини бақувват контактлар билан қўшиб узувчи релелар сифатида фойдаланилади.



Оралиқ релелари

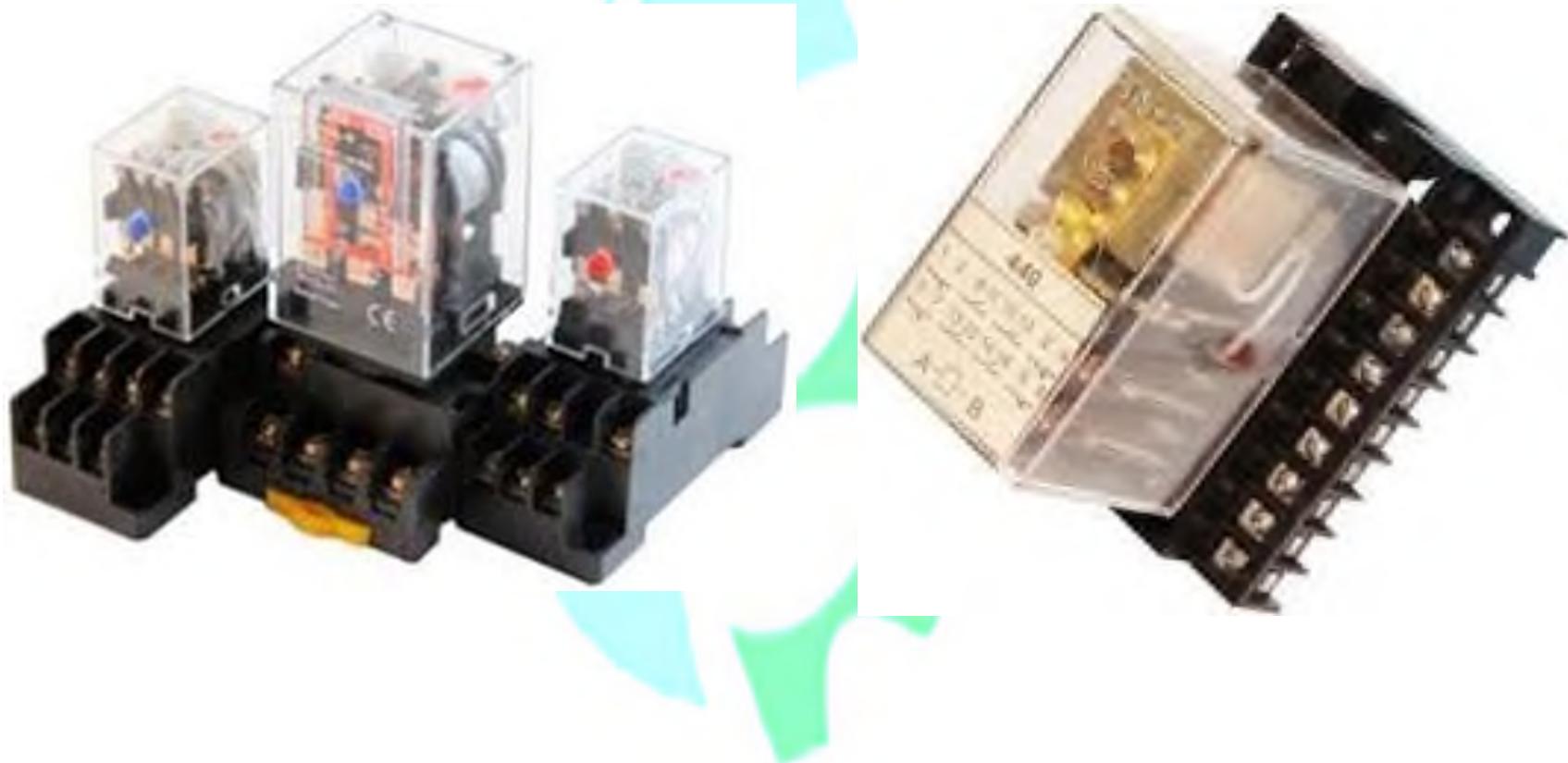

Оралиқ реле түзулиши

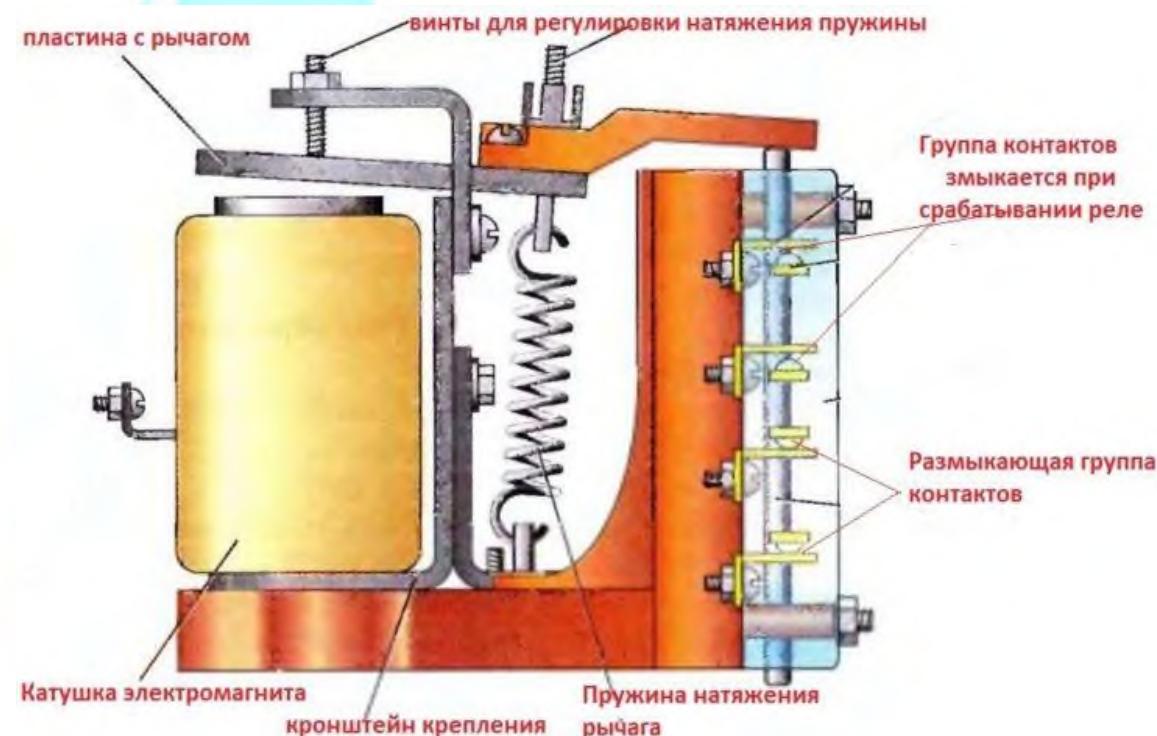

Оралиқ релесини уланиш схемалари

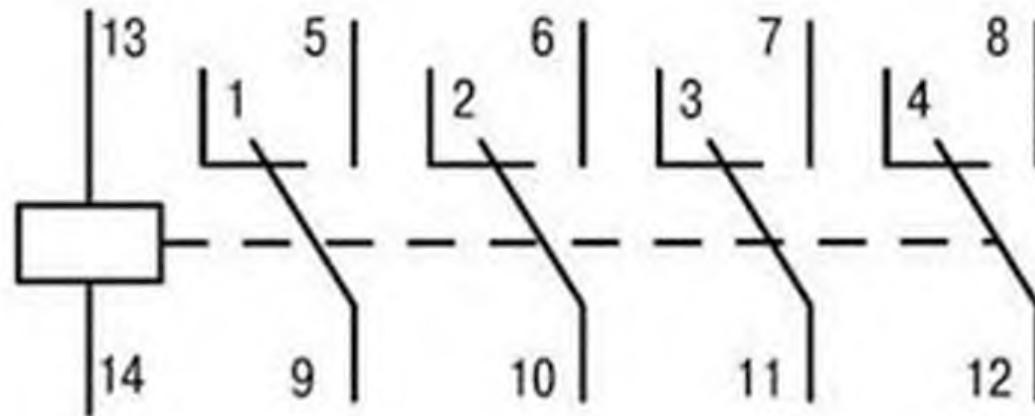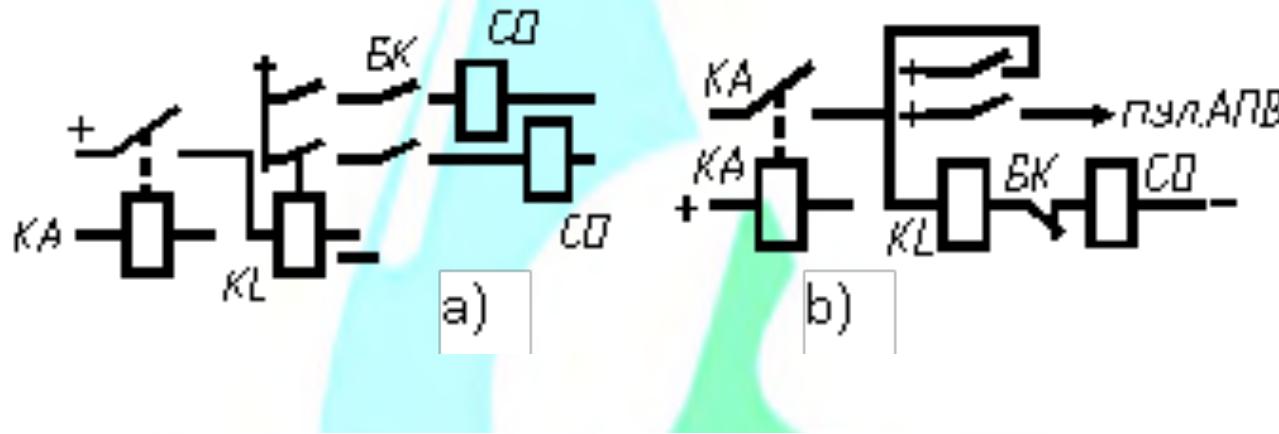

Оралиқ релесининг ишлаш вақти.


Реленинг чўлғамидаги кучланиш турғун қийматга бирданига эришмайди. У ток нолдан маълум бир қийматга маълум бир вақт мобайнида етади. Реленинг ишлаши учун кетган вақт реле чулғамидаги ишлаш токининг ошиш вақти билан якорнинг харакатланиш вақти йиғиндисига teng. Тез ишловчи оралиқ релелари учун вақтни камайтириш керак, яъни реленинг тескари таъсир қилувчи пружинасини бўшатиш керак ва токнинг карралилиги оширилади. Релени улаган пайтда унинг ўзагида уюрма токлар хосил бўлади. Бу токлар магнит оқимини ошишини секинлатади ва иш вақтини ошишига олиб келади. Ишлаш вақтини камайтириш тез ишловчи релеларда асосан харакатлантирувчи қисмни енгиллаштириш ва ишқаланишни камайтириш хисобига эришилади.

Күрсаткич релелари

Указательное реле РУЭ

Крепление к панели

заднее переднее Указатель

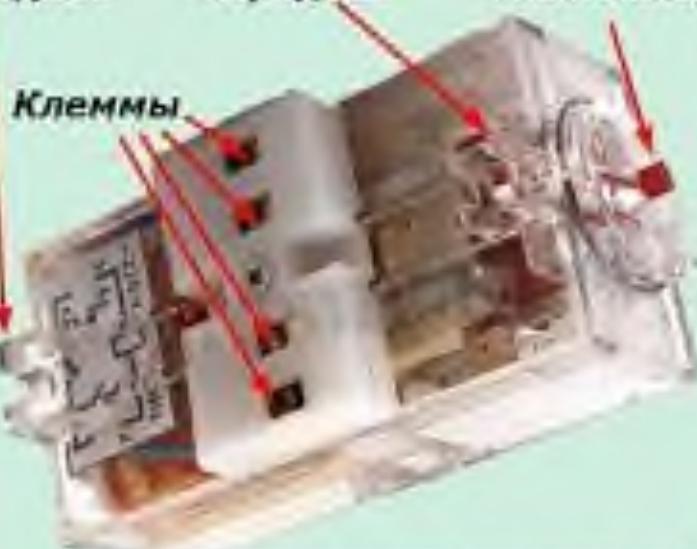

<http://electricalschool.info/>

Указательные реле


Сигнальные
флажки



<http://electricalschool.info/>




Устройство указательного реле РУ-21

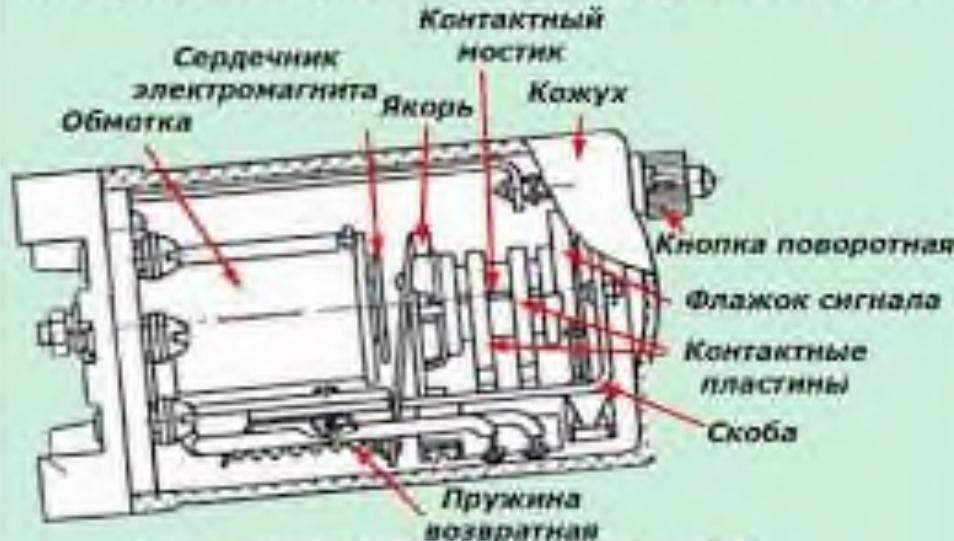

<http://electricalschool.info/>

Күрсатгич релеларни уланиш схемаси

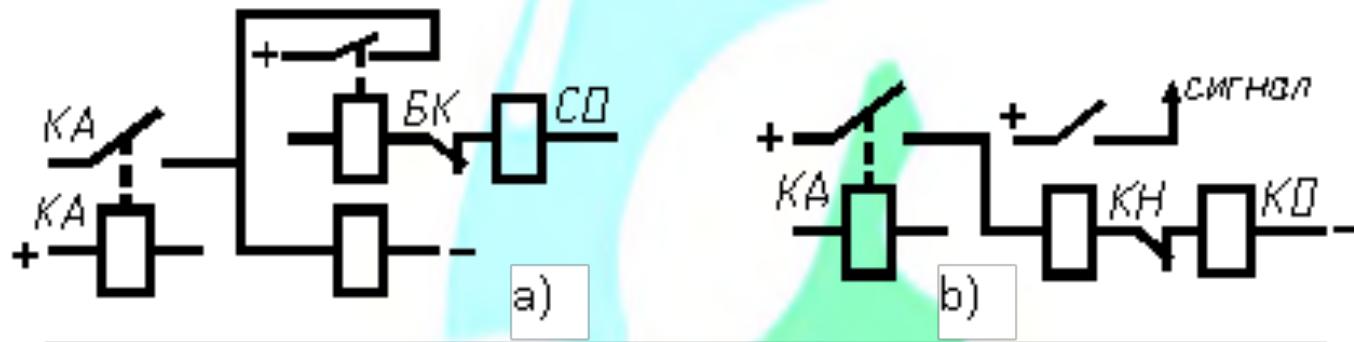



TOSHKENT IRRIGATSIYA VA QISHLOQ
XO'JALIGINI MEXANIZATSİYALASH
MUHANDISLARI INSTITUTI



Эътиборингиз учун раҳмат!



Хушиев
Сироҷиддин
Мейлиевич



Электр таъминоти ва
қайта тикланувчан
энергия манбалари
кафедраси доценти



+ 998 71 237 1968



sirojiddinmh@mail.ru



@Sirojiddin