

FAN: ELEKTROTEXNIKA VA ELEKTRONIKA ASOSLARI

MAVZU
№7

Fotodiod va nur diodli asboblar



DENMUXAMMADIYEV
AKTAM MAVLONOVICH



Fotodiodlarning umumiyl ko‘rinishlari



**Tashqi
mexanik
ta’sirlardan
himoyalangan
fotodiodlar**



**“Optik
uyachali”
fotodiodlar**




**PD438B/L1
rusumli
fotodiod**

Fotodiodning ish printsipi

Fotodiod - bu yuqori kvant samaradorlikga ega bo'lgan tez ishlaydigan chiziqli qurilma bo'lib, yarimo'tkazgichli birikmaning kam zaryadli sohasida yorug'lik yutilganda fototokni hosil qiladi. 1-rasmda fotodiodning ishlash printsipini ko'rsatadigan ekvivalent sxema tasvirlangan.

Fotodiodning ish printsipi

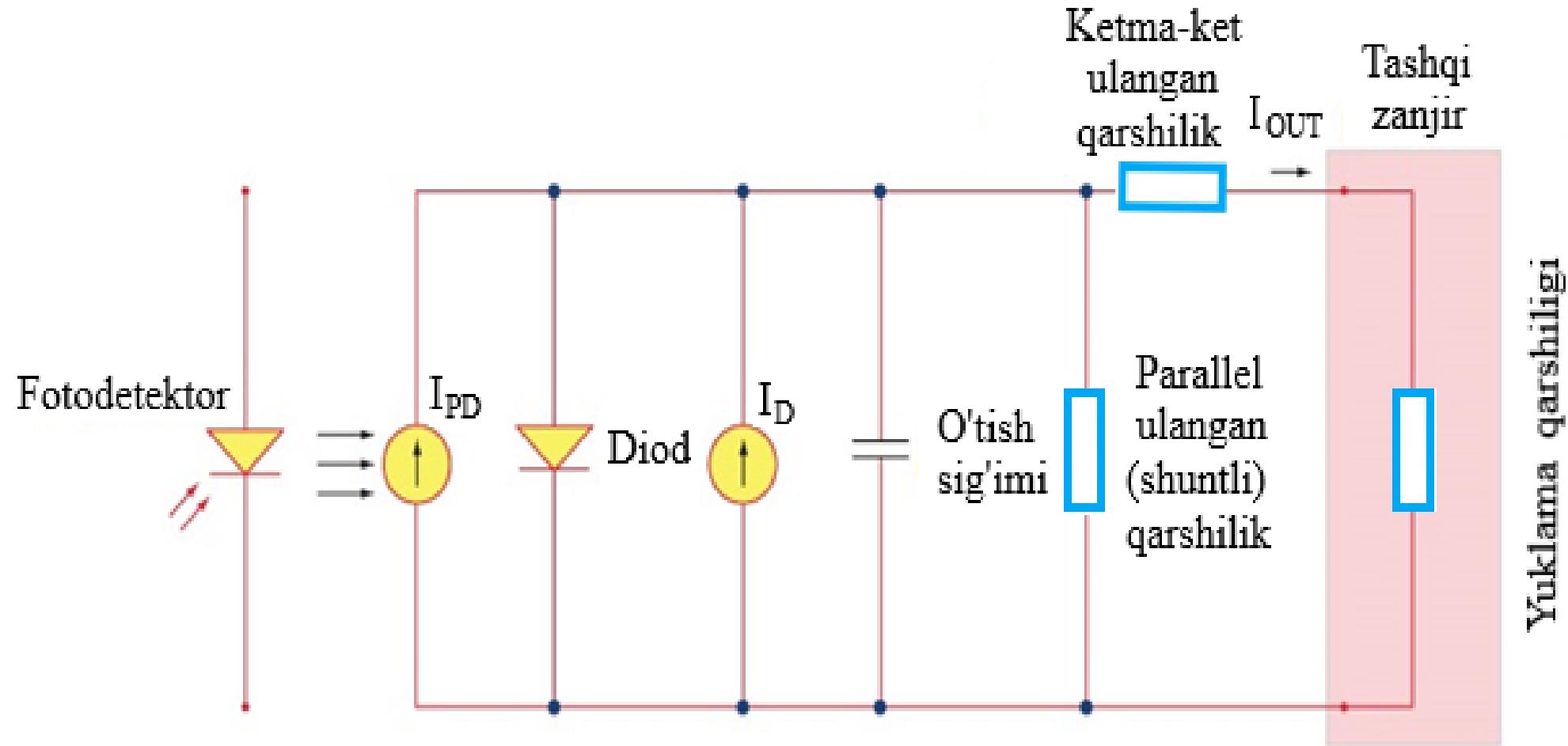

1-rasm. Fotodiodning ekvivalent sxemasi

Fotodiod chiqish tokining darajasi quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$I_{OUT} = I_{DARK} + I_{PD}$$

Fotodiodning sezgirligi hosil bo'lgan fototokning (I_{PD}) ma'lum to'lqin uzunligidagi tushayotgan nurlanish quvvatiga (P) nisbati sifatida aniqlanadi.

$$R(\lambda) = \frac{I_{PD}}{P}$$

Ishlash rejimlari (fotodiodli va fotovoltaik)

Fotodiodlar ikkita rejimda ishlashi mumkin: **fotovoltaik** (tashqi EYuK manbaisiz) va **fotodiodli** (tashqi EYuK manbasidan *p-n*-o'tishiga teskari yo'nalish bilan). Ishlash rejimini tanlash tezlik talablariga va qorong'ulik tokining ruxsat etilgan qiymatiga bog'liq (teskari yo'nalishli (siljish) *p-n* o'tish toki)

Fotodiodli rejim fotodiodni teskari yo'naltiruvchi ta'minot manbaidan foydalanadi (**Thorlabs DET** rusumli fotodetektorlari). Bunday holda, fotodiod orqali teskari tok oqadi, bu hodisa nurlanish kuchiga mutanosibdir. Teskari chiziqli kuchlanishni qo'llash zaryadsiz sohani kengaytiradi, bu o'tish sig'imini pasaytiradi va chiqishda chiziqli javobni ta'minlaydi. Fotodiodli rejimida ishlash qorong'ulik tokining katta qiymatlari bilan tavsiflanadi. Uning qiymati yarimo'tkazgich materialiga bog'liq.

Fotovoltaik rejim

Fotovoltaik rejimda fotodiod tashqi ta'minot manbaisiz ishlaydi (teskari kuchlanish yo'q). Ushbu rejimda fotodiодning ishlash printsiпи fotovoltaik effektga asosланади. Ushbu rejimda u sensor yoki batareya (quyosh batareyasi) sifatida ishlashi mumkin. **Fotovoltaik** rejimda qorong'ulik toki minimal qiymatlarni oladi.

Qorong'ulik toki

Qorong'ulik toki - bu teskari kuchlanish kuchayishi bilan ortib borayotgan siljish toki. **Fotodiодли** rejimda ishlaganda, atrof-muhit haroratiga bog'liq bo'lgan qorong'ulik tokining yuqori qiymatlari kuzatiladi.

Quyidagi jadvalda turli xil yarimo'tkazgichlar va ularning qorong'ulik toklari, sezgirligi, tezkorligi va narxi uchun nisbiy qiymatlari keltirilgan.

№	Materiali	Qorong'ulik toki	Tezkorlik	Spektrli diapazon	Narxi
1	Kremniy (Si)	Past	Yuqori	Ko'rindigan - Yaqinidagi IQ(IR)	Past
2	Germaniy (Ge)	Yuqori	Past	Yaqinidagi IQ(IR)	Past
3	Galiy fosfidi (GaP)	Past	Yuqori	UB - Ko'rindigan	o'rtacha
4	Indiy galliy arsenid (InGaAs)	Past	Yuqori	Yaqinidagi IQ(IR)	o'rtacha
5	Indiy arsenid antimонид (InAsSb)	Yuqori	Past	o'rtadagi IQ(IR)	Yuqori
6	Kadmiy simob tellur (MCT, HgCdTe)	Yuqori	Past	o'rtadagi IQ(IR)	Yuqori

o'tishning sig'imi

o'tishning sig'imi (C_j) fotodiodning muhim xarakteristikasi bo'lib, fotodetektorning tezligi va o'tkazish qobiliyatiga katta ta'sir ko'rsatadi. Shuni ta'kidlash kerakki, $p-n$ o'tishning sig'imi uning maydoni va kengligiga bog'liq (o'tishning maydoni qanchalik katta bo'lsa, u shunchalik katta bo'ladi). Teskari chiziqli kuchlanishni qo'llash zaryadsiz qatlam kengligining oshishiga va shu bilan sig'imning pasayishiga va tezkorlikning oshishiga olib keladi.

o'tkazish polosasining(Tarmoqli) kengligi va javob

Yuklama qarshiligi (R_{LOAD}) va o'tish sig'imi fotodetektorning chastotali tavsifiga ta'sir qiladi. o'tkazish polosasining(Tarmoqli) kengligi(f_{BW}) va tik o'sish vaqtini (t_r)ni quyidagi formulalar bo'yicha baholanishi mumkin:

$$f_{BW} = 1 / (2 * \pi * R_{LOAD} * C_j)$$

$$t_r = 0.35 / f_{BW}$$


Shovqinning ekvivalent quvvati (NEP)

Shovqinning ekvivalent quvvati (**NEP**) - signal/shovqin nisbati birga teng bo'lganda hosil bo'lgan kuchlanishning o'rtacha kvadratik qiymati. Bu qiymat detektorning kuchsiz yorug'lik signallarini ro'yxatga olish qobiliyatini tavsiflaydi. Shovqinning ekvivalent quvvati faol sohaning oshishi bilan ortadi va quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$NEP = \frac{\text{Incident Energy} * \text{Area}}{\frac{S}{N} * \sqrt{\Delta f}}$$


bu yerda **S/N** - signal-shovqin nisbati, **Δf** - shovqinli o'tkazuvchanlik kengligi, **Incident Energy** - yorug'lik oqimi energiyasi (miqdor kattaligi Vt / sm^2 birlikda).

Detektorlarning standart sxemalari

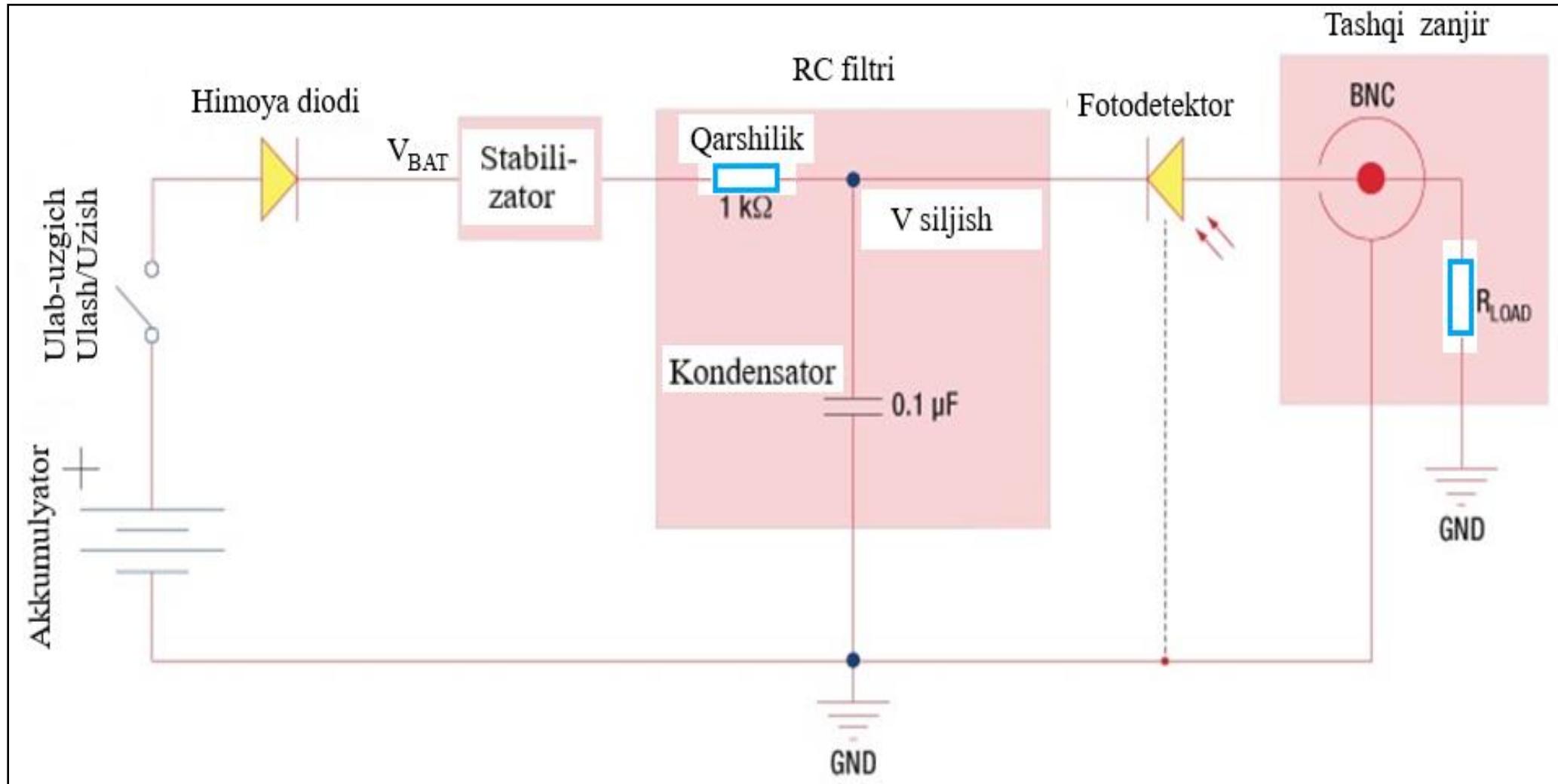

2-rasm Teskari siljigan diodli detektorlarning sxemasi
(DET rusumli detektorlari uchun)

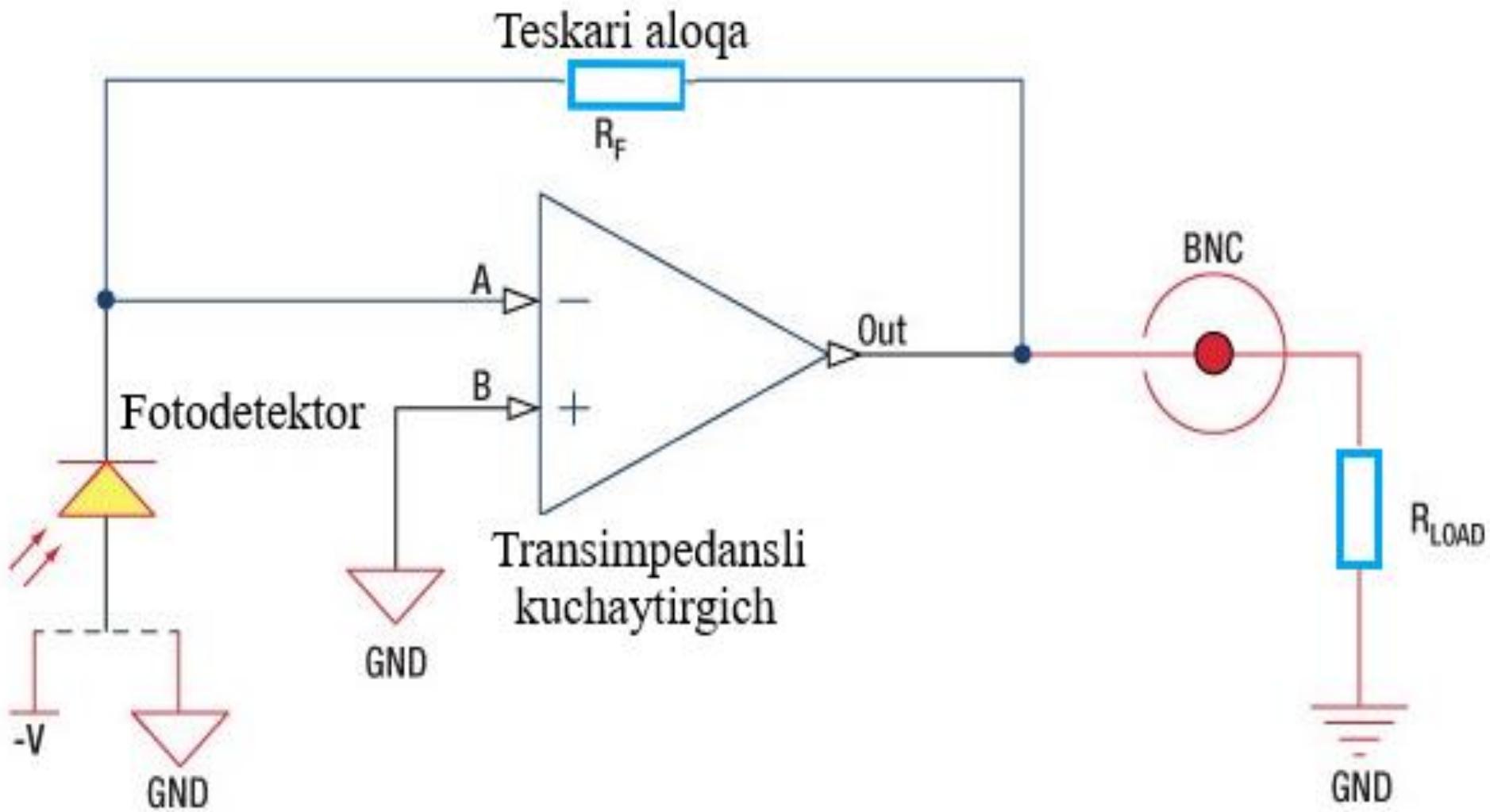2-rasmda teskari siljigan fotodiodli DET rusumli detektorlarning ishlash printsipi ko'rsatilgan rasm tasvirlangan. Generatsiyalangan (Yaratilgan) fototokning qiymati yorug'lik oqimiga va nurlanishning to'lqin uzunligiga bog'liq. Yuklama qarshiligini ularshda bu qiymatni ossillograf yordamida kuzatish mumkin. RC - filtrining vazifasi elektr ta'minotining yuqori chastotali shovqinini bostirishdir.



3-rasm. Kuchaytirgichli detektoring sxemasi

Kuchaytirgich bilan fotodetektor sxemasidan foydalanganda foydalanuvchi fotodiодning (fotovoltaik yoki fotodiод) ishlash rejimini tanlashi mumkin. Har bir rejimning o'ziga xos afzalliklari bor:

- **Fotovoltaik rejim:** **Fotovoltaik rejimda** diodga kuchlanish qo'llanilmaydi va operatsion kuchaytirgichning A kirishidagi potentsial B nuqtasidagi potentsialga teng. Ushbu rejimda ishlaganda qorong'ulik toki ahamiyatsiz.

- **Fotodiодli rejim:** **Fotodiодli rejimida p-n** o'tish joyiga teskari siljish kuchlanishi qo'llaniladi, bu o'tishning sig'imini pasaytiradi va o'tkazish polosasining (tarmoqli) kengligini oshiradi. Kuchaytirish teskari aloqa qarshiligiga (R_f) bog'liq. Detektoring o'tkazish polosasining (tarmoqli) kengligi quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$f(-3dB) = \sqrt{\frac{GBP}{4\pi * R_f * C_D}}$$

bu yerda **GBP** - kuchaytirish koeffitsienti va OK o'tkazish polosasi(tarmoqli) kengligining ko'paytmasi, **C_D** - o'tish va kuchaytirgichning sig'imi yig'indisi.

Batareyaning xizmat muddati

Batareya bilan ishlaydigan fotodetektordan foydalanganda batareyaning ishlash muddati va uning detektorning ishlashiga qanday ta'sir qilishini tushunish muhimdir. Detektorning chiqish toki tushayotgan nurlanish oqimiga to'g'ri proportionaldir. Aksariyat foydalanuvchilar ushbu tokni yuklama bilan muvofiqlashgan holdagi kuchlanishga aylantiradilar. Qarshilik qiymati taxminan sxemaning kuchaytirish koeffitsiyentiga teng. **DET08** kabi yuqori tezlikdagi detektorlar uchun standart koaksiyal kabellarning empedansiga mos keladigan 50 Om li yuklama ishlatalishi kerak. Bu teskari aks ettirishni(akslanishni) kamaytiradi va chiqish signalining sifatini yaxshilaydi.

Batareyaning ishlash muddati bevosita detektordagi tokga bog'liq. Aksariyat akkumulyator ishlab chiqaruvchilari batareyaning ishlash muddatini mA/s (milliamper/soat) da qayd etadilar. Misol uchun, agar batareya 190 mA/soat quvvatga ega bo'lsa, u 1,0 mA tok iste'moli bilan 190 soat ishlaydi.

Nurlanishi detektorga tushadigan manba 780 nm to'lqin uzunligida o'rtacha 1 mVt quvvatda ishlasin. Berilgan to'lqin uzunligidagi detektorning sezgirligi 0,5 A / Vt ni tashkil qiladi. U holda fototokni quyidagi formula bo'yicha hisoblash mumkin:

$$I_c = \frac{0.5A}{W} \cdot 1mW = 0.5mA$$

Shunday qilib, batareyaning ishslash muddati quyidagiga teng bo'ladi:


$$T = 190mA \frac{hr}{0.5mA} = 380hr$$

yoki 16 kunlik uzluksiz ish. Voqeа sodir bo'lган nurlanishning o'rtacha quvvatining 10 mkVt ga kamayishi bilan bir xil batareyaning ishslash muddati 4 yil uzluksiz ishslashga oshadi. Tavsiya etilgan 50 Omli yuklamadan foydalanganda, fototok (0,5 mA) kuchlanishga aylanadi: Agar tushayotgan radiatsiya quvvati 40 mkVt ga kamaytirilsa, chiqish kuchlanishi 1 mVt ga aylanadi. Ba'zi o'lchash qurilmalari uchun bu qiymat juda kichik bo'lishi mumkin, shuning uchun batareyaning ishslash muddati va o'lchash aniqligi o'rtasida murosani (muvozanatni) topish kerak.

$$U = I \cdot R = 0.5mA \cdot 50Om = 25mV$$

Ish printsipi

Fotoo'tkazuvchan materialda yorug'lik so'rilsa, ortiqcha zaryad tashuvchilar paydo bo'lib, o'tkazuvchanlikning oshishiga va qarshilikning pasayishiga olib keladi. Qarshilikning o'zgarishi o'lchanan kuchlanishning kattaligini o'zgartiradi. Quyidagi rasmda fotoo'tkazuvchan materiallarga asoslangan detektorlarning ishlash printsipini aks ettiruvchi sxema taqdim etilgan. Shuni ta'kidlash kerakki, taqdim etilgan sxema past chastotali shovqin mavjudligi sababli amaliy foydalanish uchun tavsiya etilmaydi.

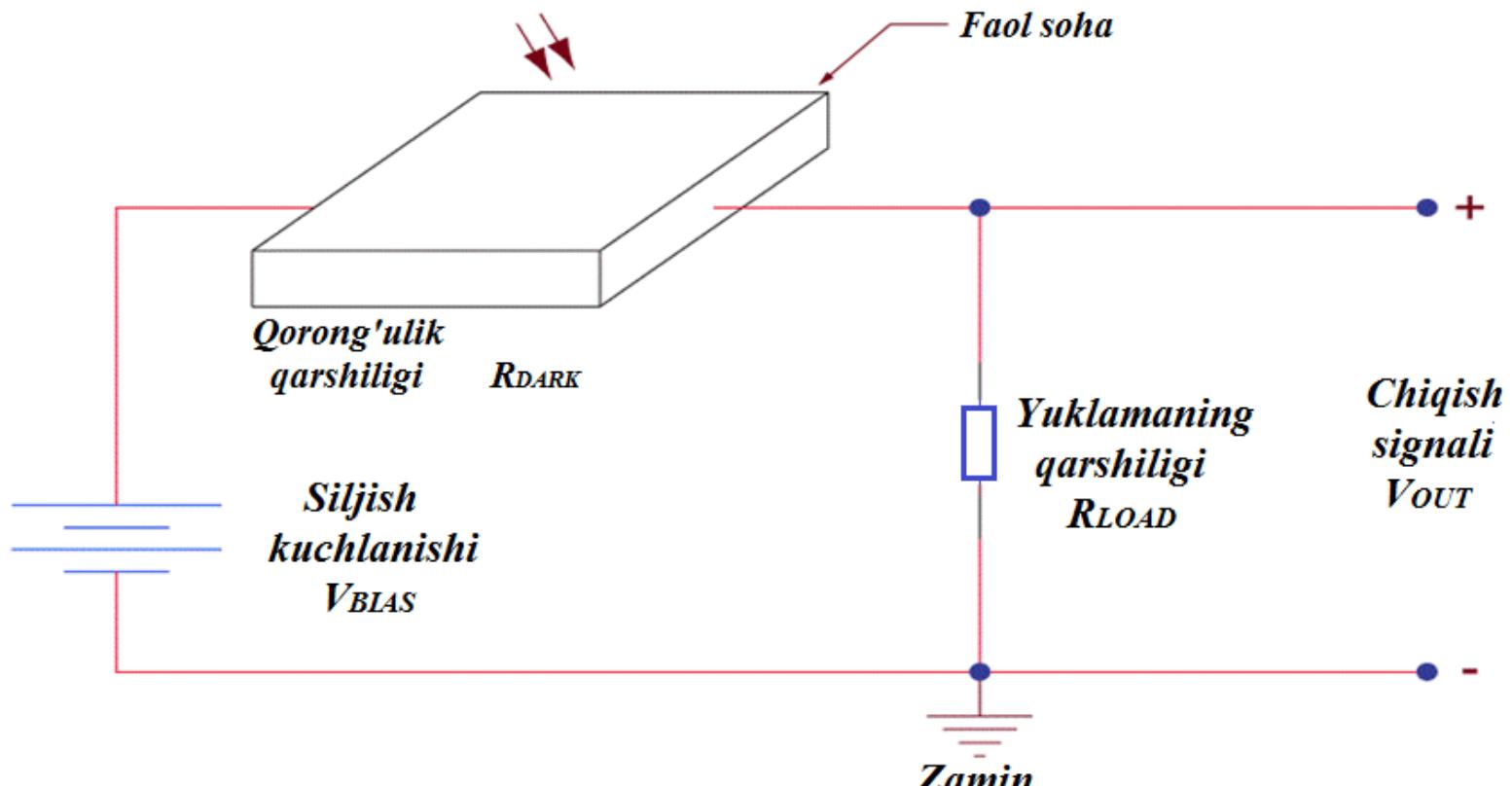

E'TIBORINGIZ UCHUN RAHMAT!

E-mail: aquvvat@mail.ru

Web sayt: denmukhammadiev.uz