
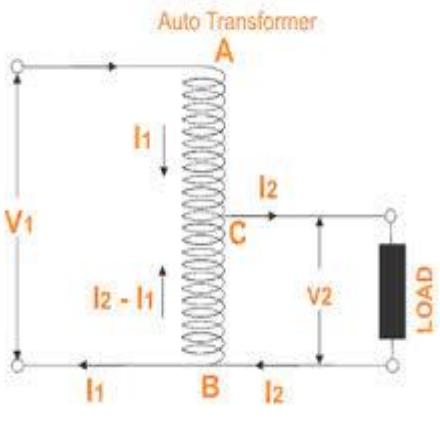


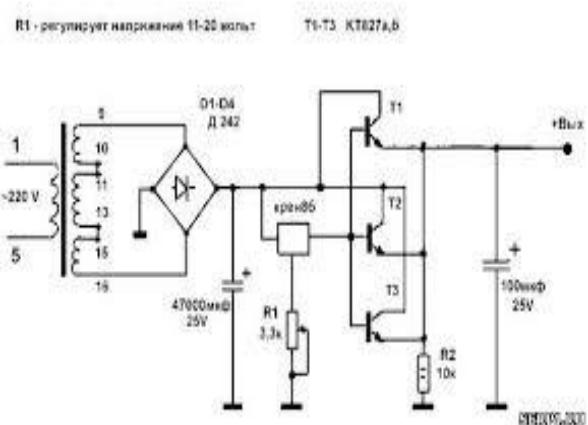ЭлЭктроТехНИкАНИг НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ ФАНИДАН ЛАБАРАТОРИЯ МАШГУЛОТЛАРИ



1 – ЛАБОРАТОРИЯ ИШИ ЎЗГАРМАС ТОК ЗАНЖИРИГА РЕЗИСТОРЛАРНИ КЕТМА – КЕТ УЛАШ

ДАСТЛАБКИ ҲИСОБЛАР

1. Занжирдаги I ток қийматини (1-расм), R – резисторнинг учта-тўртта ҳар хил қийматлари учун аниқланг, бунда $U = 30V$, $R_1 = 0 \div 220\Omega$ (ўзгарувчи), R_2, R_3, R_4 - ларнинг қиймати 200 Ом га teng.
2. I токнинг энг катта ($R_1=0$ да) қийматига мос равишда ўлчов асбобларини танлаб олинг ва занжир элементларидаи кучланишлар тушувини аниқланг.
3. Берилган занжир учун қувватлар баланси $P_{манба} = P_{ист}$ тенгламасини тузинг ва тегишлича хулоса қилинг.

I. Ишнинг мақсади: Электр ўлчаш асбобларидан бевосита фойдаланган ҳолда истеъмолчиларни кетма – кет улаб занжир тузишни ўрганиш ҳамда Кирхгофнинг иккинчи қонуни тўғрилигига амалда ишонч ҳосил қилишдан иборат.

II. Ишни бажариш тартиби:

1.Лаборатория асбоб – ускуналари ва ток манбалари билан танишинг.

2.Манба кучланиши ва резисторлар қаршилиги асосида 2 – расмдаги схемада ишлатиладиган ўлчаш асбобларини танланг ва уларнинг кўрсатгичларини 1 – иловада келтирилган жадвал шаклида лаборатория иш дафтарида акс эттиринг.


3.Тажриба элементлари ўрнатилган 1 – плата асосида 2 – расмдаги

электр занжири схемасини йиғиб, уни $\pm 0 - 30$ В қисмага уланг.

4.Электр занжири схемаси тўғри йиғилган бўлса, манба тузилмаси (блоки) даги алмашлаб улагични 0 – 30 В ҳолатига ўтказинг.

5.R1 қаршилигини минимумдан максимумгacha ўзгартириб 4 –5 ўлчаш нуқталари учун ток I, манба кучланиши U ва R1, R2, R3 ва R4 даги кучланиш қийматлари U1, U2, U3 ва U4 ларни қайд этиб 1 – жадвалга ёзинг.

III. Электр занжири схемаси

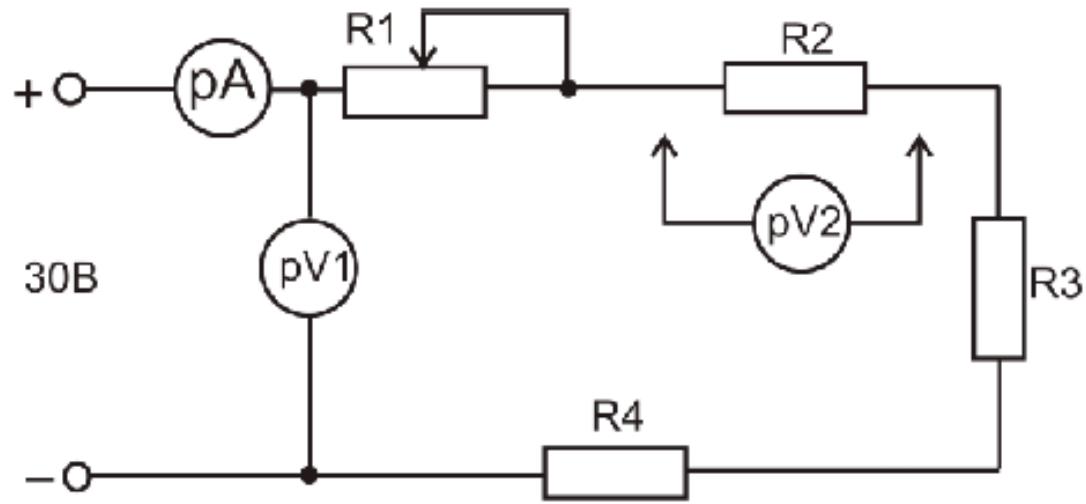

2-расм. Резисторлар кетма-кет уланган ўзгармас ток электр занжирлари схемаси.

R_1 – ўзгарувчи резистор, R_2 , R_3 , R_4 – резисторлар, pA – ўзгармас ток миллиамперметри, pV - ўзгармас ток вольтметрлари.

IV. Тажриба натижаларини қайд этиш жадвали

1 – жадвал

Үлчанадиган катталиклар						Ҳисобланадиган параметрлар											
U	U ₁	U ₂	U ₃	U ₄	I	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R	P	P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P	
V	V	V	V	V	mA	Ом	Ом	Ом	Ом	Ом	Вт	Вт	Вт	Вт	Вт	Вт	Вт

V. Ҳисоблашлар ва тасвирлар

1. Ўлчаб олинган катталиклар асосида 1 – жадвалнинг «ҳисобланадиган параметрлари» қисмини тўлдиринг.

2. Ўлчашлар ва ҳисоблашлар натижаси бўйича қуидаги $U = f(R_1)$, $U_1 = f(R_1)$, $U_2 = f(R_1)$, $U_3 = f(R_1)$, $U_4 = f(R_1)$, $I = f(R_1)$, $P = f(R_1)$ графикларни чизинг.

VII. Мустақил тайёрланиш саволлари

1. Электр занжири нима? Амалда ишлатыладиган электр үскуналари- ни эквивалент электр занжирлари мисолида изоҳланг.

2. Кучланиш ва ток манбалари нима?

3. Электр занжирининг бир қисми ва түлиқ электр занжири учун Ом қонунлари қандай ифодаланади.

4. Электр занжири (2 - расм) учун Кирхгофнинг иккинчи қонуни қандай ифодаланади?

5. Ҳар хил қувватга эга бўлган ёритгичларни кетма – кет улаб бўлади- ми?

6. Электр занжири учун қувват баланси нима?