

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ  
ВАЗИРЛИГИ**

**ҚАРШИ МУҲАНДИСЛИК - ИҚТИСОДИЁТ ИНСТИТУТИ**

**«Автоматика асослари ва ишлаб чиқариш жараёнларини  
автоматлаштириш»**

**фанидан лаборатория ишларини бажариш учун**

**УСЛУБИЙ КЎРСАТМАЛАР**

**Қарши - 2003**

Услубий кўрсатма «Агроинженерия» ва «Сув хўжалиги ва мелиорация» таълим йуналишлари талабалари учун мўлжалланган.

Тузувчилар:  
т.ф.н. доц. Рахматов М.И.  
т.ф.н. доц. Маллаев А.Р.

Тақризчилар:  
КДУ «Электроника ва ХТ» кафедраси  
доценти т.ф.н. Исаев С.  
ҚМИИ «Электроэнергетика» кафедраси  
доценти т.ф.н. Денмухаммадиев А.М

Ушбу услубий курсатмалар Қарши муҳандислик–иктисодиёт институти услубий кенгаши томонидан маъқулланган ва ўқув жараёнида фойдаланишга тавсия этилган.

# 1-ЛАБОРАТОРИЯ ИШИ

## Мавзу: Автоматика элементлари шартли белгиларини ўрганиш

**Ишнинг мақсади:** Технологик жараёнларни автоматлаштиришда қўлланиладиган автоматик элементларнинг шартли белгиларини ўрганиш.

Хар қандай автоматик қурилиш, ҳар қайсисида физик катталиклар ҳам сон ва сифат жиҳатидан қайта ҳосил бўладиган, бир-бири билан узвий боғланган алоҳида - алоҳида элементлардан ташкил топган.

Автоматик қурилмаларни тузиш, ишга тушириш ва эксплуатация қилишни енгиллаштириш учун умумий қабул қилинган автоматик схемаларни тузиш қоидаларидан фойдаланилади.

Конструктив хужжатларни бирлик системаси (ЕСКД) мажбурий стандарт сифатида 4 хил схемаларни тавсия этади: электрик, гидравлик, пневматик ва кинематик. Бундан ташқари схемаларни 7 та типи ҳам келтирилган, булар қўйидагилар: структуравий, функционал, принципиал (тулик), бирлаштирувчи (монтаж килувчи), қўшилувчи, умумий жойлаштирилувчи.

Структура схемалари қурилманинг асосий функционал қисмларини, уларнинг қўлланилишини ва ўзаро боғланишини ифодалайди.

Функционал схемалар қурилмаларнинг алоҳида функционал занжирларида ёки умуман қурилмада содир бўлаётган баъзи бир жараёнларини тушунтириш учун хизмат қиласди.

Принципиал (тўлик) схемалар элементларнинг тўлиқ таркибини ва уларнинг бир-бири билан алоқасини аниқлайди ва қурилманинг ишлаш принципи ҳақида тўлиқ тушунча беради.

Умумий схема эксплуатация қилиш жойида комплекснинг таркибий қисмлари ва ўзаро боғланишларини ифодалайди.

### Автоматлаштиришнинг функционал схемалари

Технологик жараёнларнинг автоматлаштириш функционал схемаларини ишлаб чиқиш учун қўйидагиларни ечиш зарур:

-технологик жараён ва қурилма ҳолати ҳақида дастлабки маълумотларни олиш;

-технологик жараённи бошқариш учун унга бевосита таъсир этиш;

-жараённинг технологик параметрларини барқарорлаштириш;

-жараён технологик параметри ва технологик қурилма ҳолатини назорат қилиш ва рўйхатдан ўтказиш.

Автоматлаштиришнинг функционал масалалари одатда техник воситалар ёрдамида амалга оширилади. Унинг таркиби танлаш қурилмаси дастлабки маълумот олиш воситаси; ахборотни ўзгартувчи ва қайта ишловчи қурилмаси, хизмат кўрсатиш ходимига ахборотни тақдим этиш воситаси, қурама, жамланма ва ёрдамчи қурилмалардан иборат.

Функционал схемани тузиш натижасида қўйидагиларга эга бўлинади:

- технологик параметрларни ўлчаш усулини танлаш;

- автоматлаштириладиган объекти күядиган шартлар ва ишлаш шароитлари талабларига тұлароқ жавоб берадиган автоматлаштиришнинг асосий техник воситаларини танлаш;
- автоматик ёки масофадан бошқарадиган технологик усқунанинг ростлаш ва беркитиш қисмларининг ижрочи механизмлари юритмаларини аниклаш;
- автоматлаштириш воситаларини шитларда, пультларда, технологик усқунада ва қувурларда жойлаштириш, ҳамда технологик жараён ва усқунанинг ҳолати ҳақидағи ахборотни тақдим этиш усулларини аниклаш.

Үлчов асбоблари, автоматлаштириш воситалари, электрик қурилмалар ва хисоблаш техникаси элементлари автоматлаштиришнинг функционал схемаларидан давлат стандартларига ГОСТ 21.404 - 85 га асосан күрсатилади. Давлат стандартларыда асбобларнинг функционал аломатларига кўра, ҳарфий (1-жадвал) ва график (2-жадвал) шартли белгиланишлари назарда тутилган.

1-жадвал

### Шартли ҳарфий белгиланишлар

Бел-гила-ни-ши	Үлчанадиган қатталик		Асбоб бажарадиган функциялар		
	Биринчи ҳарфнинг асосий ифодаси	Биринчи ҳарфни аниклаштириш	Ахборотни ифода этиш	Чиқиш сигналини ифодалаш	Кўшимча ифодалаш
1	2	3	4	5	6
A	-	-	Сигналлаш	-	-
B	-	-	-	-	-
C	-	-	-	Ростлаш, бошқариш	-
D	Зичлик	Фарқ	-	-	-
E	Ихтиёрий электрик катталик	-	-	-	-
F	Сарф	Нисбат, улуш	-	-	-
G	Ўлчам, ҳолат, силжиш	-	-	-	-
H	Кўлда таъсир этиш	-	-	-	Ўлчанадиган катталик юқори чегараси
I	-	-	Кўрсатиш	-	-
J	-	Автоматик уланиш	-	-	-
K	Вақт, вактинчалик дастур	-	-	-	-

L	Сатх	-	-	-	Ўлчанадиган катталик пастки чегараси
1	2	3	4	5	6
M	Намлик	-	-	-	-
N	Захира ҳарф	-	-	-	-
O	Захира ҳарф	-	-	-	-
P	Босим, вакуум	-	-	-	-
Q	Сифат, таркиб, концентрация ва ҳ.к	Интеграллаш, вақт бўйича жамлаш	-	-	-
R	Радиактивлик	-	Қайд этиш	-	-
S	Тезлик, частота	-	-	Кўшиш, узиш, ўтказиш, сигналлаш	-
T	Ҳарорат	-	-	-	-
U	Турли жинсли ўлчанадиган катталик	-	-	-	-
V	Ёпишқоқлик	-	-	-	-
W	Масса	-	-	-	-
X	Тавсия этилмайдиган захира ҳарф	-	-	-	-


Бирламчи ўзгартгичлар ва асбоблар айланма шаклида белгиланади.

Айлананинг юкори қисмида ўлчанадиган катталикнинг ва асбоб функционал аломатининг ҳарфий белгиланиши ёзилади.

Айлананинг қуи қисмида ўлчаш ва ростлаш жамланмасини рақамлаш учун хизмат қилувчи позицион (сонли ёки ҳарфий сонли) белгиланиши ёзилади.

Айлананинг юкори қисмида ёзиладиган ҳарфий белгиланишларнинг жойлашиш тартиби қуидагича (чапдан ўнгга): асосий ўлчанадиган катталикни аниқлаштирувчи белгиси; асбоб функционал аломатининг белгиси (1-расм).

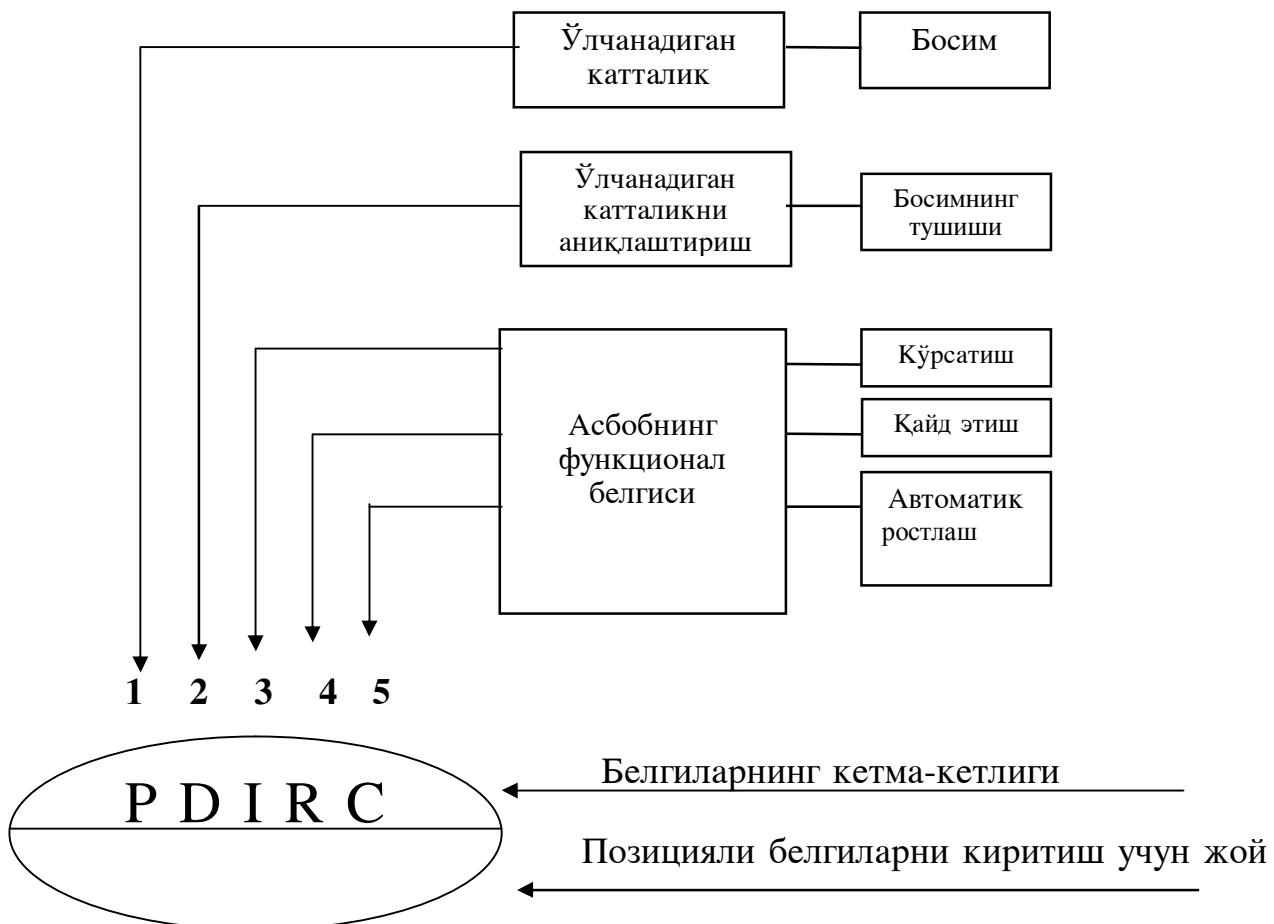Асосланган ҳолларда айлана ўрнига эллипс шаклида белгиланишга рухсат этилади.



1 - расм. Босимлар фаркини ўлчаш, қайд этиш ва автоматик ростлаш асбобнинг шартли, ҳарфли белгиланиши.





Асбоб - ускуналарнинг шартли белгилари асбобни асосий шартли тасвир (доира ёки квадрат) ва унинг горизонтал чизиги юқорисига ёзиладиган назорат қиласидаган ва ростловчи катталикларни ифодаловчи ҳарфли белгилардан ташкил топган.



Автоматлаштириш схемалари элементларининг асосий шартли белгилари 2- жадвалда келтирилган.

2-жадвал

### Автоматлаштириш техникавий воситалари ва асбоблари шартли белгилари

Т/р	Номланиши	Белгиланиши
1	Ҳароратни ўлчайдиган бирламчи ўзгартич (сезир элемент), жойида (термо – электрик, қаршилик, манометрик термометрлар, пирометр датчиги ва б.)	ТЕ
2	Ҳароратни ўлчаш асбоби, кўрсатувчи, жойида (символи, манометрик термометрлар ва б. )	ТИ

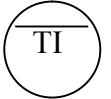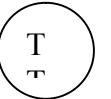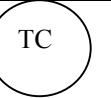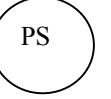3	Хароратни ўлчаш асбоби, кўрсатувчи, шчитда (милливольтметр (МВ), потенциометр, логометр, автоматик қўприк ва б.)	
4	Хароратни ўлчаш асбоби, шкаласиз, кўрсатишларни масофага узатади, жойида (пневмо-ёки электр узатмали шкаласиз манометрик термометр)	
5	Хароратни ўлчаш асбоби, бир нуктали, қайд килувчи, шчитда (ўзиёзар МВ, логометр, потенциометр, автоматик қўприк ва б.)	
6	Хароратни ўлчаш асбоби, қайд қилувчи, шчитда (ўзиёзар потенциометр, автоматик қўприк ва б.)	
7	Хароратни ўлчаш асбоби, қайд қилувчи, шчитда (манометрик термометр, МВ, логометр, потенциометр, автоматик қўприк ва б.)	
8	Харорат растлагичи, шкаласиз, жойида (дилатометрик ҳарорат ростлагичи)	
9	Хароратни ўлчаш асбоби, шкаласиз, контактли қурилмали, жойида (ҳарорат релеси)	
10	Масофадан бошқариш байпас панели, шчитда	
11	Босимни (сийраклашув) ўлчаш асбоби, (кўрса тувчи манометр, дифманометр, тягономер, напоромер, вакуумметр ва б.)	
12	Босимлар фаркини ўлчаш асбоби, кўрсатувчи, жойида (кўрсатувчи дифманометр)	
13	Босимни (сийраклашув) ўлчаш асбоби, шкаласиз кўрсатишларни масофага узатувчи, жойида (манометр, пневмо ёки электр узатмали шкаласиз дифманометр)	
14	Босимни (сийраклашув) ўлчаш асбоби, қайд этувчи, шчитда (ўзиёзар манометр ёки босимни қайд этувчи ихтиёрий иккиламчи асбоб).	
15	Контакт қурилмали босимни ўлчаш асбоби, жойида (босим релеси)	
16	Босимни (сийраклашув) ўлчаш асбоби, кўрсатувчи, контактли қурилмали, (электро-контактли манометр, вакуумметр ва б.)	

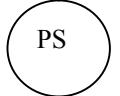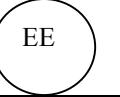17	Ташқи энергия манбаисиз ишлайдиган босим ростлагичи (бевосита ишлайдиган босим ростлагичи).	
18	Сарф ўлчайдиган бирламчи ўзгаргич (сезир элемент), жойида (диафрагма, сопло, Вентури қувури, индукцион расходомер датчиги ва б.).	
19	Сарф ўлчаш асбоби, шкаласиз, кўрсатишларни масофага узатувчи, жойида (шкаласиз дифмано метр, пневмо ёки электр узатмали ротаметр.)	
20	Сарфлар нисбатини ўлчаш асбоби, қайд этувчи, шчитда (сарфлар нисбати қайд этувчи ихтиёрий иккиламчи асбоб)	
21	Сарф ўлчаш асбоби, кўрсатувчи, жойида (дифманометр ёки кўрсатувчи ротаметр)	
22	Сарф ўлчаш асбоби, интегралловчи, берилган микдорда модда ўтгандан сўнг сигнал берувчи қурилмали, жойида (ҳисоблагич-меъёрганич)	
23	Сатҳ ўлчаш бирламчи ўзгаргичи (сезир элемент), жойида (электрик ёки сигимий сатҳ ўлчагич датчиги)	
24	Сатҳ ўлчаш асбоби, кўрсатувчи, жойида (сатҳ ўлчаш учун ишлатиладиган манометр ёки дифманометр)	
25	Сатҳ ўлчаш асбоби, контакт қурилмали, жойида (сатҳ, релеси)	
26	Сатҳ ўлчаш асбоби, шкаласиз, кўрсатишни масофага узатувчи, жойида (пневмо ёки электр узатмали шкаласиз сатҳ ўлчагич)	
27	Сатҳ ўлчаш асбоби, шкаласиз, ростловчи, контакт қурилмали, жойида (электрик сатҳ-сигнализатори, Н-юқори бъеф бўйича ростлаш)	 H
28	Сатҳ ўлчаш асбоби, контакт қурилмали, шчитда, (сигнал қурилмали иккиламчи кўрсатувчи асбоб, Н ва - L юқори ва пастки сатҳларда сигналлаш)	 H L
29	Эритма зичлигини ўлчаш асбоби, шкаласиз, кўрсатишни масофага узатувчи, жойида (пневмо ёки электр узатмали зичлик ўлчаш датчиги)	
30	Ихтиёрий электр катталикини ўлчаш асбоби, кўрсатувчи, жойида (V - вольтметр, A - амперметр, W – ваттметр)	 V,A,W
31	Вакт дастури бўйича жараённи бошқариш асбоби, шчитда (командали электропневматик асбоб КЭП, кўпзанжирли вакт релеси ва б.)	

32	Намликинің үлчаш асбоби, қайд әтүвчи, шчитда, иккіламчи намлиқ үлчаш асбоби (влагомер)	
33	Маҳсулот сифатиниң үлчайдиган бирламчи ўзгартгич (сезгир элемент), жойида (рН-үлчаш датчиғи)	pH
34	Маҳсулот сифатиниң үлчаш асбоби, күрсатувчи, жойида (газоанализатор)	O <sub>2</sub> 
35	Маҳсулот сифатиниң үлчаш асбоби, қайд әтүвчи, ростловчи, шчитда (эритмада сульфат кислота миқдорини ростловчи иккіламчи ўзиёзар асбоб)	
36	Эритма ёпишқоқлигиниң үлчаш асбоби, (күрсатувчи вискозиметр)	
37	Маҳсулот массасиниң үлчаш асбоби, күрсатувчи, контактылық қурилмалы, жойида (электрон-тензорометрик ёки сигналловчи қурилма)	
38	Хисоблаш қурилмасы, доимий «К» коэффициентта күпайтириш функциясиниң бажарувчи	
39	Электр двигателларни бошқариш учун ишга туширувчи аппаратура (магнитлы ишга туширгич контактор ва б.)	
40	Аппаратура, масофадан күлдә бошқаришга мүлжалланган, сигналлаш қурилмалари билан жиҳозланган шчитда (ичига ўрнатылған кнопкa, бошқариш калити, задатчик ва б. )	
41	Бошқариш калити, бошқариш режиминиң танлашы мүлжалланган, шчитда.	

S101-2

## **2 - ЛАБОРАТОРИЯ ИШИ**

### **Мавзу: Электромагнит релени ўрганиш ва тажрибада синаш**

**Ишнинг мақсади:** Ўзгарувчан ток релесининг конструкцияси билан танишиш ишлаш принципини ўрганиш ва тажрибада синаш.

РЕЛЕ - автоматик системаларда бошқариш, ҳимоя, назорат, сигнал бериш, ростлаш ва бошқа дискрет операцияларни бажариш учун жуда кўп кўлланиладиган автоматик элемент ҳисобланади.

Релега киравчи сигнал узлуксиз равишда ўзгариб, маълум қийматга эга бўлгандагина унда сакрашсимон тафсифли чиқиш сигнали ҳосил бўлади. Шундан сўнг киравчи сигнал қийматининг ўзгариши, ошиши давомида чиқувчи сигнал ўзгармайди. Киравчи сигнал қиймати камайиб маълум миқдорда етганда эса чиқиш сигнали сакрашсимон тавсифда ва олдинги ҳолатга қайтади.

Электр релелари электромагнит, магнито-электр, электрон вакт релеси каби турларга бўлинади.

РЕЛЕ ўзининг қўйидаги асосий параметрлари билан тавсифланади:

- 1) ишга тушириш вақти;
- 2) бошқариш куввати;
- 3) қайтиш коэффициенти;
- 4) реленинг ишга тушириш вақти.

Ушбу лаборатория ишида қаралаётган электромагнит реле автоматик системаларнинг бошқариш занжиридаги ток турига қараб 2 хил бўлади:

- 1) ўзгармас ток релеси;
- 2) ўзгарувчан ток релеси.

Мазкур лаборатория ишида ўзгарувчан ток релеси конструкцияси билан танишиш, унинг ишлаш принципини ўрганиш ва синаш ишлари назарда тутилган.

#### **Иш кўрсатмаси ва бажариш тартиби:**

- 1) Стендда ўрнатилган реле конструктив элементлари билан танишиш (2-расм).
- 2) Ҳар бир реледа релени ишга туширувчи ва узувчи ток ва кучланишни ўлчаш.

Релени ишга туширувчи ток ва кучланиш кучланишни бир текис ошира бориб, лампочка (1) ёнган захоти аниқланади.

Ҳар бир катталик 3 мартадан ўлчанади ва хужжатга (протоколга) ўртacha қиймати ёзилади.

Стендда ўрнатилган реле ёрдамида ўқитувчи билан биргаликда мантикий операциялардан бирини йигилади.

Реле қайтиш коэффициенти, ҳамда релени ишга тушириш ва узишдаги захира (запас) коэффициентларини аниқлаш.

Қайтиш коэффициенти қўйидагича ҳисобланади:

$$K_k = \frac{I_y}{I_{ish}}$$

бу ерда :  $I_y$  - релени узиш токи;  
 $I_{ish}$  - релени ишга тушириш токи.

Ишга тушириш захира (запас) коэффициенти қуийдагича аникланади:

$$K_{3\ sh} = \frac{I_h}{I_{ish}}$$


бу ерда  $I_h$  - реле номинал токи:

Релени узиш захира (запас) коэффициенти:

$$K_{y_3} = \frac{I_y}{I_h}$$

Электромагнит релени синаш хужжати

Реле	Синашдаги ҳисобий параметрлар					
	$U_h$	$I_h$	$U_y$	$I_y$	$U_k$	$I_k$
1						
2						

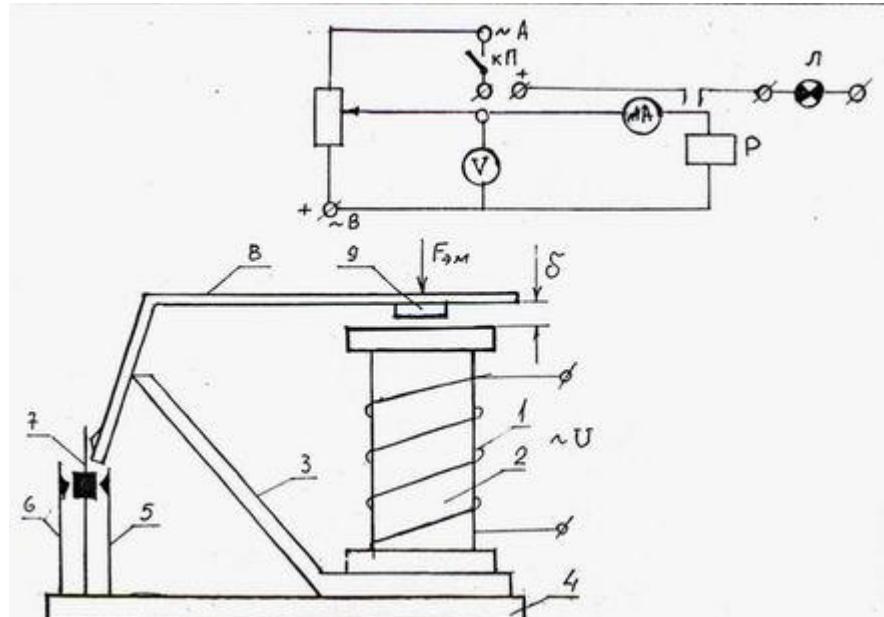

2-расм. Релени синаш схемаси:

1 – чулғам; 2 – ўзак; 3 – скоба; 4 – асос; 5,6,7 – контактлар; 8 – якор;  
9 - штифт (металл ўзакча )

### **3 - ЛАБОРАТОРИЯ ИШИ**

#### **Мавзу: ЭЛЕКТРОН КУЧАЙТИРГИЧЛАР**

**Иш мақсади:** Электрон кучайтиргичлар ишлаш принципи билан танишиш, кучайтириш коэффициентини аниклаш, график боғланишларни қуриш

#### **Услубий кўрсатмалар**

Кучайтириш элементлари датчиклардан ижрочи механизмларга келувчи сигналларни кучайтириш учун хизмат қилади. Бундай сигнал кучайтиргичларни автоматик тизимларда қўллашнинг асосий сабаби датчиклардан олинадиган чиқиш сигналларининг жуда заифлигидир ( $10^{-4} \dots 10^{-5}$  вт). Бу сигналлар билан ижрочи механизмларни ишга тушириб бўлмайди, шунинг учун кучайтиргичларни қўллаш зарурати туғилади.

Кириш сигналини миқдор жиҳатидан бир неча ўн ва юз марта кучайтирувчи қурилмалар кучайтиргичлар дейилади. Кучайтиргичга киравчи ва ундан чиқувчи сигналларнинг физик табиати ўзгармайди. Бундай элемент воситасида кириш сигнали қувватини кучайтириш ташқи энергия манбанини талаб этади.

Кучайтиргичлар ташқи энергия манбанинг турига қараб электрик, пневматик ва гидравлик типларга бўлинади.

Хозирги вақтда автоматик тизимларда қўлланилаётган кучайтиргичларнинг чиқиш қуввати ваттнинг бир бўлагидан тортиб ўн ва ундан ортиқ киловаттгача етади. Агар чиқиш сигнали қуввати 100 вт гача бўлганда кўпинча электрон кучайтиргичлар қўлланилади, ундан катта қувваларда бошқа типдаги кучайтиргичлар ишлатилади.

Кучайтиргичларнинг асосий характеристикалари: кучайтириш коэффиценти; ташки энергия манбани қуввати; фойдали иш коэффициенти; тезкорлиги (вақт доимийси қиймати); кучайтиргичнинг киришдаги ва чиқишдаги қаршилиги.

Кучайтириш коэффициенти, масалан, электрик кучайтиргичларда кучайтиргичдан чиқишдаги қувват, ток ёки кучланиш унга киришдаги қувват, ток ёки кучланишдан неча марта катталигини кўрсатади. Қувват бўйича ( $K_p$ ), ток бўйича ( $K_i$ ), кучланиш бўйича ( $K_u$ ) кучайтириш коэффициентлари мос равища қуидагича аникланади:

$$K_p = P_r / P_k ; \quad K_i = J_r / J_k ; \quad K_u = U_r / U_k$$

**Электрон кучайтиргичлар.** Электрон кучайтиргичларнинг ўзига хос хусусиятларидан бири юқори сезгирилигидир. Улар жуда кичик сигналларни ҳам кучайтириш қобилиятига эгадирлар. Шунинг учун датчиклардан келадиган қуввати жуда кичик (бир неча микро ватт) сигналларни кучайтиришда электрон кучайтиргичларни қўллаш мақсадга мувофиқидир. Электрон лампали кучайтиргичларнинг кучайтириш коэффициенти жуда юқори ( $10^4 \dots 10^8$ ) ва деярли энергиясизdir. Уларнинг вақт доимийси  $10^{-3} \dots 10^{-8}$  с. Электрон кучайтиргичларнинг камчилиги: чиқиш қувватининг кичиклиги; ишончлилиги

юқори эмас; титрашларга (вибрацияга) сезгир, нисбатан катта микдорда қувват талаб қилиши.

З-расмда күрсатилған электрон кучайтиргич ишлашини күриб ўтамиз. Вақт диаграммаси орқали ток ва қучланиш ўзгаришини күрсатамиз. Кучайтиргич элементи кириш занжирига икки кучланиш: доимий силжувчи  $U_{\text{до}}$  ва ўзгарувчан кириш сигналы и<sub>к</sub> уланган.  $U_k = 0$  бўлганда бошқариш тури потенциали ўзгармас ва  $U_{\text{до}} = 0$  га тенг. Анод занжиридаги ток  $J_{\text{ao}}$  нагрузка қаршилигига мос ҳолда кучланишни камайтиради:

$$U_{\text{ан}} = J_{\text{ao}} \cdot R_{\text{ан}}$$

шунинг учун кучланиш

$$U_a = E_{\text{ao}} - J_{\text{ao}} \cdot R_{\text{ан}}$$

бунда  $U_a$  - анод лампасидаги кучланиш ;

$E_{\text{ao}}$  - манба кучланиши ;

$R_{\text{ан}}$  - нагрузка қаршилиги.

Киришда ( $t_i$  вақт мобайнида) ўзгарувчан кучланиш  $U_k$  берилса, бошқариш тури потенциали ўзгариади. Биринчи ярим даврда тур манфий силжиши камаяди, анод токи ортади. Бу эса  $U_{\text{ан}} = 0$  ни кўпайишига олиб келади. Бунда аноддаги  $U_a$  кучланиш мос равишда камаяди. Кириш сигналининг иккинчи манфий ярим даврда анод токи ва  $R_{\text{ан}} = 0$  даги тушиш камроқ бўлади, шунинг учун аноддаги кучланиш  $U_a$  ортади.

Шундай қилиб, тур билан катод лампаси орасига қўйилған ўзгарувчан сигнал, анод токи ва кучланиши ўзгарувчан ташкил этувчилирини пайдо бўлишига олиб келади, шу билан бирга ўзгарувчан ташкил этувчилар амплитудаси кириш сигнални амплитудасидан анча каттадир. Лампали кучайтиргичларда кучайтириш принципи мана шундан иборат.

## Иш дастури

1. Стендни электр тармоғига қўшиш, генератордан ажратилған ток кучланиши стандарт сигналларни бериш, чиқищдан вольтметр ёрдамида кучланишни олиш.


2. Конденсатор С қийматини ва тескари алоқани ўзгартириб

$$U_r = F(U_k)$$

қийматини олиш.

3. Лампали кучайтиргичлар ва бир ва икки чизмали (каскадли) транзисторлар боғланиш графикларини куриш.

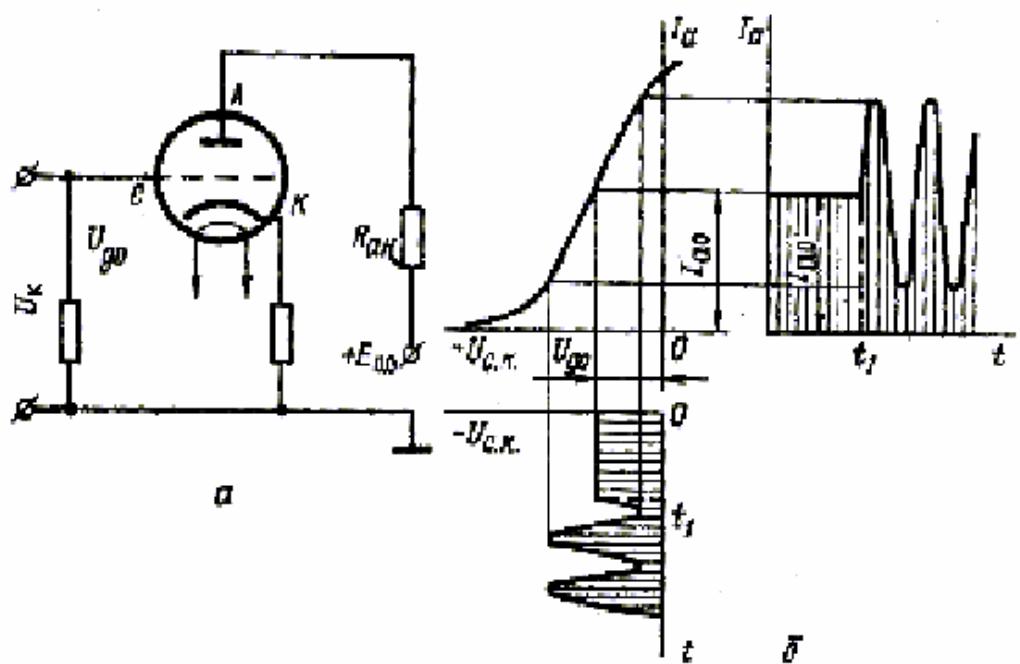4. Ҳисоботда электрик схемалар, графиклар, ҳисобларни кўрсатиш ва хулоса қилиш зарур.



3-расм. Электрон кучайтиргич схемаси:  
а - кучайтиргич битта каскади схемаси;  
б - кучайтиргич потенциал – мұаққат диаграммаси.

## 4-ЛАБОРАТОРИЯ ИШИ

### Мавзу: Дастурланган қурилмаларини ўрганиш ва тажрибада синаш


**Иш мақсади:** дастурланган қурилмалари ишлаш принципларини ва уларни кўп босқичли буйруқ бериш қурилмаси (КББК) мисолида берилган программага созлаш усулларини ўрганиш.

Умумий маълумотлар: дастурланган қурилмалари технологик ёки бошқа жараёнларни берилган вақт бўйича ўзгарувчан бир текисли функция ёки пононали график асосида автоматик равишда буйруқ (команда) бериб бажаришни таъминлайди.

Белгиланган дастурларни кўпинча соатли ва моторли автоматлар, ишга тушириш – узиш воситалари ва ҳар хил вақт релелари (2РВМ, РВ - 4 , МКП ва бошкалар) ёрдамида берилади.

Дастурланган бошқаришнинг афзаллиги шуки, ишлаб чиқариш жараёнларини технологик, аниқ ва тез бажарилишини таъминлайди. Дастурланган қурилмалар қисман автоматлаштириш элементи ҳисобланади ва очик функционал схема (4 - расм) асосида бажарилади.

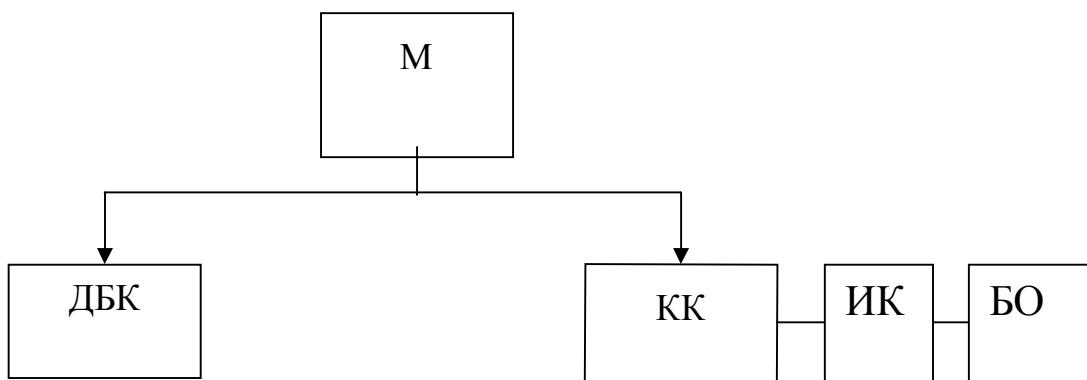Умуман олганда дастурланган бошқариш тизимлари дастур берувчи қисмдан ( Д.Б.К ), кучайтириш қисмдан ( К.К ), ижро этувчи қисмда ( И.К ) ва бошқариладиган обьект ( Б.О ) иборат. Ушбу асосий қисмлардан Д.Б.К., И.К., Б.О. ҳар қайсиси алоҳида ёки барча қисмларга умумий ёрдамчи органларга, манбага ( М ) эга бўлиши мумкин.



4 - расм. Дастурланган қурилма очик функционал схемаси.

Кўп босқичли буйруқ бериш қурилмаси (КББК) синхрон двигателдан, пасайтириш редукторидан ҳамда тишли ва контактли дастурли барабандан иборат.

Қурилма тумблер ёки кнопка ёрдамида масофадан туриб ишга туширилади ва шу пайт лампочка ёнади.

Синхрон электр двигателнинг айланиши (қатъий доимий тезликда) катта кечикишлар билан қаршидаги ташқи редуктор орқали дастурлаш барабани валикига узатилади.

Сирпанувчи шестеря тўрт холатда қурилмани созлашга имкон яратади ва бунинг натижасида циклнинг давом этиш вақтини 30 секунддан 24 соатгача ўзгариши мумкин.

Иш дастури барабанда тишлиарни белгиланган ҳолатларда ўрнатиш орқали берилади.

Тез таъсирли ишга туширгичлар илгагини барабандаги чап тишлиар туширади, ўнглари эса илгакни илдиради ва мос равища kontaktларни қўшади ва узади.

Агар қурилма бир сутка давомида ишлаш учун мўлжалланмаган бўлса, у ҳолда тишлиардан бири электродвигателни ўчириш учун ишлатилади.

Курилмани берилган дастурга асосан созлашда технологик жараён кечадиган тўлиқ циклни  $T_u$  ва алоҳида операциялар бажариладиган вақтни – ижрочи органларни қўшиш  $T_b$  ва узиш  $T_o$ ни бериш лозим. Ушбу лаборатория ишида  $T_b$  ва  $T_o$  ларни ҳар бир бригада учун хусусий графиклар асосида аниқланади. Бирор  $T_u$  вақт учун жадвалдан бўлинмалар сони топилади ва унга пастки диск 12 ни ҳамда сирпанувчи шестеря ҳолатини ўрнатиш лозим.  $T_u$  вақт давомида тақсимловчи вал 6 факат бир марта тўлиқ айланади.

Тақсимловчи валда 100та тенг бўлакларга бўлинган юқори диск жойлашган. Ушбу диск ёрдамида  $T_b$  ва  $T_u$  вақтларнинг аниқланган қийматлари берилади.

Тўлиқ  $T_u$  вақт давомида қурилма 11та шундай операцияларни бажариши мумкин.

Берилган графиклар бўйича ҳар бир операция биринчидан бешинчигача ўзининг контакт жуфтлари танланади

$$A = \frac{T \times 100}{T_u} \text{ -формула бўйича } T = T_b \text{ ишга тушириш } T = T_o \text{ узиш}$$

операцияларига тўғри келувчи бўлинмалар сони аниқланади.

### **Ишни бажариш учун кўрсатмалар**

1. Дастурланган қурилманинг конструктив тузилиши ва ишлаш принципи билан ҳамда синов ўтказиладиган стенд билан танишиш.

Бошқариладиган обьект I , II , III ( 5-расм ) сифатида 3 гурӯҳ лампалар, IV...VII обьектлар сифатида эса - кучайтириш элементлари – сигнал лампали оралиқ релелар  $P_1 \dots P_4$  хизмат қиласи ва улар бир хилдаги бошқариш буйруқлар сонини кўпайтиришга ва бир нечта ижрочи элементларни бошқаришга имконият яратади.

2. Дастурланган қурилма (КББК) излаш параметрларини аниқлаш.

Ҳар бир бригада хусусий график асосида созлаш параметрларини аниқлайди. Графикдан  $T_u$  қиймати топилиб, уни қурилмага бажариш учун берилади.

КББК - 3 та обьектни: I, II, III бошқариши керак. Графикни диққат билан ўрганиш шуни кўрсатадики, баъзан бир обьектлар бир мартадан, баъзилари эса икки - уч мартадан ишга туширилади. Графикка асосан қўшиш-узиш сонини, вақт бўйича улар кетма-кетлигини аниқлаш керак. Ҳар бир операция учун ўзининг контакт жуфтини танлаш керак ва  $T_b$  ва  $T_o$  қийматларни топиш зарур. Барча аниқланган параметрларни синов қайдномасига ёзиш керак ва мазкур контакт жуфт қайси обьектни бошқараётганини кўрсатиш зарур. Ҳар бир ишга тушириш ва узиш операциялари учун юқори доира (диск) бўлинишлар сонини ҳисоблаш керак ва ҳисоб натижаларини синов қайдномасига қайд этиш лозим.


3. КБББК - ни берилган иш режимига созлашни бажариш.
4. КБББК қурилмаси билан объектни бошқариш схемасини йиғиши (5-расм, б).
5. Дастурланган бошқариш схемасини қўшиш ва хронометр ёрдамида КБББК билан берилган дастурлашни бажарилишини текшириш.

Хронометр бўлмаса, секунд стрелкаси бўлган соатдан фойдаланса ҳам бўлади. Синов натижаларини протоколга ёзиш лозим.

6. Ҳар бир ишга тушириш ва узиш операциялари учун КБББК ишлашидаги хатоликни қўйидаги формула орқали топиш:

$$\Delta t_i = \frac{t_{ixak} - t_{ixis}}{t_{ixis}} \cdot 100\% .$$

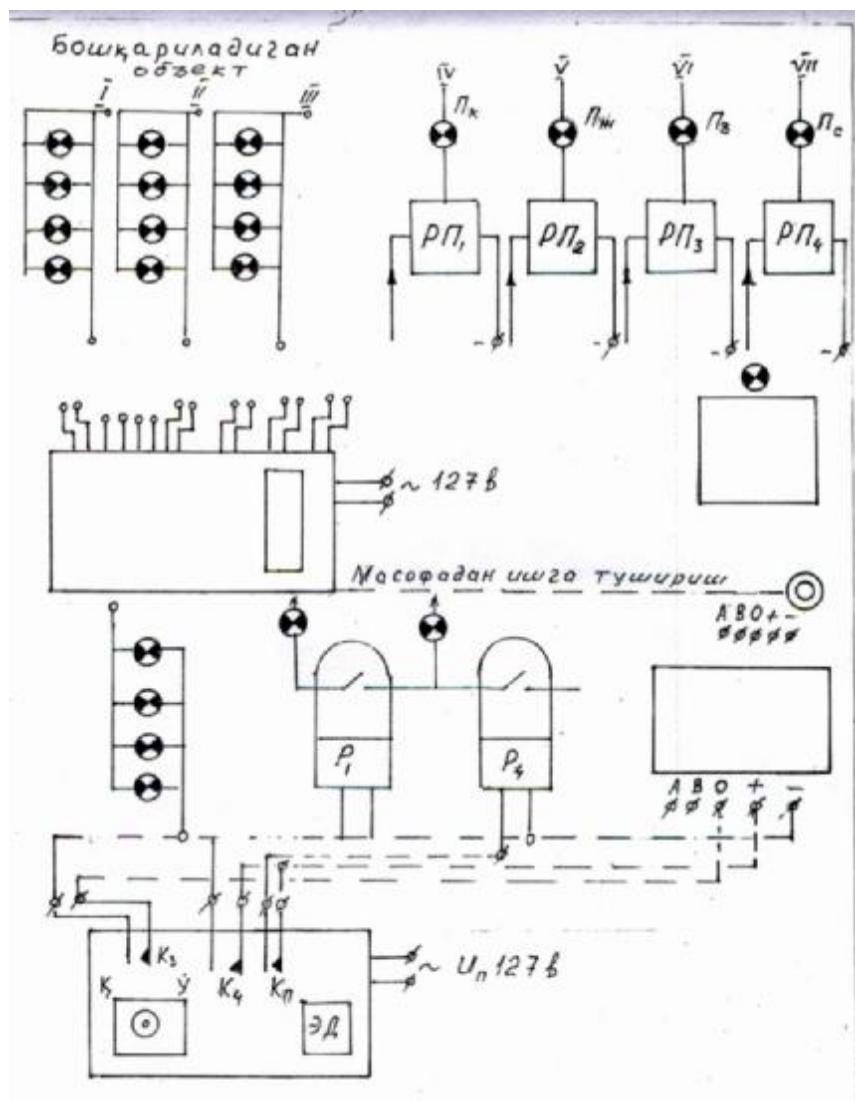7. КБББК ишлаши аниқлиги ҳақида холоса қилиш.



5-расм. Синов стенди умумий кўриниши ва тизимни дастурланган бошқариш схемаси.

## **Хисобот мазмуни**

Хисоботда дастурланган бошқариш схемаси, ҳар бир бригада хусусий графиги, синовнинг ҳисобий ва экспериментал натижалар қайдномаси, холоса келтирилган бўлиши керак.

### **КБББКни синаш қайдномаси**

Операция тартиб	Объект раками	Контакт жуфтлар	График бўйича операция ҳисобий вақти		Юқори диск бўлинмалар сони		Ўлчаш		Хатолик	
			қўшиш	узиш	Чап тишни қўшиш	Ўнг тишни узиш	қўшиш	узиш	қўшиш	узиш

## **5-Лаборатория иши** **Автоматик ростлаш ва бошқариш тизимларининг (АРваБТ)** **частотали характеристикаларини ЭХМ да текшириш.**

**Ишдан максад:** АРваБТ ларининг частотали характеристикаларини тадқиқ этиш ва қуриш усулларини ЭХМ да ўрганиш.

### **Назарий кисм.**

Звено ёки системанинг гармоник сигналдан олган таъсирига частотали характеристика деб аталади. Частотали узатиш функцияси деб узатиш функцияси  $W(p)$  даги аргумент “ $p$ ” ни “ $jw$ ” билан алмаштирилганда  $W(jw)$  функциясини олинишига айтилади.

Частотали узатиш функцияси, частота “ $w$ ” нинг ҳақиқий ўзгарувчига боғлиқ бўлган комплекс функциясидир. Частотали узатиш функциясини қўйидаги қўринишда ифодалаш мумкин.

$$W(jw) = U(w) + jV(w),$$

ёки

$$W(jw) = A(w)e^{j\varphi(w)},$$

бунда:

$U(w)$  ва  $V(w)$  - частотали узатиш функциясининг ҳақиқий ва мавхум қисмлари;

$A(w) = \text{mod}W(jw) = A_q(w)/A_k(w)$  - звенонинг чиқишидаги тебранишлар амплитудаси  $A_q(w)$  нинг киришидаги тебранишлар амплитудаси  $A_k(w)$  га нисбатан қанча ўзгарганини кўрсатади ва уни амплитуда частотали характеристика (АЧХ) дейилади;

$\varphi(w) = \arg W(jw)$  - аргумент ёки фаза бўлиб, чиқиш ва кириш тебранишлари орасидаги фазалар фарқини кўрсатади ва фаза частотали характеристика (ФЧХ) деб аталади.

$W(jw)$  функцияси комплекс функция бўлгани учун амплитуда фазали характеристика (АФХ) комплекс текислигида қурилади.

Комплекс текислигида частотали узатиш функцияси  $W(jw)$  нинг амплитуда ва фазасининг частота  $w$  га нисбатан ўзгаришига амплитуда фазали характеристика дейилади.

Бу лаборатория ишида тизимнинг АФХ, АФХ нинг ҳақиқий ва мавхум қисмлари ҳамда логарифмик частота характеристика (ЛЧХ)си қўйидаги формулалар орқали хисобланади. Тизимнинг узатиш функцияси қўйидаги қўринишда берилган булсин:

$$W(p) = \frac{K \cdot \prod_{i=1}^n (1 + pT_i)}{p^l \cdot \prod_{j=1}^m (1 + pT_j)}, \quad (1)$$

бунда:

$\prod$  - кўпайтма белгиси;

“ $n$ ” -  $W(jw)$ -функциясининг суратдаги кўпайтувчилари сони;

“ $m$ ” маҳраждаги купайтувчилар сони;

$l$  - астатизм даражаси;

$T_i, T_j$  – васт доимийлиги.

Юқорида келтирилган (1) формуладан АЧХ ва ФЧХ ни қуидаги кўринишда ёзиш мумкин:

$$A(w) = |W(jw)| = \frac{K \prod_{i=1}^n \sqrt{1 + (wT_i)^2}}{w^l \prod_{i=1}^n \sqrt{(1 + wT_i)^2}} \quad (2)$$

$$\varphi(w) = \arg W(jw) = -l \frac{\pi}{2} + \sum_{i=1}^n \operatorname{arctg}(wT_i) - \sum_{j=1}^m \operatorname{arctg} wT_j \quad (3)$$

$e^{j\varphi} = \cos \varphi + j \sin \varphi$  бўлганлиги учун  $W(jw)$ нинг ҳақиқий ва мавхум қисмларини  $A(w)$  ва  $\varphi(w)$  билан боғлиқлигини қуидаги формула орқали ифодалаш мумкин.

$$\begin{aligned} \operatorname{Re} W(jw) &= |W(jw)| \cos \varphi \\ \operatorname{Im} W(jw) &= |W(jw)| \sin \varphi \end{aligned} \quad (4)$$

Юқорида келтирилган (2) формулани логарифмлаб, логарифмик амплитуда частотали характеристика (ЛАЧХ) си олинади.

$$L(w) = 20 \lg A(w) = 20 \lg K - 20 \lg w + \sum_{i=1}^n 20 \lg \sqrt{1 + (wT_i)^2} - \sum_{j=1}^m 20 \lg \sqrt{1 + (wT_j)^2} \quad (5)$$

Логарифмик фаза частотали характеристика (ЛФЧХ) оддий ФЧХ дан абсцисса ўқига частотани логарифмик масштабда қўйилиши билан фарқланади.

### Ишни бажариш тартиби.

1. Частотали характеристикаларни ЭХМда хисоблаш учун (тебранувчи звенодан ташқари) звенонинг бошланғич катталиклари тайёрланади. Звеноларнинг параметрлари қуидаги чегарада олиниши керак:

- кучайтириш коэффиценти  $K = 0.1-100$  гача оралиқда,
- вақт доимийлиги ( $T_i, T_j$ ) = 0,01 - 10 секунд оралиғида;

2. Частотанинг ўзгариш чегараси белгиланиб, 10-20 та нуқта учун характеристикалар қиймати хисобланади.

3. Дастур ёрдамида АБТ нинг андозали звеноларининг частотали характеристикалари хисобланади.

4. Хар бир талаба ўз варианти учун керакли бўлган бошланғич қийматларни 1-жадвалдан олади.

**1-жадвал**

T/p	Кучайтириш коэффициенти ( <b>K</b> )	Суратдаги вақт доимийлиги			Махраждаги вақт доимийлиги			Астатизм даражаси
		1	2	3	1	2	3	
1	10	1	0.2	-	0.1	10	0.5	0
2	10	-	0.05	-	10	0.1	-	1
3	40	-	-	0.5	0.1	0.3	-	1
4	100	-	-	-	0.01	0.1	-	2
5	100	0.1	-	-	0.5	0.3	-	1
6	100	0.1	-	1	10	-	-	2
7	1	0.2	0.5	-	0.01	0.05	-	0
8	0.1	0.1	0.1	-	0.2	0.02	1	1
9	0.1	-	-	1	0.5	-	-	2
10	50	0.05	-	-	0.8	2	-	1
11	1	-	-	0.2	0.4	0.05	2	0
12	40	-	-	-	10	-	0.1	1
13	10	1	-	1	2	0.1	1	0

### **Лаборатория иши бўйича тайёрланадиган хисоботга бўлган талаблар.**

1. Компьютердан олинган қийматлар асосида хамма характеристикалар қурилсин.
2. Хамма характеристикалар учун шу характеристикалар ифодаси ёзилсин.
3. Битта синов нуқта учун характеристика қиймати ҳисоблансин, хамда машинадан олинган натижалар билан солиштирилсин.
4. W(P) бўйича асимптотик ЛАЧХ қурилсин, хамда аниқ ва асимптотик характеристикалар орасидаги фарқ баҳолансин.
5. Фаза ва амплитуда (модул) запаслари аниқланиб, берк тизимнинг турғунлик холати аниқлансин.

### **Синов саволллари.**

1. Частотали характеристикаларнинг қандай хилларини биласиз?
2. Андозали звеноларнинг частотали характеристикаларини ифодасини келтиринг.
3. Частотали характеристикалар бўйича фаза ва модул запасларини аниқланг.
4. Қандай характеристика АФХ дейилади?
5. АЧХ ва ФЧХ нинг физик маъноларини айтинг.

## 6-Лаборатория иши

### Пассив корректловчи занжирларнинг частотали характеристикаларини текшириш

**Ишдан мақсади:** Автоматик бошқариш тизимлари (АБТ) ўткинчи жараённинг берилган сифат кўрсаткичлари ҳамда турғунлик ҳолатини таъминловчи пассив корректловчи занжирларнинг амплитуда-фаза-частотали характеристикаларини текшириш.

#### Назарий қисм

АБТларидаги ўткинчи жараённинг турғунлиги ҳамда сифат кўрсаткичларини қўйидагича таъминлаш мумкин:

- А) тизим параметрларини ўзгартириш билан;
- Б) тизимга кетма-кет ҳамда параллел корректловчи қурилмалар киритиш билан (маҳаллий тескари боғланиш).

Маълумки, тизим параметрларини ўзгартириш бир мунча қийинчиликлар туғдиради. Шунинг учун АБТ сининг турғунлигини ҳамда сифат кўрсаткичларини таъминлашда самарали усуллардан бири тизимга кетма-кет ва параллел корректловчи қурилмаларни киритиш деб ҳисоблаш мумкин.

Бу қурилмалар системанинг частотали характеристикасини ўзгартириб, АФЧХ нинг исталган (кутилган) формасини олиш имконини бериб тизим ўткинчи жараённинг турғунлигини ва сифатини аниқлайди.

Пассив корректловчи контурлар сифатида асосан қўйидаги занжирлар қўлланилади:

- а) Интегралловчи – RC занжири;
- б) Дифференциалловчи - RC занжири;
- в) Интегралловчи дифференциалловчи - RC занжири.

Қўйида салт иш режимида ёки актив юкламада ишловчи оддий занжирларнинг схемалари, асосий ҳисоблаш формулалари ҳамда характеристикалари келтирилган.

#### **Интегралловчи RC занжири**

Бу занжирнинг схемаси 1-расмда келтирилган. Бундай занжирнинг узатиш функцияси қўйидагича аниқланади.



$$W(P) = \frac{z_u(p)}{z_k(p)} / t = 0$$

$$z_u(p) = R_2 + \frac{1}{PC} = \frac{R_2 PC + 1}{PC}$$



$$z_k(p) = R_1 + R_2 + \frac{1}{PC} = \frac{(R_1 + R_2)PC + 1}{PC}$$

$$W(P) = \frac{R_2 PC + 1}{(R_1 + R_2)PC + 1} = \frac{PT_1 + 1}{PT_2 + 1}$$

$$T_1 = R_2 C; T_2 = (R_1 + R_2)C$$

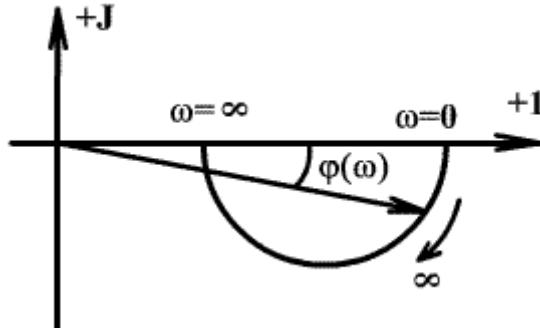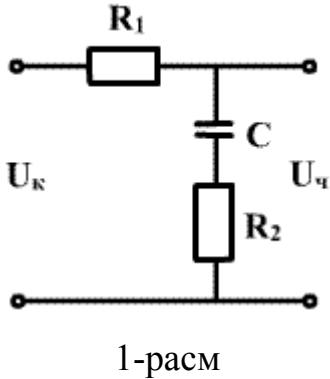

a)

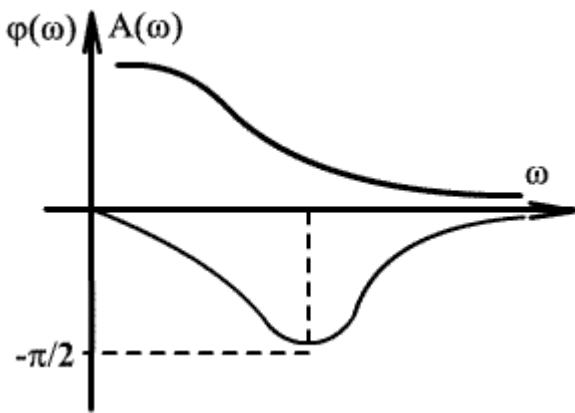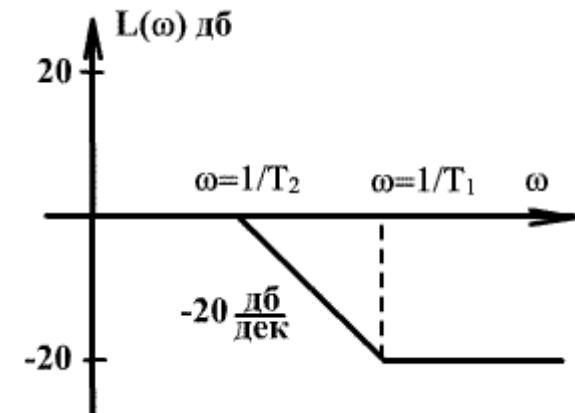

в)

Узатиши функцияси амплитудасини ва фаза бурилишини қуйидагича аникланади:

$$A(\omega) = \frac{\sqrt{1 + (\omega T_1)^2}}{\sqrt{1 + (\omega T_2)^2}}$$

$$\varphi(\omega) = \arctg(\omega T_1) - (\arctg \omega T_2)$$

Бу занжирнинг АФЧХ, ЛАФЧХ, АЧХ ва ФЧХ лари 2-расмда келтирилган.

Фазали характеристикаси частотали  $\omega = \frac{1}{\sqrt{T_1 \cdot T_2}}$  бўлганда экстремал

қийматга эга бўлади. Логарифмик масштабда бу частота туташ частоталари

$\omega_2 = \frac{1}{T_2}$  ва  $\omega_1 = \frac{1}{T_1}$  оралиғидаги кесмада бўлади. Бунда максимал фаза

бурилиши  $\varphi_{\max}(\omega) = -\left(\frac{\pi}{2} - 2\arctg\sqrt{\frac{T_2}{T_1}}\right)$  ифода орқали аниқланади.

### Дифференциалловчи RC занжири

Бу занжирнинг схемаси 3-расмда келтирилган. Узатиш функцияси қуидагича аниқланади:

$$W(P) = \frac{z_u(p)}{z_k(p)} / t = 0$$

$$z_u(P) = R_2$$

$$z_k(P) = R_1 + \frac{R_1 \cdot \frac{1}{PC}}{R_1 + \frac{1}{PC}} = \frac{(R_2 R_1 PC + R_2 + R_1)}{R_1 PC + 1}$$

$$W(P) = \frac{R_2(R_1 PC + 1)}{R_1 + R_2 + R_2 PC} = \frac{\frac{R_2}{R_1 + R_2}(R_1 PC + 1)}{1 + \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} PC} = \frac{K_0(1 + PT_1)}{1 + PT_2}$$

$$\text{Бунда } K_o = \frac{R_2}{R_1 + R_2}; T_1 = R_1 C; T_2 = K_o T_1$$



Узатиш функцияси амплитуда ва фазаси

$$A(\omega) = K_o \frac{\sqrt{1 + (\omega T_1)^2}}{\sqrt{1 + (\omega T_2)^2}}$$


$$\varphi(\omega) = \arctg(\omega T_1) - \arctg(\omega T_2)$$

Ифодалар ёрдамида аниқланади. Бу занжирнинг АФЧХ, ЛАФЧХ, ФЧХ си 4-расмда келтирилган. Фаза характеристикаси частота  $\omega = 1/T_1 \sqrt{K_0}$  бўлганда, максимал қийматга эга бўлиб, қуидаги ифода орқали аниқланади:

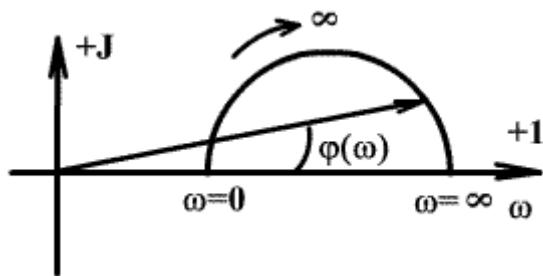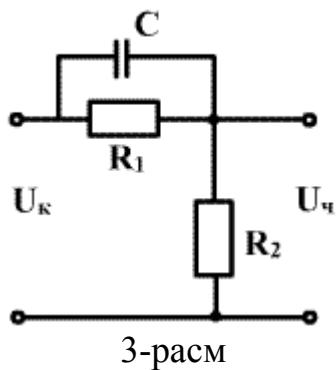
$$\varphi_{\max}(\omega) = 2\arctg\sqrt{\frac{T_1}{T_2}} - \frac{\pi}{2}$$



a)

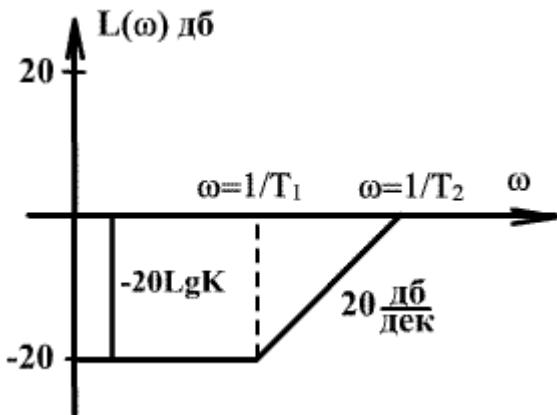

б)

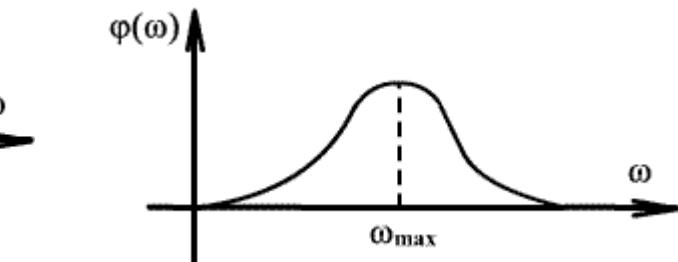

4-расм

в)

### Интегралловчи – дифференциалловчи RC - занжири

Интегралловчи – дифференциалловчи RC - занжирнинг схемаси 5 – расмда келтирилган. Занжирнинг узатиш функцияси:

$$W(P) = \frac{(1+PT_1)(1+PT_2)}{P^2T_1T_2 + P(T_1 + T_2 + R_2C) + 1} = \frac{(1+PT_1)(1+PT_2)}{(1+PT_1^I)(1+PT_2^I)}$$

Бунда звеноларнинг эквивалент вақт доимийлиги қуидагы аниқланади.

$$T_1^I = \frac{2T_1T_2}{T_1 + T_2 + R_2C - \sqrt{(T_1 + T_2 + R_2C)^2 - 4T_1T_2}};$$

$$T_2^I = \frac{2T_1T_2}{T_1 + T_2 + R_2C + \sqrt{(T_1 + T_2 + R_2C)^2 - 4T_1T_2}};$$

Одатда бу занжир  $T_1 \gg T_2$  бўлганда қўлланилади.

Бу вақтда  $T_1$  ва  $T_2$  вақт доимийлари етарли аниқликда қуидаги формулалар ёрдамида аниқланади.

$$T_1 = \frac{T_2}{a}; \quad T_2 = T_2 \cdot a; \quad \text{бунда}$$


$$a = \frac{\frac{R_1}{R_1 + R_2}}{1 + \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot \frac{T_1}{T_2}} \approx \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

$$T_1 = R_1 \cdot C; \quad T_2 = R_2 \cdot C_2$$


Бу занжир узатиш функциясининг амплитуда ва фазаси қуйидаги формулалар орқали аниқланади:

$$A(\omega) = \frac{\sqrt{(1 + \omega T_1)^2 (1 + \omega T_2)^2}}{\sqrt{(1 + \omega T_1^I)^2 (1 + \omega T_2^I)^2}};$$

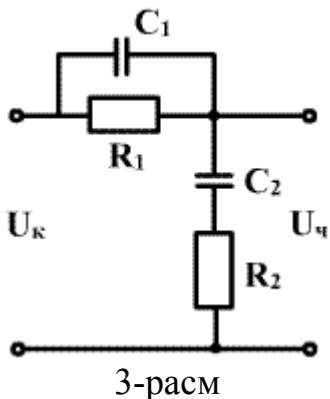
$$\varphi(\omega) = \arctg \omega T_1 + \arctg \omega T_2 - \arctg \omega T_1^I - \arctg \omega T_2^I.$$



3-расм

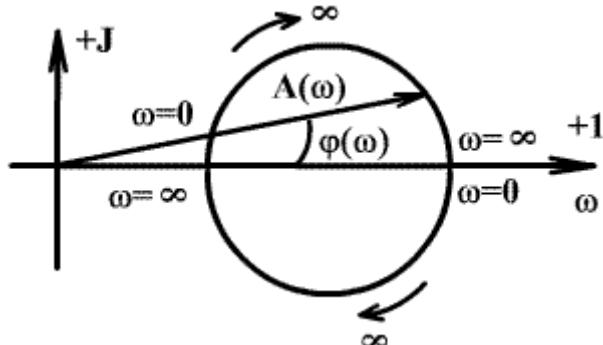

а)

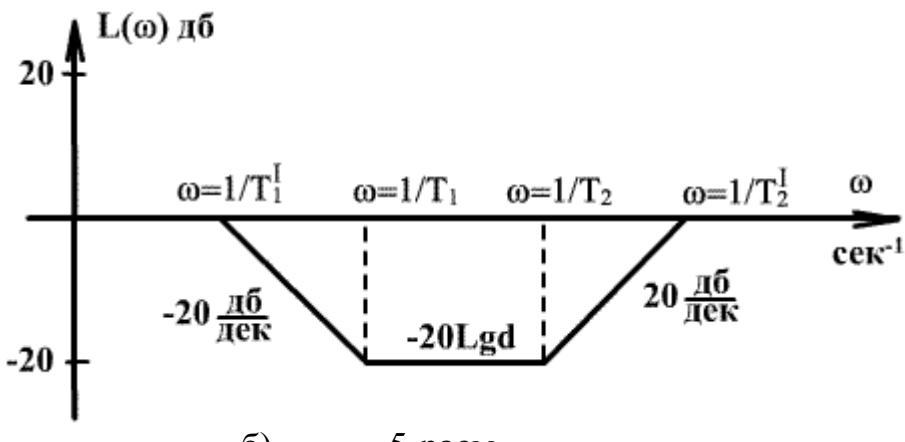

б)

5-расм

Частотали характеристикалари 5-расмда келтирилган. Фазали характеристиканинг экстремал қиймати қуйидаги ифода ёрдамида аниқланади:

$$\varphi_{\max}(\omega) = \left| 2 \arctg \sqrt{\alpha} - \frac{\pi}{2} \right|$$

Пассив корректловчи занжирларнинг характеристикалари юқорида келтирилган формулалардан фойдаланиб Microsoft Office Excel электрон жадвалида қурилади.

## **Ишнинг бажарилиш тартиби**

1. Интегралловчи RC занжирнинг АЧХ ва ФЧХларини Excel электрон жадвалидан фойдаланиб қуинг;
2. Дифференциалловчи RC занжирининг АЧХ ва ФЧХ ларини Excel электрон жадвалидан фойдаланиб қуинг;
3. Интегралловчи – дифференциалловчи RC – занжирнинг АХЧ ва ФЧХ ларини Excel электрон жадвалидан фойдаланиб қуинг.

## **Ишнинг натижалари**

Ҳисоботда қуйидагилар келтирилиши керак.

1. Тизимга нима мақсадда корректловчи занжир уланади?
2. Корректловчи занжирнинг тизимга уланиш усуллари.
3. Занжирнинг частотали характеристикалари.
4. Юқорида келтирилган формулалар асосида ҳисобланган асимптотик логорифмик амплитуда ва фаза частотали характеристикалари.

## **Синов саволлари**

1. Корректловчи занжирлардан нима мақсадда фойдаланилади?
2. Корректловчи занжир тизимга қандай уланади?
3. Интегралловчи ва дифференциалловчи RC занжирларнинг узатиш функциясини аниқланг.
4. Бирлик поғонали сигнал таъсиридаги тизимнинг сифат кўрсаткичларини аниқланг.
5. Гармоник сигнал таъсиридаги тизимнинг сифат кўрсаткичларини аниқланг.
6. Экспериментал АФХ қандай қурилади?

## **АДАБИЁТЛАР**

1. Воронов А.А. «Теория автоматического управления» часть 1, Высшая школа, 1980.
2. Юрьевич Б.И. «Теория автоматического управления» часть 1, Высшая школа, 1976.
3. Топчеев Ю.М. , Цыпляков А.П. «Задачник по теории автоматического управления», Машиностроение, 1977.
4. «Теория систем автоматического регулирования». В.А. Бесекерский, Е.П. Попов. «Наука», 1975.
5. И.Ф.Бородин, Н.И.Кирилин. Практикум по основам автоматики автоматизация производственных процессов.- М., 1974.
6. М.З.Ганкин. Комплексная автоматизация и АСУТП водохозяйственных систем.- М., 1991.
7. Я.Б.Бочкарев, Е.Е. Овчаров. Основы автоматики и автоматизация производственных процессов в гидромелиорации. - М., 1981.
8. А.Ортиқов, А.Мусаев, И. Юнусов. Технологик жараёнларни бошқариш тизимлари. –Т., 2002 й.

## **Мундарижа**

1- лаборатория иши. Автоматика элементлари шартли белгиларини ўрганиш

.....  
2-лаборатория иши. Электромагнит релени ўрганиш ва тажрибада синаш .

3 - лаборатория иши. Электрон кучайтиргичлар

.....  
4-лаборатория иши. Дастурланган қурилмаларини ўрганиш ва тажрибада синаш

.....  
5- лаборатория иши. Автоматик ростлаш ва бошқариш тизимларининг (АРваБТ) частотали характеристикаларини ЭХМ да текшириш .....

6- лаборатория иши. Пассив корректловчи занжирларнинг частотали характеристикаларини текшириш

.....  
Адабиётлар