

31- Labaratoriya ishi ELEKTRO STATIK MAYDONNI TEKSHIRISH

Kerakli materialar. 1.Turli shakildagi elektrodli elektrolitik vanna 2. Telefon yoki galvonometr 3. Voltmetr 4.Reostat

Ishning maqsadi:Elektrostatik maydoni tkshirish ekvipyutensial chiziqlarni aniqlash.

Nazariy muqaddima

Tajribalarni ko`rsatishicha zaryadlangan jismlar o`zaro ta'sirlashadi: bir xil ishorali zaryadlangan jismlar bir-birini itaradi, Har xil ishorali zaryadlangan jismlar esa o`zaro tortishadi.

Agar biror zaryadlangan jismning o`lchamlarini shu jumladan boshqa jisimlargacha bo`lgan masofaga nisbatan cheksiz kichik deb hisoblash mumkin bo`lsa, bunday zaryadlangan jism nuqtaviy zaryad deb aytildi.

Ikkita nuqtaviy zaryadning o`zaro ta'sir kuchi kulon qonuni bilan aniqlanadi.

$$F = K \frac{q_1 q_2}{\epsilon r^2}$$

bu yerda K – proporsionalik koeffitsienti, SI sistemasida

$$K = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$$

ϵ_0 – elektr doimiysi

ϵ – muhitning dielektrik singdiruvchanligi.

Qo'zg'almas zaryadlangan jismlarning o`zaro ta'siri, shu zaryadlangan jismlar vujudga keltirgan elektrostatik maydon orqali yuz beradi.

Eletrostatik maydonni asosiy xarakteristik kattaliklaridan biri elektrostatik maydonni kuchlanganlik vektori (\vec{E}) dir. Elektrostatik maydon kuchlanganligi vektori son qiymati jihatidan ushbu maydonga kiritilgan birlik sinash zaryadi ta'sir

qiluvchi kuchga teng. Vektor \vec{E} ning yo'nalishi musbat zaryadga ta'sir qilayotgan kuchning yo'nalishiga mos keladi.

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$$

Elektr maydon kuchlanganligining birligi qilib, bir birlik zaryadga bir birlikni kuch ta'sir etuvchi nuqtadagi kuchlanganlik

$$[E] = 1 \frac{H}{Kl} = 1 \frac{B}{M}$$

qabul qilinadi. SI birliklar sistemasida elektr maydon kuchlanganligi B/M orqali ifodalanadi. Maydonni grafik usulda ta'sirlashuv uchun \vec{E} vektor chiziqlari tushunchasi kiritiladi. Elektr maydon chiziqlari yoki kuch chiziqlari deb shunday chiziqqa aytiladiki uni har bir nuqtasiga o'tkazilgan urunma elektr maydon kuchlanganlik vektorining yo'nalishini beradi (1-rasm). Kuch chiziqlariga normal bo'lган bir birlik yuzadan o'tuvchi kuch chiziqlari soni maydon kuchlanganlik vektorining qiymatini beradi.

1 – rasm. Elektr maydon kuch chiziqlari.

Kuch chiziqlari musbat zaryatlarda boshlanib manfiy zaryatlarda tugaydi.

Elektrostatik maydonni xarakterlovchi kattalik potensial bo'lib, zaryadning potensial energiyasi W, shu zaryad kattaligiga nisbati bilan o'lchanadi.

$$\varphi = \frac{W}{q}$$

Ya’ni elektr maydonining berilgan nuqtasini potensial deb shu nuqtaga olib kiritilgan birlik zaryadning potensial energiyasiga teng bo’lgan kattalikka aytildi.

$$W = K \frac{q_0 q_1}{r} \text{ ekanligini e'tiborga olgan holda}$$

$$\varphi = \frac{q}{r} K \text{ deb yozish mumkin.}$$

Bu formula maydonning berilgan nuqtasidagi potensialning qiymatini beradi.

Elektr maydonida zaryad harakatlanganda potensial energiyasini o’zgarishiga tng bo’lgan ish bajaradi. $A = (W_2 - W_1)$

$$W_2 = q_0 \phi_2 \quad \text{va} \quad W_1 = q_0 \phi_1 \text{ ekanligini e'tiborga olib}$$

$$A = q_0 (\phi_2 - \phi_1) \quad (4) \text{ ni hosil qilamiz.}$$

Bu yerda ϕ_1 va ϕ_2 – maydonning berilgan nuqtalarini potensiali.

q_0 – maydonning bir nuqtasidan ikkinchi nuqtasiga harakatlanuvchi zaryad

Potensial bilan maydon kuchlanganligi orasidagi bog’lanishni topaylik. Zaryadni kuchlanganlik chizig’i bo'yicha biror kesmaga ko'chirishda bajargan ish

$$dA = F dl = q E dl \quad (5) \text{ ga teng}$$

Bu ishni zaryad potensial energetasini kamayishi hisobiga bajaradi.

$$dW = -qd\phi \quad (6)$$

bu yerda $d\phi$ - potensialni o’zgarishi

$$\text{Oxirgi ikki tenglamadan } qE dl = -qd\phi \quad (7)$$

$$\text{Bu yerda } E = -\frac{d\phi}{dl} = -q r a d\phi \quad (8)$$

$d\phi$ - ifoda berilgan yo’nalishda potensialning o’zgarish dl tezligini ko’rsatadi.

Elektr maydon kuchlanganligi potensialning teskari ishora bilan olingan gradientiga teng. Minus ishora maydon kuchlanganligi potensial kamayishi tomonga yo’nalganligini ko’rsatadi (2-rasm).

Elektr maydonga bir xil potensialli nuqtalarning geometrik o'rinalaridan tashkil topgan sirtga ekvipotensial sirt deyiladi.

Ekvipotensial sirt nuqtalari uchun $\phi = \text{const}$. Ekvipotensial sirtning barcha nuqtalari bir xil potensialda bo'lgani tufayli unda zaryad ko'chishi ish talab qilmaydi. Bu degan so'z, zaryadga ta'sir qiluvchi kuch har doim siljishga perpendikulyar demakdir. Bundan kuch chiziqlari ekvipotensial sirtlarga doim perpendikulyar bo'ladi, degan xulosa chiqadi. Ekvipotensial chiziqlar yordamida kuch chiziqlarini elektr maydonidagi taqsimotini toppish mumkin. Ushbu ishdan maqsad ham shu taqsimotni topishdir.

2-rasm. Ekvipotensial chiziqlar.

Ekvipotensial va kuch chiziqlari taqsimotini o'rganishidagi eng sodda va ishonchli metod bu elektrodlar sistemasi orasidagi maydonni o'rganishdir. Tekshiriladigan maydonni hosil qiluvchi eletrodlar o'zgaruvchan tok maydoniga ulanib, elektr tokini yomon o'tkazuvchi suyuqlik (masalan, vodoprovod suvi) qo'yilgan vanna ishiga joylashtiriladi. Kalit ulanganda elektrodlar orasidagi suyuqlik orqali o'garuvchan tok o'ta boshlaydi. Natijada ekvipotensial sirlarning shakli xuddi elektrodlarda doimiy potensial va eletrodlar orasida elektr tokini o'tkazmaydigan muhit mavjud bo'lgandagi kabi bo'ladi.

Agarda bunday vannaga indikator bilan ulangan kichkina sharcha ko'rinishidagi elektrozondni tushirilsa, zond va zond tushirilgan nuqta potensiali noldan farqli bo'lganda indikator tok mavjudligini ko'rsatadi; agarda zond va ushbu nuqta potensiali teng bo'lsa indikator dan o'tmaydi. Indikator sifatida telefon yoki galvanometr ishlatish mumkin. Shunday usulda zondga ma'lum kuchlanish berib, indikator yordami bilan bir xil bo'lgan nuqtalarni toppish mumkin va bu nuqtalarni o'zaro birlashtirib mos potensial uchun ekvipotensial chiziq o'tkaziladi. Zond potensiali o'zgartirilib, har bir potensialga mos

bo'lgan ko'pgina ekvipotensial chiziqlarni chizish mumkin. Ular yordamida esa kuch chiziqlari o'tkaziladi.

Bizni kafedra laboratoriyasida elektrostatik maydonni tekshirish kontruksiyasi jihatidan biroz farq qiluvchi ikki qurilma olib boriladi.

Birinchi qurilma

Qurilma sxemasi 3 – rasmda tasvirlangan. Yassi elektrostatik vanna elektrostatik maydonni tekislikda tekshirishga imkon beradi. Indikator qilib qarshiligi katta bo'lgan telefon olinadi. Telefon simlarining bir uchi potentsiometriga ulanib, ikkinchi uchi zond vazifasini o'taydi. Eletrodlarga kuchlanish saqlagich qarshilik (qizdiruvchi lampa) orqali o'zgaruvchan tok manbaidan beriladi.

3-rasm. Qurilmaning sxemasi.

Zondga kuchlanish potentsiometr orqali beriladi. Kuchlanish voltmetr orqali o'lchanadi. Vanna tubiga mahkamlangan millimetrlarga darajalangan qog'ozda teng potensial nuqtalari holati belgilanadi.

Birinchi qurilmada ishni bajarish tartibi

1. 3 – rasm bo'yicha elektr sxemasi tekshirishsin.
2. Vannadagi suvni miqdori tekshirilsin, ehtiyoj bo'lsa, qo'shilsin.
3. Millimetrga darajalangan qog'oz bo'lagiga mos masshtabda elektrodlarni shakli va formasi tushirilsin.
4. Potentsiometr yordamida zondga ma'lum potensial berilsin. Zond koordinata o'qi qiymatlari ($U=0, +4, -4, +6, -6, +8, -8$ va hokazo) bo'lganda to'g'ri chiziq bo'yicha harakatlansin, va telefon tovushlarining so'nggan holatlariga mos keluvchi koordinataga nuqtalari topilsin. Topilgan nuqtalarni grafikka tushirib bir chiziq bilan o'zaro birlashtirilib ekvipotensial chiziq o'tkaziladi.

5. Zond potensiali o'zgartirilib tajriba bir necha bor takrorlansin, teng potensial chiziqlari o'tkazilsin.
6. Ekvipotensial chiziqlar yordamida luchlanganlik chiziqlari qurilsin va ularni yo'nalishi ko'rsatilsin.

Ikkinci qurilma

4-rasm. Qurilmaning sxemasi.

Ikkinci qurilma birinchisidan asosan konstuksiyasi bo'yicha farq qiladi. Qurilma umumiy ko'rinishi 4 – rasmda berilgan. Organik shishadan qilingan vannada (1) elektrodlar (2) kerakli holatda qisqichlar yordamida mahkamlanadi. Bu qurilmada elektr maydonni tekshirish, ya'ni ekvipotensial chiziq holatini aniqlash maxsus qurilma pantegrafda grafik usulda bajariladi.

Pantograf richagi uchiga gorizontal tekislik bo'yicha harakatlana oladigan vertikal zond (3) mahkamlanadi. Zondni pastki qismi elektrolitga joylashtiladi, yuqori qismi esa egiluvchi sim yordamida galvanometr bilan ulanadi. Pantograf richagini ikkinchi uchiga vertikal qalam – nayza (4) o'rnatilgan, uning o'rnatilgan, uning yordamida teng potensial nuqtalari holati qog'oz bo'lagida belgilanadi. Pantograf richagi sistemasi shunday quriladiki, zondni barcha gorizontal siljishlari qalamni qog'ozi ustidagi avtomatik vujudga keltiriladi.

Agar maydonning biror nuqtasida zond joylashtirilganda galvanometr strelkasi "nolga" kelsa, demak zond potensial va shu nuqtadagi maydon potensiali o'zaro teng bo'ladi. Berilgan potensialda galvonometr nolni ko'rsatishiga qarab zond yordamida bir necha (6-7) ta nuqta aniqlanadi ularni o'rni qog'oz bo'lagiga pantograf nayzasi yordamida belgilanadi.

Ishni bajarish tartibi

1. Toza qog'oz bo'lgan qurilma stoliga joylashtiriladi (6), vanna va keragicha suv quyiladi, elektrodlar qisqichlarga mahkamlanadi.
2. T₂ tumbler "trubo" holatiga so'ngra T₂ tumbler "вкл" holatiga qo'yiladi.
3. Potensial surgichi rahbar ko'rsatgan kuchlanishga qo'yiladi, zondni vaanada siljitib galvanometr ko'rsatishi nol bo'lgandagi nuqta topiladi. Tumbler T2 "tochno" holatiga o'tkazilib galvanometrdagi tok kuchi U – 0 holat qalam yordamida qog'ozda belgilanadi. Shu metod bilan ushbu kuchlanishdagi 6-7 nuqta topiladi. Qog'ozda topilgan nuqtalarni o'zaro birlashtirib ushbu potensial (φ)ga mos keluvchi ekvipotensial chiziq olinadi.
4. Shunday usulda $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3$ potensiallar uchun ham tajriba o'tkaziladi.
5. Olingan ekvipotensial chiziqlar yordamida elektrostatik maydon kuchlanganlik chiziqlari ularni, ularni yo'nalishi ko'rsatilsin.

Kontrol savollar

1. Elektrostatik maydon deb nimaga aytildi?
2. Elektrostatik maydon kuchlanganligi deb nimaga aytildi? Va qanday o'lchanadi?
3. Potensial va potensiallar gradienti deb nimaga aytildi?
4. Maydon kuchlanganligi bilan potensial orasida qanday bog'lanish bor?
5. Elektrostatik maydon kuch chiziqlari deb nimaga aytildi?
6. Qanday chiziq ekvipotensial chiziq deyiladi?
7. Zaryadni ekvipotensial chiziq bo'yicha ko'chirishda bajarilgan ish nimaga teng?