

1-маъруза

Автоматиканинг техник воситалари ва функционал элементлари ха́ида умумий тушунчалар (2 соат)

Режа:

1. Автоматик назорат юилинадиган катталиклар
ха́ида тушунча
2. Автоматика элементлари ва уларнинг асосий
курсаткичлари
3. Автоматиканинг бошқариш схемалари

Кишлоқ хұжалигини автоматлаштиришда барча назорат қилинадиган катталиклар ва күрсаткичлар асосан беш гурухга бўлинади:

теплоэнергетик күрсаткичлар; электроэнергетик күрсаткичлар; механик күрсаткичлар; кимёвий таркиби ва физикавий тузилиши.

Теплоэнергетик күрсаткичларга: харорат, босим, сатх ва сарф каби катталиклар, **электроэнергетик күрсаткичларга**: ўзгармас ва ўзгарувчан ток ва кучланиш, актив реактив ва тўла ювват, ювват коэффициенти, частота, изоляция қаршилиг, **механик күрсаткичлар**: бурчак тезланиш, деформация, куч, айланиш моментлари, деталлар сони, материаллар қаттиклиги, тебраниш, масса, **кимёвий күрсаткичлар**: концентрация, кимёвий тузилиши ва таркиби ва **физикавий катталиклар**: намлик, электр ўтказувчаник, зичлик, юмшоқлик, ёритилганлик ва кабилар киради.

Автоматик назорат ўз навбатида автоматик сигнализация, автоматик ўлчаш, автоматик саралаш ва автоматик ахборотни йиғишига ажратилади.

Автоматик сигнализация хизматчиларни, технологик жараён кўрсаткичлари чегаравий кўрсаткичларга яқинлашганлик хақида ахборот беради. **Автоматик ўлчаш** технологик жараённи асосий кўрсаткичларини махсус асбобларга узатиб беришга хизмат қилади. **Автоматик саралаш** махсулотни оғирлик ўлчамлари, ранги ва бошқа физико-механикавий хусусиятларига қараб ажратишга хизмат қилади. **Автоматик ахборотни йиғиш** технологик жараён ўтиши, махсулотни сифати, сони ва бошқа кўрсаткичлари хақида маълумот йиғишида хизмат қилади.

Автоматик химоя нонормал ва халокат холатларида қўлланилади. Бу холда химоя воситалари жараённи тўхтатиб ёки автоматик равишда ушбу холатларни четлаштиришга хизмат қилади.

Автоматика элементлари ва уларнинг асосий кўрсаткичлари

Автоматика элементи деб ўлчанаётган физик катталикни бирламчи ўзгартирувчи мосламага айтилади. Автоматика элементлари тўрт хил структуравий белгиланиш схемаларидан иборат бўлади :

а) оддий бир мартали (бирламчи) тўғридан-тўғри ўзгартириш;

б) кетма-кетли тўғридан-тўғри ўзгартириш;

в) дифференциал схемали;

г) компенсацион схемали.

Оддий ўлчаш ўзгартиргичлари (а) бир дона элементдан ташкил топган бўлади. Кетма-кетли ўзгартиргичларда эса (б)

олдиндаги ўзгартиргичнинг кириш кўрсатгиchi кейиндаги ўзгартиргичнинг чиқиши хисобланади. Одатда бирламчи ўзгартиргич сезгирилик элементи (СЭ), охирги (кейинги) ўзгартиргич эса чиқиш элемети деб юритилади. Ўзгартиргичларнинг кетма-кетлиги уланиш усули бир мартали ўзгартиришда чиқиш сигналидан фойдаланиш қулай бўлган шароитда қўлланилади.

Автоматика элементлари тизимнинг энг асосий қисми бўлиб, қуидаги функциялардан бирини бажаради:

- назорат қилинаётган ёки ростланаётган катталикни қулай кўринишдаги сигналга ўзгартириш (бирламчи ўзгартич - датчиклар);
- бир энергия кўринишидаги сигнални бошқа энергия кўринишидаги сигналга ўзгартириш (электромеханик, термоэлектрик, пневмоэлектрик, фотоэлектрик ва хакозо ўзгартичлари);
- сигнал табиатини ўзгартирмасдан унинг катталикларини ўзгартириш (кучайтиргичлар);
- сигналнинг кўринишини ўзгартириш (аналог-рақам, рақам аналог ўзгартичлари).
 - сигналнинг формасини ўзгартириш (тақкослаш воситалари),,,
 - мантикий операцияларни бажариш (мантикий элементлар),
 - сигналларни тақсимлаш (тақсимлагич ва коммутаторлар),
 - сигналларни сақлаш (хотира ва сақлаш элементлари),
- программали сигналларни хосил қилиш (программали элементлар),
- бевосита жараёнга таъсир қилувчи воситалар (ижрочи элементлар).

Автоматика элементларининг функциялари хар хил бўлганига қарамай, уларнинг параметрлари умумий хисобланади ва уларга қуидагилар киради:


- статик ва динамик режимлардаги тавсифномалари;
- узатиш коэффициенти (сезгирилик, кучайтириш ва стабилизация коэффициентлари);
 - хатолик (ностабиллик);
 - сезгирилик чегараси.

Хар бир автоматика элементи учун турғунлашган режимда кириш X ва чиқиш сигналлари U орасида $y=f(x)$ боғлиқлик мавжуд. Ушбу боғлиқлик элементнинг статик тавсифномаси дейилади.

Кўриниш бўйича (1 -расм) автоматика элементларининг статик тавсифномалари уч гурухга ажратилади: а) чизиқли, б) узлуксиз ночизиқли, в) ночизиқ узлукли.

Автоматика элементининг ишлаш шароитлари турғунлашмаган, яъни X ва U қийматлари вақт давомида ўзгарилаётган пайти динамик режим дейилади. Чиқиш қийматининг вақт давомида ўзгариши эса динамик тавсифномаси дейилади..

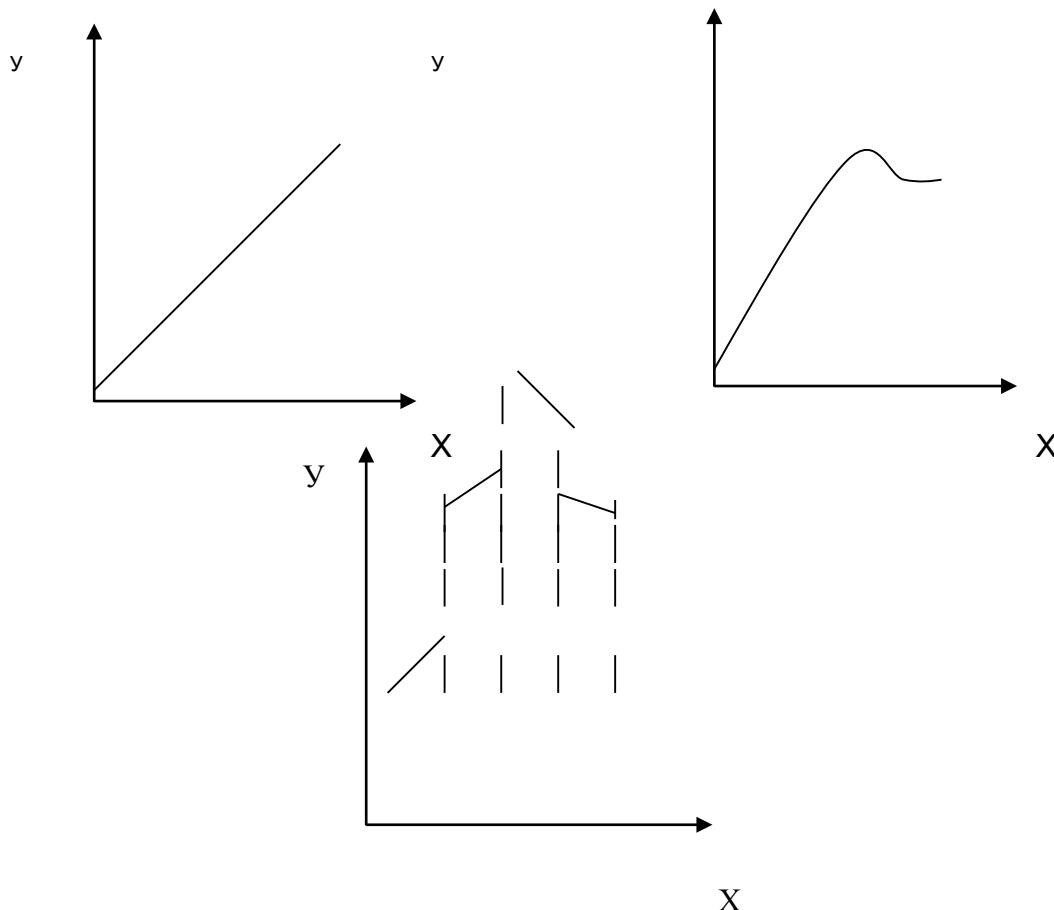Автоматика элементлари маълум инерционликка эга, яъни чиқиш сигнални кириш сигналига нисбатан кечикиши билан ўзгарилади. Элементларнинг бу хусусиятлари автоматик тизимининг динамик режимидаги ишини аниқлайди.



a

б)


1 - расм. Автоматика элементларининг статик тавсифномалари.
 а) - чизиқли $K_c = K_g = \text{const}$; б) - узлуксиз ночизиқли; $K_c \neq K_g \neq \text{const}$.
 в)- ночизиқ узлукли $K_c \neq K_g \neq \text{const}$

Кириш катталигининг элемент чиқишидаги сигналини сезиларли даражада ўзгартириш қобилиятига эга бўлган қиймати **сезгирилик чегараси** дейилади.

Автоматика элементлари мустахкамлик билан хам характерланади. Элементларнинг саноат эксплуатациясида ўз параметрларини йўл қўйиладиган чегарада сақлаш қобилиятига **мустахкамлик** деб аталади. Мустахкамлик элементни лойихалаш ваќтида хисобланади ва уни ишлаб чиқарилгандан сўнг эксплуатация жараёнида синалади.

Автоматиканинг бошқариш схемалари

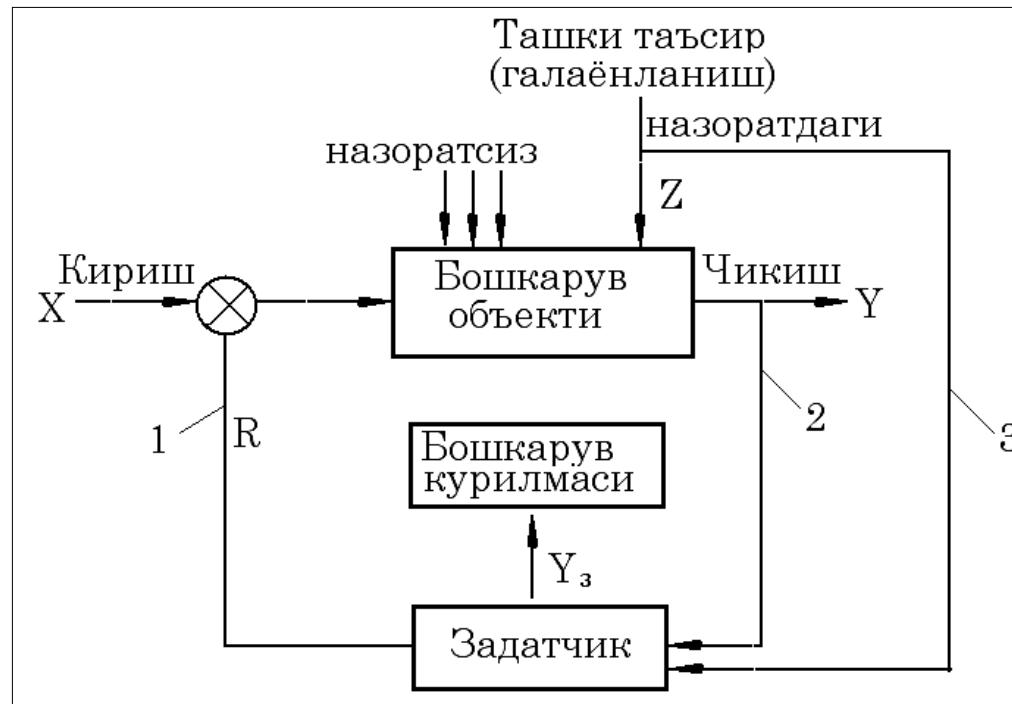
Функционал схемалар мосламаларни, элементларни, воситаларни ўзаро боғланишларини ва харакатланишларини ифодалайди. Элементлар схемада тўртбурчак шаклида белгилинади, уларнинг орасидаги алоқалар эса стрелкали чизиқлар билан белгиланади. Стрелканинг йўналиши сигналнинг ўтишини кўрсатади



2- расм.


Таркибий схема - автоматик тизимни ташкилий қисмларининг ўзаро боғланишларини кўрсатиб, уларнинг динамик хусусиятларини тавсифлайди. Таркибий схемалар функционал ва принципиал схемалар асосида ишланади.

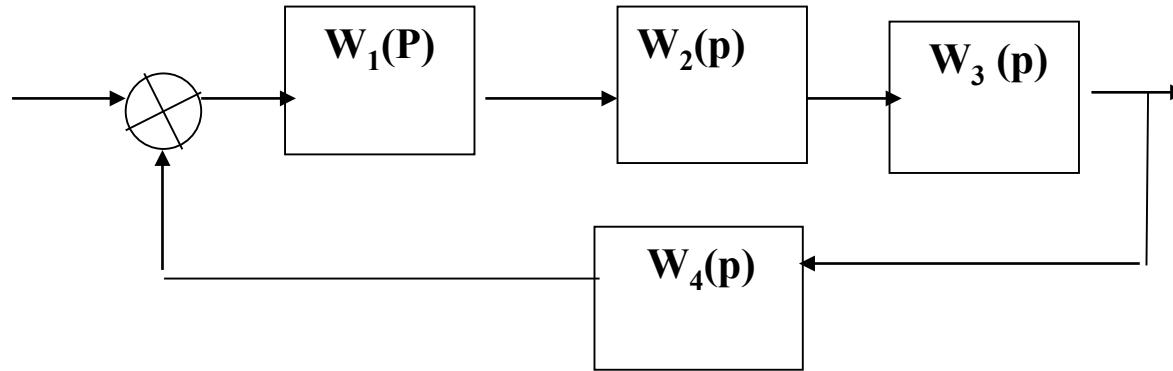Таркибий схемада аниқ восита, ростлагич, элемент кўрсатилмасдан, балки ўтаётган физикавий жараённинг математик модели кўрсатилади. Таркибий схемада элементлар тўртбурчак шаклида ифодаланади ва уларнинг ичидаги элементнинг математик модели ёзилади (3- расм).



3 - расм. Автоматиканинг таркибий схемаси

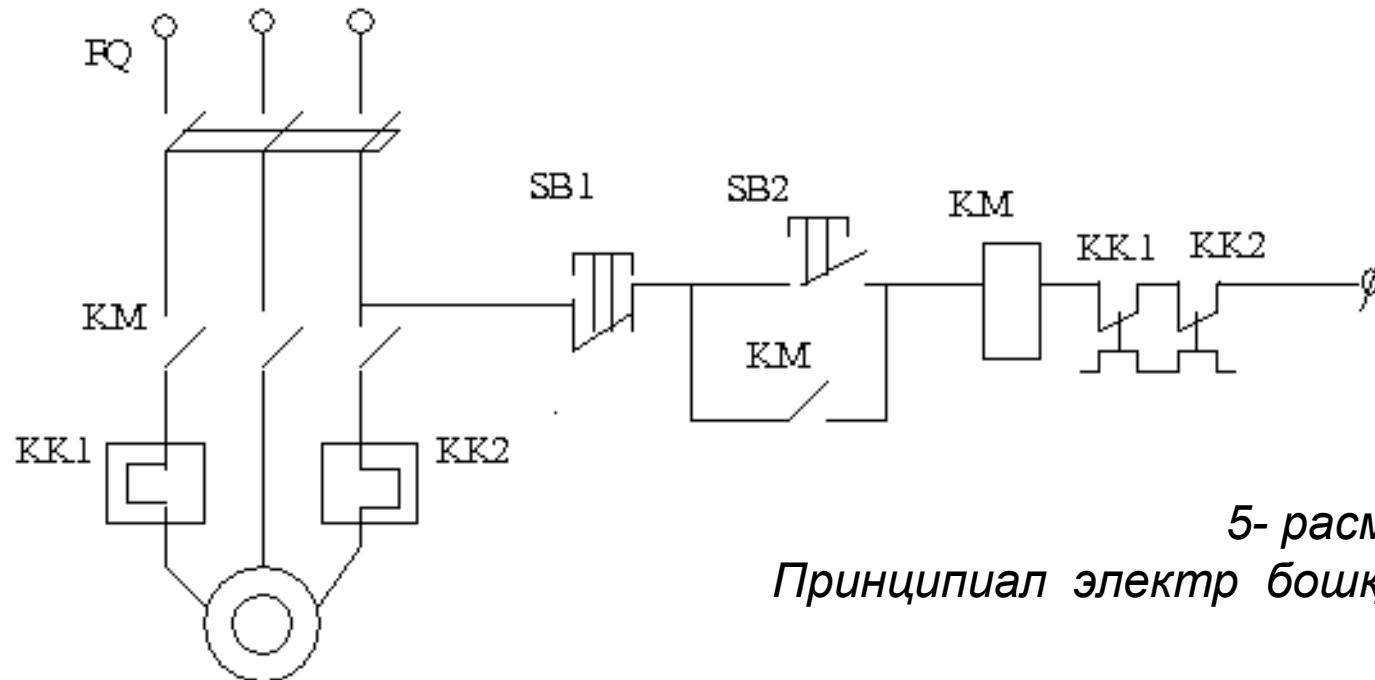Принципиал электр бошқарув схемалари
элементларнинг ўзаро электрик уланишларни ифодалайди. Ушбу схемада автоматика элементлари давлат стандартларига биноан белгиланади. Принципиал схемадаги шартли белгилар бутун мосламани, тизимнинг иш принципини тушунишга ёрдам беради (5- расм).



5- расм.
Принципиал электр бошқарув схемаси