

*Тема: АБТнинг оддий
(андозали) бўғинлари ва
уларнинг характеристикалари*

Тошкент-2013

Режса:

- Андозали бўғинлар:
 - Пропорционал (кучайтирувчи) бўғин
 - 1-даражали апериодик (инерцион) бўғин
 - Тебранувчи ва 2-даражали инерцион бўғин
 - Интегралловчи бўғин
 - Дифференциалловчи бўғин
 - Соф кечиктирувчи бўғин
- АРТ нинг структурали схемалари ва узатиш функциялари

АРТ нинг андозали бўғинлари

- Маълум бир динамик хусусияти бўйича гурухланган АРТ элементларига андозали бўғинлар дейилади. Бу динамик хусусиятлар бўғиннинг киришига поғонали сигнал берилганда чиқишдаги ўтиш жараёнининг формасига нисбатан аниқланади.
- Ўтиш жараёни формасига нисбатан АРТ элементлари асосан қуйидаги андозали бўғинларга бўлинади: кучайтирувчи, апериодик, тебранувчи, интегралловчи, дифференциалловчи ва кечиктирувчи бўғинлар.

Пропорционал (кучайтирувчи) бўгин

Пропорционал (кучайтирувчи ёки инерциясиз) бўғинлар киришдаги сигнални кечиктирмасдан ёки тезлаштирмасдан чиқишга узатади. Бу бўғинда чиқиш сигнални киришдаги сигналга пропорционал бўлгани учун пропорционал бўғин деб хам аталади. бўғин қуйидаги тенглама билан ифодаланади:

$$y(t) = k_y x(t)$$

бўғиннинг узатиш функцияси: $W_{\delta}(p) = \frac{Y(p)}{X(p)} = k_y$

Пропорционал (кучайтирувчи) бүгин

Үтиш жараёни - $h(t)=k$.

Частотали характеристикалари:





-АФЧХ - $W(\omega)=U(\omega)+jV(\omega)= k, U(\omega)=k, V(\omega)=0;$

-АЧХ - $A(\omega)=k;$

-ФЧХ - $\varphi(\omega)=0.$

Пропорционал (кучайтирувчи) бўғин

$$W(p)=K=2$$

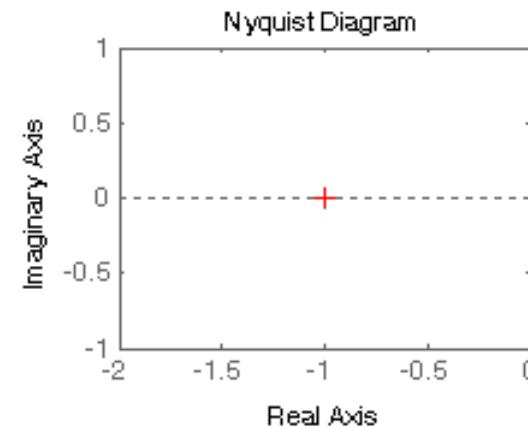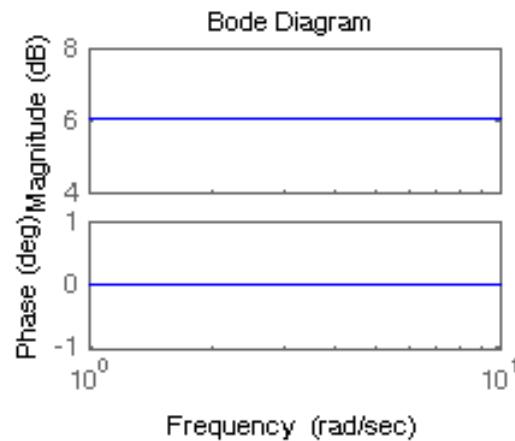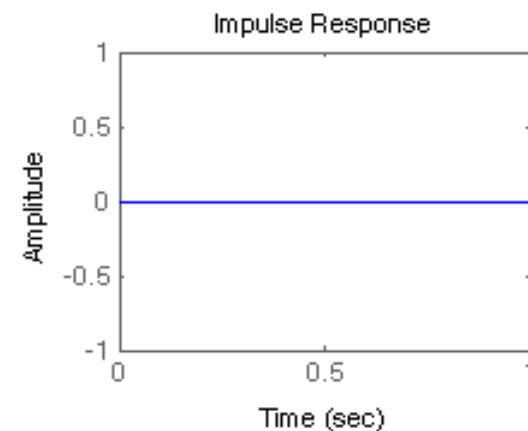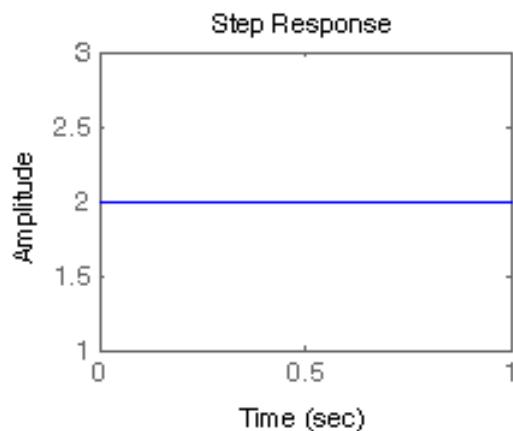

1-даражали апериодик (инерцион) бүгін

Апериодик (инерцион) бүғиннинг чиқиш ва кириш сигналларини ўзаро боғлиқлиги қуийдагича ифодаланади:

$$T \frac{dy_{\text{чиk}}}{dt} + y_{\text{чиk}} = kx_{\text{киp}}$$

бүғиннинг узатиш функцияси:

$$W(p) = \frac{k}{TP + 1}$$

1-дараҗали апериодик (инерцион) бүгүн

Үтиш жараёни -

$$y(t) = h(t) = k(t - e^{-t/T})$$

Частотали характеристикалар:

АФЧХ - $W(j\omega) = \frac{k}{jT\omega + 1} = R_e(\omega) + jI_m(\omega)$


Бу ерда - $R_e(\omega) = \frac{k}{T^2\omega^2 + 1}; \quad I_m(\omega) = -\frac{kT\omega}{T^2\omega^2 + 1}$

АЧХ - $A(\omega) = \frac{k}{\sqrt{T^2\omega^2 + 1}}$

ФЧХ - $\varphi = -\arctg T\omega$

1-дарајалы апериодик (инерцион) бүгүн
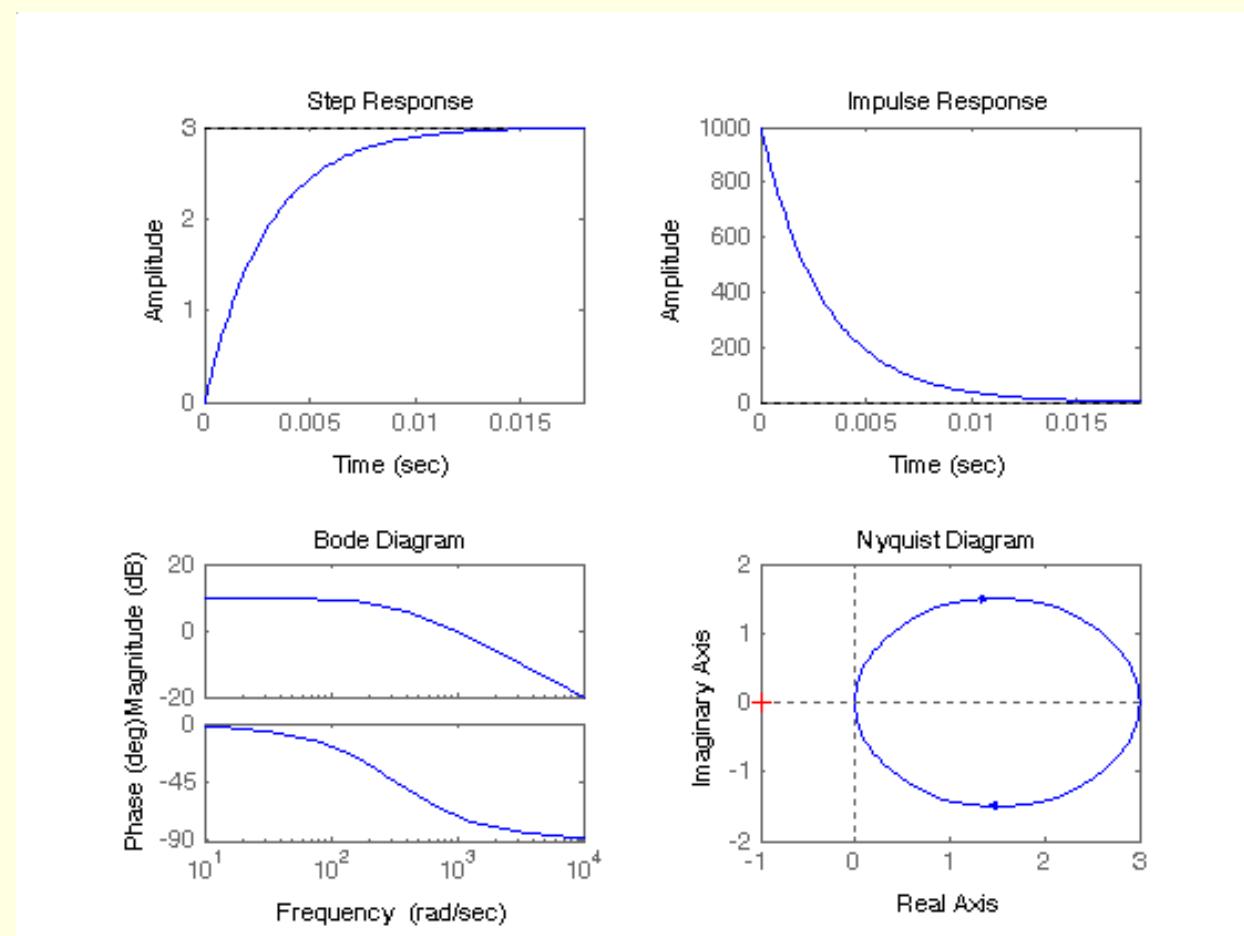
$$W(p) = \frac{K}{T_p + 1} = \frac{3}{0.003 p + 1}$$



Тебранувчи ва 2-даражали инерцион бўгин

Бу бўгин энергияни йиғиш ва қаршилик орқали алмасиниш хусусиятига эга бўлган элементлардан ташкил топади. Тебранувчи бўғинларда тебранишларнинг сўниш коэффициенти $\zeta < 1$ бўлганда чиқиш ва кириш сигналларнинг ўзаро боғлиқлиги иккинчи даражали чизиқли дифференциал тенгламалар билан ёзилади:

$$T^2 \frac{d^2 y_{чик}}{dt^2} + 2\zeta T \frac{dy_{чик}}{dt} + y_{чик} = kx_{кир}$$

бўғиннинг узатиш функцияси: $W(p) = \frac{k}{T^2 P^2 + 2\zeta TP + 1}$

Тебрануви ва 2-даражали инерцион бўгин

Узатиш функцияси: $W(p) = \frac{k}{T^2 P^2 + 2\zeta TP + 1}$

ёки $T_1 < 2T_2$ бўлганда $W(P) = \frac{k}{T_2^2 P^2 + T_1 P + 1}$

Бу ерда, $T=T_2$; $\zeta=\frac{T_1}{2T_2}$; $0 < \zeta < 1$ – сўниш коэффициенти.

$\zeta < 1$ бўлганда тебраниш жараёнлари сўнувчи,
 $\zeta > 1$ бўлганда эса тебраниш жараёнлари ўсувчи
бўлади.

Тебрануучи ва 2-даражали инерцион бўғин

ЧУФ:

$$W(j\omega) = \frac{k^2}{-T^2\omega^2 + 2\zeta T j\omega + 1}$$

АФЧХ -

$$U(\omega) = \frac{\kappa(1-T^2\omega^2)}{(1-T^2\omega^2)^2 + (2\xi T\omega)^2} \quad V(\omega) = \frac{-2\kappa\xi T\omega}{(1-T^2\omega^2)^2 + (2\xi T\omega)^2}$$

АЧХ -

$$A(\omega) = \frac{\kappa}{\sqrt{(1-T^2\omega^2)^2 + 4(\xi T\omega)^2}}$$


ФЧХ -

$$\begin{cases} arctg \frac{2\xi T\omega}{1-T^2\omega^2} & \omega \leq 1/T \text{ бўлганда,} \\ -\pi - arctg \frac{2\xi T\omega}{1-T^2\omega^2} & \omega > 1/T \text{ бўлганда.} \end{cases}$$

Тебранувчи ва 2-даражали инерцион бүгин

$k = 2$
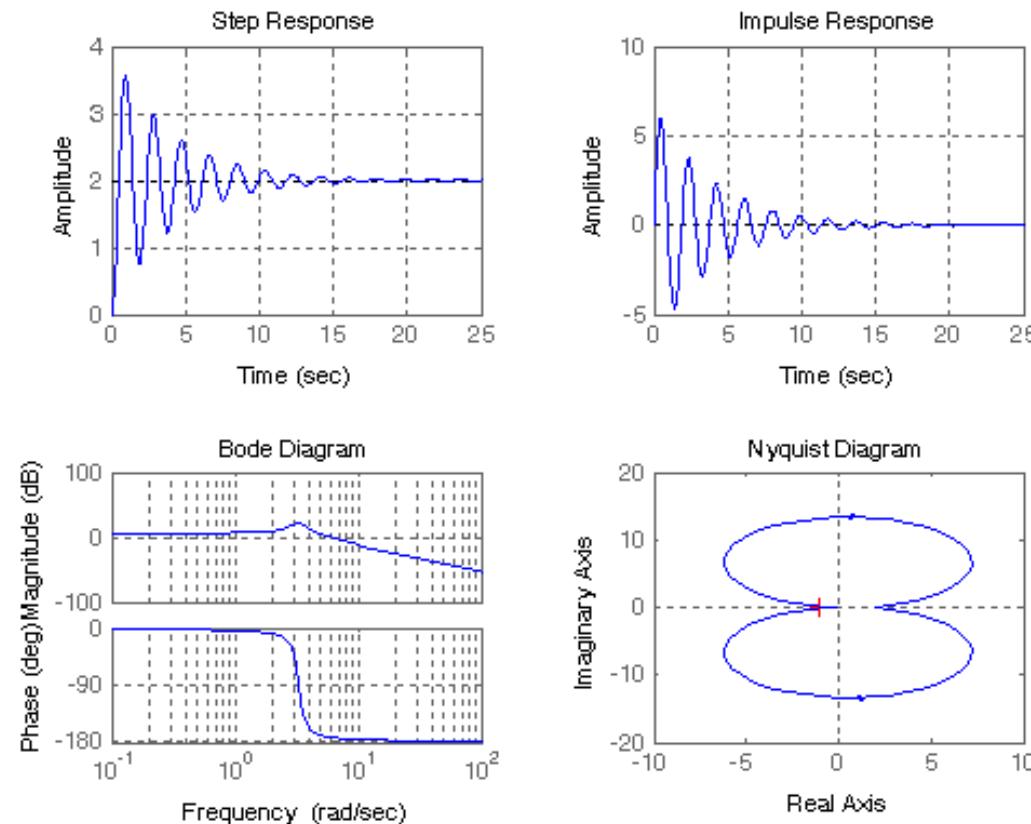
$$W(p) = \frac{2}{T^2 p^2 + 2T\zeta p + 1} = \frac{0.3^2 p^2 + 2 \cdot 0.3 \cdot 0.5 p + 1}{0.09 p^2 + 0.045 p + 1}$$



Тебранувчи ва 2-даражали инерцион бўгин

$T_1 \geq 2T_2$ ва $\zeta = 1$ бўлганда тебранувчи бўғин 2-даражали апериодик (2-даражали инерцион ёки статик) бўғин дейилади. Бу бўғиннинг дифф. тенгламаси:

$$T_2^2 \frac{d^2 y_{чик}}{dt^2} + T_1 \frac{dy_{чик}}{dt} + y_{чик} = kx_{кир}$$

Узатиш.

функцияси:

$$W(p) = \frac{k}{T_2^2 P^2 + T_1 P + 1}$$

$T_1 \geq 2T_2$ бўлганда

ёки

$$W(P) = \frac{k}{(T_3 P + 1)(T_4 P + 1)}$$

бу ерда

$$T_{3,4} = \frac{T_1}{2} \pm \sqrt{\frac{T_1^2}{4} - T_2^2}$$

Тебрануви ва 2-даражали инерцион бўғин

ЧУФ:

$$W(P) = \frac{k}{(T_3 j\omega + 1)(T_4 j\omega + 1)}$$

АЧХ -

$$A(\omega) = \frac{K}{\sqrt{(T_3^2 \omega^2 + 1)(T_4^2 \omega^2 + 1)}}$$





ФЧХ -

$$\varphi(\omega) = -\arctg T_3 \omega - \arctg T_4 \omega$$

Тебранувчи ва 2-даражали инерцион бүгин

$k = 2$

$$W(s) = \frac{2}{s^2 + 0.9s + 1}$$

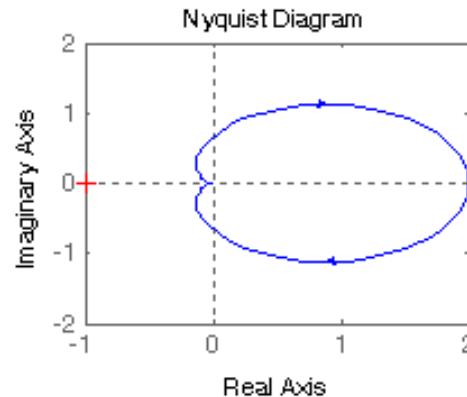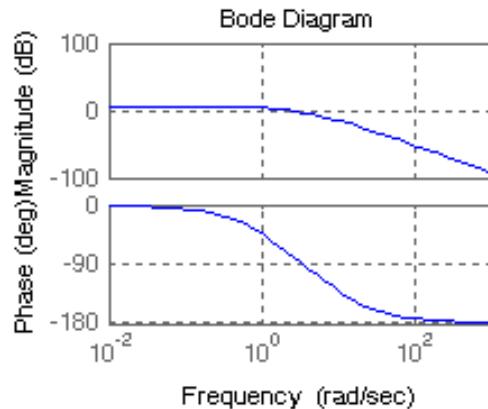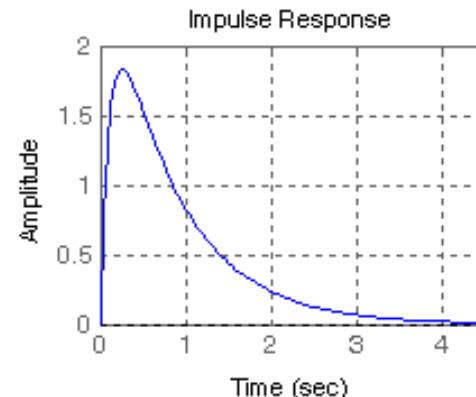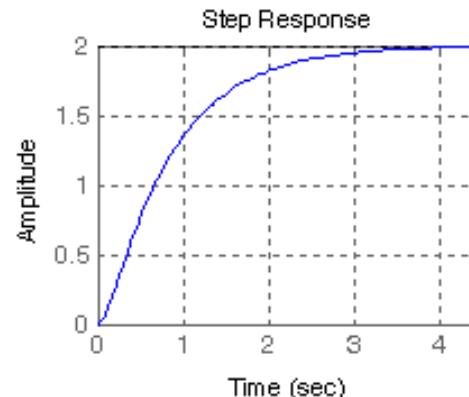

Интегралловчи бўғин

Интегралловчи бўғинларнинг математик ифодаси
қуийдагича $y_{чик}(t) = k \int_0^t x_{кир} dt$ ёки

$$\frac{dy_{чик}(t)}{dt} = kx_{кир} \Rightarrow PY_{чик}(P) = kX_{кир}(P)$$

бўғиннинг узатиш функцияси: $W(p) = \frac{Y_{чик}(p)}{X_{кир}(p)} = \frac{k}{p}$

Интегралловчи бўғинларда чиқиш сигналининг тезлиги кириш сигналига пропорционал.
Интегралловчи зевенолар 1-даражали астатик бўғиндлар деб хам юритилади.

Интегралловчи бүгүн

ЧУФ: $W(j\omega) = \frac{k}{j\omega} = -\frac{jk}{\omega}$





АФЧХ - $U(\omega) = 0; V(\omega) = -\frac{K}{\omega}$

АЧХ - $A(\omega) = \frac{K}{\omega}$

ФЧХ - $\varphi(\omega) = -90^\circ$

Интегралловчи бүгүн

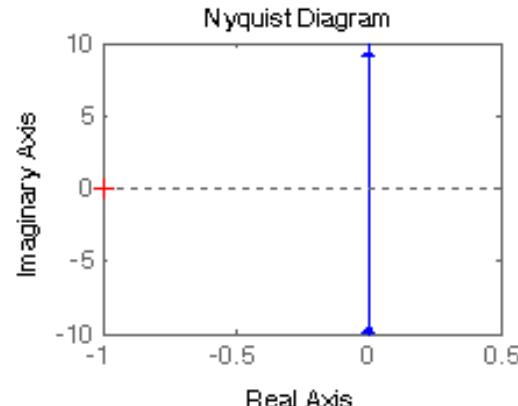
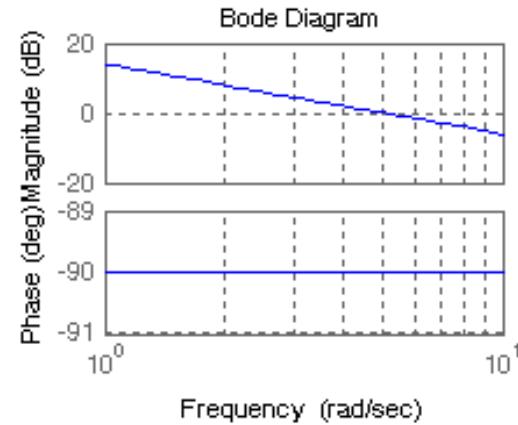
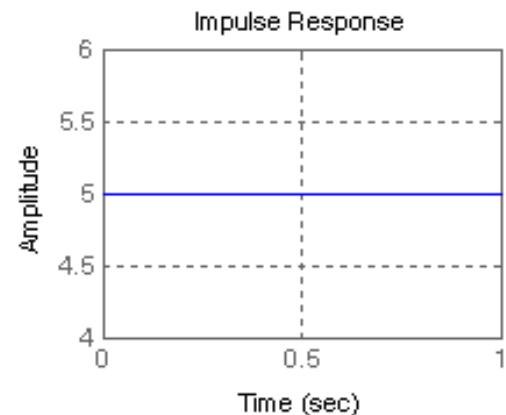
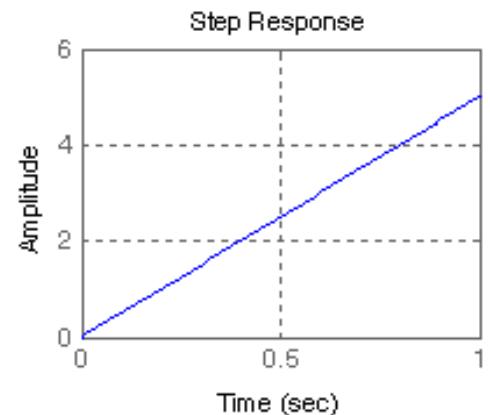
$$W(p) = \frac{1}{Tr} = \frac{1}{0.2*p}$$



Реал интегралловчи бүгүн

бүгүннинг УФ: $W(p) = \frac{k}{p(Tp + 1)}$

$$W(p) = \frac{3}{p(0.3p + 1)}$$

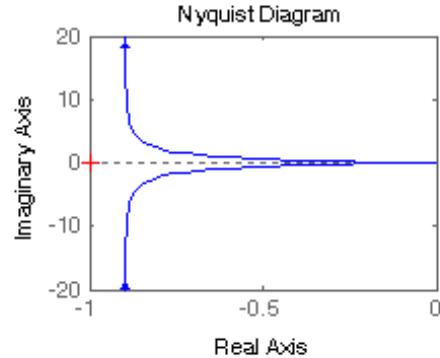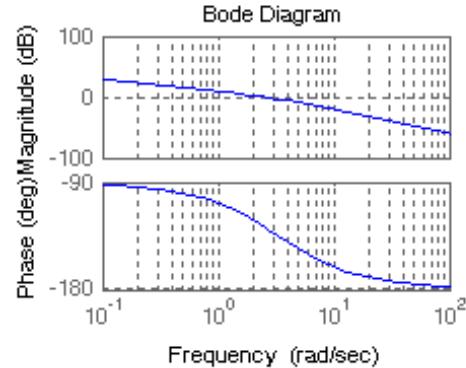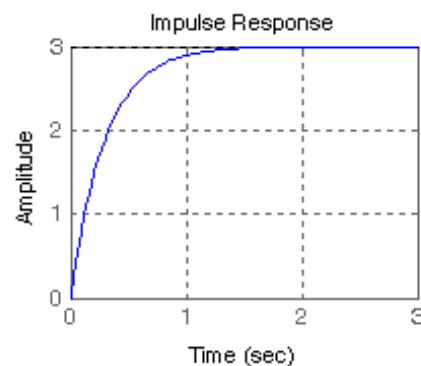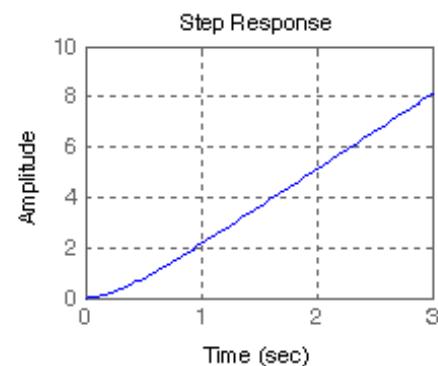

Дифференциалловчи бўғин

Дифференциалловчи бўғинлар идеал ва реал дифференциалловчи бўғинларга бўлинади.

Идеал дифференциалловчи бўғин АРТ нинг андозали бўғини хисобланади ва қуидаги математик тенглама билан ифодаланади

$$y_{чик}(t) = \tau \frac{dx_{кир}}{dt}$$

бўғиннинг узатиш функцияси:

$$W(p) = \frac{y_{чик}(p)}{x_{кир}(p)} = \tau p$$

бу ерда τ - бўғиннинг вақт доимийси

Дифференциалловчи бүгүн

ЧУФ: $W(j\omega) = \tau j\omega$

АФЧХ - $U(\omega) = 0; V(\omega) = \tau\omega$


АЧХ - $A(\omega) = \tau\omega$

ФЧХ - $\varphi(\omega) = 90^\circ$

Дифференциалловчи бўгин

Идеал дифференциалловчи бўғиннинг киришига поғонали таъсир берилганда, унинг чиқишидаги сигнал чексиз катта поғонали сигнал бўлади. Идеал дифференциалловчи бўғиннинг чиқиш сигнали кириш таъсирининг ўзгариш тезлигига тўғри пропорционал ва кириш таъсири ўзгарганда ўтиш жараёни оний вақтларда кечади. Бундай бўғинларга чиқиш қаршилиги нолга тенг бўлган электр занжирларни мисол қилиш мумкин.





Дифференциалловчи бүгін

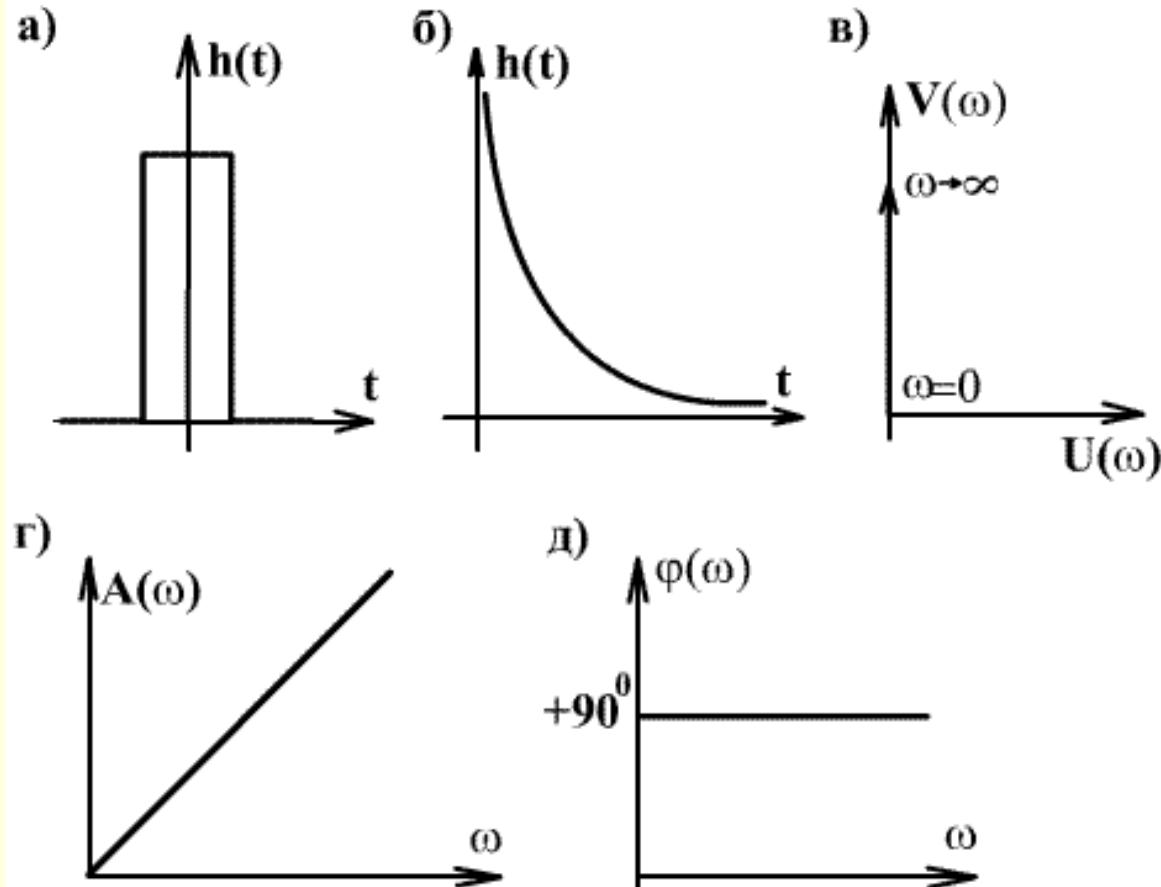

а) и б) Идеал ва реал дифф. бүғиннинг үтиш жараёни;
в) АФЧХ; г) АЧХ; д) ФЧХ

Реал дифференциалловчи бүгүн
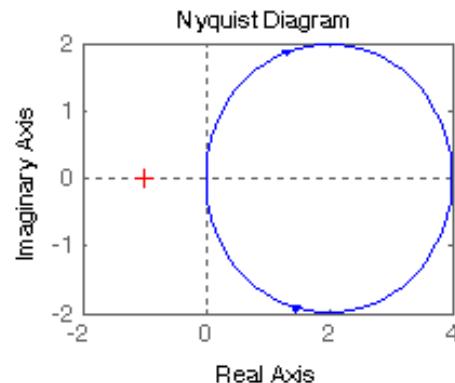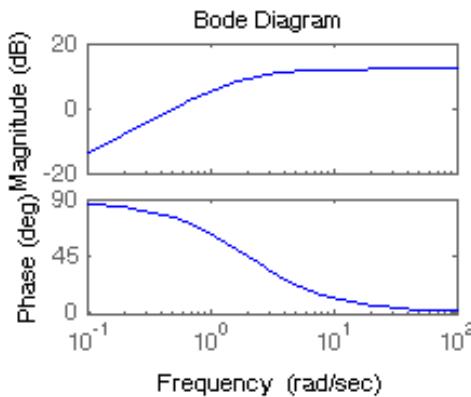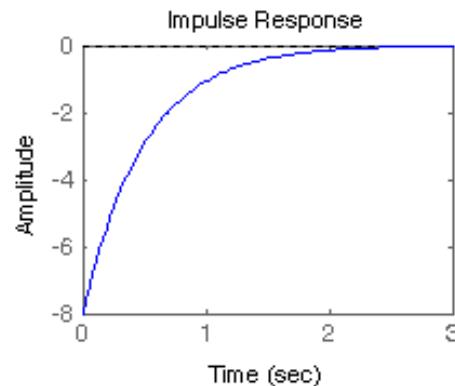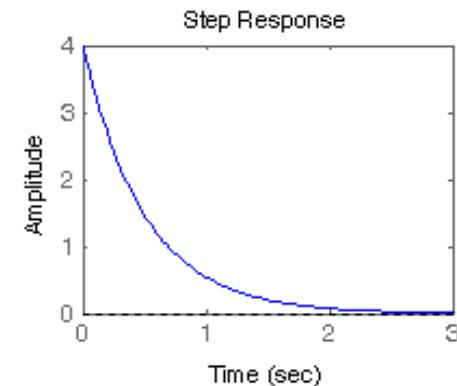
$$W(p) = \frac{K_p}{T_p + 1} = \frac{2p}{0.5p + 1}$$



Соф кечиктирувчи бўғин


Соф кечиктирувчи бўғин кириш таъсирини хеч қандай ўзгартирмасдан маълум бир вақт кечиктириб узатади. Бу бўғиннинг математик ифодаси қуйидигича:

$$y(t) = kx(t - \tau)$$

бу ерда τ - чиқишдаги сигналнинг кечикиш вақти.
бўғиннинг узатиш функцияси

$$W(p) = ke^{-pt}$$

Соф кечиктирувчи бўгин

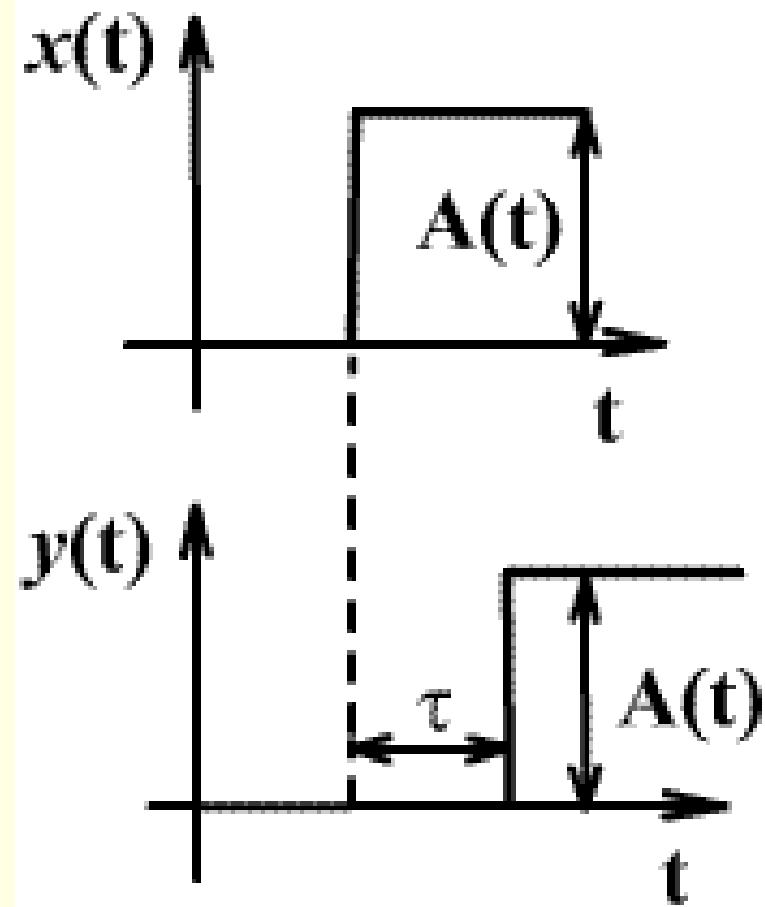

бўғиннинг ўтиш жараёни


АРТ нинг структурали схемалари ва узатиши функциялари

АРТнинг структурали схемасида тизимнинг элементларидаги жараённинг ёки бажарилаётган функциянинг математик ифодасини акс эттиralади.

Хар қандай чизиқли АРТ нинг бўғинлари ўзаро кетма-кет, параллел, аралаш, акс алоқали уланиши мумкин

АРТ нинг структурали схемалари ва узатиш функциялари

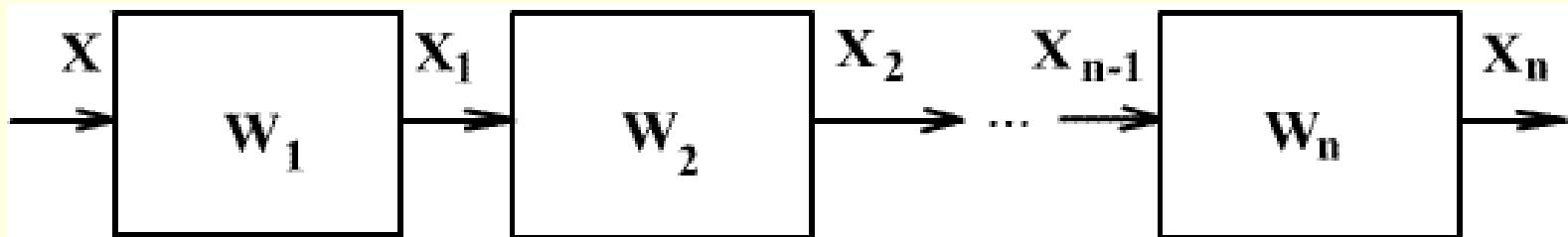бўғинлари кетма-кет уланган тизимнинг структурали схемаси:



$$W_1(p) = \frac{X_1(p)}{X(p)}; W_2(p) = \frac{X_2(p)}{X_1(p)}; \dots; W_n(p) = \frac{X_n(p)}{X_{n-1}(p)}; W_{ym}(p) = \frac{X_n(p)}{X(p)}$$

$$W_{ym}(p) = \frac{X_1(p)}{X(p)} * \frac{X_2(p)}{X_1(p)} * \dots * \frac{X_n(p)}{X_{n-1}(p)} = \frac{X_n(p)}{X(p)} = W_1(p) * W_2(p) * \dots * W_n(p)$$


АРТ нинг структурали схемалари ва узатиш функциялари

Шундай қилиб, бўғинлари кетма-кет уланган тизимнинг узатиш функцияси алоҳида бўғинларнинг узатиш функцияларининг купайтмасига teng

$$W(P) = \prod_{i=1}^n W_i(p) \quad \text{бу ёрда } i=1,n$$

АРТ нинг структурали схемалари ва узатиш функциялари

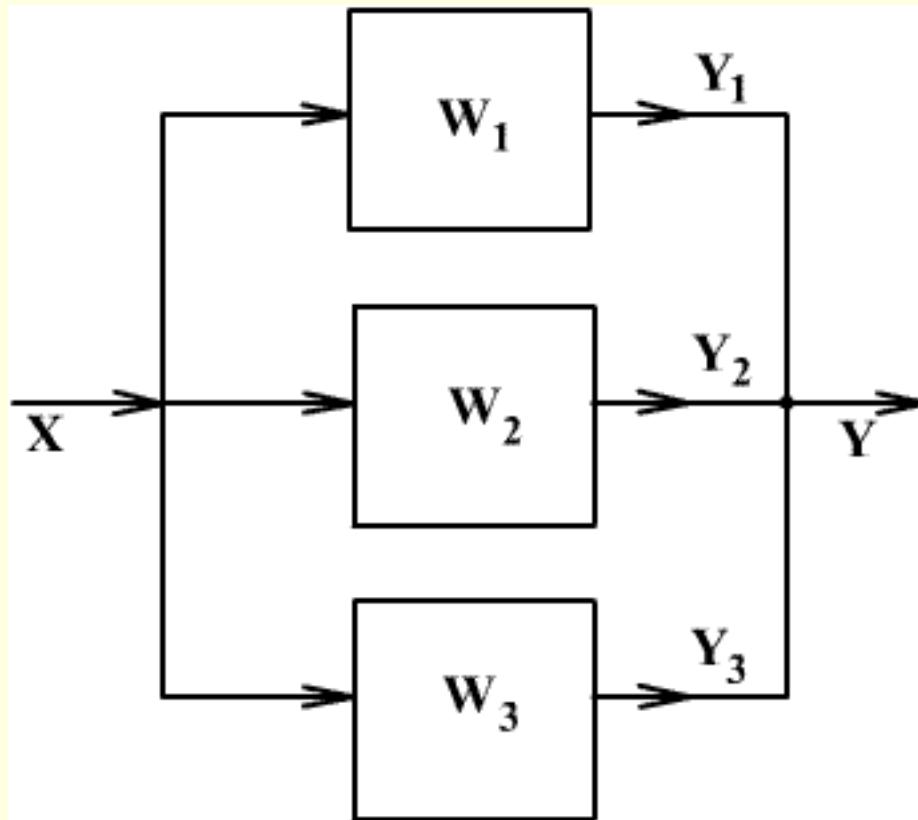бўғинлари параллел уланган тизимнинг
структурали схемаси



АРТ нинг структурали схемалари ва узатиш функциялари


бўғинлари параллел уланган тизимнинг узатиш функцияси алоҳида бўғинларнинг узатиш функциялари йиғиндисига тенг:

$$W_1(p) = \frac{Y_1(p)}{X(p)}; W_2(p) = \frac{Y_2(p)}{X(p)}; \dots; W_n(p) = \frac{Y_n(p)}{X(p)}$$

$$W_{ym}(p) = \frac{Y_1(p)}{X(p)} + \frac{Y_2(p)}{X(p)} + \dots + \frac{Y_n(p)}{X(p)} = \frac{\sum\limits_{i=1}^n Y_i(p)}{X(p)} = \sum\limits_{i=1}^n W_i(p)$$

АРТ нинг структурали схемалари ва узатиш функциялари

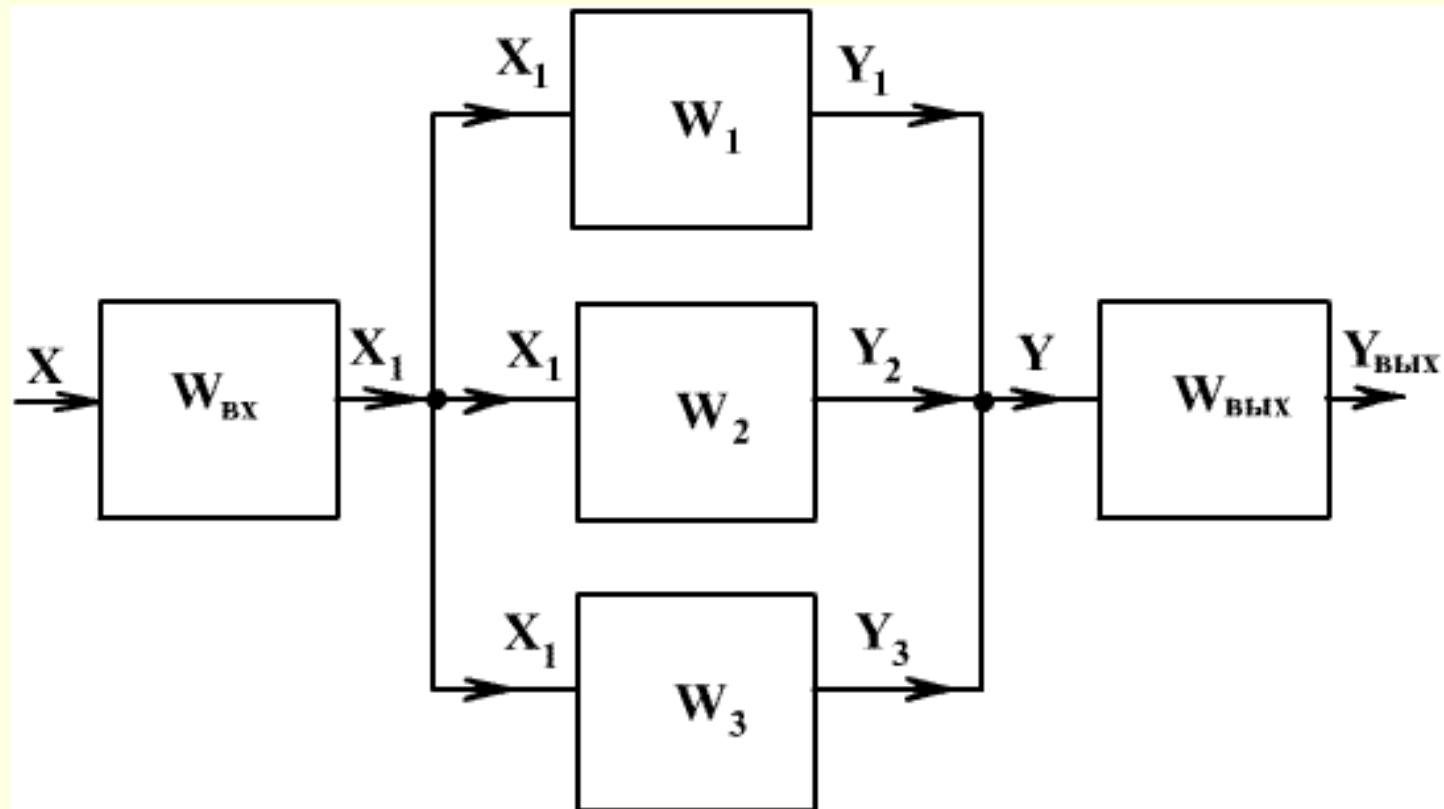бўғинлари арлаш уланган тизимнинг
структурали схемаси



АРТ нинг структурали схемалари ва узатиш функциялари

бўғинлари параллел уланган қисмнинг
узатиш функцияси:


$$W_{ym}(p) = W_{кир}(p)^* W_{\exists}(p)^* \dots^* W_{чиқ}(p)$$

Бу ерда

$$W_{\exists}(p) = \frac{Y_1(p)}{X(p)} + \frac{Y_2(p)}{X(p)} + \dots + \frac{Y_n(p)}{X(p)} = \frac{\sum\limits_{i=1}^n Y_i(p)}{X(p)} = \sum\limits_{i=1}^n W_i(p)$$

АРТ нинг структурали схемалари ва узатиш функциялари

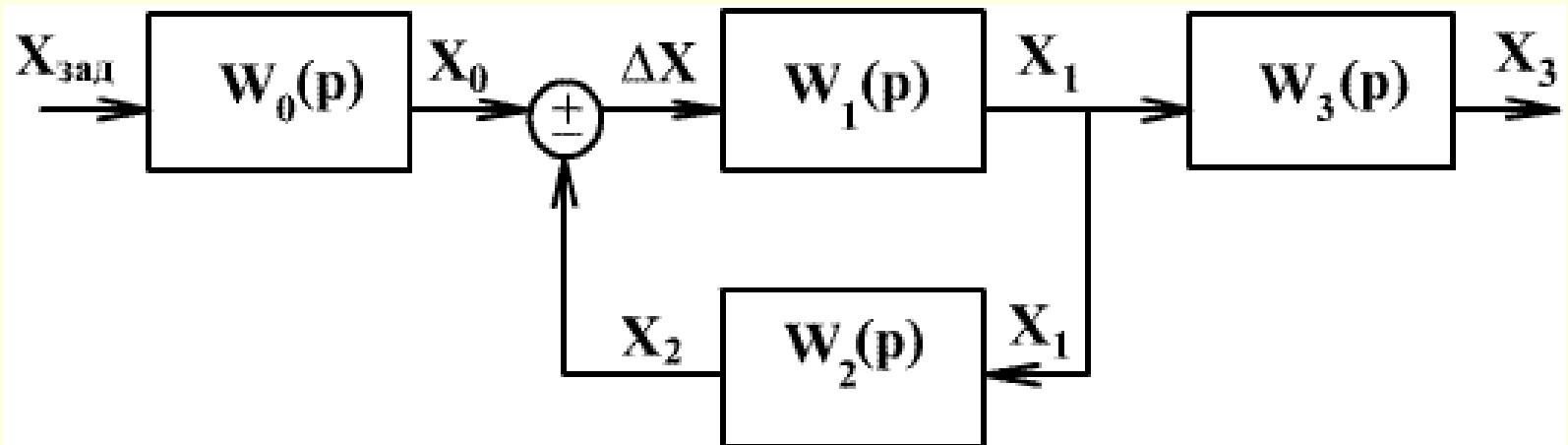Акс алоқа линияси билан уралган тизимнинг
структуралы схемаси



АРТ нинг структурали схемалари ва узатиш функциялари

Акс алоқа билан уралган тизимнинг узатиш функцияси:

$$\Delta X = X_0 - X_2,$$

где $X_2 = X_1 * W_2(P)$.

$$X_1 = \Delta X * W_1(P) = W_1(P)^* (X_0 - X_1 * W_2(P));$$

$$X_1 = W_1(P)^* X_0 - X_1 * W_2(P) W_1(P);$$

$$X_1 + X_1 * W_2(P) W_1(P) = W_1(P)^* X_0;$$

$$X_1 (1 + W_2(P) W_1(P)) = W_1(P)^* X_0;$$

$$\frac{X_1}{X_0} = \frac{W_1(p)}{1 + W_2(p) * W_1(p)}$$

АРТ нинг структурали схемалари ва узатиш функциялари

Тизимнинг узатиш функцияси –

$$W(P) = \frac{X_3}{X_{кир}} = \frac{W_0 * W_1(p) * W_3(p)}{1 + W_2(p) * W_1(p)} = \frac{W_{очик}(p)}{1 + W_{AA}(p) * W_{yp}(p)}$$


$W_{очик}(p)$ - Очиқ тизимнинг узатиш функцияси;

$W_{AA}(p)$ - Акс алоқа линиясининг узатиш функцияси;

$W_{yp}(p)$ - Тизимнинг акс алоқа билан уралган қисмининг узатиш функцияси.

АРТ нинг структурали схемалари ва узатиш функциялари

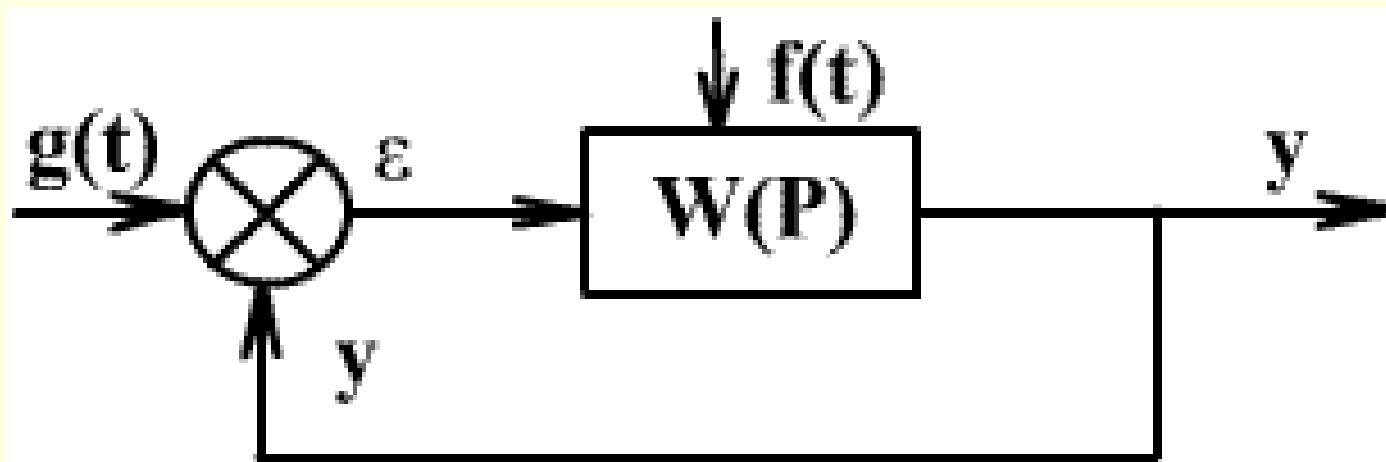Акс алоқа линиясининг узатиш функцияси
коэффициенти бирга тенг бўлган тизимнинг
структурали схемаси



АРТ нинг структурали схемалари ва узатиш функциялари

Узатиш коэффициенти бир бўлган акс алоқали тизимнинг –

$$W_{бeрк}(P) = \frac{W(P)}{1 \pm W(P)}$$

ёки

$$W_{бeрк}(P) = \frac{W_{очик}^{(P)}}{1 \pm W_{очик}^{(P)}}$$