

8,9 - МАЪРУЗА

Информацион (аҳборот) компонентлар.
Эгри чизиқнинг дискрет формаси.

Аналог-рақамли ва рақамли-аналог
ўзгарткичлар

РЕЖА:

1. Сигнал тушунчаси, турлари ва вазифалари.
2. Сигналларни узатиш усуллари.
3. Сигналларни узатиш учун яратилган тизимларнинг тавсифлари.
4. Рақам-аналог ўзгартгич.
5. Аналог-рақам ўзгартгич

Сигнал түшүнчәси, турлари ва вазифалари

Сигнализация – бу тармоқдаги фойдаланувчилар орасидаги улашни ҳосил қилиш, қўллаш ва узишни бошқариш учун керак бўлган ахборотлар билан иккита тармоқ элементлари орасидаги ахборот алмашинувидир (10.1-расм).

Тўғри ва тескари йўналишда абонент ва улаш линиялари бўйича узатиладиган сигналлар учта гуруҳга бўлинади: **линиявий, бошқариш (регистрли), маълумот (акустик)**.

Сигнал турлари

Линиявий

алоқа үрнатишнинг турли босқичларини (эгаллаш, озод қилиш, узатиш ва х. к.), канал ва линияларнинг ҳолатини (бўш, банд) белгилаш учун ишлатилади.

Бошқариш

фақат алоқа үрнатиш жараёнида абонент терминали билан бошқариш қурилмаси, ҳамда станция ва тугунлар бошқариш қурилмалари орасида узатиладиган сигналлар киради.

Маълумот

абонент ва операторларни алоқа боғланиш босқичларида хабардор қилиш учун ишлатилади.

2. Сигналларни узатиш усуллари

АТС тизимиға улаш линия узатиш тизими турига, тармоқни қуриш усулиға ва алоқа турига боғлиқ равишида линиявий ва бошқариш сигналларини узатишнинг кўп усуллари мавжуд.

Сигналлар доимий ток импульслари (батарея, индуктив усуллар), тонал частота ўзгарувчи ток (частотали усул) ёки рақамли кўринишда (иккиламчи код) узатиши мумкин.

Телефон сўзлашув канал орқали сигналлар ўзгармас ток, индуктив усул ва тонал частота (ўзгарувчан ток) ёрдамида узатилади.

Сигналларни узатиш усуллари

Үзгармас ток

Бу усул
ДҚ-АТС да
адрес
ахбортини
узатишда
қўлланилади.

Индуктив

Бу усул
Қишлоқ
телефон
тармоқлари
К-АТС да адрес
ахбортини
узатишда
қўлланилади.


Тонал частота

Бу усул
шаҳарлараро,
маҳаллий
тармоқларда
К-АТС, КЭ-АТС,
Э-АТС ларидаги
ишлатилади.

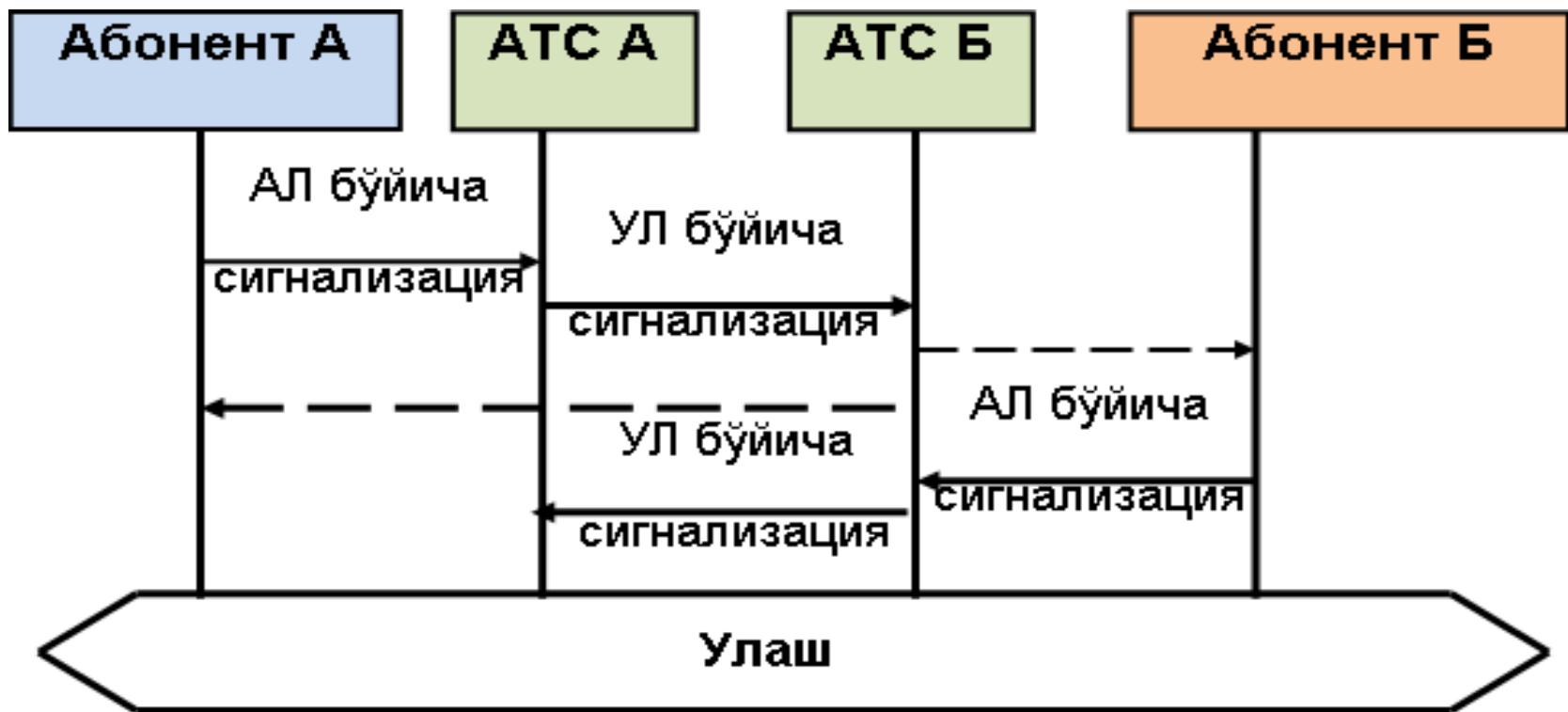3. Сигналларни узатиш учун яратилган тизимларнинг тавсифлари ва улар қўлланилиши мумкин бўлган тармоқларни турлари

Абонент ва станциялараро сигнализация мавжуд. Абонент сигнализацияси оддий муложамалардан иборат: буларга “мен алоқа олишни хоҳлайман” билдирувчи харакат микротелефон гўшагини кўтарди ёки тугмани босди; акустик сигналларни узатиш; абонент номер терди; у терган номерга хизмат кўрсатмайди ёки ўзгарганлиги, ISDN сигнализацияси ва хоказоларни билдирувчи эълонларни абонент эшлиши киради.

Каналлар коммутацияси билан тармоқда улаш үрнатышга мисол 10.2-расмда соддалаштириб күрсатилған.



10.2-расм. Улаш үрнатишни соддалаштирилған күриниши




Станциялараро сигнализация тизимиning эволюциясида қуидаги учта босқични ажратиш мумкин:

- импульсли сигнализация;
- күп частотали сигнализация;
- умумканал сигнализация.

Станциялараро сигнализация эволюциясининг охирги учинчи босқичи коммутация тугуни дастурий бошқариш киритилиши билан бир вақтда бошланди.

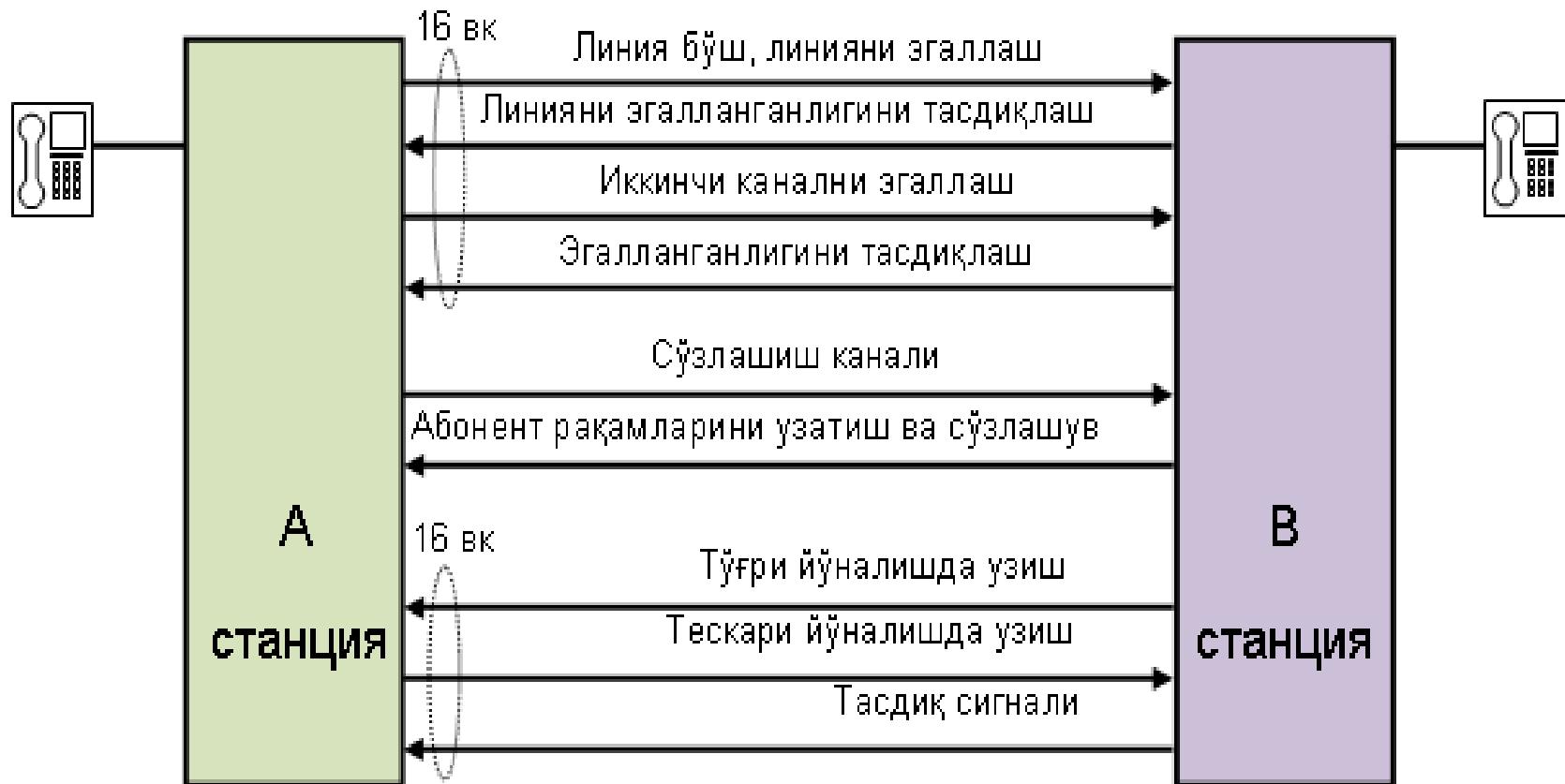8.2- расмда сигнализациянинг мумкин бўлган вариантлари кўрсатилган:

ИКМ – 30 тизимида линиявий сигналлар 16 вақт каналидан узатилади. Бу линиявий сигналларини икки станция орасида узатиш 10.3-расмда күрсатилған.



10.3-расм. Станциялар орасидаги сигнализация



Частотали ажратилган каналли узатиш тизимларида сўзлашув спектридан ташқаридаги частотада, масалан 3825 Гц ёки 4000 Гц частотада, битта АСК ташкил этиш имкони бор. Иккинчи АСК ни сўзлашув спектридаги частотада, масалан 2000 Гц частотада ташкил қилиш мумкин. АСК бўйича сигнализация тизимига қуидаги баённомалар ташкил этилади:

-икки томонлама ишлатиладиган универсал улаш линиялари (УЛ) учун 1АСК сигнализацияли (индуктив код);

-УЛ ва УЛ шаҳарлараро боғламлари билан ташкил этилган бир томонлама УЛ учун 1АСК сигнализацияси (“Норка” коди);

Сигнал бирлиги турлари

MSU

Аҳамиятли
(белгиланган
) сигнал
бирлиги.
Сигнал
бирлиги
таркибида
сигнал
ахбороти
берилади.

LSSU

Звено ҳолати
сигнал
бирлиги.
Сигнализация
звоноси
ҳолатини
бошқариш
учун
ишлатилади.

FISU

Тўлдирувчи ёки
пуч сигнал
бирлиги.
Сигнал
ахбороти
йўклигига
мусбат ва
манфий
тасдиқлашни
узатиш учун
ишлатилади.

LSSU – сигнализация звеноси ҳолатини бошқариш учун ишлатилади. Агар сигнализация звеносининг қабул қилувчи томонида юкланиш меъёридан катталиги аниқланса, узатувчи томонга юкланиш узатилгани ҳақидаги ахборот LSSU ёрдами беради.

FISU - тўлдирувчи СБ – сигнал ахборот узатилмаётган пайтда мусбат ва манфий тасдиқлашни узатиш учун ишлатилади. Мусбат тасдиқлаш узатишни тўғри бажарилганини билдиради.

Рақам-аналог ўзгартгичлар (РАҮ) ва аналог-рақам ўзгартгичлар (АРҮ) ўлчаш техникасида (ракамли осциллографлар, вольтметрлар, сигнал генераторлари ва х.), тиббиёт техникасида, радиолокация қурилмаларида, компьютер техникасида (төвушни компьютерга киритиш ва чиқариш, видеомониторлар, принтерлар ва х.), майший аппаратураларда (телевизорлар, мусиқа марказлари, автомобиль электроникаси ва х.), телефонларда ва бошқа турли соҳаларда ишлатилади.

РАҮ ва АРҮ структуралари билан танишишдан аввал уларнинг структураларида жамловчи ва интегралловчи режимларда ишлатилувчи амалий кучайтиргич хусусидаги асосий маълумотни келтирамиз.

Рақам-аналог ўзгартгич рақамли ахборотни кучланиш кўринишидаги (баъзида ток кўринишидаги) аналог шаклига ўзгартиришга хизмат қилади.

Рақам-аналог ўзгартиришда қуйидаги n -хонали параллел код

$$X = X_1 2^{-1} + X_2 2^{-2} + \dots + X_i 2^{-i} + \dots + X_n 2^{-n}$$

соннинг ҳар бир хона учун ҳосил қилинадиган эталон токлар йифиндиси орқали аниқланади, яъни


$$I_x = X_1 I_1 + X_2 I_2 + \dots + X_i I_i + \dots + X_n I_n ,$$

Аналог шаклдаги сигналларни рақамли шаклга үзгартришда қуидаги учта жараённи күрсатиш мүмкін: *дискретлаш, квантлаш, кодлаш*. Ушбу жараёнлар моҳиятини күриб чықамиз. Кейинги баёнларда аниқликни таъминлаш мақсадида үзгартриш қиймати бўйича узлуксиз үзгарувчи кучланиш шаклида ифодаланган сигналлар устида амалга оширилади деб ҳисоблаймиз.

Дискретлаш жараёнига мувофиқ вақт бўйича узлуксиз сигналдан унинг алоҳида қийматлари маълум вақт интервали T оралаб танлаб олинади (11.6 -расмда t_0, t_1, \dots, t_n онлар). Интервал T такт интервали, саналадиган t_0, t_1, \dots, t_n онлар вақтнинг такт онлари деб юритилади.

Кодлашнинг моҳияти қуидагича. Квантлаш амалида кучланиш қийматининг яхлитланиши бу қийматларларни сонлар – мос квантлаш сатҳлари номерлари орқали ифодалашга имкон беради. 11.6-расмдаги диаграмма учун 3, 6, 7, 4, 1, 2 ва χ . сонларнинг кетма-кетлиги иккили код орқали ифодаланади.

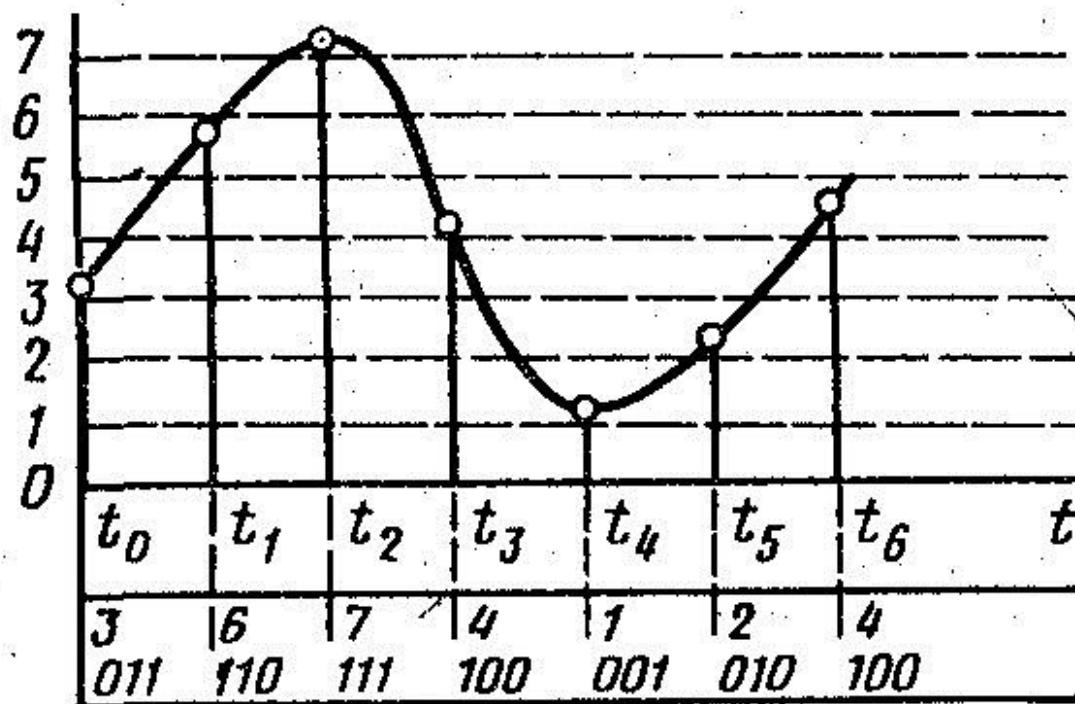
Квантлашнинг моҳияти қуидагида. Бир-биридан квантлаш қадами деб аталувчи Δ катталикка силжиган квантлар тўри ҳосил қилинади (11.6-расм). Квантлашнинг ҳар бир сатҳига тартиб рақами (0, 1, 2, 3, 4 ва χ) берилиши мумкин. Сўнгра дискретлаш натижасида олинган дастлабки аналог кучланиш қийматлари уларга яқин квантлаш сатҳи билан алмаштирилади.






Аналог-рақам үзгартгичларда қуидаги үзгартириш усуллари ишлатилади:

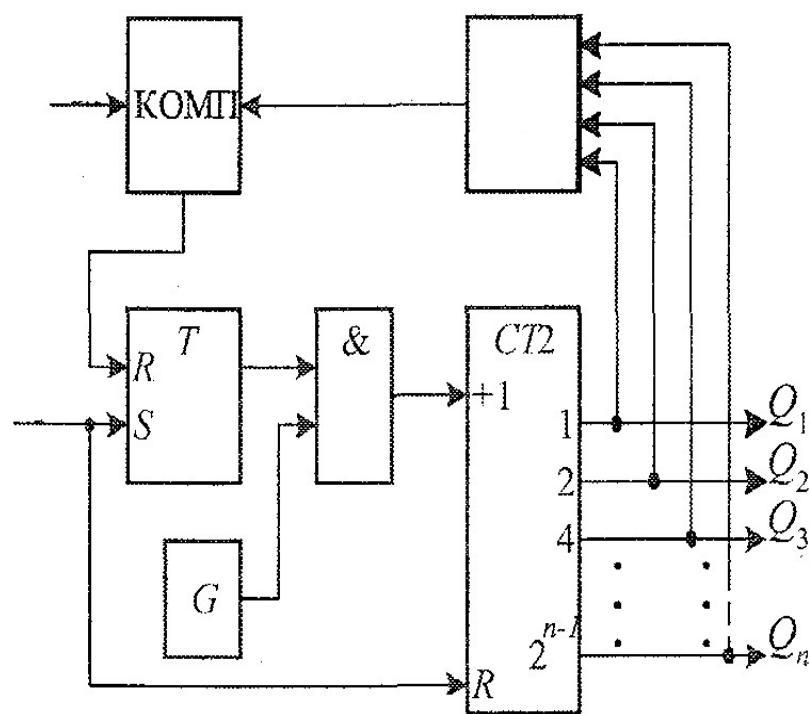- кетма-кет санаш (рақам-аналог үзгартгичли ёки икки тактли интеграллашли);
- хоналар бүйича кодлаш;
- параллел;
- параллел-кетма-кет.



a

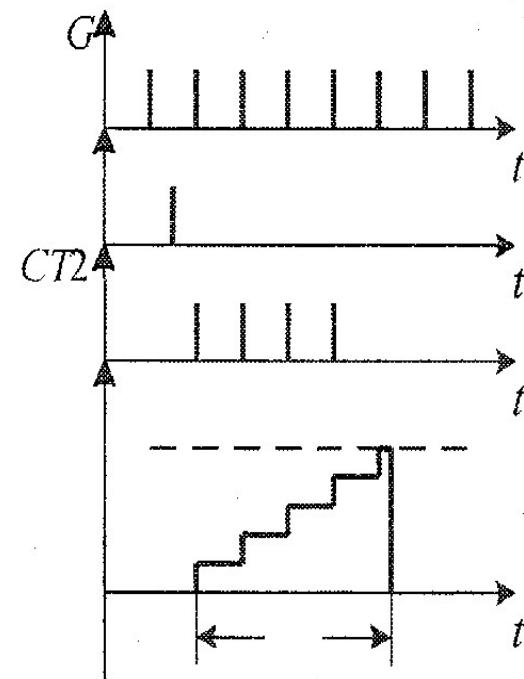

b



Эътиборингиз
учун
раҳмат !!!