

2-маъруза

Рақамли техниканинг электрон компонентлари.
Атом тузилиши. Электрон-ион элементлар
назарияси. Рақамли техникани ташкил этиш
тариҳи: электрон лампадан микросхемагача
бўлган давр.

Рақамли техника асослари

Режа:

- *Интеграл схемалар ва микропроцессор қурилмаларининг хусусиятлари*
- *Хабарчи (ўзгарткич) қурилмалар.*

**Ўлчов асбобларида, ўзгарткичларда ва
технологик ўлчашлар учун**

**фойдаланиладиган тизимларда микро
ЭҲМ ва микропроцессорлар
қўлланилади. Бу қурилмаларниң
техник асоси битта кристаллда 103—
1012 та элементи бўлган катта ва ўта
катта интеграл схема (КИС ва
ЎКИС)лар ҳисобланади.**

**Кейинги пайтларда микроэлектроника
ва ҳисоблаш техникасининг энг муҳим
ютуғи КИС асосидаги
микропроцессорларни яратиш
ҳисобланади.**


Интеграл микросхемалар (ИС) – деб, ягона технологик жараенда тайёрланиб, муайян схема бўйича уланган ва умумий пластмассали ёки металл корпусга яхлит жойлаштирилган ва диод, транзисторлар, конденсаторлар, резисторлардан ташкил топган микроэлектроника қурилмаларига айтилади. Битта интеграл микросхема юзлаб ва ундан юқори миқдордаги дискрет элементлар (диод, транзисторлар, конденсаторлар ва бошқалар)дан ташкил топган электрон схемага эквивалентdir. Интеграл схемалар ИС (102 элементгача), катта ИС (104 элементгача), ўта катта ИС (104 ва ундан кўп элемент) кўринишида бўлиши мумкин.

ИС ларнинг я.ў., пленкали ва гирид шакллари мавжуд.

Ярим үтказгичли ИС ларда элементлар ва улар орасидаги боғланишлар я.ў. сиртида ва ичида (ҳажмида) бажарилади.

Плёнкали ИСлар диэлектрик асосга вакуум остида ёки бошқа усул билан маълум конфигурация ва турли материаллардан ташкил топган плекаларни епишириш йўли билан тайерланади.

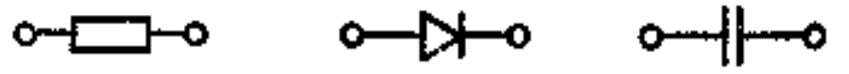
Гибридли (аралаш) ИСларда пленкали технология усули билан ток үтказувчи металл йўлакчалар ва майдончалар диэлектрик материалдан ясалган асосга жойлаштирилиб, сиртига микроэлектроника элементлари (диодлар, транзисторлар, резисторлар ва бошқ.) монтаж қилинади.



a)

б)

в)

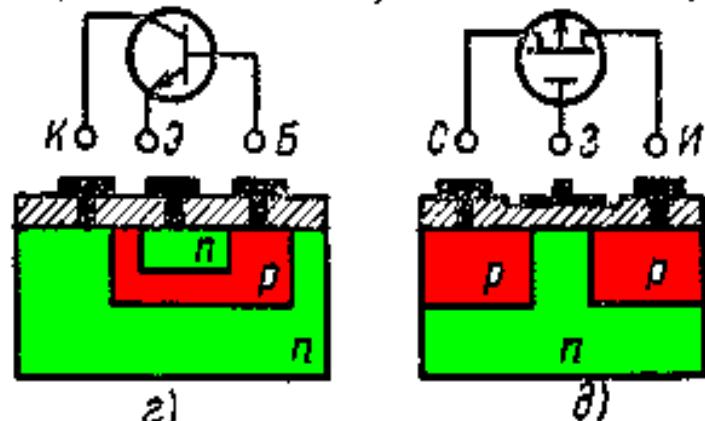

е)

ф)




Металл



Кремний иккюксид



Кремний

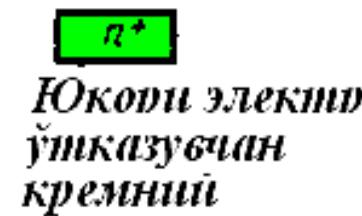


*Юқори электрик
үтказувчан кремний*

1.1-чизма. Ярим үтказгичли кристаллда турли элементларни жойлаштириш мисоллари

ИС ларнинг афзаллиги юқори ишончлилик, тезкорлик, оғирлигининг камлиги, кам энергия талаб этиши, бажааетган функцияларини мураккаблаштириш имкониятининг борлиги ва бошқалар ҳисобланади.

Хозирги кунда транзисторлар асосида яратилган мантикий ИС лар кенг тарқалмокда. Бундай

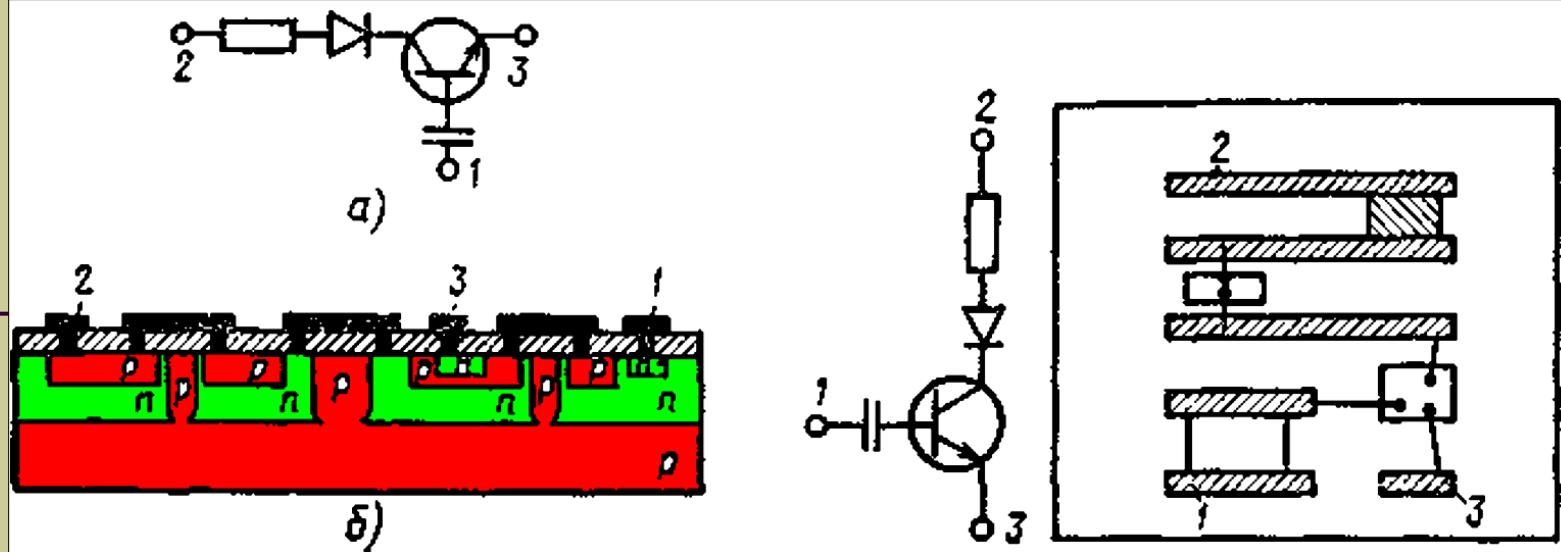типдаги ИС лардан К133, К155, К511 сериялари ҳисоблаш техникаларини ва дискрет саноат курилмаларини автоматик бошқариш тизимларини яратишда кенг фойдаланилади.



1.2-расм. Ярим ўтказгичли ва гибридли ИС лар структуралари
Юқори даражадаги салбий таъсирларга бардошли мантиқий ИС
511 серияси саноат автоматикаси ва дастгоҳларни рақамли-
дастурли бошқариш тизимлари, шунингдек бошқа ТЖ ларни
автоматлаштиришда қўлланилади. ИС нинг бардошлилиги
айниқса вибрация, агрессив мұхит, чанглик юқори бўлган
қурилиш соҳасида, транспорт воситаларида, дастгоҳ ва электр
ускуналарда мұхим аҳамиятга эга.

ИС лар бир нечта йўналишда такомиллашиб бормоқда.
Шулардан бири интеграцияланиш даражаси, яъни бир ҳажмда
кўпроқ элементларни жойлаштириш, борган сари ошиб
бормоқда. Ҳозирги кунда бир корпусда миллиондан кўпроқ
микроэлементлар жойлаштирилган ва мураккаб мантиқий
қурилмалардан иборат микропроцессорларда бўлган КИС лар
мавжул

Интеграция даражасини

$k = \lg N$ формула орқали аниқлаш мумкин. Бунда **N** - ИС га жойлаштирилган элемент ва компонентлар сони.

ИС ларнинг шартли белгиланиши уларнинг қайси синф, грух ёки серияга мансублигини аниқлашга ёрдам беради.

ИС ларнинг шартли белгилари қуйидаги элементлардан ташкил топган:

Биринчи элемент- ИС грухини билдирувчи рақам (1, 5, 7 – яrim ўтказгичли; 2, 4, 6, 8 – гибридли; 3 – пленкали, сопол (керамик) ва бошқ.).

Кенг истеъмолдаги курилмаларда ҳарфлар ҳам ишлатилиши мумкин.


Иккинчи элемент - микросхема сериясини билдирувчи учта рақам (000 дан 999 гача).

Учинчи элемент – ИС вазифасидан келиб чиқиб, унинг кўриниши ва кичик грухини англаатади.


Тўртинчи элемент – шу сериядаги микросхеманинг шартли рақами (номери).

- **1947** йилнинг 23 декабряда Зта америка физиклари: Уильям Шокли, Джон Бардин ва Уолтер Браттейнлар ҳамкасларига янги яrimўтказгичли асбоб – кучайтиргич ёки транзисторни намойиш этишди.
- У радиолампаларга нисбатан миниатюр, арzon, мустаҳкам, чидамли ҳамда кам қувват истеъмол қиласар эди.
- **1956** йилда транзистор ихтирочилари Нобель мукофотига сазовор бўлишган.


Биринчи транзистор

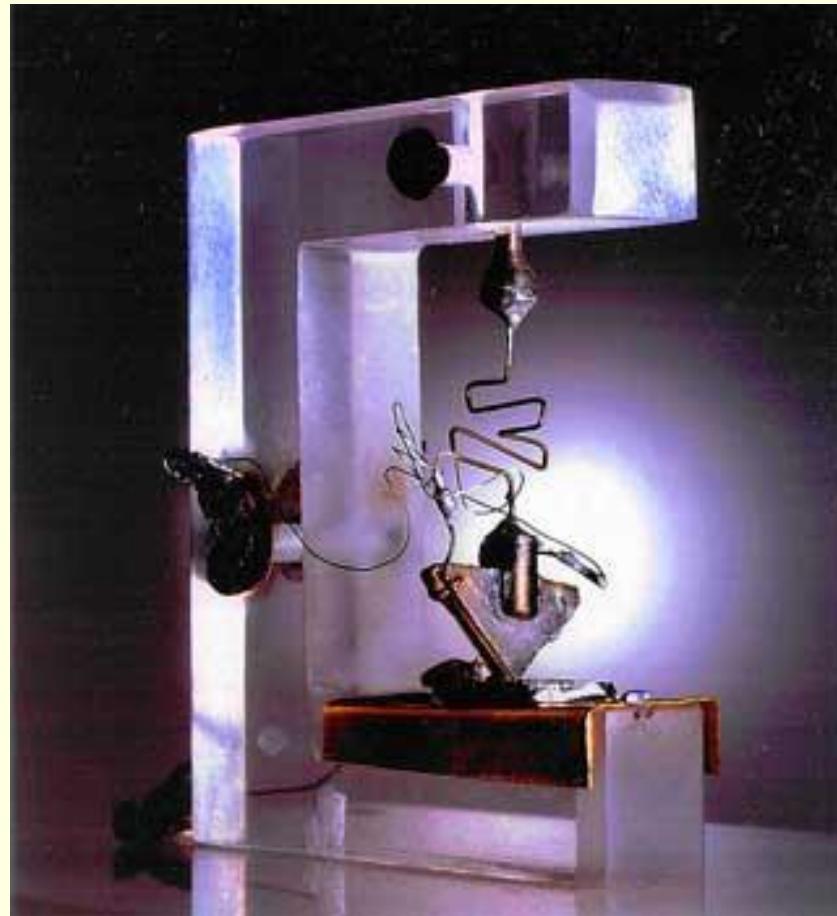

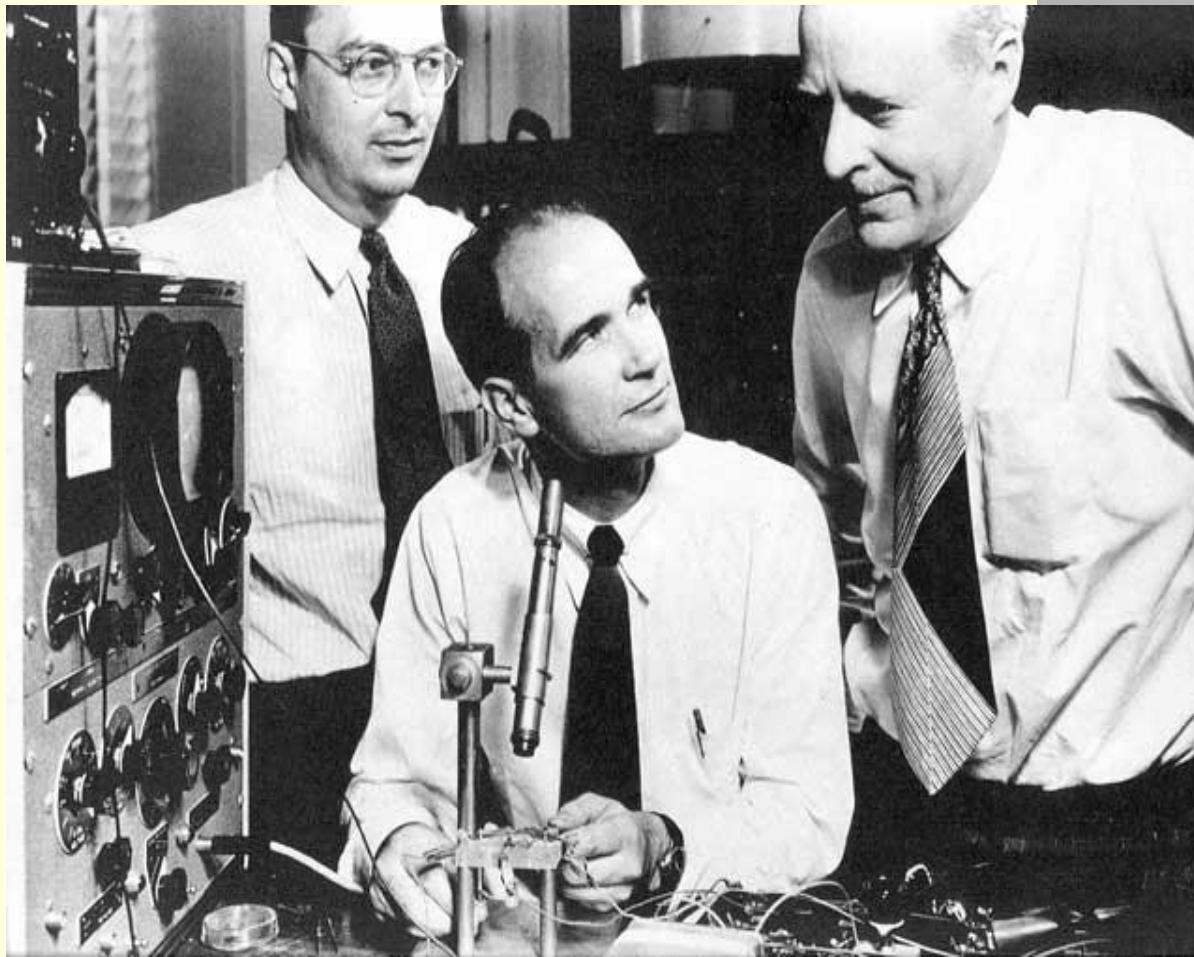Уильям Шокли, Джон Бардин ва Уолтер Браттейн



■ Биринчи ИМСлар 1958 йилда яратылды.

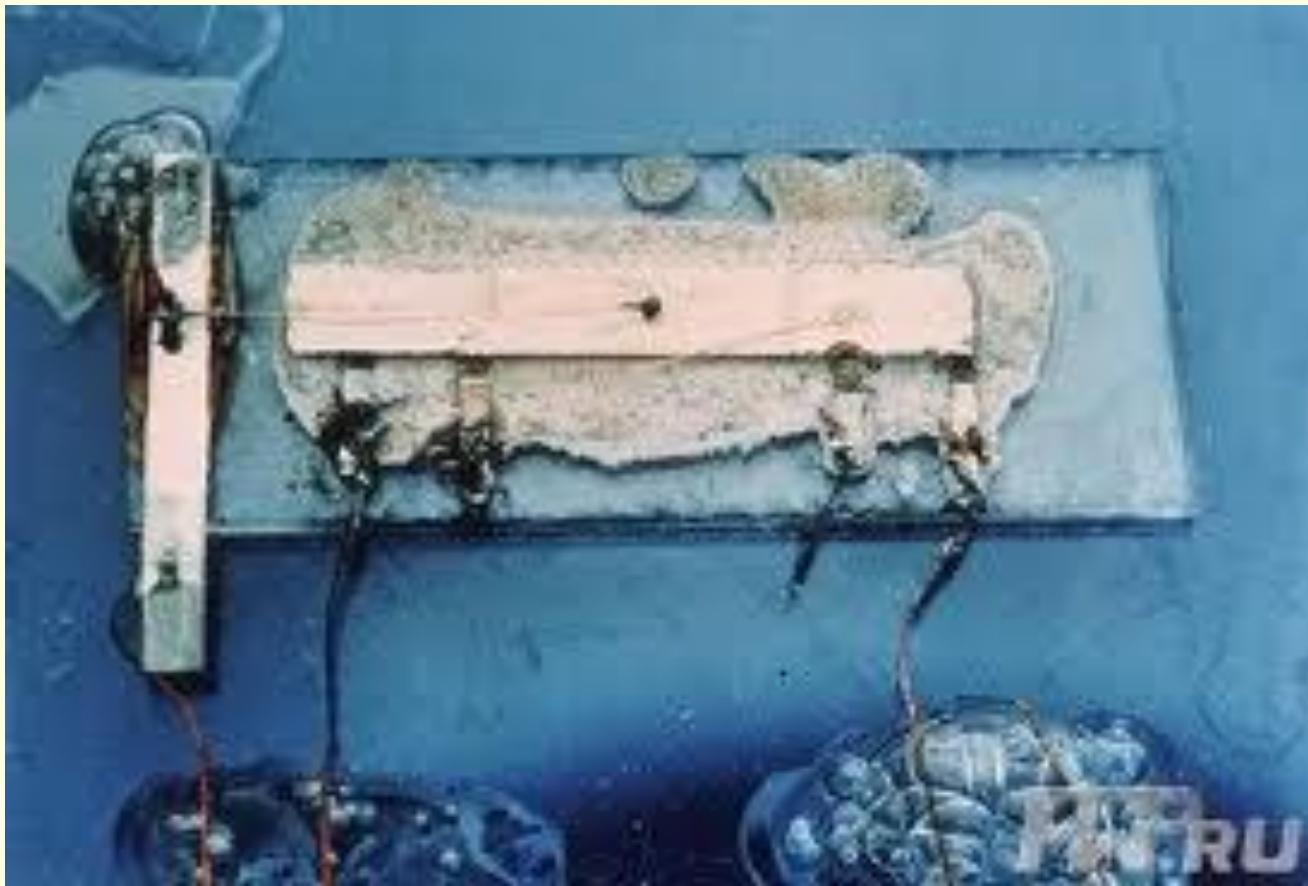


Анди Гроув, Роберт Нойс ва Гордон Мур

2000 йилда Джек Килби, Кремер и Жорес Алферовлар биринчи ИМС яратышганлиги учун Нобель мукофотига сазовор бўлишган





Биринчи ИМСлар (1960 -1962 йй.)

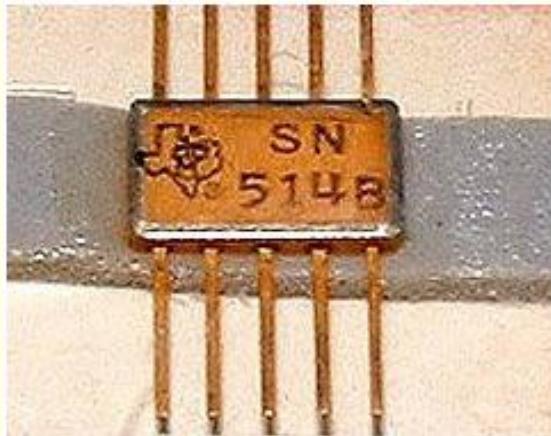

- 1965 йилдан буён микроэлектрониканинг ривожи Г. Мур қонунига мувофиқ бормоқда, яъни ҳар икки йилда замонавий ИМСлардаги элементлар сони икки марта ортмоқда. Ҳозирги кунда элементлар сони миллионта бўлган ўта катта ва триллионта бўлган гига катта ИМСлар ишлаб чиқарилмоқда.

Замонавий ИМСлар

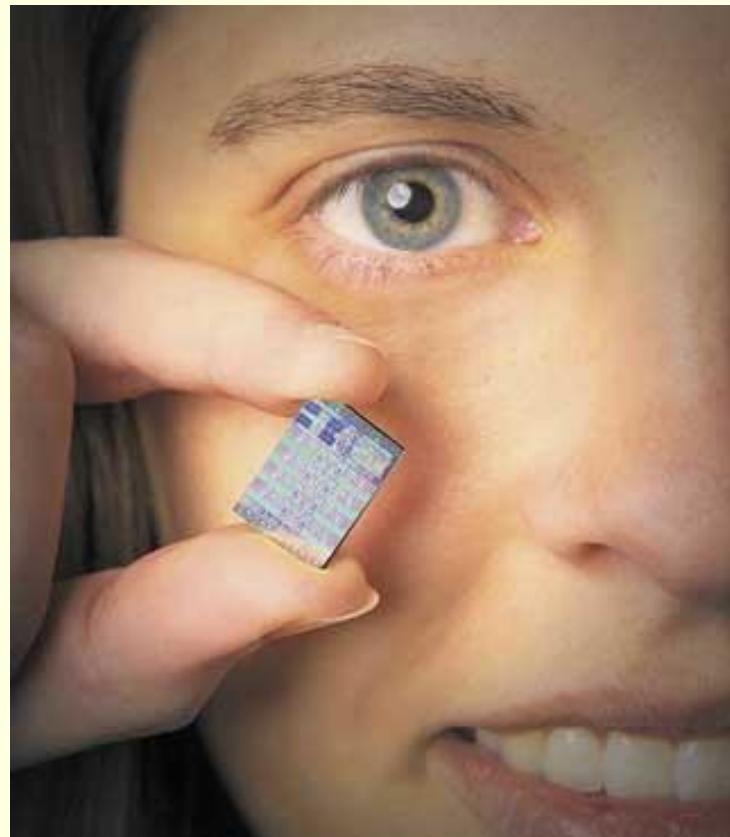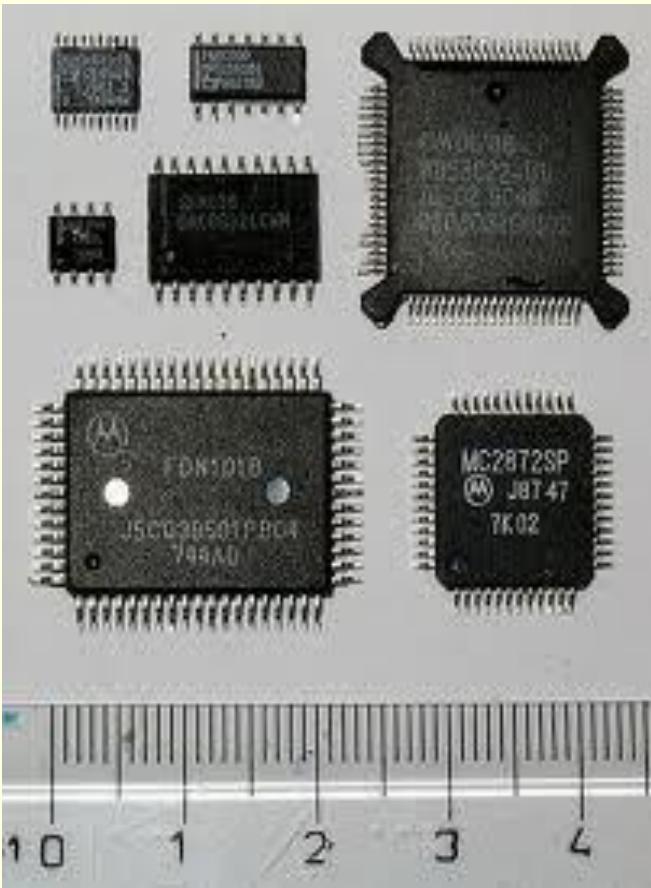

Жорес Алферов

- 1970 йилларда бошлаган гетеротузилмаларда инжекция ҳодисаси, идеал гетеротузилмалар - арсенид алюминий-арсенид галлийлар, иккиланган гетеротузилмалар асосида яримүтказгичли лазер, биринчи биполяр гетеротранзисторлар ва гетеротузилмалар асосида қуёш батареяларини яратганлиги учун 2000 йилда академик Ж.И.Алферов Нобель мукофотига сазовор бўлган.



■ *Наноэлектроника* ўлчамлари 0,1 дан 100 нм гача бўлган яримўтказгич тузилмалар электроникиси бўлиб, микроэлектрониканинг микроминиатюраш йўлидаги мантикий давоми ҳисобланади.

- Интеграл микроэлектроника ва наноэлектро-ника билан бир вактда *функционал электроника* ҳам ривожланмоқда. Электрониканинг бу йўналиши аナンавий элементлар (транзисторлар, диодлар, резисторлар ва конденсаторлар)дан воз кечиш ва қаттиқ жисмдаги турли физик ҳодиса (оптик, магнит, акустик ва ҳ.к.)лардан фойдаланиш билан боғлиқ. Функционал электроника асбобларига акустоэлектрон, магнитоэлектрон, криоген асбоблар ва бошқалар киради.


- **ИМС элементи** деб, конструкцияси бўйича кристалл ёки асосдан ажралмайдиган, ЭРЭ функциясини бажарувчи ИМСнинг қисмига айтилади.
- **ИМС компоненти** деб, дискрет элемент функциясини бажарувчи, лекин монтаждан аввал мустақил маҳсулот бўлган ИМСнинг бўлагига айтилади.

Йиғиш, монтаж қилиш операцияларини
бажаришда компонентлар микросхема асосига
ўрнатилади. Қобиқсиз диод ва транзисторлар,
конденсаторларнинг махсус турлари, кичик
ўлчамли индуктивлик ғалтаклари ва бошқалар
садда компонентларга, мураккаб
компонентларга эса – бир нечта элементдан
ташкил топган, масалан, диод ёки
транзисторлар йиғмалари киради.

Резисторлар

- *Резистор* – бу қаршиликка эга бўлган ўтказгич бўлиб, у қаршилик кўрсатган ҳолда ўзидан ток ўтказади. Қаршилик қанчалик катта бўлса, резистордан шунча кам ток оқиб ўтади. Қаршилик **Омларда** ўлчанади. Қаршиликнинг яна бир асосий параметри *кувват* хисобланади. Резисторнинг қуввати қанча катта бўлса, у шунча кўп токни ушлаб қолиши мумкин.
- Металл ўтказгичнинг қаршилиги унинг узунлигига тўғри пропорционал, кўндаланг кесим юзасига эса тескари пропорционал бўлади. Температура ўзгармас бўлганда қаршилик қиймати ҳам ўзгармас қолади

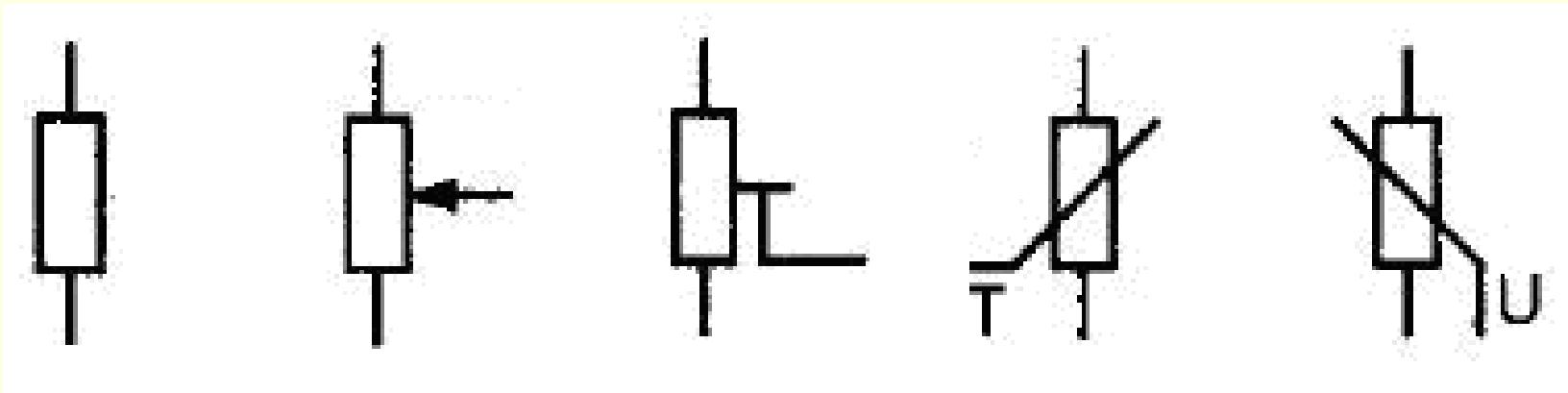
Резисторларнинг электр схемаларда шартли белгиланиши




ўзгармас, ўзгарувчан, созланувчи, термистор ва варистор

- Резисторлар вазифасига кўра умумий, юқори частотали, юқори омли, юқори вольтли ва махсус; ишлатилиш хусусиятларига кўра эса, харорат ва намликка бардошли, вибрацияга ва зарбга чидамли, юқори даражада ишончли бўлиши мумкин.

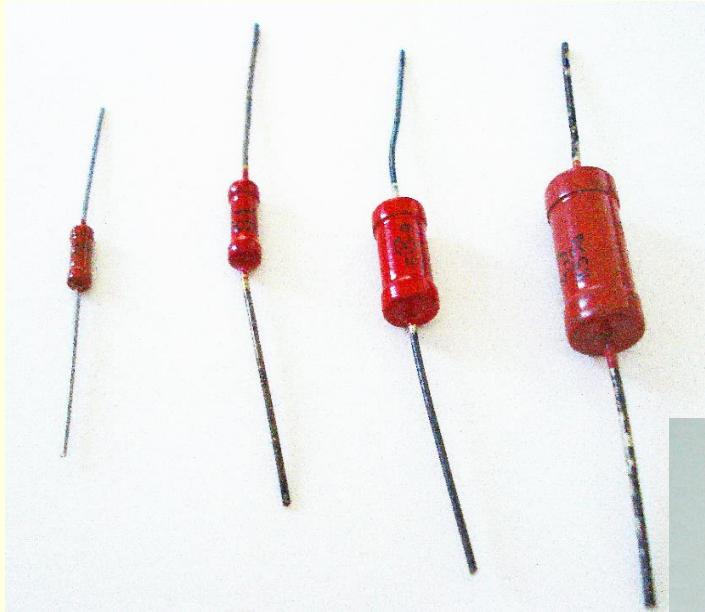
УМУМИЙ МАҚСАДЛАРДА КҮЛЛАНИЛАДИГАН ЎЗГАРМАС ВА ЎЗГАРУВЧАН РЕЗИСТОРЛАР



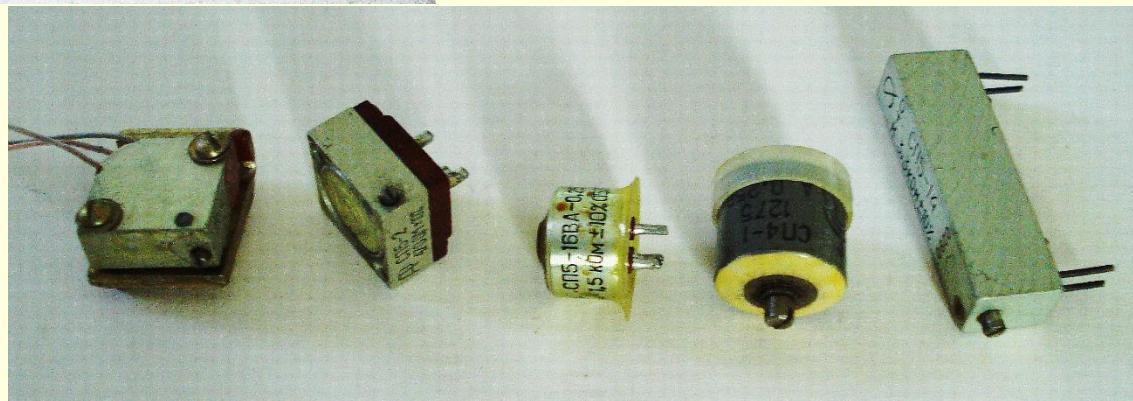Ўзгармас ва ўзгарувчан (созловчи) резисторлар



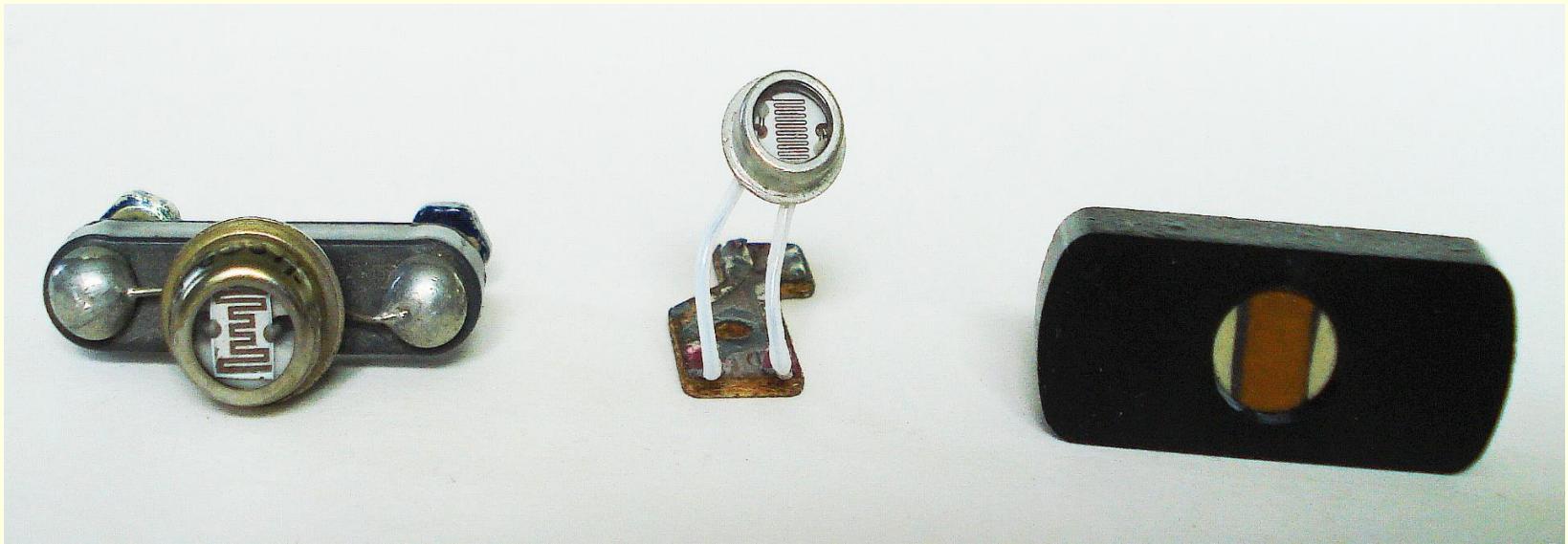
Юқори частотали, юқори омли, юқори вольтли ва маҳсус резисторлар



Конденсаторлар

- *Конденсатор* – ўзида ток (электр заряди) тўплаш хусусиятига эга. Конденсаторнинг сифими канча катта бўлса, у шунча катта қувват тўплаши мумкин. Конденсатор сифими **Фарадаларда** ўлчанади. Лекин электроникада нисбатан кучсиз конденсаторлар қўлланилгани учун улар микро-фарада (мкФ), нано-фарада (нФ) ва пико-фарада (пФ)ларда ўлчанади.

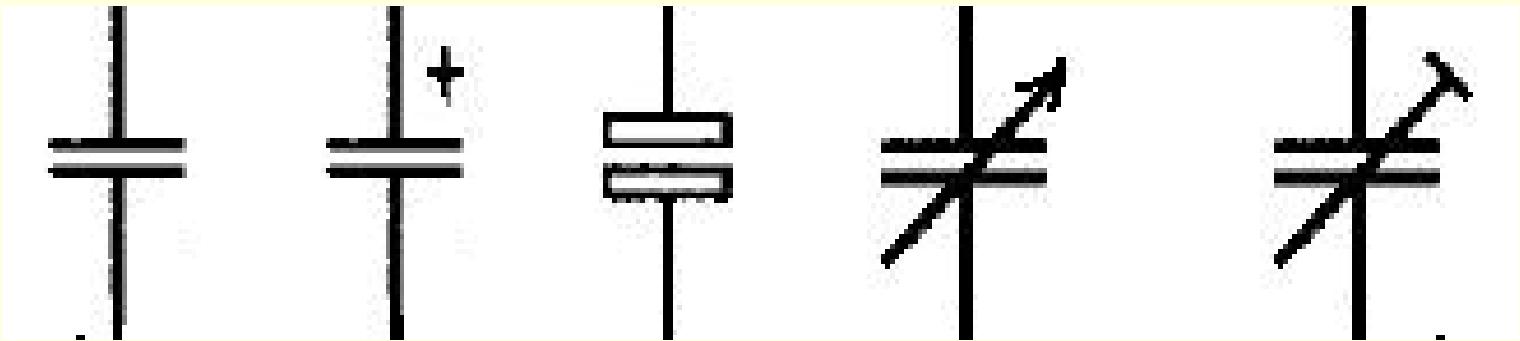Конденсаторларнинг электр схемаларда шартли белгиланиши



ўзгармас, кутли, қутбсиз, ўзгарувчан ва созловчи

Конденсаторлар

- Вазифасига кўра конденсаторлар *контурли, блокировка қилувчи, ажратучи, фильтрли, термокомпенсацияловчи* ва *созловчи*; сифими-нинг ўзгариши характеристига қараб эса *ўзгармас, ўзгарувчан* ва *яrim ўзгарувчан* бўлади.


Конденсатор





Конденсаторлар

- Диэлектрик материалига кўра конденсаторлар уч турга бўлинади: *газсимон, суюқ ва қаттиқ диэлектрикли*.
- Биринчи турга ўзгарувчан ва яrim ўзгарувчан ҳаво конденсаторлари ва газ тўлдирилган ўзгармас конденсаторлар киради.
- Иккинчи турга радиоаппаратурада чекланган ҳолда ишлатилувчи мой тўлдирилган ва синтетик суюқликли конденсаторлар киради.
- Учинчи тур конденсаторлар кенг тарқалган бўлиб, уларнинг тури жуда кўп.


Электролит конденсаторлар

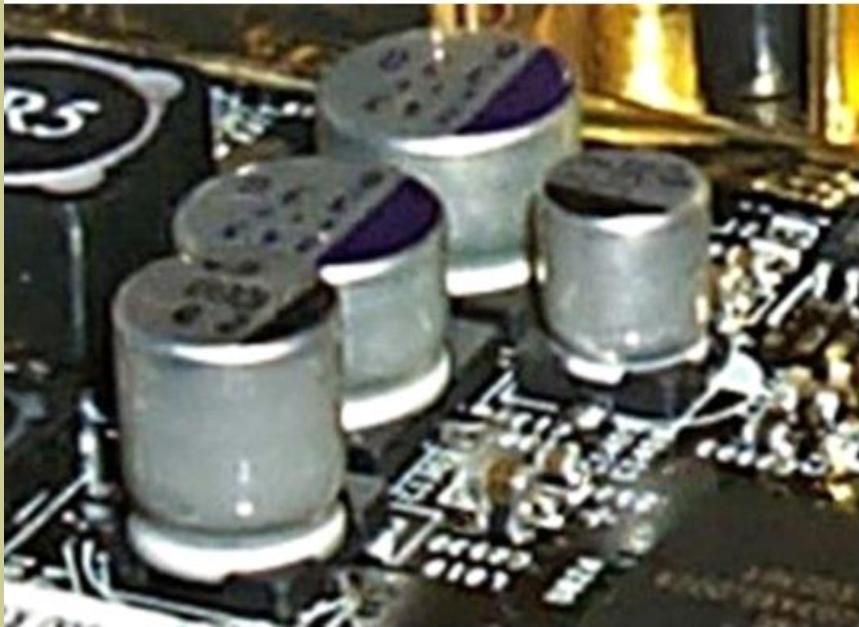


Юқори частотали конденсаторлар

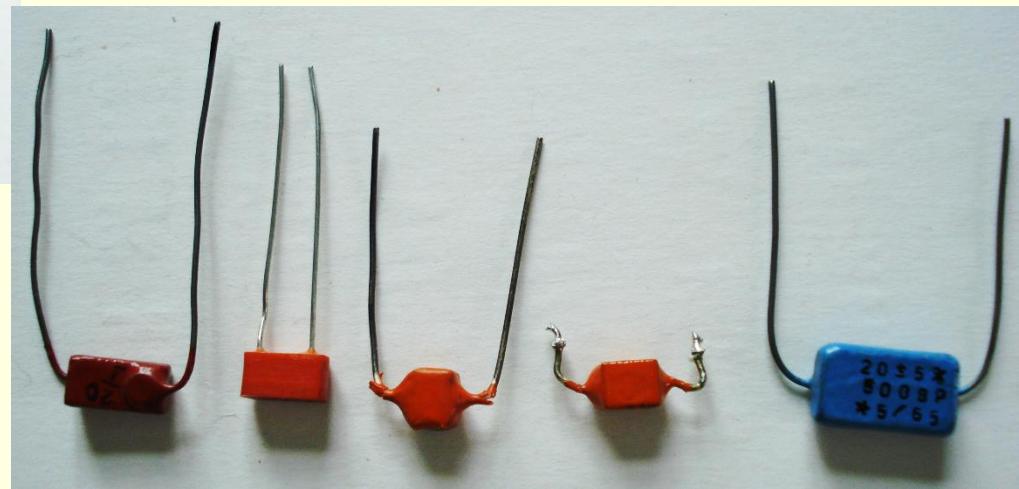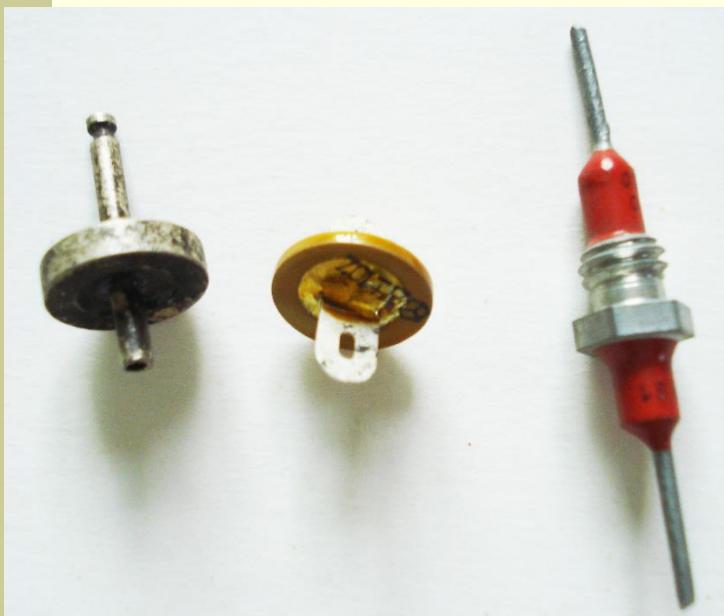

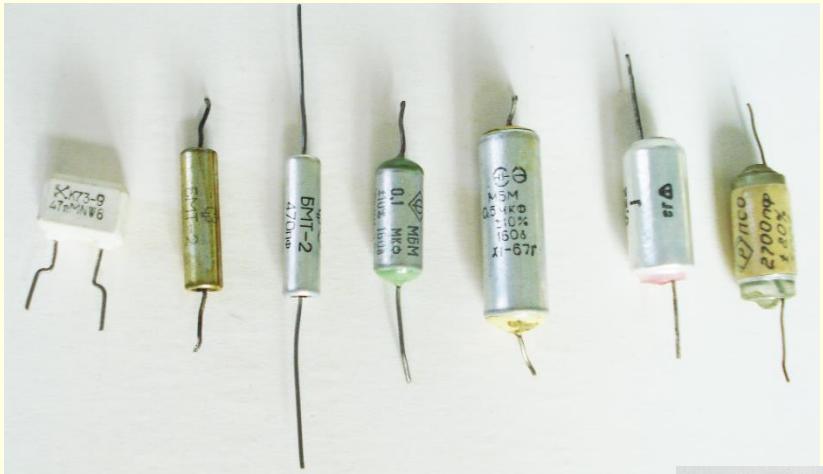Қоғозли, металл-қоғозли, юпқа пардали ва электролитик, оксид-яirim үтказгичли конденсаторлар



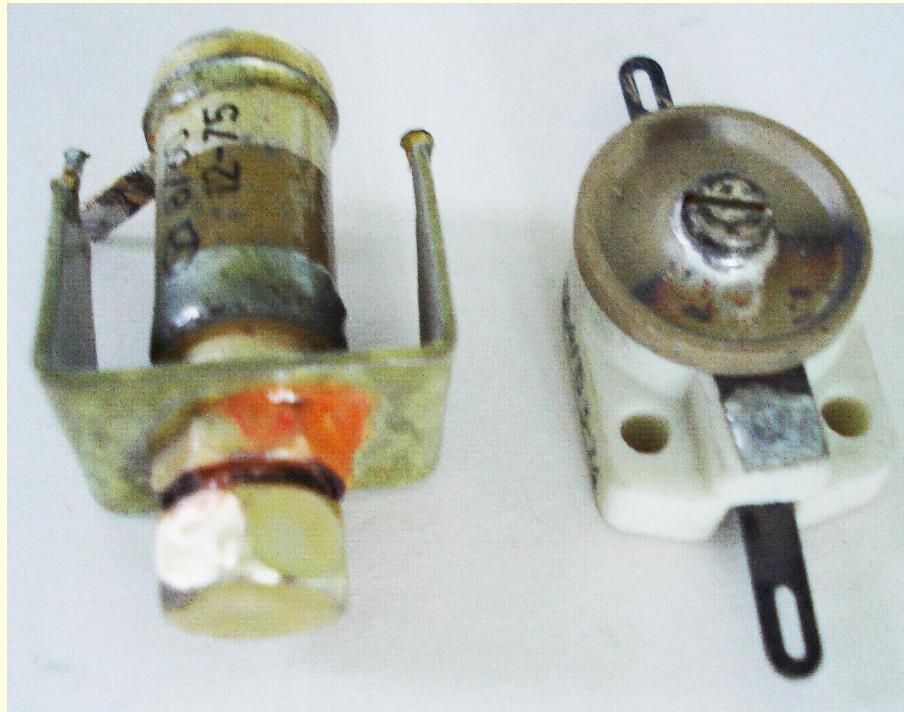
Ярим ўзгарувчан (созловчи) конденсаторлар



Индуктивлик ғалтаклари

- Радиотехник аппаратуранинг юқори частотали қисмлари ва занжирларида **индуктивлик ғалтаклари** қўлланилади. Қаршилик ва конденсаторлардан фарқли равишда улар саноатда кенг кўламда ишлаб чиқарилмайди.
- Индуктивлик *Генри*ларда ўлчанади.
- Қўлланиш соҳасига қараб ғалтак ўлчамлари, уларнинг шакли, ўраш усули, сим изоляциясининг қалинлиги, каркас материали турлича бўлиши мумкин.

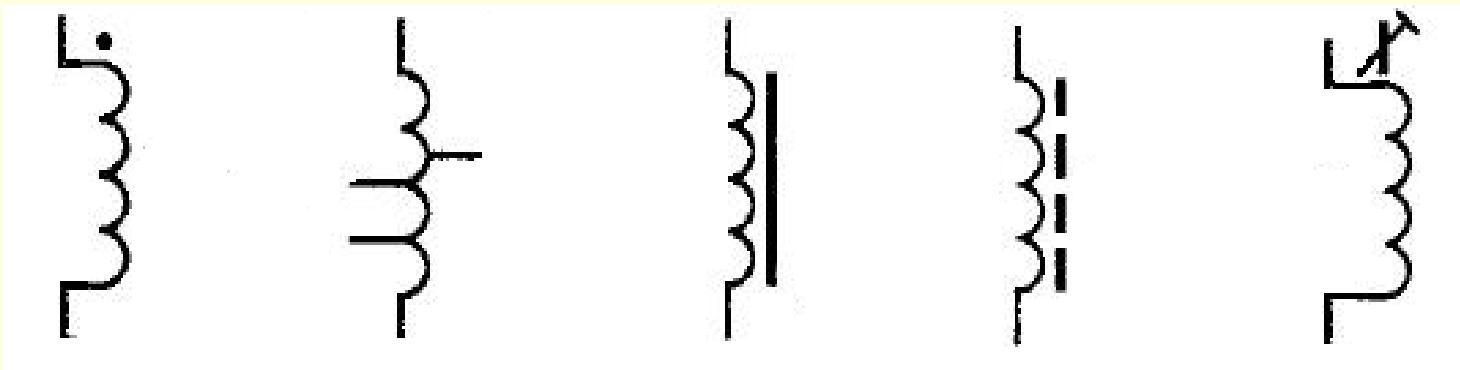ИНДУКТИВЛИК ҒАЛТАГЛАРИНИНГ ЭЛЕКТР СХЕМАЛАРДА ШАРТЛИ БЕЛГИЛАНИШИ



дросель, тармоқланган дросель, магнит ўзакли, феррит ўзакли ва
созловчи ўзакли ғалтак

Индуктивлик ғалтагининг асосий элементлари бўлиб: *каркас*,
ўрам ва *экран* ҳисобланади


Индуктивлик ғалтаклари турлари



Алмашлаб улагичлар

- Алмашлаб улагичларнинг асосий вазифаси радиоаппаратураларда электр занжирини у ёки бу режимда ишлашини таъминлаш учун коммутация қилишdir.
- Алмашлаб улагичлар иккита асосий элемент: *контакт жуфтлари* ва уни *улаш – узиш механизмидан* ташкил топган. Контактлар платина, олтин, кумуш ва уларнинг баъзи қотишмаларидан, шунингдек бронза, мис ёки вольфрамдан тайёрланади. Контактлар ясси конус, ясси сфера, цилиндр шаклида бўлиши мумкин. Улар қисиб турувчи ва сурилувчи бўлади.

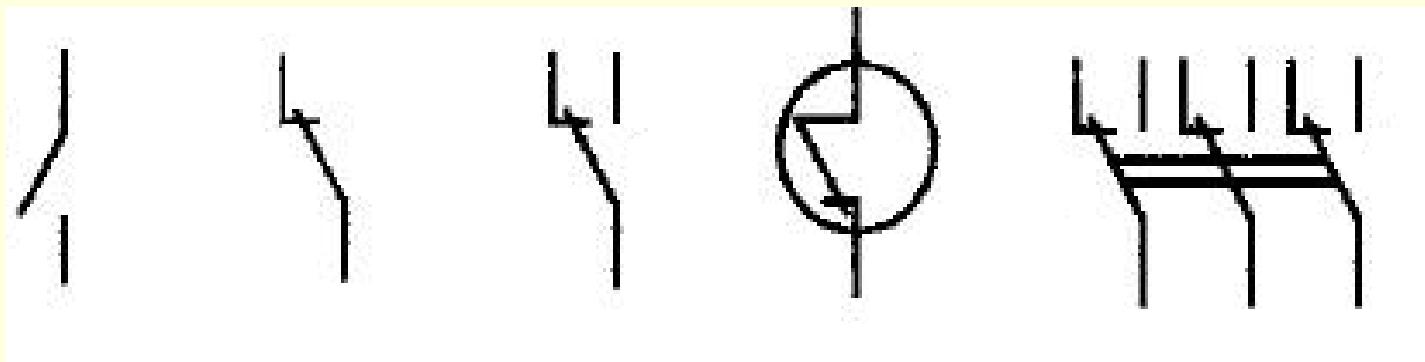Алмашлаб улагичларнинг электр схемаларда шартли белгиланиши



уловчи, узувчи, алмашлаб уловчи контактлар, геркон ва алмашлаб улагич

Алмашлаб улагич турлари

- Контактларнинг улаш – узиш механизмининг ишлаш усулига қараб алмашлаб улагичлар **босиладиган** (кнопкалар ва клавишли), **ташлама** (тумблерлар) ва **галетли**, вазифасига кўра эса **юқори частотали** ва **паст частотали, катта токли** ва **кичик токли** бўлади

Галетли алмашлаб улагич



Реле


- Реле ҳам радиоқурилмаларнинг электр занжирларини коммутация қилишда ишла-тилади. Бирок, реледа магнит ёки температура майдони таъсирида контакт жуфтларини бир вақтда узиш (улаш) юз беради.
- Иглаш принципига кўра релелар **электромагнит, магнитоэлектрик, электродинамик, индукцияли, электроиссиқлиқ, электрон** ва бошқа турларга бўлинади. Улар контакт жуфтлари, якорь чўлғам, ўзак ва уларни механик йиғиш элементларидан ташкил топган.

Релеларнинг электр схемаларда белгиланиши




Электромагнит ва қутбli

Электромагнит релелар ва геркон

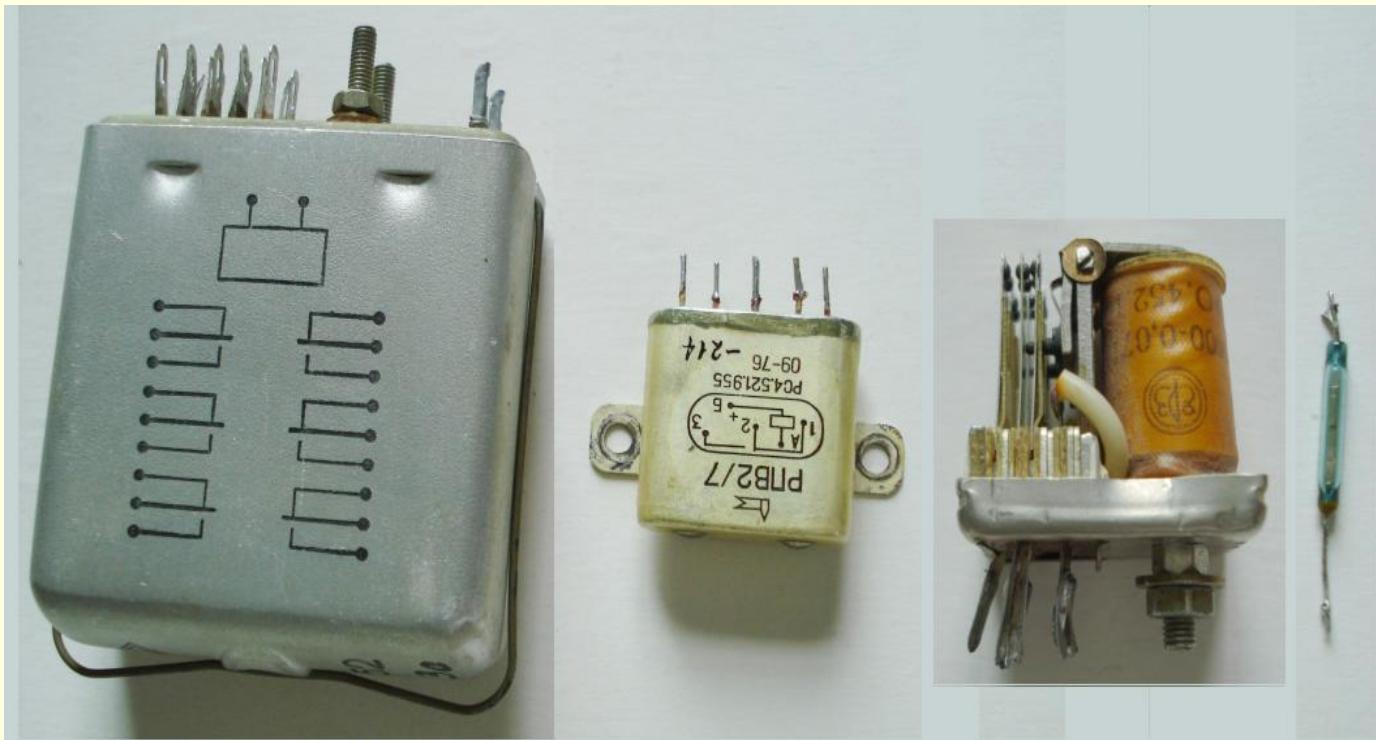

SiO₂ бирламчи пластина


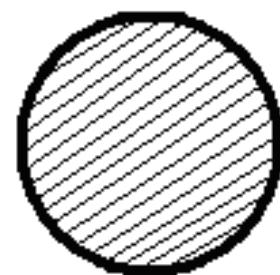



Яримүтказгич ИМСлар яратишида технологик жараён ва операциялар

- **Фотолитография** - яримүтказгич пластинадаги металл ёки диэлектрик пардалар сиртида маълум шаклдаги локал соҳаларни ҳосил қилиш жараёни. Ушбу соҳалар кимёвий емиришдан ҳимояланган бўлиши шарт.
- Фотолитография жараёнида ультрабинафша нур таъсирида ўз хусусиятларини ўзгартирувчи, **фоторезист** деб аталувчи, махсус моддалар ишлатилади.



*фоторезист суртىлган
пластина*

фоторезист

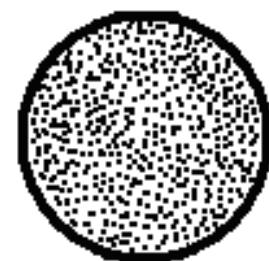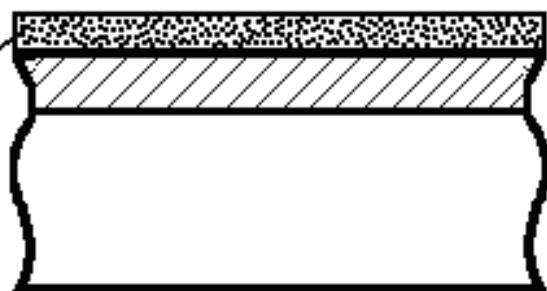


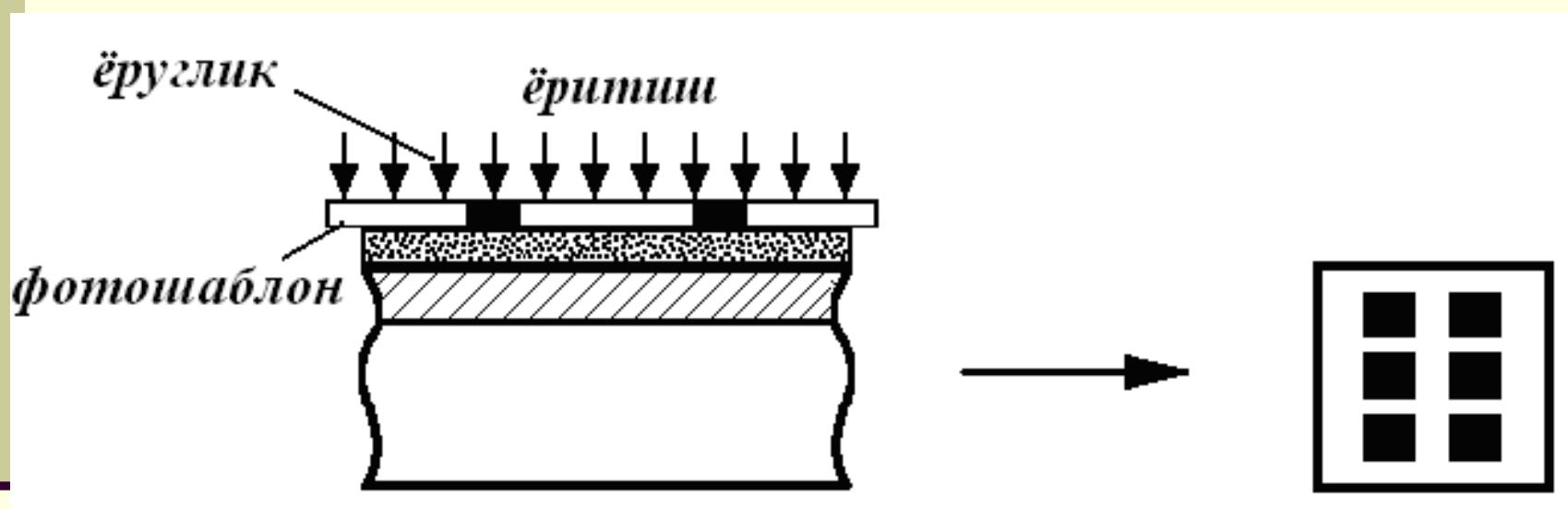

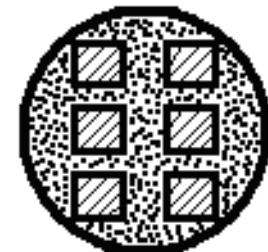
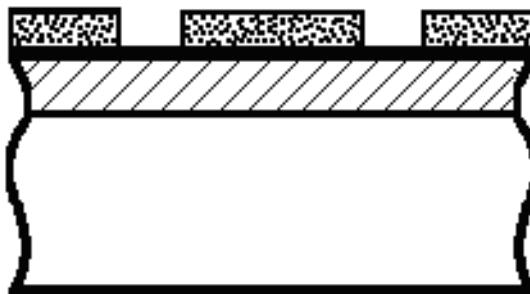
*ёрглик таъсир этмаган
фоторезист олиб
ташланган пластина*



SiO₂ оксид емирилиши

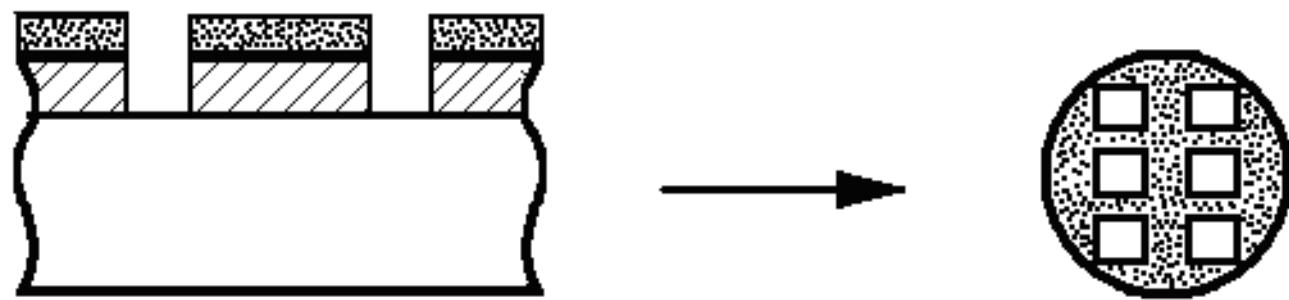

*фоторезистни олиб
ташлаш*

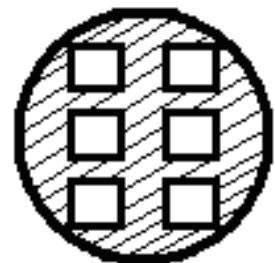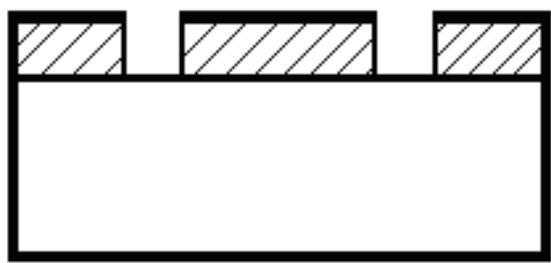

Яримұтказгич ИМСлар яратишида технологик жараён ва операциялар

- ИМС тайёрлашда фотолитография жараёнидан бир неча марта ($5 \div 7$ марта) фойдаланилади (негиз қатламлар, эмиттерлар, омик контактлар ҳосил қилишда ва х.з.). Бунда ҳар гал үзига хос “расм”ли фотошаблонлар ишлатилади.

Яримұтказгич ИМСлар яратиша технологик жараён ва операциялар

- **Легирлаш** - яримұтказгич ҳажмига киритмаларни киритиш жараёни. ИМСлар тайёрлашда легирлаш схеманинг актив ва пассив элементларини ҳосил қилиш ҳамда зарур үтказувчанликни таъминлаш учун керак.
- **Диффузия ёрдамида легирлаш** бутун кристалл юзаси бўйлаб ёки никобдаги тирқишилар орқали маълум соҳаларда (локал) амалга оширилади.
- **Ион легирлаш** етарли энергиягача тезлатилган киритма ионларини никобдаги тирқишилар орқали кристалга киритиш билан амалга оширилади.
- Ион легирлаш универсаллиги ва осон амалга оширилиши билан характерланади. Ионлар токини ўзгартириб легирловчи киритмалар концентрациясини, энергиясини ўзгартириб эса – легирлаш чуқурулғигини бошқариш мумкин.

Яримұтказгич ИМСлар яратиша технологик жараён ва операциялар

- *Емиши* - яримұтказгич, унинг сиртидаги оксидлар ва бошқа бирикмаларни кимёвий моддалар ҳамда уларнинг аралашмалари ёрдамида әритиб тозалаш жараёни.
- Емириш яримұтказгич сиртини тозалаш, оксид қатlamда “дарча”лар очиш ва турли күринишга эга бўлган “чуқурчалар” ҳосил қилиш учун қўлланилади.
- Яримұтказгич сиртини тозалаш ва “дарча”лар ҳосил қилиш учун *изотроп емиши*дан фойдаланилади, бунда яримұтказгич барча кристаллографик йўналишлар бўйлаб бир хил тезликда әритилади.

Яримұтказгич ИМСлар яратишида технологик жараён ва операциялар


- **Пардалар ҳосил қилиш.** Пардалар ИС элементларини электр жиҳатдан улаш ҳамда резисторлар, конденсаторлар ва гибрид ИСларда элементлар орасидаги изоляцияни амалга ошириш учун құлланилади.
- Мисол тариқасида **металлашни** – кристалл ёки асос сиртида металл пардалар ҳосил қилиш жараёнини күриб чиқамиз. Металлаш учун олтин, никель, кумуш, алюминий ва Cr-Au, Ti-Au ва бошқалар ишлатилади.
- Кремний асосидаги ИМСларда металлашни амалга ошириш учун асосан алюминийдан фойдаланилади. Металлаш жараёни яримұтказгич пластина ҳажмида схема элементлари ҳосил қилингандан сўнг амалга оширилади.

Яримұтказгич ИМСлар яратиша технологик жараён ва операциялар


- *Пластиналарни кристалларга ажратиши ва үигиши операциялари.* Барча асосий технологик операциялар бажарып бўлингандан сўнг, юзларча ва ундан кўп ИСларга эга пластина алоҳида кристалларга бўлинади.
- Пластиналар лазер скрайбер ёрдамида, яъни тайёрланган ИСлар орасидан лазер нурини юргизиб кристалларга ажратилади. Ишлатишга яроқли кристаллар қобиқларга ўрнатилади, бунда кристал аввал қобиққа елимланади ёки кавшарланади. Сўнг кристал сиртидаги контакт юзачалар қобиқ электродларига ингичка ($\varnothing 20\div30$ мкм) симлар ёрдамида уланади.

Яримұтказгич ИМСлар яратиша технологик жараён ва операциялар


- Симлар уланаётганда термокомпрессиядан фойдаланилади, яғни уланаётган сим билан контакт юзачаси ёки микросхема электроди $200\div300$ 0C температурада ва юқори босимда бир – бирига босиб бириктирилади. Монтаж операциялари тугагандан сўнг кристалл юзаси атроф мұхит атмосфераси таъсиридан ҳимоялаш учун қобиқланади.
- Одий интеграл схемаларда чиқиш электродлари сони 8-14 та, КИСларда эса 64 тагача ва ундан күпроқ бўлиши мумкин.
- ИСлар қобиқлари металл ёки пластмассадан тайёрланади. ИСларнинг қобиқсиз турлари ҳам мавжуд.

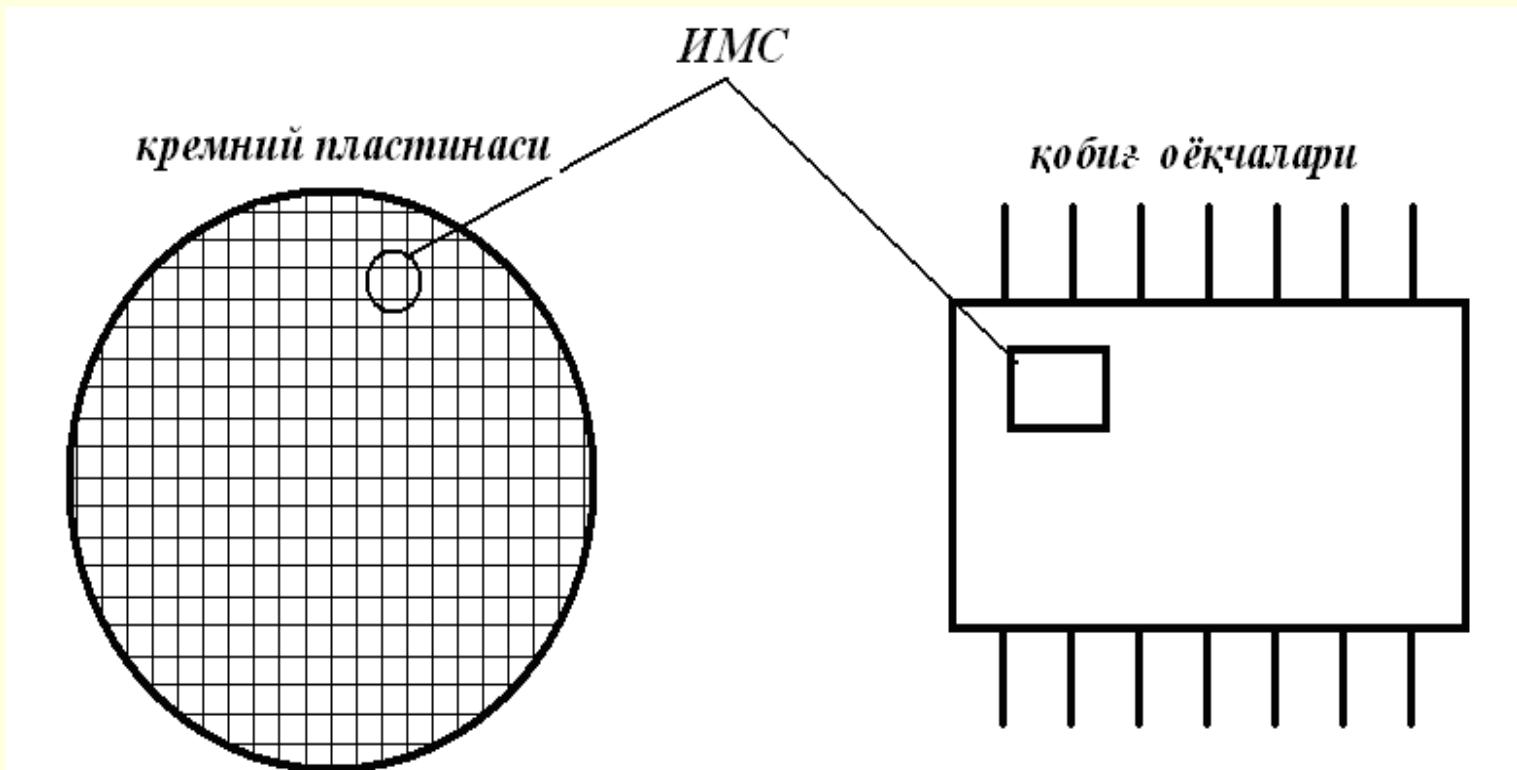

ИМС принципиал схемаси

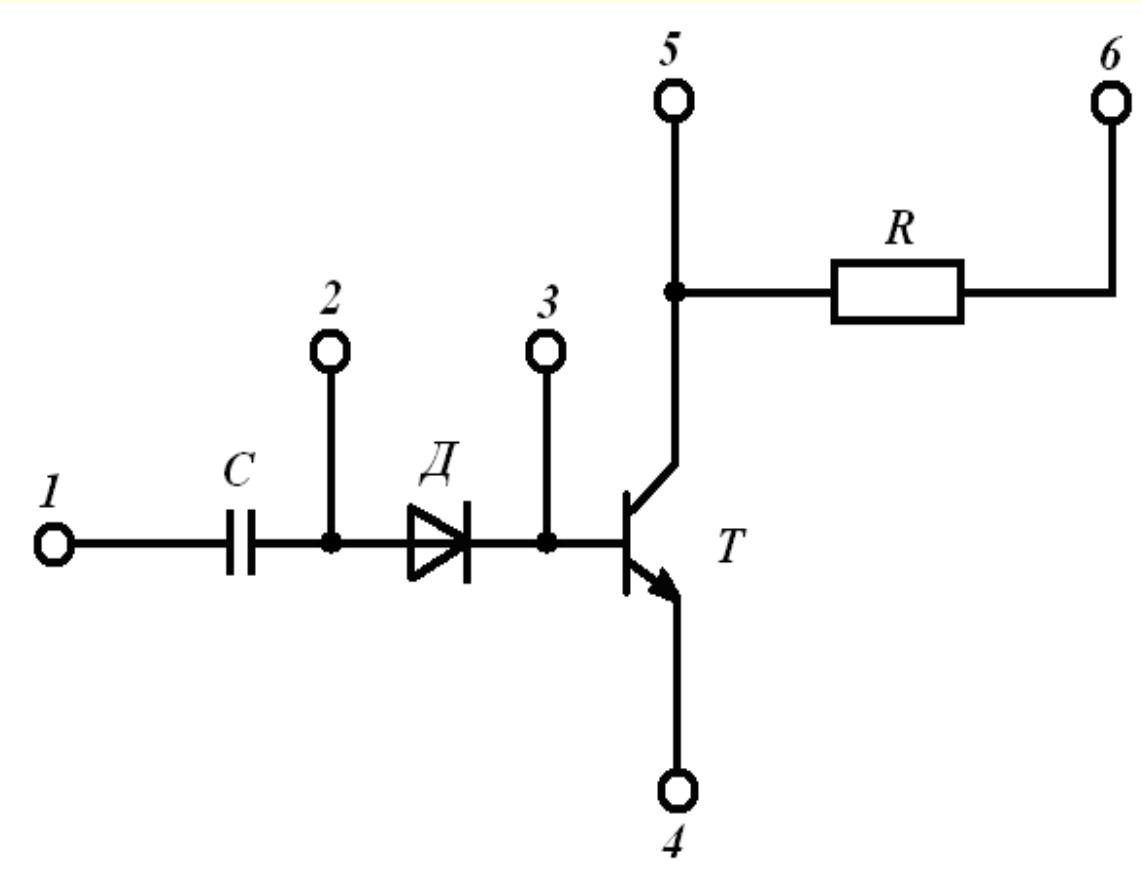

ИМС тузилиши

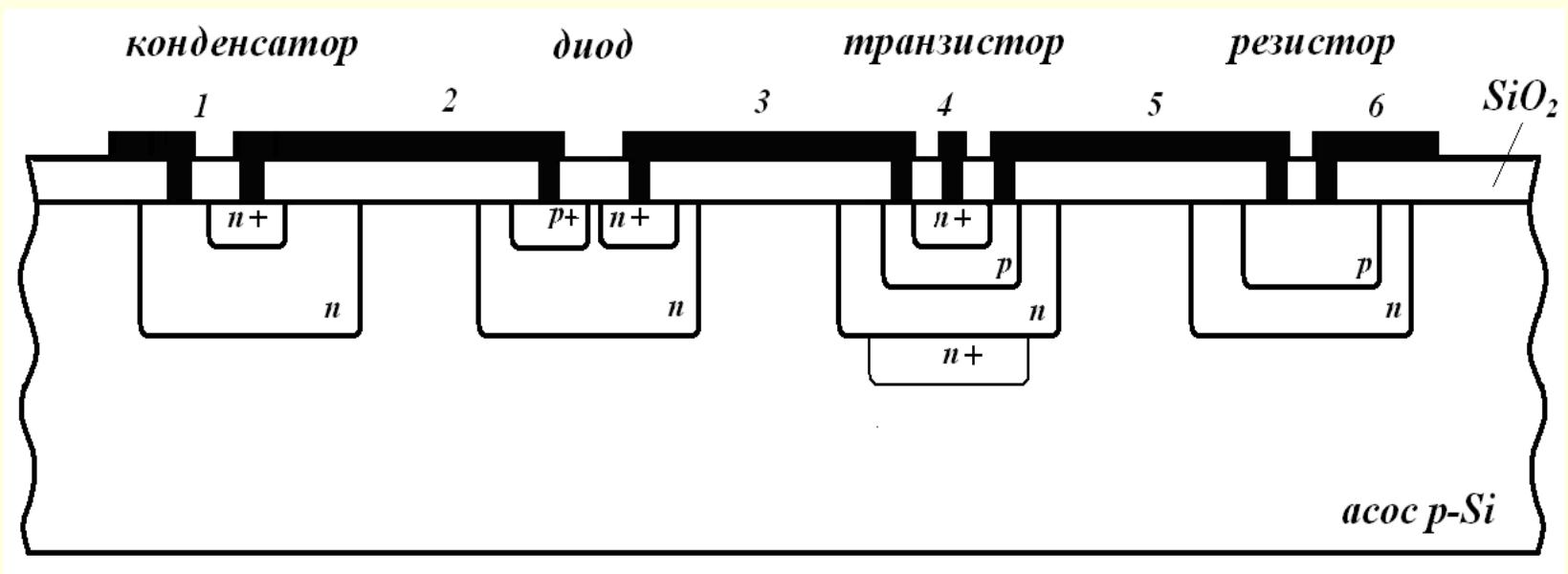

Эътиборингиз учун раҳмат !