



TOSHKENT IRRIGATSIYA VA QISHLOQ
ХО'JALIGINI MEXANIZATSİYALASH
MUHANDISLARI INSTITUTI



Фаннинг номи:

Электр таъминот
тизимларининг реле ҳимояси
ва автоматикаси

Улчов
трансформаторларининг
вазифаси, тузилиши ва
ишлаш принциплари



Маъруза 2



Хушиев
Сирохиддин
Мейлиевич



Электр таъминоти ва
қайта тикланувчан
энергия манбалари
кафедраси доценти

ТОК ТРАНСФОРМАТОРЛАРНИНГ КҮРИНИШЛАРИ



ЮҚОРИ КУЧЛАНИШ ТОК ТРАНСФОРМАТОРЛАРИ



ТПЛ-10




ТФЗМ 110 Б-І У1

ktpurali.com


Юқори күчланиш ток трансформаторлари




Ток трансформаторларнинг тузилиши

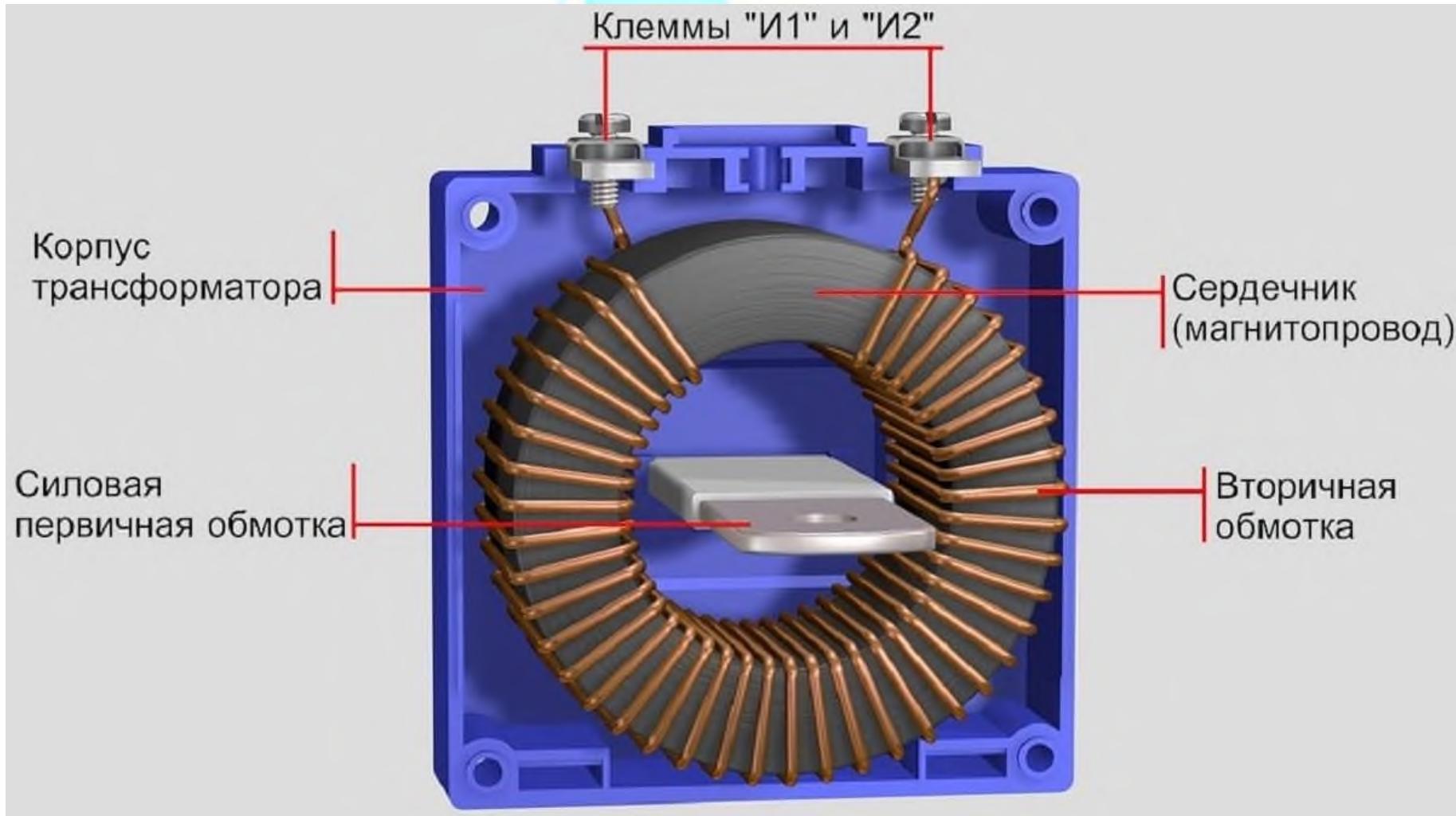

Ток трансформаторнинг ишлаш принципи

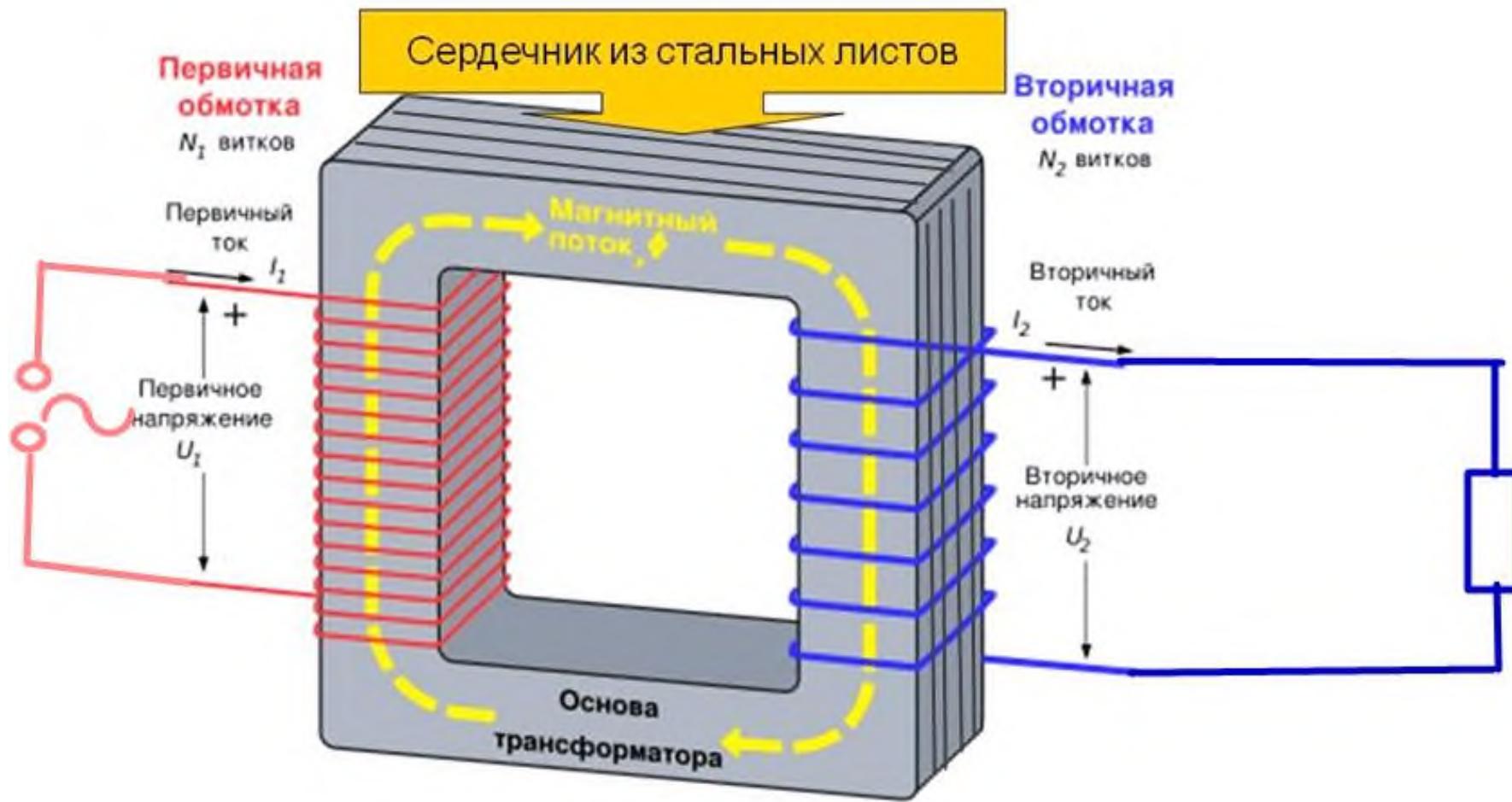


Ток трансформаторнинг ишлиаш принципи

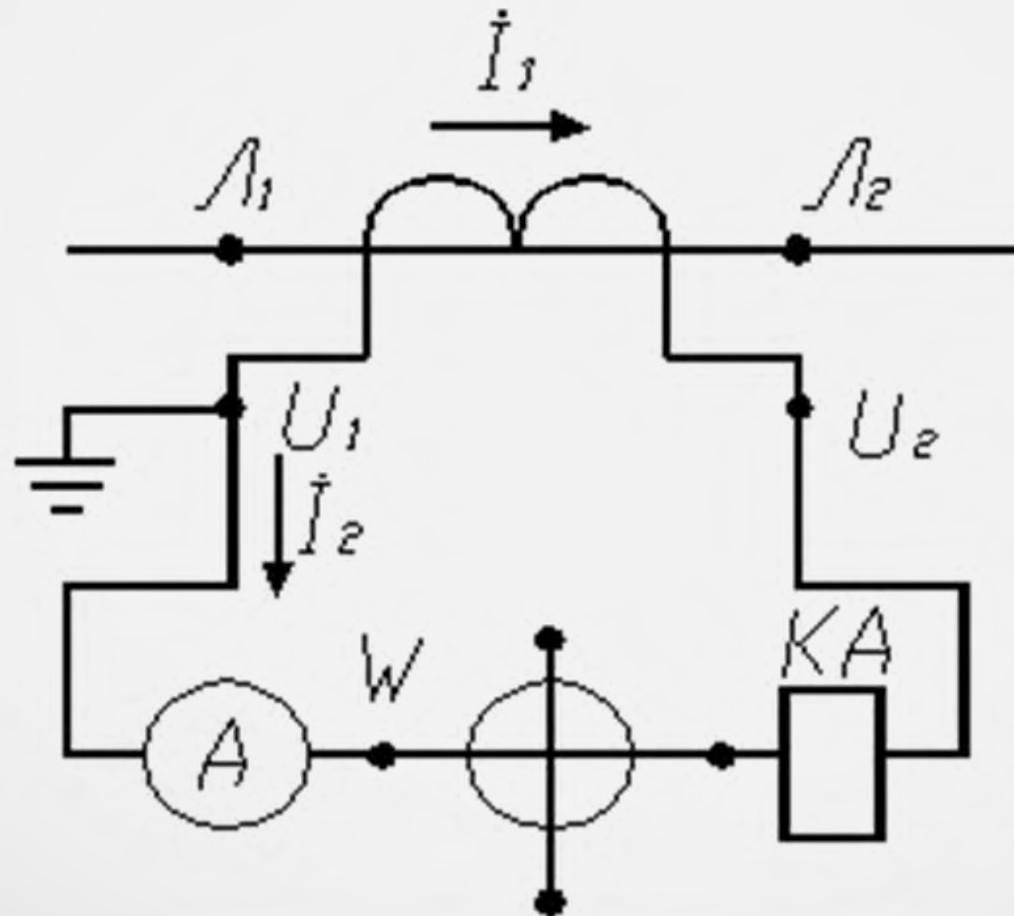

3.1 рasm. ТА нинг тармоққа үланиши

Ток трансформаторнинг ишлиаш принципи

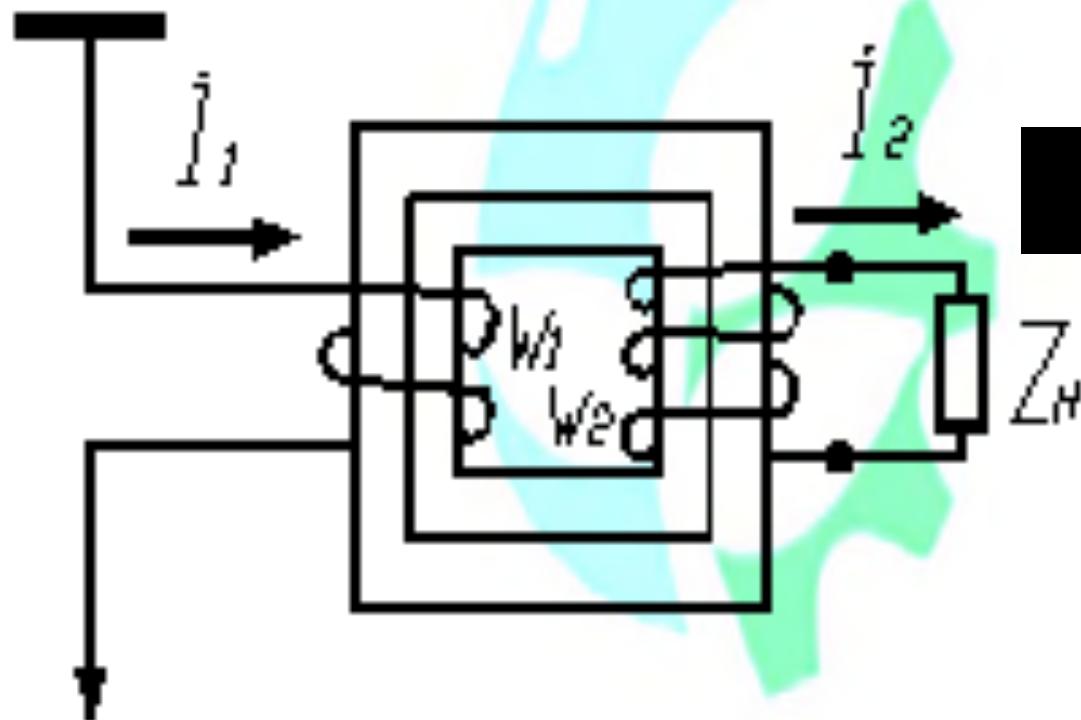

$$n_T = W_2/W_1$$

- Трансформация коэффициенти


бирламчи чулғам

иккиламчи чулғам


Ток трансформаторнинг ишлиаш принципи

$$I_1 \cdot W_1 + I_2 \cdot W_2 = I_{mag} \cdot W_1$$


$$I_2 = I_1 / n_T$$

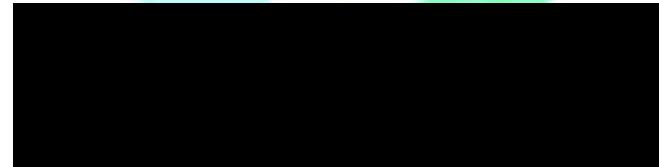

Ток трансформаторнинг алмаштириш схемаси

 

Ток трансформаторнинг вектор диаграммаси

 

Ток трансформаторларини аниқлик даражаси

Ток трансформаторлари аниқлик даражалариға асосан гурухларга (класс) бўлинади. Ҳар бир даража рухсат берилган хатолик катталиклари билан характерланади. Бу хатоликлар ўлчов ускуналарининг аниқ ишлашига таъсир қиласи.

Саноат қурилмалари учун 0,5; 1; 3 ва Δ хатолик даражалариға мос ток трансформаторлари тайёрланади.

Ток трансформаторлари уларга қандай талаб қўйилишига қараб 0,2; 0,5; 1; 3; 10 синф аниқликларида ишлаб чиқарилади. Кўрсатилган рақамлар бирламчи чулғам 100—120% ток билан юкланилганда (олдинги учта синф учун) ва 50—120% ток билан юкланилганда (охирги иккита синф учун) номинал токка нисбатан процентда ифодаланган ток трансформаторининг хатосини ифодалайди. 0,2; 0,5 ва 1 синфидағи ток трансформаторлари учун ҳам бурчак хатоси нормаланади.

Ток трансформаторларини аниқлиқ даражаси

0,2 синфдаги ток трансформаторлари аниқ лаборатория приборларини улчашда, 0,5 синфдагилари эса - пул ҳисоблайдиган счётчикларда; 1 синфдагилари - ҳамма техник ўлчов приборлари учун; 3 ва 10 синфидағилари реле мухофазаси учун ишлатилади.

Кўриб чиқилган синфлардан ташқари, яна иккиламчи чулғамлари D (дифференциал мухофаза учун), Z (ерга улаб мухофаза қилиш учун), P (бошқа реле мухофазалари учун) типдаги ток трансформаторлари ишлаб чиқарилади.

Ўлчов приборлари ва реленинг ток занжирлари кичик қаршиликка эга бўлганлиги учун, ток трансформатори к. т. режимига яқин режимда нормал ишлайди. Агар иккиламчи чулғам узилса, магнит ўтказгичдаги магнит оқим кескин ортади, чунки унинг катталиги энди бирламчи чулғамнинг магнит юритувчи кучи (м.ю.к.) билан аниқланади. Бу режимда магнит ўтказгич ҳаддан ташқари юқори температурагача қизийди, узилган иккиламчи чулғамда эса, айрим ҳолларда, бир неча ўн киловольтларга етадиган юқори кучланиш ҳосил бўлади.

№	Аниқлик синфи	Бирламчи ток, % номинал күрсаткич	Рухсат этилган хатолик		Иккиламчи юклама оралиғи, номинал күрсатгичдан %
			Ток бүйича, %	Бурчак бүйича	
1	0,1	5	±0,4	±15'	±0,45 срад
		20	±0,2	±8'	±0,24 срад
		100-120	±0,1	±5'	±0,15 срад
2	0,2	5	±0,75	±30'	±0,9 срад
		20	±0,35	±15'	±0,45 срад
		100-120	±0,2	±10'	±0,3 срад
3	0,2S	1	±0,75	±30'	±0,9 срад
		5	±0,35	±15'	±0,45 срад
		20	±0,2	±10'	±0,3 срад
		100	±0,2	±10'	±0,3 срад
		120	±0,2	±10'	±0,3 срад
4	0,5	5	±1,5	±90'	±2,7 срад
		20	±0,75	±45'	±1,35 срад
		100-120	±0,5	±30'	±0,9 срад
5	0,5S	1	±1,5	±90'	±2,7 срад
		5	±0,75	±45'	±1,35 срад
		20	±0,5	±30'	±0,9 срад
		100	±0,5	±30'	±0,9 срад
		120	±0,5	±30'	±0,9 срад

25-100