



TOSHKENT IRRIGATSIYA VA QISHLOQ
XO'JALIGINI MEXANIZATSİYALASH
MUHANDISLARI INSTITUTI



FAN:

•Elektr energiyasi sifati va
uni oshirish

MAVZU

•Volt qo'shuvchi transformatorlar va liniyali
rostlagichlar



Turdibayev Abduvali
Abdjalolovich



Elektrotexnologiyalar va
elektr jihozlaridan
foydalaniш kafedrasi



Reja:

1.

- Aktiv va reaktiv quvvat muvozanati va elektr tizimlarda kuchlanishni rostlash holati. Kuchlanishni rostlash usullari.

2.

- Iste'molchilardagi kuchlanishning og'ishiga bog'liq bo'lgan asosiy omillar, kuchlanishni qarama-qarshi rostlash

3.

- Kuchlanishni qarama-qarshi o'zgartirish

4.

- Elektr stansiyalar va pasaytiruvchi podstansiyalarda kuchlanishni rostlash

Aktiv va reaktiv quvvat muvozanati va elektr tizimlarda kuchlanishni rostlash holati. Kuchlanishni rostlash usullari

Elektr tarmoqlari va tizimlarini har qanday tartibda m'anba va iste'molchilar orasida quvvat muvozanati har bir vaqt ichida elektr energiya manbalarida ishlab chiqarilayotgan quvvat to'liqligicha elektr qabul qiluvchilarda iste'mol qilinishi kerak



Elektr enrgiya manbaları - elektr stansiyalar (aktiv va reaktiv quvvat uzatuvchi)



statik kompensatorlar (reaktiv quvvat uzatuvchi).



elektr qabul qiluvchilar EQ -elektr yuklamalari



Elektr tarmoqlari va sistemalari elementlaridagi quvvat isrofini o'z ichiga olgan holda elektr stansiya va podstansiyalari xususiy ehtiyoj iste'molchilari.

M'anba kompleksda uzatilayotgan

aktiv quvvat o'zgarishida - elektr qabul
qiluvchilarda asosan sistemani **chastotasi**,

kichik qiymatga **kuchlanishni** o'zgartiradi.



Teskarisiga esa, uzatilayotgan **reakтив**
quvvat o'zgarishda

kuchlanish o'zgarib, bir oz sistema
chastotasi o'zgaradi.

kuchlanishni rostlash uchun **reakтив**
quvvatni


chastotani rostlash uchun esa tizimni **aktiv**
quvvatini o'zgartirish kerak.

Reaktiv quvvat o'zgaruvchi tizim tugunidagi kuchlanishni rostlash uchun,
kerakli nuqtalardagi kuchlanishni rostlash zarur.

Liniya simlari,



elektr mashina
chulg‘amlari

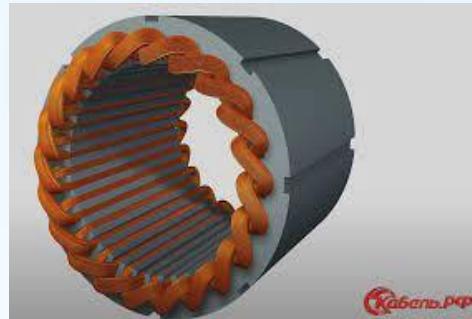

elektr magnit apparatlarini
qizdirishga ketadigan sarf



to‘liq tokning aktiv va reaktiv quvvatda tashkil etuvchilari bilan aniqlanadi.

Quvvatni ishlab chiqarish, uzatish va taqsimlashda aktiv quvvatdan elektr energiya isrofi yuzaga keladi. Tarmoqdagi quvvat muvozanati quyidagicha yozilishi mumkin

$$\Sigma P_n = \Sigma P_I + \Sigma P_{XI} + \Sigma \Delta P_{EI} + \Sigma \Delta P_L + \Sigma P_{BU}$$

Bu yerda, P_I - iste'molchilar qabul qiladigan aktiv quvvat; P_{XI} - elektr stansiya va podstansiyalarining xususiy ehtiyoji aktiv quvvati; ΔP_{EI} - elektr magnit apparatlaridagi aktiv quvvat isrofi; ΔP_L — havo va kabel liniyalaridagi aktiv quvvat isrofi; P_{BU} - kuchlanishni rostlovchi qurilmalar

Kondensator va liniyaning reaktiv quvvati quyidagicha aniqlanadi:

$$Q_{kq} = b_k \cdot U^2; \quad Q_{sq} = b_s \cdot U^2$$

Bu yerda, b_k , b_s - KB va liniyaning sig‘im o‘tkazuvchanligi

Elektr tarmoqlari va tizimlarida iste’mol qilinayotgan reaktiv quvvat - iste’molchilar Q_u , elektr stansiyalar va podstansiyalami xususiy ehtiyoji Q_{xu} , elektromagnit apparatlarni magnitlash va yoyishda Q_{ea} , liniyaning reaktiv qarshiligi ΔQ_I reaktiv quvvatlardan yig‘ilgan bo‘ladi.

$$\sum Q_g = \sum Q_{sk} + \sum Q_k + \sum Q_s + \sum \Delta Q_I = \sum Q_I + \sum Q_x + \sum \Delta Q_{ea}$$

Muvozanat buzilishining sabablari

generatorning shikastlangandagi uzilishi

to‘satdan iste’mol qilinayotgan quvvatni oshishi,

liniya yoki transformator shikastlangandan uzilishi

**Har qanday tartibda ham keraklicha yuklama o'sishini qoplash uchun
ma'lum miqdorda quvvat zaxirasi bo'lishi kerak**

**Tarmoq kuchlanishi yuklamani o'zgarishi, ta'minlash manbaini ishlash
tartibi, tarmoq qarshiligini o'zgarishi bilan o'zgarib turadi.**

**Kuchlanish og'ishini qiymati har doim ruxsatlangan oraliqda bo'lmaydi. Buni
sabablari:**



**a) tarmoq elementlaridan oqayotgan yuklama toklari keltirib chiqadigan
kuchlanishni og'ishi;**



**b) tok o'tkazadigan elementlarni kesim yuzasini va kuch transformatorlar qu
vvatini noto'g'ri tanlashdan;**



d) tarmoq sxemalarini noto'g'ri qurilganidan

Kuchlanish og‘ishi uchta usulda nazorat qilinadi:

1

Qiymat darajali - haqiqiy kuchlanish og‘ishi ruxsatlangan qiymat bilan taqqoslanadi.

2

Elektr tizimi joylarida, masalan, ta’minlovchi podstansiyasi liniyaning boshi va oxirida.

3

Kuchlanish og‘ishini uzoq muddatli bo‘lishi bilan.




Kuchlanishni rostlash deb maxsus texnik vositalar yordamida elektr tizimining tegishli nuqtalarida kuchlanish darajasini o‘zgartirish jarayoniga aytiladi.

Kuchlanishni rostlashda uchta turni ajratish mumkin:

kuchlanishni stabilizatsiyalash;

ikki bosqichli kuchlanishni rostlash;

kuchlanishni qarma-qarshi rostlash.

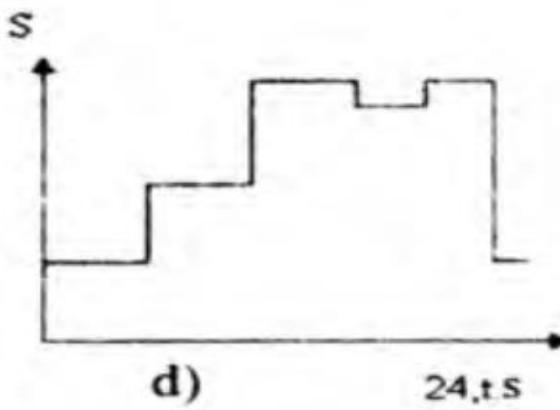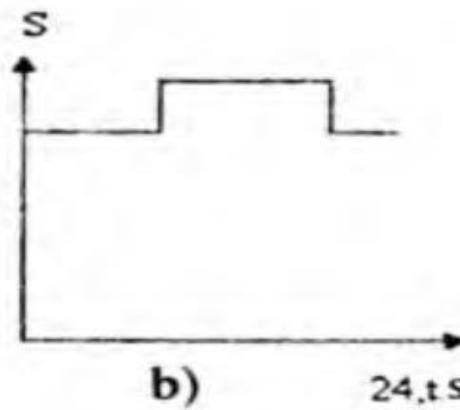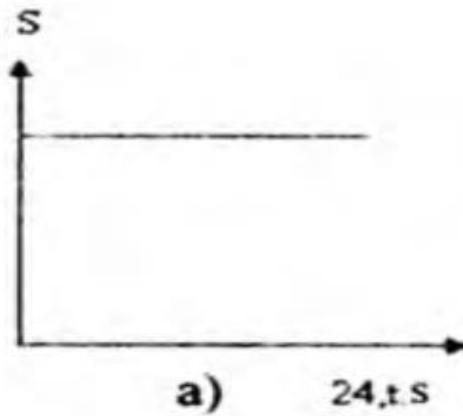

a) Yuklamasi amaliy jihatdan o‘zgarmaydigan iste’molchilar uchun kuchlanishni stabilizatsiyalash qo’llaniladi.



b) Aniq ikki bosqichli iste’molchilarni yuklamalar grafigi Misol tariqasida bir smenali korxonada kuchlanish ikki bosqichda rostlanadi.

d) Agarda sutka bo‘yicha yuklama o‘zgaruvchan grafikda bo‘lsa qarama-qarshi kuchlanish rostlanadi.

Qarama-qarshi kuchlanishni rostlash bu kuchlanishni yil bo‘yicha o‘zgartirishdir. U eng katta yuklamada elektr stansiya va podstansiya shinalarida kattalashtirilgan, eng kichik yuklama davrida esa nominal kuchlanishgacha pasayishini ushlab turishdan iborat.

Iste'molchilardagi kuchlanishning og'ishiga bog'liq bo'lgan asosiy omillar, kuchlanishni qarama-qarshi rostlash

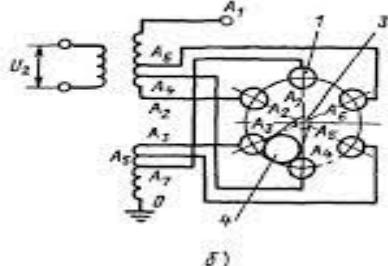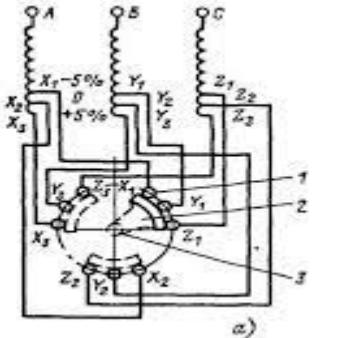taqsimlovchi tarmoqlarda kuchlanishni rostlash bevosita ta 'minlash markazida (TM) YuOR li (yuklama ostida rostlash) transformatorlar va rostlashning mahalliy vositalari bilan amalga oshiriladi.



Transformatorlar odatda, xodim tomonidan yoki avtomatik amalga oshiriladigan YuOR qurilmaga ega.

Iste'molchilardagi kuchlanishni nominaldan og'ishi U_{ist} berilgan yoki boshqa har qanday nuqtada teng, %

$$\% = \frac{U_{ist} - U_{nom}}{U_{nom}} \cdot 100$$

$$V\% = \frac{U_{\max} - U_{\min}}{U_{\text{nom}}} \cdot 100$$

Katta quvvatli motorlarni ishga tushirilishi, tarmoqlarda qisqa tutashuv va boshqalar natijasida kuchlanishni qisqa vaqtli o'zgarishi bilan tavsiflanadigan kuchlanish tebranishini U_{teb} ushbu ifoda bilan foizda aniqlash mumkin:


Iste'molchidagi kuchlanish, yuqori tomondagi kuchlanishdan ko'rileyotgan iste'molchigacha kuchlanish yo'qotilishini ayirib aniqlanadi.

$$U_2 = U_1 - U_2 = U_1 - \frac{P \cdot R + Q \cdot X U_{\min}}{U_{\text{nom}}}$$

$$U_{\text{ist}}^1 = U_{\text{um}} - \Delta U_1$$

yoki iste'm olchingining haqiqiy kuchlanishi umumiyo ko'rinishda

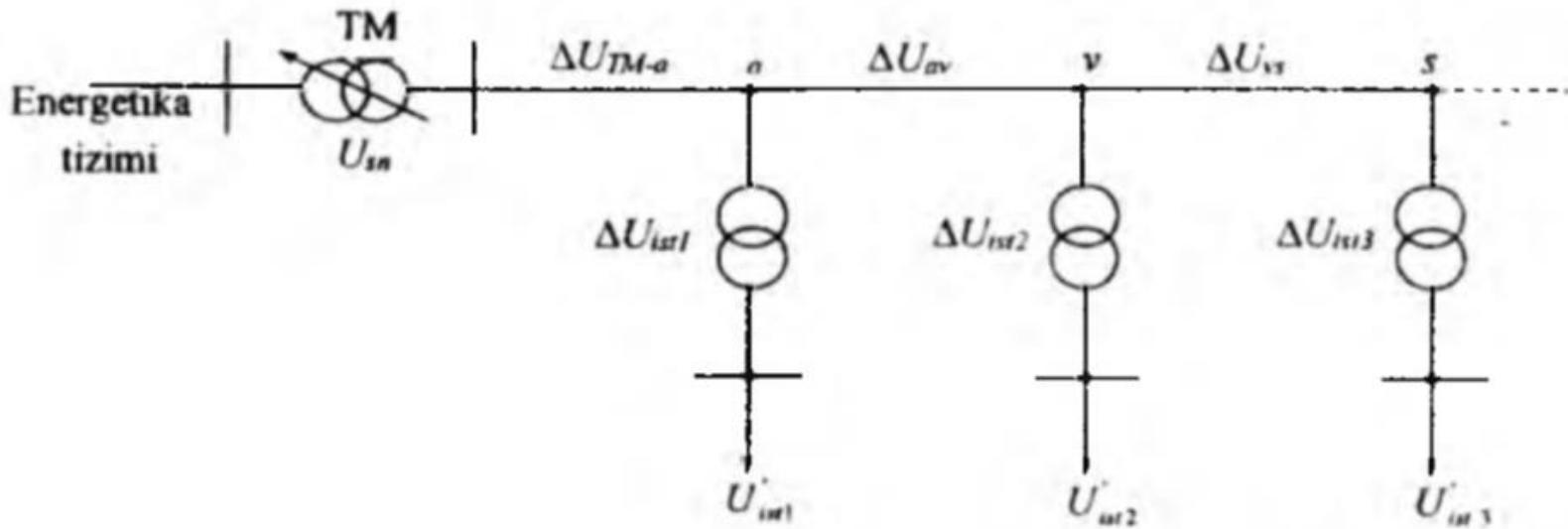TM dagi U_{tm} kuchlanishga ta'minlash markazidan ko'rيلayotgan iste'molchigacha bo'lган jami ΔU_i kuchlanish yo'qotilishiga va transformatsiyalash koeffitsiyenti K_{tr} ga bog'liq.



Shunday qilib, kuchlanishni rostlash, past kuchlanish tarmoqlarida ruxsatlangan kuchlanish og'ishini ta'minlash vazifasidan iborat bo'ladi.

1

QR li (qo'zg'atishsiz o'chirilgan holda rostlash) transformatorlarning kerakli shoxobchalarini tanlash, ya'ni K_{tr} ni o'zgartirish.


2

TM da kuchlanishni rostlash U_{tm}

3

Taqsimlovchi tarmoqlarda kompensatsiyalovchi uskunalardan foydalanib, ΔU_{Σ} ; kuchlanish yo'qotilishini kamaytirish.

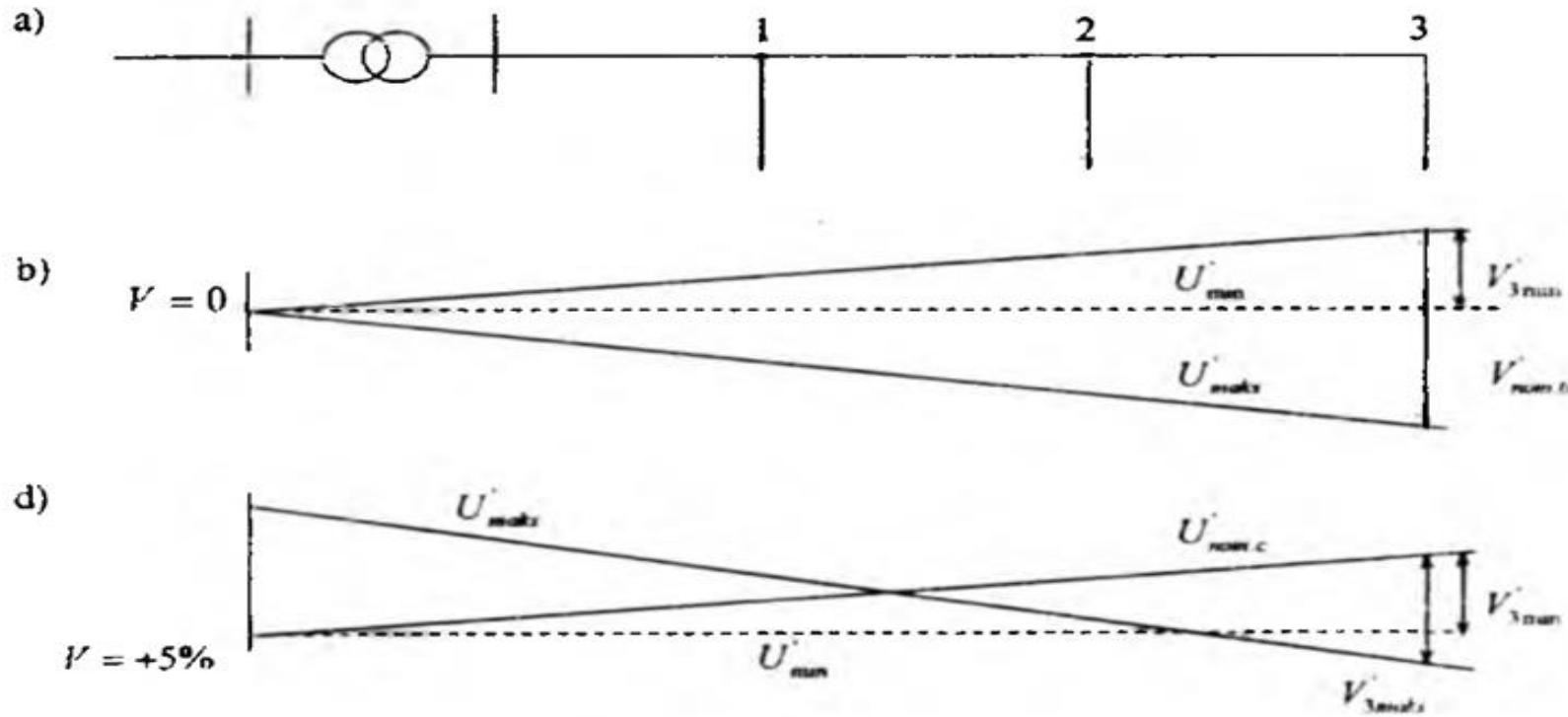TM dan kuchlanish rostlanishidan uzoqda joylashgan iste’molchilarda kuchlanish og‘ishi ruxsat etilgan oraliqdan oshib ketishi mumkin



QRli transformatorlarda hammasi bo‘lib, kuchlanish qo‘srimchasini 0 - 5% oralig‘ida o‘zgartira oladigan har biri 2.5% dan to‘rtta shoxobcha bor

PK tarmog‘i shinasida kuchlanish og‘ishi

$V_{bosh}=5\%$ ga teng qilib olinadi, bu imkoni bor eng ko‘p kuchlanish yo‘qotilishini kompensatsiya qiladigan shoxobchaga to‘g‘ri kelishi kerak;

$$\Delta U_{imk} = V_{bosh} - (-V)$$

$V_{bosh}=5\%$ bo‘lsa, unda iste’molchida kerakli kuchlanishni ushlab turish uchun imkoni bor kuchlanish yo‘qotilishi 10% ga teng bo‘lishi mumkin, ya’ni

$$U_{imk} = V_{bosh} - (-V) = 5 - (-5) = 10\%$$

4

Elektr stansiyalar va pasaytiruvchi podstansiyalarda kuchlanishni rostlash

Generatorlarda kuchlanishni qo‘zg‘atish tokini rostlab o‘zgartirish mumkin.

Generator aktiv quvvatini o‘zgartirmay kuchlanishni $\pm 0,05 \cdot U_{nom}$, ya’ni

0,95 $\cdot U_{nom}$ dan 1,05 U_{nom} gacha o‘zgartirish mumkin.

Tizim kuchlanishi $U_{nom,t}=10$ kV da generator kuchlanishi $U_{nom,t}=10,5$ kV va rostlash oralig'i **10-11 kV**.

Agar $P_{engkatt}=1$ va $P_{engkich}=0,4$ qabul qilsak, kuchlanish yo'qotilishi ushbu shartga asosan $U_n\%$ eng katta va eng kichik yuklama tartibida tashkil etadi.

$$\Sigma \Delta U_{eng\ katta}\% \approx 30 \div 40$$

$$\Sigma \Delta U_{eng\ kichik}\% \approx 12 \div 16$$

Bundan ko'rinaradiki, iste'molchida kuchlanishni o'zgarish oralig'i

$$\Sigma \Delta U_{eng\ katta}\% - \Sigma \Delta U_{eng\ kichik}\% \approx 18 \div 24\%$$

Shuning uchun 10%dan iborat generatori kuchlanish o'zgarish oralig'i yetmaydi.

* MAVZUGA OID FOYDALANGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

- * 1. . Detlef Lucius. Planning of Electric Power Distribution. Technical Principles. Siemens AG. Germany. 2015.
- * 2. Williams T Armstrong 2000, ‘EMC for Systems and Installations’ , Newnes ISBN 0-7506-4167-3
- * 3. Тошпўлатов Н.Т “Электр тизимларини лойихалаш” ўқув қўлланма- Т.: ТИМИ, 2013-й, 322б.
- * 4. А.Я.Змеев Проектирование систем электрификации: [учебное пособие для вузов по специальности "Электрификация и автоматизация сельского хозяйства"]. СГАУ, 2010. 151
- * 5. В. М. Растворгусев Проектирование систем электрификации.учеб.пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 311400 - "Электрификация и автоматизация сел.хоз-ва" / В. М. Растворгусев М-во селхоз-ва Рос. Федерации, Департамент кадровой политики и образования, Рос. гос. аграр.заоч.ун-т. - М. Рос. гос. аграр.заоч.ун-т, 2004. – 128 с.
- * 6. Пособие к курсовому и дипломному проектированию для электроэнергетических специалистов. под ред. В.М. Блок. Москва Высшая школа 2002 г. 285 С.
- * 7. А. Раджабов, М. Ибрагимов, А.С. Бердишев. Энергия тежамкорлик асослари. Тошкент ТИМИ 2009 й. 152 бет.
- * 8. А. Раджабов, М. Ибрагимов. Қайта тикланувчи энергия манбалари ва фойдаланиш технологиялари. Тошкент. ТИҚҲММИ 2019й. 407 бет



TOSHKENT IRRIGATSIYA VA QISHLOQ
XO'JALIGINI MEXANIZATSİYALASH
MUHANDISLARI INSTITUTI



E'TIBORINGIZ UCHUN RAHMAT!



Turdibayev Abduvali
Abdusalolovich



Elektrotexnologiyalar va elektr
jihozlaridan foydalanish
kafedrasи



+ 99899-521-35-83



turdiboev1983@mail.ru